

# RADIO PLANS

## ELECTRONIQUE *Loisirs*

N° 440 Juillet 1984

13 f

**Préamplificateur d'antenne  
à grand gain**

**Eurocast 84 :  
les tendances**


**Thermométrie**

**Booster symétriseur**

**Synthétiseur  
de fréquences audio  
avec ORIC-1**

**Tracé de courbes  
de réponses de HP  
sur ZX 81**

**Adaptateur  
tachymétrique**

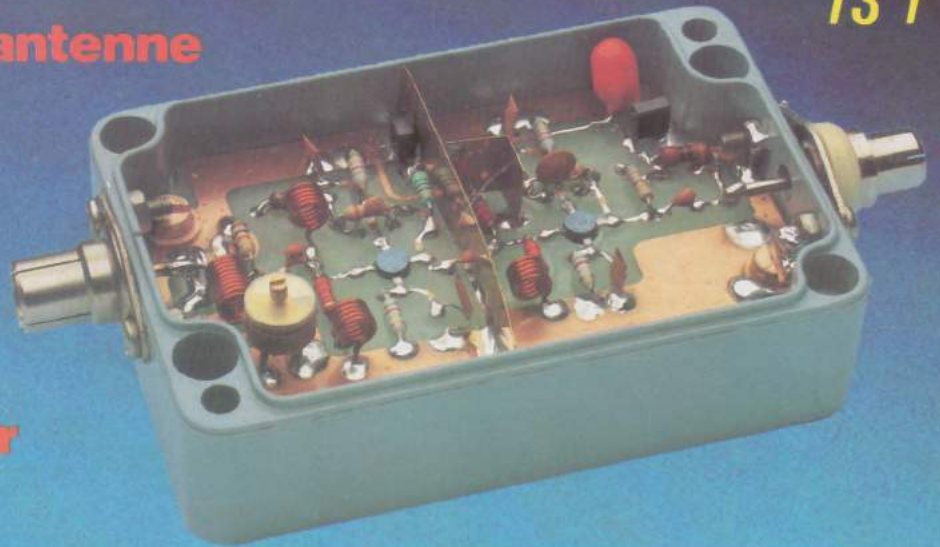



# PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS



TBWA

L'AMERICAINE SUPER LEGERE NICOTINE : 0,4 MG GOUDRONS : 3,9 MG



## Conditions spéciales de vente



ADVANCED ELECTRONIC DESIGN

8, RUE DES MARINIER, 75014 PARIS  
☎ (331) 545.42.50

## Horaires

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Lundi											
Mardi											
Mercredi											
Jeudi											
Vendredi											
Samedi											

NORMAL

SUR RENDEZ-VOUS

Métro : Porte de Vanves (direction Châtillon)  
Local : derrière Agence BNP au 65 bd Brune. 14°

## MICROPROCESSOR DEVICES

MDS	MC 6800	8080	6502
	MC 6802	8085	6502A
	MC 6803	8086	6504
	MC 6805M	8089	6504A
	MC 6808	8088	6505
	MC 6809	Z80	6505A
	MC 6809E	Z80A	TMS 9900
	MC 68008 L8	Z80B	TMS 9980
	MC 68000 L8	6500	TMS 9985

CMOS	CDP 1802	MC 14500	68C02
	CDP 1804	80C85	68C03
	CDP 1805	80C35	65C02
	MC 146805	80C39	

SINGLE SHIP	INS 8040	MC 68701L
	INS 8039	MC 68705
	INS 8035	TMS 9940
	I 8741	

EVAL. PROG.	INS 8073	MC 6846 L1
	Z 8671	MC 6805 P2C1
	MC 6801 L1	

## MEMORY DEVICES

MOST STAT.	MCM 6810 (128.8)	TMS 4044 (4K.1)
	MCM 2114 (1K.4)	MK 4118 (1K.8)
	MCM 2114 (1K.4)	MK 4802 (2K.8)

BIPOLAR	74S89 (16.4)	74S206 (256.1)
	74S189 (16.4)	74S289 (16.4)
	74S200 (256.1)	TMS 2147 (4K.1)

CMOS	CDP 1821 (1K.1)	HM 6508 (1K.1)
	CDP 1822 (256.4)	HM 6504 (4K.1)
	CDP 1823 (128.8)	HM 6514 (1K.4)
	CDP 1824 (32.8)	UPD 445 (1K.4)
	CDP 1825	HM 6116 (2K.8)

DYNAMIC	TMS 4027 (4K.1)	MCM 6665 (64K.1)
	MCM 4116 (16K.1)	MCM 6664 (64K.1)
	MCM 4116 (16K.1)	
	MCM 4164 (64K.1)	

## EEPROM

	MCM 2801 (16.16)	ER 1400 (100.14)
	ER 5901 (128.8)	ER 1451 (50.14)
	ER 5716 (2K.8)	ER 2051 (32.16)
	ER 5816 (2K.8)	ER 2055 (64.8)
	ER 5916 (2K.8)	ER 3400 (1K.8)
		ER 2810 (2K.8)

PROM	74S188 (32.8)	74S476 (1K.4)
	74S287 (256.4)	74S478 (1K.8)
	74S288 (32.8)	74S570 (512.4)
	74S387 (256.4)	74S571 (512.4)
	74S471 (256.8)	74S572 (1K.4)
	74S472 (512.8)	74S573 (1K.4)
	74S473 (512.8)	87S181 (1K.8)
	74S474 (512.8)	87S185 (2K.8)
	74S475 (512.8)	

EPROM	2716 (450NS)	2532 (350NS)
	2732 (450NS)	2764 (300NS)
	2516 (450NS)	27126 (300NS)
	2532 (450NS)	CDP 18U42 (450NS)
	2716 (350NS)	27C16 (450NS)
	2732 (350NS)	27C32 (450NS)
	2516 (350NS)	27C64 (450NS)

## FIFO-LIFO

	F 3341 (64.4)
	F 33512 (40.9)

MISCELLANEOUS	I 8155
	I 8755
	SY 6530
	SY 6532
	MN 9107
	MN 9106
	TMS 9932
	ER 5304

## PERIPHERAL DEVICES

CONVERSION	ADC 0800	DAC 0808	LM 2917
	ADC 0801	DAC 0830	LM 231A
	ADC 0802	DAC 0831	LM 331
	ADC 0803	DAC 0832	LM 331A
	ADC 0804	MC 1408L8	LM 3911
	ADC 0806	LM 1408 N6	LM 2342
	ADC 0809	LM 1408 N7	LM 3352
	DAC 0800	LM 1408 N8	TSP 102
	DAC 0801	AD 561 JD	LM 1890
	DAC 0802	LX0 520A	LM 3913
	DAC 0806	LX0 503A	LM 1830
	DAC 0807	LM 2907	LH 0091CD

PARALLEL	MC 6821	MC 146823	R 6522
	MC 6822	MC 68120L1	SY 6521
	MC 68210	I 8255	SY 6522
	MC 68230L10	CDP 1851	SY 65C20
	MC 68121	CDP 1852	SY 65C22
	MC 68122	R 6520	TMS 9901

SERIAL	MC 6850	CDP 1854	SY 2661
	MC 6852	TR 1602B	SY 65C51
	MC 6854	TR 1402B	TMS 9902
	MC 68652	TR 1863B	TMS 9903
	MC 68653	MM 54240	I 8251A
	MC 68661PA	INS 8250	I 8273
	AY 5-1013	INS 2651	
	AY 5-1015D	SY 6551	

DISK	MC 6843	FD 2797	SY 1793
	UPD 765	I 8271	SY 6591A
	FD 1771	I 8272	WD 1691
	FD 1791	MB 8876A	WD 9216-00
	FD 1793	MB 8877A	MC 3469
	FD 1795	INS 1771	MC 3470
	FD 1795	SY 1791	TMS 9909

CRT-VIDEO	AY 3-8915	MC 6847	LM 1889
	EF 9364	CDP 1869	LM 1821S
	EF 9365	CDP 1870	SY 6545-1
	EF 9366	CDP 1876	SY 6845
	EF 9367	TMS 9918	SY 66450
	I 8275	TMS 9927	DP 8350
	WD 8276	CRT 9007	S 68045
	MC 6845	LM 1886	CRT 5027

DISPLAY	RO 10937	MC 145001	MC 14544
	RO 10938	74C911	ICM 7218
	RO 10939	74C912	MM 5481
	RO 10940	74C917	MM 5475
	UPD 7225	74C925	MM 5452
	UPD 7227	74C926	DF 412
	I 8279	74C927	
	MC 145000	74C928	

ARITHMETIC	I 8087	CDP 1855	MM 57459
	Am 9511	I 8231	LH 0094CD
	Am 9512	I 8232	LH 09148
	MC 6839	MM 57109	
	MC 14581	MM 57455	

SOUND VOICE	TMS 5220	AY 3-8912
	SP 0250	AY 3-8913
	MM 54104	AY 3-1350
	CDP 1869	MSM 5218
	AY 3-8910	MSM 5205

KEYBOARD	MM 547499	AY 3-4592
	MM 74C922	AY 3-3600
	MM 74C923	I 8279
	CDP 1871	

DMA	I 8237	TMS 9911
	I 8257	MC 6844
	Z80 DMA	MC 68450
	Z80A DMA	Am 9517A
	DM 1883	

SECURITY	MC 6859
	I 8294

DYN. RAM CONTR.	MC 3242A	DP 8409
	MC 3480	TIM 9915A
	WD 8207	I 8202
	DP 8408	I 8205

## PERIPHERAL DEVICES

CODE GEN.	RO-3-2513
	AC 5947
	MC 14495
	F9366

BAUD RATE GEN.	AY 5-8136	BR 1941
	AY 5-8116	BR 1941L
	COM 8126	WD 1943
	MC 14411	MM 5303
	F 4702	

CHARACTER GEN.	DM 86S64 BTK	MCM 66734 JAP
	DM 86S64 BWF	MCM 66740 MATH
	DM 86S64 CAB	MCM 66750 A-NUM
	DM 86S64 CAD	MCM 66760 -GB
	DM 86S64 CAE	MCM 66770 -D
	DM 86S64 CAH	MCM 66780 -F
	DM 86S64 CAS	MCM 66790 -EURO
	MCM 66710 ASCII/S	F 3258 (64.7.5)
	MCM 66714 ASCII/S	F 32582 (64.7.5)
	MCM 66720 ASCII/S	F 32581 (64.7.5)
	MCM 66730 JAP	F 3260C (64.9.7)

COUNT-TIMER	MC 6840	I 8253	TMS 1122 NL
	MM 68230	CDP 1878	WD 55
	MM 14541	MC 14534	Am 9513
	SY 68C40	MC 14536	

CLOCK	MM 58174	MSM 5832RS	MM 5405
	MM 58167	MSM 58321RS	MM 7317
	MCM 146818	MM 53110AA	MM 5457
	WD 2412	CK 3300	F 3817
	CDP 1879	MM 5316	

PLL	MM 4646	ULN 2245A	MC 145151
	LM 565	ULN 3909A	MC 145152
	LM 567	UAA 2003	MC 145155
	LM 1800	UA 785A	MC 145156
	DS 8906	MC 145144	MC 145157
	DS 8907	MC 145145	MC 145158

MISCELLANEOUS	Am 9519A	TMS 9914	Am 78160
	MK 3801	I 8288	I 8259
	SBP 9961	I 8289	MC 6828
	MC 6846L1	I 8291	DM 7618
	MC 68653	I 8292	DM 7619
	MC 68488	I 8293	
	MC 68451	I 8295	
	MC 68010 L8	WD 8206	

MEASURES	LM 3914	ICL 7126	LD 121A
	LM 3915	ICL 7135	MM 74C935
	LM 3916	ICM 7217	MM 74C936
	AY 3-1270	ICM 7224	CA 3162E
	ICL 7106	ICM 7225	CA 3161E
	ICL 7107	ICM 7226	
	ICL 7116	LD 120	

TELECOM.	AY 3-9400	MC 14412	M 760
	AY 3-9900	MC 3417	M 764
	AY 5-9152	MC 3418	DF 322
	AY 5-9153	MC 6860	DF 328
	AY 5-9158	MC 6862	DF 331A
	AY 5-9559	Am 7910	DF 341
	MC 14404	TCA 3382	LM 1871
	MC 14408	MM 53190	LM 1496
	MC 14410	MM 5393	LM 1812
	MC 14413	MM 5394	LM 1872
	MC 14416	LS 285A	
	MC 14419	LS 288	

POW. SUPPL.	TDA 4600	ICL 7660	LM 326
	TL 494	TL 430C	LM 334Z
	TL 495	LM 125	LM 399H
	TL 496	LM 126	F 78 S.40
	TL 497	LM 127	LM 396
	SG 3524	LM 3999Z	
	MC 3420	LM 325	

## CONSUMERS

MF 10	UA 7390	TDA 1008
MC 6170	TL 560C	TDA 1029
SM 310	TL 441C	MC 3357
LM 1801	TL 089C	MC 3359
MC 14466	XR 8038	MC 1445
WD 51	XR 2211	UA 733
LM 1014	XR 2206	MC 6215
TDA 1085A	XR 2208	MC 14497
UA 7391	MC 1310	MC 3396
UA 7392	MC 1374	NJ 8812
UCN 4202A	TBA 570A	SP 8793
LH 043CG	TDA 1059	AF 100
LF 398	TDA 1074	

## DIVERS

Série TTL N	Transistors 2N
Série TTL LS	Transistors VMOS
Série TTL ALS	Transistors MOS FET
Série TTL F	Transistors européens
Série TTL S	C.I. et transistors japonais
Série 4000	diodes,
Série 40000	pout de diodes
Série 74C	diodes Zener
Série 74HC	Opto-electronique
C.I. linéaires	afficheurs LCD
Régulateurs	afficheurs à gaz
Potentiomètre	
Résistances	
Condensateurs chimiques	
Condensateurs céramiques	
Condensateurs au tantale	
Cond. céramique multicouches	
Relais	
Connecteurs encartables	
Connecteurs à sertir	
Fiches, prises	
Barrettes à wrapper	
Fil à wrapper	
Plaquettes d'essai	Supports à sertir
Rack en pièces détachées	Supports TEXTTOOL
Fond de rack bus Europe	Supports de C.I.
Bus 6809/HP	Câble en nappe
Coffrets professionnels	Câble imprimante
Coffrets pour clavier	Pinces divers
Clavier ASC II	Disques souples Tandon
Effaceur d'Eproms	Disques durs Tandon
Quartz	Moniteur monochrome
Interrupteurs	haute résolution
Commutateurs	Imprimantes
Fusibles	Kit Microprocesseurs
Produits de nettoyage	etc...

## SERVICES (1)

- ▲ DOCUMENTATION
- ▲ SCHEMATEQUE
- ▲ SERVICE CONTACT
- ▲ PROGRAMMATION ET DUPLICATION PROMS EPROMS
- ▲ CIRCUITS IMPRIMES
- ▲ MIN-MAX





**DISTRIBUTEUR  
SIEMENS**  
343.31.65 +

11 bis, rue Chaligny 75012 PARIS

Métro : Reuilly Diderot - RER Nation

**SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRÉS  
ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS**



**CIF - JELT - JBC - APPLICRAFT - GI - ESM - PANTEC  
TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE**

TARIFS QUANTITATIFS INDUSTRIES et PROFESSIONNELS

**EXTRAIT DE TARIF ET LISTE  
TECHNIQUE SUR SIMPLE DEMANDE**

Accompagné  
de 6 F en timbre

**FORFAIT EXPEDITION PTT : 20,00 F pour toute commande**

**CONDENSATEURS POLYESTER METALLISES MKH PLASTIPUCES**

B 32560 250 V 3,3 nF 1,30 15 nF 1,40 68 nF 1,70 220 nF 2,10 1 µF 4,20  
1 nF 1,30 4,7 1,30 22 1,40 100 1,90 330 nF 2,70 B 32562  
1,5 µF 1,30 6,8 1,30 33 1,40 100 V 470 3,20 1,5 5,20  
2,2 µF 1,30 10 1,40 47 1,50 150 1,90 680 4,00 2,2 6,80

**CONDENSATEURS CERAMIQUE MULTICOUCHE X7R PRO 5 mm 100 V**

220 pF 1,50 1 nF 1,50 6,8 nF 1,50 33 nF 2,20 150 nF 4,00  
330 pF 1,50 2,2 nF 1,50 10 nF 2,00 47 nF 2,50 220 nF 6,00  
470 pF 1,50 3,3 nF 1,50 15 nF 2,00 68 nF 2,50  
680 pF 1,50 4,7 nF 1,60 22 nF 2,20 100 nF 3,00 > 2,2 nF : 50 V

**CERAMIQUE DISQUE TYPE II (1 pF à 4,7 nF E 12) l'unité 0,80**

**CERAMIQUE DECOUPLAGE MULTICOUCHE SIBATIT 63 V. 5 mm**

10 nF 1,00 22 nF 1,10 33 nF 1,20 47 nF 1,30 68 nF 1,40 100 nF 1,50

**CONDENSATEURS POLYPROPYLENE DE PRECISION 2,5 %**

De 10 pF à 33 nF E 6 l'unité 2,50

**MICRO SELFS** pour C.I. 10 %. Format résistance. B78

De 1 µH à 4,7 mH E 6 l'unité 3,50

**RESISTANCES 1/4 W : 0,30 F / 1/2 W : 0,30 F / 1 W : 0,70 F / 3 W : 8 F**

### MATERIEL UHF et TELEVISION

LM 317 T 20,00	SDA 2003 (promo) 100,00	TCA 4500 A 21,40
S 576 B/C 33,00	SDA 2010-A1 106,50	TDA 1046/47 28,40
SAB 0529 36,60	SDA 2112-2 55,90	TDA 1048 29,90
SAB 0600 33,70	SDA 2014 51,00	TDA 1195 B 25,00
SAB 3210 54,30	SO 41 P 15,50	TDA 4050 B 28,70
SAB 3211 25,50	SO 42 P 17,70	TDA 4290 33,50
SAB 3271 49,80	TAA 4761 A 19,70	TDA 4700 A 102,50
SAB 4209 75,00	TBA 120S 12,00	TDA 4718 A 65,00
SAJ 141 50,30	TCA 205 A 32,00	TDA 4920 24,00
SAS 231 W 52,20	TCA 345 A 18,00	TFA 1001 W 36,00
SAS 251 41,20	TCA 780 27,00	TUA 2000 40,40
SAS 5800 30,00	TCA 965 20,00	UAA 170/180 22,00

µ 741 CP 4,50 NE 555 CP 5,00 LM 324 N 6,00

REGUL. TO220. 7805 à 7824 11,00 7905/6/8/12/15/18/24 12,50

**Nouveaux circuits télécommande infrarouge**

Sorties directes 8 canaux SLB 3801 - Emetteur 40,00 F  
SLB 3802 - Récepteur 55,00 F

**OPTOELECTRONIQUE SIEMENS**

Led Rectangulaire 2,10 Led 5 mm 1,70 Led 3 mm 1,70  
Led Bicolore R.V. 8,00 Led 254 2,90 Led 1x1,5mm 3,70  
INFRAROUGE : LED LD 271 3,30 PHOTOTRANSISTOR BP 103 B 5,00  
Led clignotante 10,00

**AFFICHEUR A LED**

	Poi Rouge	Vert		Poi Rouge	Vert
7 mm			13 mm		
HD 1075 chiffre AC	13,50	15,50	HD 1131 chiffre AC	12,00	14,00
HD 1076 signe AC	15,50	17,50	HD 1132 signe AC	14,50	16,50
HD 1077 chiffre KC	13,50	15,50	HD 1133 chiffre KC	12,00	14,00
HD 1078 signe KC	15,50	17,50	HD 1134 signe KC	14,50	16,50
20 mm			DL 3401 chiffre AC	28,20	
DL 3403 chiffre KC			DL 3403 chiffre KC	28,20	
DL 3406 signe AC + KC				29,20	

**CONDENSATEURS CHIMIQUES - TANTALES GOUTTE - TRANSISTORS - DIODES - PONTS - CONNECTIQUE - COFFRETS - CIRCUIT IMPRIME - VOYANTS - INTERRUPTEURS - SOUDURE - MESURE - ETC...**

DEMANDEZ L'EXTRAIT DE TARIF 6,00 F en timbres

# RADIOPLANS

ELECTRONIQUE Loisirs

Société Parisienne d'Édition

Société anonyme au capital de 1 950 000 F. Siège social : 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris. Direction-Rédaction-Administration-Ventes : 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 - Tél. : 200.33.05.

Président-Directeur Général  
Directeur de la Publication  
**Jean-Pierre VENTILLARD**

Rédacteur en chef  
**Christian DUCHEMIN**

Rédacteur en chef adjoint  
**Claude DUCROS**

Courrier des lecteurs  
**Paulette GROZA**

Publicité : Société auxiliaire de publicité, 70, rue Compans, 75019 Paris. Tél. : 200.33.05 C.C.P. 37-93-60 Paris.

Chef de publicité : **Mlle A. DEVAUTOUR**

Assistante : **E. LAUVERGEAT**

Service promotions : **S. GROS**

Direction des ventes : **J. PETAUTON**

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.

« La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-causes, est illicite » (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. »

Abonnements : 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.  
France : 1 an 112 F - Étranger : 1 an 180 F (12 numéros).  
Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 2 F en timbres.  
**IMPORTANT : ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.**

Ce numéro a été tiré Copyright ©1984  
à 98500 exemplaires



**Dépôt légal juillet 1984 - Éditeur 1217 - Mensuel paraissant en fin de mois. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse. Composition COMPOGRAPHIA - Imprimeries SNIL Aulnay-sous-Bois et REG Torcy.**

### COTATION DES MONTAGES

Les réalisations pratiques sont munies, en haut de la première page, d'un cartouche donnant des renseignements sur le montage et dont voici le code :

**temps :**



Moins de 2 h de câblage



Entre 2 h et 4 h de câblage



Entre 4 h et 8 h de câblage



Plus de 8h

**difficulté :**



Montage à la portée d'un amateur sans expérience particulière

Mise au point nécessitant un matériel de mesure minimum (alim., contrôleur)

Montage nécessitant des soins attentifs et un matériel de mesure minimum

Une excellente connaissance de l'électronique est nécessaire ainsi qu'un matériel de mesure évolué (scope, géné BF, contrôleur, etc.)

**dépense :**



Prix de revient inférieur à 200 F



Prix de revient compris entre 200 F et 400 F



Prix de revient compris entre 400 F et 800 F



Prix de revient supérieur à 800 F




# SOMMAIRE

N° 440 JUILLET 1984

## Réalisation

- 19** | Adaptation  
fréquencemètre  
pour voltmètre digital

- 35** | Tachymètre pour bloc  
de mesures RC

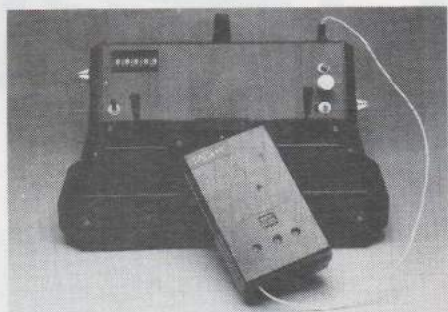

- 51** | Préamplificateur  
d'antenne

- 81** | Booster symétriseur  
de sonorisation



## Technique

- 25** | La mesure  
des températures



- 73** | La recherche sur les  
transmissions par  
procédés optiques

Ont participé à ce numéro:  
Astrid, M. Barthou, J. Ceccaldi,  
Crescas, F. de Dieuleveult,  
G. Ginter, P. Gueulle,  
M.-A. de Jacquilot, F. Jongbloët,  
M. Rateau, R. Rateau, R. Rivière,  
J. Sabourin, R. Scherer.

## Micro-Informatique

- 45** | Musicothèque,  
programme  
pour DAI

- 57** | Synthétiseur de  
fréquences  
audio avec ORIC-1

- 77** | Programme de  
multiplication  
de matrices

- 85** | Tracé des courbes  
d'impédance et  
déphasage des  
haut-parleurs  
avec le ZX 81

## Divers

- 54** | Le point  
sur Canal Plus

- 59** | Rectificatif

- 61** | Eurocast 84 :  
les tendances




- 66** | Le MAN'X 02 de CdA

- 68** | Infos

- 72** | Page circuits imprimés



# LES BRANCHÉS LISENT HIFI STÉRÉO

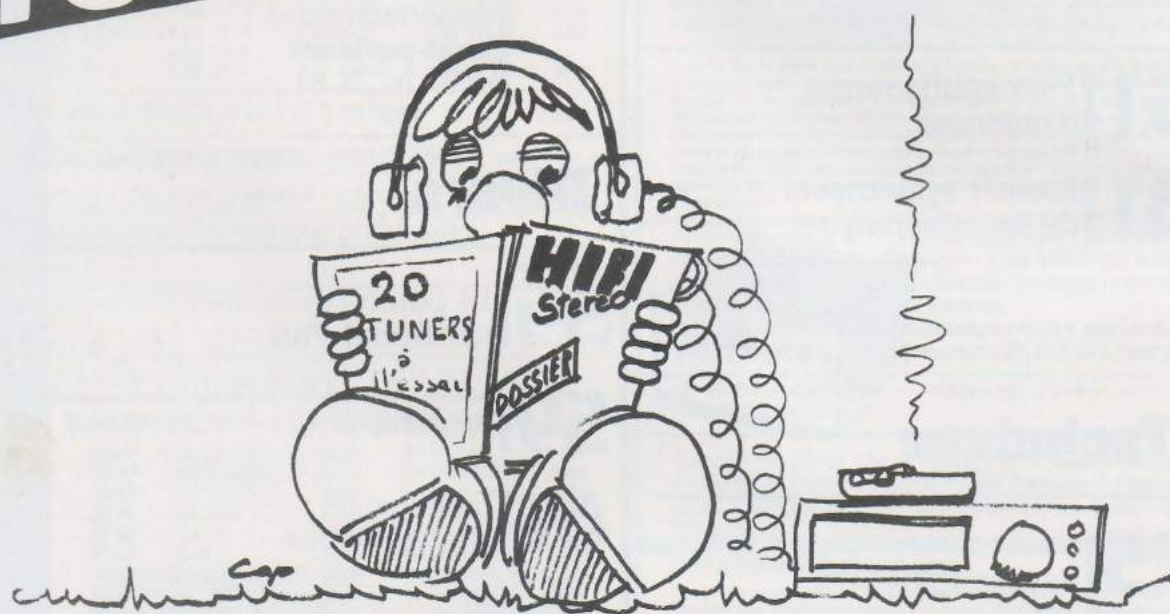

En plus de ses rubriques habituelles, Hi-Fi Stéréo a repris sa rubrique « Dossiers ». Régulièrement, ce sont vingt maillons Hi-Fi du même type qui sont passés au crible : mesures et possibilités bien sûr, mais aussi et surtout conseils optimaux d'utilisation pour chaque appareil, et compte rendu d'écoute.  
Le tout sans compromis !

Chaque mois, dans Hi-Fi Stéréo, vous trouverez des bancs d'essai et des reportages nombreux, pour vous aider à mieux choisir votre chaîne Hi-Fi.


**Hi-Fi**  
stéréo




**MMP****LE COFFRET QUI MET EN VALEUR VOS REALISATIONS****mmp****SERIE «PP PM»**

110 PP ou PM	115 x 70 x 64
115	115 x 140 x 64
116	115 x 140 x 84
117	115 x 140 x 110
220	220 x 140 x 64
221	220 x 140 x 84
222	220 x 140 x 114


\* PP (plastique) - PM (métallisé)

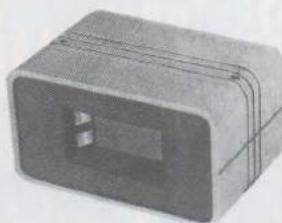

**110 PP ou PM Lo**  
avec logement de pile  
**115 PP ou PM Lo**  
avec logement de piles

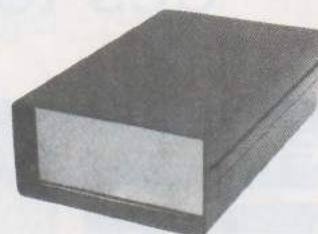**SERIE «L»**

173 LPA avec logement pile face alu	110 x 70 x 32
173 LPP avec logement pile face plas.	110 x 70 x 32
173 LSA sans logement face alu	110 x 70 x 32
173 LSP sans logement face plast.	110 x 70 x 32

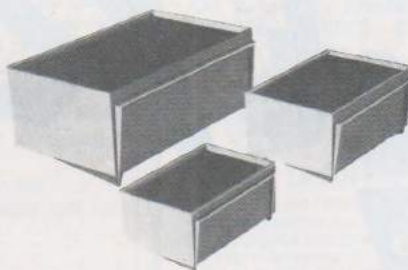**SERIE «PUPICOFFRE»**

10 A, ou M, ou P	85 x 60 x 40
20 A, ou M, ou P	110 x 75 x 55
30 A, ou M, ou P	160 x 100 x 68

\* A (alu) - M (métallisé) - P (plastique).



**220 PP ou MP ou PM/G**  
avec poignée

**GAMME STANDARD DE  
BOUTONS  
DE RÉGLAGE**
**mmp**

Tél. 376.65.07

COFFRETS PLASTIQUES

 10, rue Jean-Pigeon  
94220 Charenton

Distributeur France Sud : LDEM

# Choisissez un métier sans vous tromper

SECTEURS	SANS DIPLOME	NIVEAU B.E.P.C. (ou C.A.P.)	NIVEAU BACCALAUREAT
<b>INFORMATIQUE</b>	<input type="checkbox"/> Opératrice de saisie <input type="checkbox"/> Codifieur <input type="checkbox"/> Initiation à l'informatique.	<input type="checkbox"/> Opérateur(trice) sur ordinateur <input type="checkbox"/> Programmeur d'application <input type="checkbox"/> Pro- grammeur sur micro-ordinateur.	<input type="checkbox"/> Analyste programmeur <input type="checkbox"/> Langages de programmation <input type="checkbox"/> Analyste (Bac + 2) <input type="checkbox"/> B.T.S. informatique.
<b>ELECTRONIQUE AUTOMATISMES</b>	<input type="checkbox"/> Électronicien <input type="checkbox"/> Installateur dépanneur électroménager <input type="checkbox"/> Monteur câbleur en électronique.	<input type="checkbox"/> C.A.P. et B.P. électronicien <input type="checkbox"/> Technicien électronicien <input type="checkbox"/> Technicien en micro-processeurs <input type="checkbox"/> Technicien en automatismes.	<input type="checkbox"/> B.T.S. électronicien <input type="checkbox"/> Sous-ingénieur électronicien.
<b>RADIO T.V. HI-FI</b>	<input type="checkbox"/> Monteur dépanneur R.T.V. HI-FI <input type="checkbox"/> Monteur dépanneur VIDEO.	<input type="checkbox"/> Technicien R.T.V. HI-FI <input type="checkbox"/> Technicien en sonorisation.	
<b>ELECTRICITE</b>	<input type="checkbox"/> Electricien d'entretien <input type="checkbox"/> Electro-mécanicien.	<input type="checkbox"/> Technicien électricien <input type="checkbox"/> Technicien électromécanicien.	<input type="checkbox"/> Sous-ingénieur électricien.

Si vous êtes salarié, votre étude peut être prise en charge par votre employeur (loi du 16.7.1971 sur la formation continue).

**EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel  
3000 X - 76025 ROUEN Cédex**

## BON pour recevoir GRATUITEMENT

et sans aucun engagement une documentation complète sur le secteur ou le métier qui vous intéresse, sur les programmes d'études, les durées et les tarifs.

M. ☐ Mme ☐ Mlle ☐

NOM

PRENOM

ADRESSE : N° RUE

CODE POSTAL LOCALITE

(Facultatifs)

Tél.

Age

Niveau d'études

Précisez le métier ou le secteur professionnel qui vous intéresse :

**EDUCATEL G.I.E. Unieco Formation,  
3000 X - 76025 ROUEN CEDEX**

Pour Canada, Suisse, Belgique : 49, rue des Augustins, 4000 Liège  
Pour TOM-DOM et Afrique : documentation spéciale par avion.

POSSIBILITE  
DE COMMENCER  
VOS ETUDES  
A TOUT MOMENT  
DE L'ANNEE

SOGEX

RAP / 086

# Educatel

G.I.E. Unieco Formation  
Groupement d'écoles spécialisées.  
Etablissement privé d'enseignement  
par correspondance soumis au contrôle  
pédagogique de l'Etat.

ou téléphonez à Paris  
**(1) 208.50.02**





Au carrefour  
des technologies nouvelles

**découvrez**

**chaque**

**mois**

# Micro et Robots

- **des robots**

*domestiques, pédagogiques, industriels...*

- **des reportages**

*dans les entreprises,  
dans les manifestations internationales,  
dans les laboratoires de recherche...*

- **des nouvelles technologies**

*de l'opto-électronique à la reconnaissance  
de forme...*

- **des tests, des réalisations**

*de micro-ordinateurs, de périphériques,  
d'interfaces...*

*...et toutes les rubriques essentielles :  
la formation, l'économie, la bibliographie,  
les nouveautés.*

En vente chez tous les marchands de journaux. 16 F.

Micro et Robots, 2 à 12 rue de Bellevue 75940 Paris Cedex 19 Tél. 200.33.05



# DECOUVREZ L'ELECTRONIQUE par la PRATIQUE

Ce cours moderne donne à tous ceux qui le veulent une compréhension exacte de l'électronique en faisant «voir et pratiquer». Sans aucune connaissance préliminaire, pas de mathématiques et fort peu de théorie.

Vous vous familiarisez d'abord avec tous les composants électroniques, puis vous apprenez par la pratique en étapes faciles (construction d'un oscilloscope et expériences) à assimiler l'essentiel de l'électronique, que ce soit pour votre plaisir ou pour préparer ou élargir une activité professionnelle. ● Vous pouvez étudier tranquillement chez vous et à votre rythme. Un professeur est toujours à votre disposition pour corriger vos devoirs et vous prodiguer ses conseils. A la fin de ce cours vous aurez :

- L'oscilloscope construit par vous et qui sera votre propriété.
- Vous connaîtrez les composants électroniques, vous lirez, vous tracerez et vous comprendrez les schémas.
- Vous ferez plus de 40 expériences avec l'oscilloscope.
- Vous pourrez envisager le dépannage des appareils qui ne vous seront plus mystérieux.

**TRAVAIL ou DETENTE !**  
C'est maintenant l'électronique

**GRATUIT!** Pour recevoir sans engagement notre brochure couleur 32 pages **ELECTRONIQUE**, remplissez (ou recopiez) ce bon et envoyez-le à : **DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE** 35800, DINARD (France)

NOM (majuscules S.V.P.) \_\_\_\_\_

ADRESSE \_\_\_\_\_

RP 7 84

Enseignement privé par correspondance

## devenez un radio-amateur et écoutez vivre le monde

Notre cours fera de vous  
un émetteur radio passionné et qualifié.  
Préparation à l'examen des P.T.T.

**GRATUIT!** Pour recevoir sans engagement notre brochure RADIO-AMATEUR remplissez (ou recopiez) ce bon et envoyez-le à :

le à : **DINARD TECHNIQUE ELECTRONIQUE** BP 42 35800 DINARD (France)

NOM (majuscules S.V.P.) \_\_\_\_\_

ADRESSE \_\_\_\_\_

RPA 7 84

## LE DEFI BLOUDEX. CENTRALE D'ALARME 4 ZONES



- 1 zone temporisée N/F
- 1 zone immédiate N/O
- 1 zone immédiate N/F
- 1 zone autoprotection permanente (chargeur incorporé), etc.
- 1 RADAR hyperfréquence, portée réglable 3 à 15 m + réglage d'intégration ou IR 1 5LD, 12 m
- 2 SIRENES électronique modulée, autoprotégée
- 1 BATTERIE 12 V, 6,5 A., étanche, rechargeable
- 20 mètres de câble 3 paires 6/10
- 4 détecteurs d'ouverture ILS

**PRIX 2 690 F**  
(envoi en port dû SNCF)

### SPECIAL BIJOUX LINGOTS - PIERRES - BILLETS



#### M19 LE COFFRE FORT

que l'on emmure soi-même  
Perçement à effectuer avec le trépan au carbure de tungstène fourni avec le M19 et une perceuse à percussion de bonne qualité ayant un mandrin de 13 mm de capacité (se loue facilement).

Le M19 s'installe rapidement et aisément dans les murs, piliers et autres ouvrages de maçonnerie d'une épaisseur totale de 23 cm minimum de béton, pierre de taille, granit, brique, meulière, parpaings.

CAPACITE PRATIQUE :  
2 lingots, ou 50 000 F env. en 500 F.  
Dimensions : long. 184 mm - Ø 60 mm.

**1 304 F** - Port 30 F  
Doc. c/6 F en timbres

### PASTILLE EMETTRICE

Vous désirez installer rapidement et sans branchement un appareil d'écoute téléphonique et l'émetteur doit être invisible.

S'installe sans branchement en cinq secondes (il n'y a qu'à changer la capsule). Les conversations téléphoniques des deux partenaires sont transmises à 100 m en champ libre.

**PRIX : nous consulter**

Document, complète contre 10 F en timbres (Non homologué) Vente à l'exportation.

### INTERRUPTEUR SANS FIL portée 75 mètres

Nombreuses applications (porte de garage, éclairage jardin, etc.)

Alimentation du récepteur : entrée 220 V sortie 220 V, 500 W

EMETTEUR, alimentation pile 9 V

**450 F** Frais d'envoi 25 F

### DETECTEUR RADAR PANDA anti-masque

Emetteur-récepteur de micro ondes. Protection très efficace. S'adapte sur toutes nos centrales d'alarme. Supprime toute installation compliquée. Alimentation 12 Vcc. Angle protégé 140°. Portée 3-20 m. Bande X.

**1 450 F** Frais d'envoi 40 F

### DETECTEUR DE PRESENCE

Matériel professionnel - AUTOPROTECTION blocage d'émission RADAR

MW 25 IC, 9,9 GHz. Portée de 3 à 15 m. Réglable. Intégration 1 à 3 pas réglable. Consommation 18 mA. Contacts NF. Alimentation 12 V.

RADAR HYPERFREQUENCE  
MW 21 IC, 9,9 GHz. Portée de 3 à 30 m. Réglable. Intégration 1 à 3 pas réglable. Consommation 18 mA. Alimentation 12 V.

**Prix : NOUS CONSULTER**

Documentation complète sur toute la gamme contre 10 F en timbres.



#### MICRO EMETTEUR depuis

**450 F**  
Frais port 25 F  
Documentation complète contre 10 F en timbres

#### RECEPTEUR MAGNETOPHONES

— Enregistre les communications en votre absence.  
AUTONOMIE : 4 heures d'écoute.

**PRIX NOUS CONSULTER**

Documentation complète de toute la gamme contre 15 F en timbres.

### DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LD

Portée 12 m. Consommation 15 mA. 14 rayons de détection. Couverture : horizontale 110°, verticale 30°.

**Prix : 950 F**  
Frais de port 35 F

## BLOUDEX ELECTRONIC'S


141, rue de Charonne, 75011 PARIS  
(1) 371.22.46 - Métro : CHARONNE

AUCUNE EXPEDITION CONTRE REMBOURSEMENT. Règlement à la commande par chèque ou mandat.

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h  
et de 14 h 30 à 19 h 15 sauf DIMANCHE et LUNDI MATIN


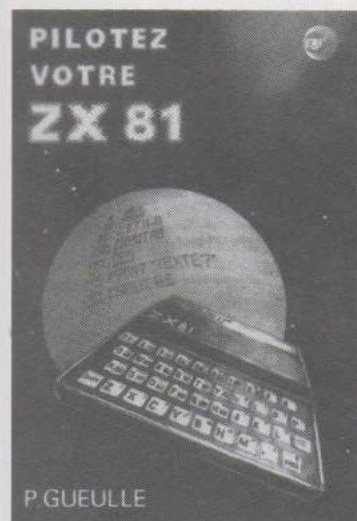
# REJOIGNEZ CEUX QUI PARLENT AUX MACHINES



## **Pilotez votre ZX-81** P. Gueulle

Cet ouvrage est à la fois un livre d'initiation et un guide d'utilisation du ZX-81. Initiation à la micro-informatique et au langage Basic avec les résultats qui doivent s'inscrire sur l'écran. Guide d'utilisation avec 40 programmes originaux et des conseils techniques pour l'utilisation des périphériques.

128 pages

PRIX : 75 F port compris.

## **K7 N° 1 : Pilotez votre ZX-81**

P. Gueulle

L'auteur a enregistré les 40 programmes de son livre sur cassette.

PRIX : 75 F port compris.

## **Maîtrisez votre ZX-81**

P. Gueulle

Après vous avoir fait partager son apprentissage du Basic dans « Pilotez votre ZX-81 », Patrick Gueulle vous propose de découvrir la programmation 16 K et la programmation en langage machine.

L'assembleur Z-80 permet, grâce aux fonctions PEEK, POKE et USR, d'écrire des programmes extrêmement rapides et très peu encombrants. « Maîtrisez votre ZX-81 » aborde en outre les problèmes des interfaces auxquelles un chapitre entier est consacré.

160 pages.

Coll. Micro-Systèmes n° 3. PRIX : 82 F port compris.

## **Cinquante programmes pour ZX-81**

G. Isabel

Utiles ou diversifiants, les programmes qui sont rassemblés dans cet ouvrage sont originaux et utilisent au mieux toutes les fonctions du ZX-81. Ils sont tous écrits pour la version de base de ce micro-ordinateur avec mémoire RAM de 1 K. Loin d'être limités, ils constituent au contraire un exercice très intéressant pour apprendre à ne pas dépasser la place mémoire disponible.

Votre propre imagination et les idées développées dans cet ouvrage vous permettront de créer très rapidement des programmes personnels.

128 pages.

POCHE informatique n° 1. PRIX : 45 F port compris.

## **Montages périphériques pour ZX-81**

P. Gueulle

Dans cet ouvrage, Patrick Gueulle vous propose de construire vous-même des interfaces et périphériques pour ce micro-ordinateur. Les périphériques retenus ont été sélectionnés pour leur utilité pratique. Ainsi l'auteur vous propose de résoudre vos problèmes d'enregistrement automatique, de réaliser une horloge temps réel... et vous conseille pour l'assemblage et le dépannage.

Il vous propose également une sélection de logiciels écrits en Basic et en langage machine qu'il vous suffira de frapper au clavier pour doter le ZX-81 de possibilités parfois insoupçonnées.

128 pages.

POCHE informatique n° 2. PRIX : 45 F port compris.


## **Mathématiques sur ZX-81 : quatre-vingt programmes**

M. Roussellet

Analyse, algèbre linéaire, statistiques, probabilités... Une gamme très complète de programmes bien conçus pour le lycéen, l'étudiant ou le mathématicien. Pour ceux qui ne possèdent pas de ZX-81, l'auteur explique la démarche qui leur permettra de programmer leurs calculs sur d'autres matériels. L'auteur vous propose ainsi des programmes sur le tirage au sort et les tris, les calculs avec les entiers, les fonctions numériques, la réalisation d'une équation, l'intégration, les vecteurs et matrices, les lois de probabilité discrètes et continues.

128 pages.

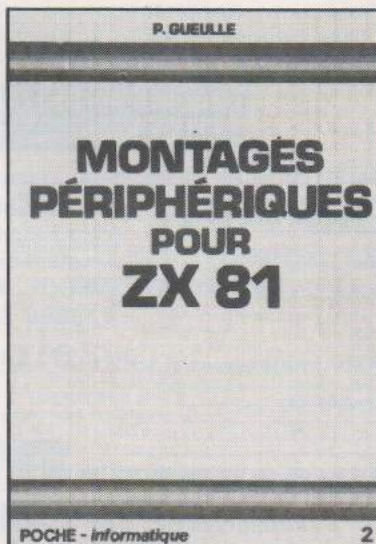POCHE informatique n° 5. PRIX : 45 F port compris.





## Je découvre

**ETSF** M. ARCHAMBAULT

**FORMATION PRATIQUE  
à l'électronique  
MODERNE**

vient de paraître



Editions Techniques et Scientifiques Françaises  
Commande et règlement à l'ordre de la  
**LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO**  
43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10

prix : **82<sup>F</sup>**  
port compris

## Le son laser

**J.C. HANUS-C. PANNEL**

**LE COMPACT  
DISC**

vient de paraître



Editions Techniques et Scientifiques Françaises  
Commande et règlement à l'ordre de la  
**LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO**  
43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10

prix : **82<sup>F</sup>**  
port compris

## Oric 1+Atmos

**P. GUEULLE**

**PILOTEZ  
VOTRE ORIC  
1+ATMOS**

vient de paraître



**MICRO SYSTEMES**

Commande et règlement à l'ordre de la  
**LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO**  
43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10

prix : **75<sup>F</sup>**  
port compris

## CP/M-MS/DOS-UNIX

**P. JOUVELOT D. LE CONTE DES FLORIS**

**SYSTEME  
D'EXPLOITATION  
ET  
LOGICIEL  
DE BASE  
DES  
MICRO-ORDINATEURS**

vient de paraître



**MICRO SYSTEMES**

Commande et règlement à l'ordre de la  
**LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO**  
43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10

prix : **96<sup>F</sup>**  
port compris





# COMMENT RÉALISER ET RÉPARER TOUS LES MONTAGES ÉLECTRONIQUES

**OFFRE SPÉCIALE DE SOUSCRIPTION :**  
295 F franco (350 F à parution en septembre)

## Géniales, les mises à jour

Tous vos montages électroniques sont dans un classeur avec des feuillets mobiles. C'est tout de suite plus facile à manipuler. Et surtout, un simple geste suffit pour insérer vos mises à jour (prix franco : 150 F). 4 fois par an, elles vous feront découvrir de nouveaux modèles de réalisations et tous les nouveaux produits sortis sur le marché.

● micro-informatique ● jeux électroniques ● instruments de musique ● son, vidéo, photo ● télécommandes, alarmes ● appareils de mesure et de contrôle, etc.

### 240 pages de montages testés

Du gadget électronique de base aux réalisations les plus sophistiquées, **ÇA MARCHE !**

Ça marche parce que les explications et les schémas sont clairs, et parce que tous les modèles sont testés avant parution. Les vrais amateurs savent ce que cela veut dire.

### Comment construire vous-même...

Une chaîne hi-fi, un magnétoscope, un orgue électronique, une alarme anti-vol, des appareils de mesure, un MICRO-ORDINATEUR ! (Et aussi comment détecter les pannes... et les réparer !)

### 20 % de théorie, 80 % de montages, et aussi...

- les conseils et les tours de main de professionnels
- un lexique technique français-anglais
- toutes les dispositions légales à respecter.

Format 21 x 29,7 !

## BON DE COMMANDE

à renvoyer aux Éditions WEKA, 12, cour St-Éloi, 75012 Paris — Tél. (1) 307.60.50

■ OUI, je commande aujourd'hui même COMMENT RÉALISER ET RÉPARER TOUS LES MONTAGES ÉLECTRONIQUES et bénéficie de votre offre spéciale de souscription : 295 F franco au lieu de 350 F.


Nom ..... Prénom ..... Date .....

Adresse ..... Signature .....

Tél. ....

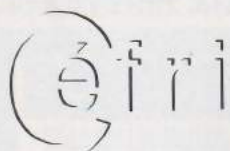Je joins mon règlement de 295 F, je recevrai automatiquement les mises à jour (4 fois par an au prix de 150 F franco TTC la mise à jour). Je pourrai interrompre ce service sur simple demande.





**Centre d'Etudes, de Formation  
Réalisations Industrielles**

La valise vous offre différentes possibilités de Réalisations  
Electroniques, microprocesseurs, analogiques, numériques.



### LA VALISE MEGATEST

#### Caractéristiques techniques :

- 3 alimentations
- 1 générateur de fonctions
- 20 anti-rebonds
- 32 sorties logiques TTL
- 2 relais 6 V continu
- 2 relais 24 V continu
- 2 connecteurs micro
- 1 carte analogique-numérique
- 4 plaques Labs
- 1 cordon d'alimentation
- 1 cordon équipé de fiche BNC
- Divers cordons équipés de fiches mâles Ø 2 mm

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser :

CEFRI - Contremarche de Prissé - 79360 BEAUVOIR/NIORT  
Tél. : (49) 24.20.60.

## DEVENEZ DETECTIVE

En 6 mois, l'ECOLE INTERNATIONALE DE  
DETECTIVES-EXPERTS (organisme privé  
d'enseignement à distance) vous prépare à  
cette brillante carrière.  
L'E.I.D.E. est la plus importante et la plus  
ancienne école de détectives fondée en  
1937.

Formation complète pour détec-  
tives privés. Certificat de scola-  
rité en fin d'études. Possibilités  
de stages dans un bureau ou une  
agence de détectives.  
Gagnez largement votre vie par  
une situation BIEN A VOUS.  
N'HESITEZ PAS.

Demandez notre brochure gra-  
tuite n° F23 à :

**E.I.D.E., 11 Fbg Poissonnière  
75009 Paris  
BELGIQUE : 13, Bd Frère-Orban  
4000 Liège**

**BON** pour recevoir  
votre brochure gratuite :

NOM .....  
PRENOM .....  
ADRESSE .....  
CODE POSTAL [ ] [ ] [ ] [ ] VILLE .....

F 22

## TORG

*la mesure, imbattable...  
au rapport qualité/prix*



#### « U-4324 »

Résistance interne : 20.000 ohms/volt courant continu.  
Précision :  $\pm 2,5\%$  c. continu et  $\pm 4\%$  c. alternatif.  
Volts c. continu ..... 60 mV à 1.200 V en 9 gammes  
Volts c. alternatif ..... 0,3 V à 900 V en 8 gammes  
Amperes c. continu ..... 6  $\mu$ A à 3 Amp. en 6 gammes  
Amperes c. alternatif ..... 30  $\mu$ A à 3 Amp. en 5 gammes  
Ohm-mètre ..... 2 ohms à 20 Megohms en 5 gammes  
Décibels ..... 10 à -12 dB échelle directe  
Dim. 163 x 96 x 60 mm. Livré en boîte carton renforcé, avec  
cordons, pointes de touche ..... port et  
embouts croco. - Prix sans pareil. **185 F** embal. 26 F




#### « U-4315 »

Résistance interne : 20.000 ohms/volt courant continu.  
Précision :  $\pm 2,5\%$  c. continu et  $\pm 4\%$  c. alternatif.  
Volts c. continu ..... 10 mV à 1.000 V en 10 gammes  
Volts c. alternatif ..... 250 mV à 1.000 V en 9 gammes  
Amperes c. continu ..... 5  $\mu$ A à 2,5 A en 9 gammes  
Amperes c. alternatif ..... 0,1 mA à 5 Amp. en 7 gammes  
Ohm-mètre ..... 1 ohm à 10 Megohms en 5 gammes  
Capacités ..... 100 PF à 1 MF en 2 gammes  
Décibels ..... 16 à -2 dB échelle directe  
Dim. 215 x 115 x 80 mm. Livré en malette alu portable, avec  
cordons, pointes de touche ..... port et  
embouts grip-fil. - Prix sans pareil **189 F** embal. 31 F
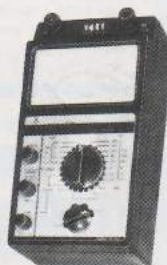
#### « U-4317 »




Avec **disjoncteur automatique** contre toute surcharge.  
Résistance interne : 20.000 ohms/volt courant continu.  
Précision :  $\pm 1,5\%$  c. continu et  $\pm 2,5\%$  c. alternatif.  
Volt c. continu ..... 10 mV à 1.000 V en 10 gammes  
Volts c. alternatif ..... 50 mV à 750 V en 9 gammes  
Amperes c. continu ..... 5  $\mu$ A à 5 Amp. en 9 gammes  
Amperes c. alternatif ..... 25  $\mu$ A à 5 Amp. en 9 gammes  
Ohm-mètre ..... 1 ohm à 3 Megohms en 5 gammes  
Décibels ..... 5 à +10 dB échelle directe  
Dim. 203 x 110 x 75 mm. Livré en malette alu portable, avec  
cordons, pointes de touche ..... port et  
embouts grip-fil. - Prix sans pareil **289 F** embal. 31 F


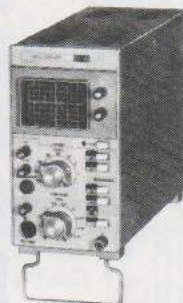
#### « U-4341 »

**CONTROLEUR UNIVERSEL à TRANSISTORMETRE INCORPORE**  
Résistance interne : 16.700 ohms par volt (courant continu).  
Précision :  $\pm 2,5\%$  c. continu et  $\pm 4\%$  c. alternatif.  
Volts c. continu ..... 10 mV à 900 V en 7 gammes  
Volts c. alternatif ..... 50 mV à 750 V en 6 gammes  
Ampère c. continu ..... 2  $\mu$ A à 600 mA en 5 gammes  
Ampère c. alternatif ..... 10  $\mu$ A à 300 mA en 4 gammes  
Ohm-mètre ..... 2 ohms à 20 Megohms en 5 gammes  
**TRANSISTORMETRE :** Mesure ICR, IER, ICI, courants base, collecteur  
en PNP et NPN - Dim. 213 x 114 x 75 mm. En malette alu portable,  
avec cordons, pointes de touche ..... port et  
embouts grip-fil. - Prix sans pareil **195 F** embal. 31 F

Les gammes de mesures sont données de  $\pm 1/10^e$  première échelle à fin de dernière échelle



#### OSCILLOSCOPE « TORG CI-94 » du DC à 10 Mhz

**DÉVIATION VERTICALE :** Simple trace, temps de montée 35 nano-S,  
atténuateur 10 positions (10 mV/div. à 5 V/division), impéd. d'entrée  
directe : 1 M $\Omega$ /40 pF avec sonde 1/1 et 10 M $\Omega$ /25 pF avec  
sonde 1/10.

**DÉVIATION HORIZONTALE :** Base de temps déclenchée ou relaxée,  
vitesse de balayage 1 micro-S/div. à 50 milli-S/division en 9 positions,  
synchro automatique intérieure ou extérieure (+ ou -). Ecran  
50x60 mm, calibrage 8x10 divisions (1 div. = 5 mm), dimensions  
oscillo : L. 10, H. 19, P. 30 cm.

Livré avec 2 sondes : 1/10 et 1/1 ..... port et  
Prix sans pareil **1595 F** emb. 60 F

#### OSCILLO « TORG C1-90 » du DC à 1 MHz

Mêmes fonctions que modèle C1-94, dims. et présentation identiques.  
Livré avec 2 sondes : 1/10 et 1/1 ..... port et  
Prix sans pareil **990 F** emb. 60 F

#### PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

Mesures en alternatif 50 Hz, 0 - 10 - 25 - 100 - 500 Amperes en 4  
gammes, 0 - 300 - 600 volts, 2 gammes ..... port et  
Prix sans pareil **239 F** embal. 60 F

#### UN BEAU CADEAU TORG DE PROMOTION

Valable jusqu'au 31/07/1984	Prix	Port
OSCILLO CI-94 + CONTRÔLEUR 4341 .....	1 645	76
PINCE AMPÈREMÉTRIQUE + CONTRÔL. 4341 .....	339	31
2 CONTRÔLEURS 4324 + CONTRÔL. 4341 .....	439	76
2 CONTRÔLEURS 4315 + CONTRÔL. 4341 .....	449	76
2 CONTRÔLEURS 4317 + CONTRÔL. 4341 .....	719	76

## starel

148, rue du Château, 75014 Paris, tél. 320.00.33

Métro: Gaité / Pernety / Mouton-Duvernay

Magasins ouverts toute la semaine de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, sauf le dimanche et le lundi matin.  
Les commandes sont exécutées après réception du mandat ou du chèque (bancaire ou postal) joint à la  
commande dans un même courrier - Envois contre remboursement acceptés si 50 % du prix à la commande.





### Sirène minitex

Mini sirène d'alarme très puissante, pour boîtiers autonomes de protection antivol. Tous autres usages préventifs — rappels d'alarme, vol, incendie. Existe en 6, 12, 24 V c.c. Encombrement : diamètre : 67 mm, longueur : 75 mm, Puissance sonore : 105 dB à 1 m. Portée théorique 200 à 300 m. Corps en ABS résistant aux chocs. Montage sur patte - montage par fixation arrière - montage encastrable.



### Sirène supertex

Sirène électromécanique à turbine longue portée, pour toutes les installations d'alarmes extérieures et intérieures (vol et incendie). Existe en 12 V c.c. 110 V, 220 V c.a. Encombrement : diamètre : 110 mm - longueur : 160 mm. Puissance sonore : 120 dB à 1 m.



### Sirène électronique

Sirène avec chambre de compression 12 W ou 16 W et circuit électronique modulé incorporé. Indispensable ou obligatoire pour certaines installations : Antivol, avec alerte police modèle agréé 29 AS, Protection incendie avec signal évacuation d'urgence (norme AFNOR S32001). Diamètre (pavillon) : 128 mm. Longueur : 165 et 180 mm. Puissance sonore : de 105 à 110 dB à 1 m (suivant chambre). Existe en 6 - 12 - 24 V c.c.



### Chambre de compression BZL 0571 8 ohms (15 watts)

Pour centrale d'alarme antivol ou incendie, déjà équipée d'un amplificateur et d'un modulateur. Indispensable pour des installations à multi-niveaux à partir d'une centrale unique, et pour déclenchement simultané. Bande passante : 500 à 3500 Hz. Présentation Aluminium anodisé doré mat.

**ISKRA**  
**France**  
354 RUE LECOURBE 75015

Nom : .....  
Adresse : .....  
Code postal : .....

Je désire recevoir une documentation  
contre 4 F en timbres, sur  
Les contrôleurs universels  
Les pinces ampèremétriques  
Les sirènes  
Les coffrets  
Ainsi que la liste des  
distributeurs régionaux

☐  
☐  
☐  
☐  
☐

Demandez à  
votre revendeur  
nos autres produits :  
coffrets  
vu-mètres  
radiateurs  
résistances  
potentiomètres etc...

## passionnés de MICRO-MECANIQUE DE HAUTE PRÉCISION demandez le nouveau CATALOGUE WODLI



DE VENTE PAR  
CORRESPONDANCE  
catalogue richement illustré,


Constituez-vous au  
fur et à mesure un  
mini-atelier complet  
pour l'usinage du  
métal et des  
matières  
synthétiques.



Nouveau  
Tour  
ML 210
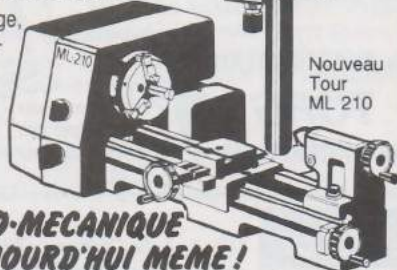
### toutes les opérations :

chariotage, filetage, défonçage,  
tronçonnage, alésage, dres-  
sage, taraudage, tournage,  
décoletage, chanfreinage,  
fraisage, perçage, rainurage,  
polissage, rectification  
et tous les instruments de  
mesure de haute précision.



**CATALOGUE MICRO-MECANIQUE  
DEMANDEZ-LE AUJOURD'HUI MEME!**

Pour le recevoir gratuitement et sans engagement de votre part, découpez simplement cette annonce et joignez-y votre adresse et retournez le tout à **Ets WODLI - B.P. 26 - F 67550 VENDENHEIM**

Recommandez-vous  
de RADIO-PLANS  
Après de nos annonceurs

Je viens  
de la part de  
**RADIO PLANS**



**Departement  
MICRO INFORMATIQUE**

**TEXAS INSTRUMENTS TI99/4A**



**TEXAS DISPONIBLE**

Extension 32K • Manette • Magnétophone • Câble K7 • Gestion de rapport • Othello • K7 de Jeux INFOGRAMS pour TI 99  
Tombes de sorcier 90 00  
Nobert 192 00  
Tractions Fobs 90 00  
Ballard 90 00 Golf 90 00  
Autoroute 172 00  
Data complet TI 99 A console périphérique 198 00 2 volumes  
Livre TI Basic étendu en français 70 00

**DISKETTES 5 1/4"**

Simple face, simple ou double densité, secteur soft : prix : 24,50 F, par 10 : 22,50 F.

Double face. Double densité. Secteur Soft : 35,50. Par 10 : 33,00

**DISKETTES 8"**

Double face, double densité, secteur soft : Prix : 49,00 F, par 10 : 45,00 F. Boîte de rangement pour 40 disquettes avec intercalaire. Prix : 245,00 F. Kit nettoyage Diskette 5 1/4". Contient 2 disquettes, 1 flacon de produit de nettoyage. Prix : 168,00 F.

**IMPRIMANTE MANNESMANN**

Vitesse 80 CPS en 10 CPI sur 80 Col. Impression bi-directionnelle optimisée matrice 9 x 8 full space ruban mylar, graphisme par adressage direct des aiguilles 4 496 F

**IMPRIMANTE 4 COULEURS 8FMIO**

40/80 col. 12 CPS. Table traçante 9 cm/s sur papier 11,5 cm. PROMOTION : 1 895,00 F

**Interface parallèle**

Type "Centronic"


**EFFACEUR d'EPROM EN KIT**

180 F

**CABLES MEPLAT**

10 conducteurs 8,00 F  
16 conducteurs 13,00 F  
26 conducteurs 28,50 F  
40 conducteurs 32,00 F  
50 conducteurs 48,00 F

**UNE AFFAIRE moniteur**

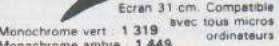

Haute résolution ZVM 121E  
Ecran 31 cm. Compatible  
Monochrome vert 1 319  
Monochrome ambre 1 449

**CLAVIER Q WERTY**

725,00  
Matrice 8 x 8, 64 touches.  
Carte codée ASCII, sorties parallèles, ou séries RS 232 C : 399,00

Touche + cabochon simple 4,80

Touche + cabochon double 6,00

Barre espace 23,00



**LYNX 48 Ko**

2 990,00 F

Clavier mécanique.  
Microprocesseur Z 80 4 MHz

Interface K7 pour magnétophone standard.  
Sortie vidéo Pentel.  
Sortie RS 232.

**LYNX 96 Ko**

4 590,00 F

Identique à la version 48 Ko.  
Basic plus puissant.

**LYNX 128 Ko**

6 690,00 F

Identique à la version 96 Ko.  
80 colonnes.

Haute résolution graphique (248 x 512)  
Compatible CP/M

**LECTEUR DE DISQUETTES :**

avec contrôleur 3 990,00 F

sans contrôleur 2 990,00 F

200 Ko formaté.  
40 pistes.

Simple face.  
Double densité.

Alimentation 220 V.  
Possibilité de 3 lecteurs supplémentaires avec le même contrôleur.

**INTERFACE POUR TOUTS MODELES LYNX**

Interface Joysticks 210,00 F  
Interface Parallèle 700,00 F

**RALLYE MAN, MOTARS...**

Pour parler avec votre équipement. Sous votre casque, écouteurs et laryngophone. 385 F

**Dépôt**

YAESU  
SOMMERKAMP  
KENWOOD

**Téléphone**

\* SANS FIL  
Portée 200 mètres  
Clavier électronique avec mémoire du dernier numéro

Toute la gamme disponible

1 890,00 F

**FIBRE OPTIQUE**

Nuë à 1 mm 8,50 F le mètre  
Gainée à 2 mm 12,00 F le mètre

**S.A.M. ou BEL**

**SPECTRUM**  
à vous de choisir  
SAM : 2 380 F (500 mètres)  
Option pour SAM : 520 F  
SR 1000 : 2 985 F (1 800 mètres)  
SPECTRUM : 4 250 F (1 000 mètres)  
BEL MICRO EYE XKR VII : 3 990 F (1 000 mètres)  
(grand comme 2 paquets de granulés)  
Tous les modèles disponibles

**PANNEAU SOLAIRE PORTABLE**

3-6-9 volts (50 ma 198F)

**CELLULE SOLAIRE**

Cellule ø 100 - 1,8 A/0,45 V 109,00 F  
Demi-cellule - 0,9 A/0,45 V 63,00 F  
Quart de cellule - 0,25 A/0,45 V 18,00 F  
Cellule ø 5,5 cm - 0,6 A/0,45 V 48,00 F  
Cellule carré 100 x 100 - 1,3 A/0,45 V 91,00 F  
Les cellules peuvent monter en série ou en parallèle pour augmenter le courant ou la tension.  
Colle conductrice ELECOLIT 39,00 F

**TOUT POUR VOTRE SINCLAIR Z x 81**

Le micro (disponible) 580,00  
IMPRIMANTE 1 180,00  
Papier 5 rouleaux 150,00

**Cassette logiciels**

Jeux de Réflexion 95,00  
Othello 95,00  
Echecs 95,00  
Cobalt 95,00  
Jeux d'Arcade 75,00  
Parquie 75,00

**QUESTIONS**

Budget familial 95,00  
Z x Multifichars 150,00  
Vu calc 110,00

**UTILITAIRES**

Sons gérés par convertisseur D/A.  
Basic très puissant.  
Interface K7 pour magnétophone standard.  
Sortie vidéo Pentel.  
Sortie RS 232.

**LYNX 96 Ko**

4 590,00 F

Identique à la version 48 Ko.  
Basic plus puissant.

**LYNX 128 Ko**

6 690,00 F

Identique à la version 96 Ko.  
80 colonnes.

Haute résolution graphique (248 x 512)  
Compatible CP/M

**LECTEUR DE DISQUETTES :**

avec contrôleur 3 990,00 F

sans contrôleur 2 990,00 F

200 Ko formaté.  
40 pistes.

Simple face.  
Double densité.

Alimentation 220 V.  
Possibilité de 3 lecteurs supplémentaires avec le même contrôleur.

**INTERFACE POUR TOUTS MODELES LYNX**

Interface Joysticks 210,00 F  
Interface Parallèle 700,00 F

**RALLYE MAN, MOTARS...**

Pour parler avec votre équipement. Sous votre casque, écouteurs et laryngophone. 385 F

**Dépôt**

YAESU  
SOMMERKAMP  
KENWOOD

**Téléphone**

\* SANS FIL  
Portée 200 mètres  
Clavier électronique avec mémoire du dernier numéro

Toute la gamme disponible

1 890,00 F

**FIBRE OPTIQUE**

Nuë à 1 mm 8,50 F le mètre  
Gainée à 2 mm 12,00 F le mètre

**S.A.M. ou BEL**

**SPECTRUM**  
à vous de choisir  
SAM : 2 380 F (500 mètres)  
Option pour SAM : 520 F  
SR 1000 : 2 985 F (1 800 mètres)  
SPECTRUM : 4 250 F (1 000 mètres)  
BEL MICRO EYE XKR VII : 3 990 F (1 000 mètres)  
(grand comme 2 paquets de granulés)  
Tous les modèles disponibles

**PANNEAU SOLAIRE PORTABLE**

3-6-9 volts (50 ma 198F)

**CELLULE SOLAIRE**

Cellule ø 100 - 1,8 A/0,45 V 109,00 F  
Demi-cellule - 0,9 A/0,45 V 63,00 F  
Quart de cellule - 0,25 A/0,45 V 18,00 F  
Cellule ø 5,5 cm - 0,6 A/0,45 V 48,00 F  
Cellule carré 100 x 100 - 1,3 A/0,45 V 91,00 F  
Les cellules peuvent monter en série ou en parallèle pour augmenter le courant ou la tension.  
Colle conductrice ELECOLIT 39,00 F

**QUARTZ EN STOCK**

Quartz d'horloge 3,2768 KHz 39,00  
Quartz d'horloge 3,2768 KHz 45,00

9 8275 51,00 24 315 33,00 26 775 27 035 27 326 31 710 28,00  
8 940 51,00 26 325 33,00 28 780 27 045 27 330 31 720 28,00  
10 240 51,00 26 335 33,00 29 790 27 055 27 340 31 730 28,00  
10 245 51,00 26 345 33,00 29 795 27 065 27 345 31 740 28,00  
10 275 51,00 26 355 33,00 29 800 27 075 27 350 31 750 28,00  
11 755 48,00 26 365 33,00 29 810 27 085 27 355 31 760 28,00  
11 755 48,00 26 375 33,00 29 820 27 095 27 360 31 770 28,00  
11 755 48,00 26 385 33,00 29 830 27 105 27 365 31 780 28,00  
11 755 48,00 26 395 33,00 29 840 27 115 27 370 31 790 28,00  
11 755 48,00 26 405 33,00 29 850 27 125 27 375 31 800 28,00  
11 755 48,00 26 415 33,00 29 860 27 135 27 380 31 810 28,00  
11 755 48,00 26 425 33,00 29 870 27 145 27 385 31 820 28,00  
11 755 48,00 26 435 33,00 29 880 27 155 27 390 31 830 28,00  
11 755 48,00 26 445 33,00 29 890 27 165 27 395 31 840 28,00  
11 755 48,00 26 455 33,00 29 900 27 175 27 400 31 850 28,00  
11 755 48,00 26 465 33,00 29 910 27 185 27 405 31 860 28,00  
11 755 48,00 26 475 33,00 29 920 27 195 27 410 31 870 28,00  
11 755 48,00 26 485 33,00 29 930 27 205 27 415 31 880 28,00  
11 755 48,00 26 495 33,00 29 940 27 215 27 420 31 890 28,00  
11 755 48,00 26 505 33,00 29 950 27 225 27 425 31 900 28,00  
11 755 48,00 26 515 33,00 29 960 27 235 27 430 31 910 28,00  
11 755 48,00 26 525 33,00 29 970 27 245 27 435 31 920 28,00  
11 755 48,00 26 535 33,00 29 980 27 255 27 440 31 930 28,00  
11 755 48,00 26 545 33,00 29 990 27 265 27 445 31 940 28,00  
11 755 48,00 26 555 33,00 30 000 27 275 27 450 31 950 28,00  
11 755 48,00 26 565 33,00 30 010 27 285 27 455 31 960 28,00  
11 755 48,00 26 575 33,00 30 020 27 295 27 460 31 970 28,00  
11 755 48,00 26 585 33,00 30 030 27 305 27 465 31 980 28,00  
11 755 48,00 26 595 33,00 30 040 27 315 27 470 31 990 28,00  
11 755 48,00 26 605 33,00 30 050 27 325 27 475 32 000 28,00  
11 755 48,00 26 615 33,00 30 060 27 335 27 480 32 010 28,00  
11 755 48,00 26 625 33,00 30 070 27 345 27 485 32 020 28,00  
11 755 48,00 26 635 33,00 30 080 27 355 27 490 32 030 28,00  
11 755 48,00 26 645 33,00 30 090 27 365 27 495 32 040 28,00  
11 755 48,00 26 655 33,00 30 100 27 375 27 500 32 050 28,00  
11 755 48,00 26 665 33,00 30 110 27 385 27 505 32 060 28,00  
11 755 48,00 26 675 33,00 30 120 27 395 27 510 32 070 28,00  
11 755 48,00 26 685 33,00 30 130 27 405 27 515 32 080 28,00  
11 755 48,00 26 695 33,00 30 140 27 415 27 520 32 090 28,00  
11 755 48,00 26 705 33,00 30 150 27 425 27 525 32 100 28,00  
11 755 48,00 26 715 33,00 30 160 27 435 27 530 32 110 28,00  
11 755 48,00 26 725 33,00 30 170 27 445 27 535 32 120 28,00  
11 755 48,00 26 735 33,00 30 180 27 455 27 540 32 130 28,00  
11 755 48,00 26 745 33,00 30 190 27 465 27 545 32 140 28,00  
11 755 48,00 26 755 33,00 30 200 27 475 27 550 32 150 28,00  
11 755 48,00 26 765 33,00 30 210 27 485 27 555 32 160 28,00  
11 755 48,00 26 775 33,00 30 220 27 495 27 560 32 170 28,00  
11 755 48,00 26 785 33,00 30 230 27 505 27 565 32 180 28,00  
11 755 48,00 26 795 33,00 30 240 27 515 27 570 32 190 28,00  
11 755 48,00 26 805 33,00 30 250 27 525 27 575 32 200 28,00  
11 755 48,00 26 815 33,00 30 260 27 535 27 580 32 210 28,00  
11 755 48,00 26 825 33,00 30 270 27 545 27 585 32 220 28,00  
11 755 48,00 26 835 33,00 30 280 27 555 27 590 32 230 28,00  
11 755 48,00 26 845 33,00 30 290 27 565 27 595 32 240 28,00  
11 755 48,00 26 855 33,00 30 300 27 575 27 600 32 250 28,00  
11 755 48,00 26 865 33,00 30 310 27 585 27 605 32 260 28,00  
11 755 48,00 26 875 33,00 30 320 27 595 27 610 32 270 28,00  
11 755 48,00 26 885 33,00 30 330 27 605 27 615 32 280 28,00  
11 755 48,00 26 895 33,00 30 340 27 615 27 620 32 290 28,00  
11 755 48,00 26 905 33,00 30 350 27 625 27 625 32 300 28,00  
11 755 48,00 26 915 33,00 30 360 27 635 27 630 32 310 28,00  
11 755 48,00 26 925 33,00 30 370 27 645 27 635 32 320 28,00  
11 755 48,00 26 935 33,00 30 380 27 655 27 640 32 330 28,00  
11 755 48,00 26 945 33,00 30 390 27 665 27 645 32 340 28,00  
11 755 48,00 26 955 33,00 30 400 27 675 27 650 32 350 28,00  
11 755 48,00 26 965 33,00 30 410 27 685 27 655 32 360 28,00  
11 755 48,00 26 975 33,00 30 420 27 695 27 660 32 370 28,00  
11 755 48,00 26 985 33,00 30 430 27 705 27 665 32 380 28,00  
11 755 48,00 26 995 33,00 30 440 27 715 27 670 32 390 28,00  
11 755 48,00 27 005 33,00 30 450 27 725 27 675 32 400 28,00  
11 755 48,00 27 015 33,00 30 460 27 735 27 680 32 410 28,00  
11 755 48,00 27 025 33,00 30 470 27 745 27 685 32 420 28,00  
11 755 48,00 27 035 33,00 30 480 27 755 27 690 32 430 28,00  
11 755 48,00 27 045 33,00 30 490 27 765 27 695 32 440 28,00  
11 755 48,00 27 055 33,00 30 500 27 775 27 700 32 450 28,00  
11 755 48,00 27 065 33,00 30 510 27 785 27 705 32 460 28,00  
11 755 48,00 27 075 33,00 30 520 27 795 27 710 32 470 28,00  
11 755 48,00 27 085 33,00 30 530 27 805 27 715 32 480 28,00  
11 755 48,00 27 095 33,00 30 540 27 815 27 720 32 490 28,00  
11 755 48,00 27 105 33,00 30 550 27 825 27 725 32 500 28,00  
11 755 48,00 27 115 33,00 30 560 27 835 27 730 32 510 28,00  
11 755 48,00 27 125 33,00 30 570 27 845 27 735 32 520 28,00  
11 755 48,00 27 135 33,00 30 580 27 855 27 740 32 530 28,00  
11 755 48,00 27 145 33,00 30 590 27 865 27 745 32 540 28,00  
11 755 48,00 27 155 33,00 30 600 27 875 27 750 32 550 28,00  
11 755 48,00 27 165 33,00 30 610 27 885 27 755 32 560 28,00  
11 755 48,00 27 175 33,00 30 620 27 895 27 760 32 570 28,00  
11 755 48,00 27 185 33,00 30 630 27 905 27 765 32 580 28,00  
11 755 48,00 27 195 33,00 30 640 27 915 27 770 32 590 28,00  
11 755 48,00 27 205 33,00 30 650 27 925 27 775 32 600 28,00  
11 755 48,00 27 215 33,00 30 660 27 935 27 780 32 610 28,00  
11 755 48,00 27 225 33,00 30 670 27 945 27 785 32 620 28,00  
11 755 48,00 27 235 33,00 30 680 27 955 27 790 32 630 28,00  
11 755 48,00 27 245 33,00 30 690 27 965 27 795 32 640 28,00  
11 755 48,00 27 255 33,00 30 700 27 975 27 800 32 650 28,00  
11 755 48,00 27 265 33,00 30 710 27 98



## CIRCUITS INTEGRES

TAA 241	25,00	940	50,00
310	22,00	965	34,00
550B	4,00	3089	24,00
550C	4,00	TDA 440	28,00
611A12	17,00	470-1054	28,00
611B12	19,00	1008	22,00
611C12	19,00	1022	22,00
621A11	21,00	1024	25,00
621A11	22,00	1024	25,00
661B	25,00	1006	35,00
790	64,00	1034BN-5534	30,00
861	25,00	1037	21,00
4761	25,00	1046	30,00
		1151-2030	30,00
TBA 221	14,00	1170	33,00
231	14,00	1200	24,00
331	31,00	1405	13,00
435	28,00	1412-1415	24,00
62AX5	20,00	1410-1420	24,00
625X5	20,00	1510-2500M	30,00
625X5	20,00	1524	57,00
651-540	21,00	1905	35,00
900	20,00	2002	25,00
800	19,00	2004	20,00
8105	22,00	2004	45,00
810AS	22,00	2593	32,00
820M	16,00	2010	34,00
820	16,00	2020	42,00
940	90,00	2048-3501	90,00
950	46,00	2310	16,00
TCA 1500 KB	34,00	3000	35,00
170	34,00	3310	28,00
435	28,00	4050	31,00
335	16,00	4282-3810	58,00
345	21,00	4290	30,00
350	80,00	4431	28,00
440	30,00	5019-2	65,00
511	26,00	5400	42,00
610	16,00	TDA 7000	42,00
610	16,00	2505	129,00
750	45,00	TEA 1010	39,00
830	16,00	5030	130,00
900	15,00	5620	59,00
910	15,00	5630	55,00

## CIRCUITS INTEGRES 74 LS

74LS00	02-03-04-09	74LS 83-173-194-393	14,00
10-11-15-21-22-51-54		259	14,00
55-133	4,20	74LS 134-144-145	15,00
74LS05	20-26-27	249	15,00
28-33-37-38-40-47		74LS 85-147-295	16,00
74-76-78-109	4,50	283	16,00
74LS01	00-04-30-92	74LS 154-156	17,00
136	6,00	244	17,00
74LS14	86-90	74LS 63-161-166-170	17,00
122	8,00	377	17,00
74LS19	107-113-126	74LS 124-251	19,00
139-155-158-163-174		74LS 148-190-196-240	20,00
283-338-32		74LS 160-162	22,00
74LS 75-132-164-165		541	22,00
175-253-157-367		74LS 197	24,00
13	11,00	74LS 260-290-324-330	25,00
74LS 93-95-123		624-373	25,00
395-257	10,00	74LS 169-374	27,00
74LS 137-151-153-192		623	27,00
159-221-242-248		74LS 169-181	27,00
258-260-261		245	30,00
266	12,00	74LS 243	35,00
74LS 47-48-49-191-193		74LS 275	39,00
241-247-279	13,00		

## CIRCUITS INTEGRES C-MOS

4000	01-02-07-23-25	4043	46-01	13,00
15-52	3,50	4047	47-35	16,00
4010	19-50-70-71	4086		16,00
77-78-81	4,70	4041	18	16,00
4030	11-50	4086	21-22-76	23,00
4012	09-73	4033	28	28,00
4016	59-13	40103	33	33,00
4014	18-27-28-44-49	4027	35	35,00
52-53-68-99	9,00	4034	46	46,00
4008	20-24-40-60	4037	68	68,00
066-093-106	11,00	4067	79	79,00
4095	15-42-51	12,00		

## CLAVIER ORGUE PIANO

5 OCTAVES «MF 50»



COMPLET, EN KIT : 3.500 F

## SYNTHETISEUR «FORMANT»

EN KIT : 3900 F

## MODULES SEPARES

Ensemble oscillateur/diviseur  
Alimentation 1 A ..... 1100 F  
Clavier 5 octaves, 2 contacts avec 61 plaques percées, piano ..... 2200 F  
Boîte de timbres piano avec clés ..... 340 F  
• Valise gainée 5 octaves ..... 620 F

## PIECES DETACHEES POUR ORGUES

Claviers Nus Contacts

	1	2	3
1 oct.	160 F	290 F	330 F
2 oct.	245 F	360 F	420 F
3 oct.	360 F	515 F	650 F
4 oct.	480 F	660 F	840 F
5 oct.	600 F	820 F	990 F
7 1/2 oct.	960 F	1520 F	1760 F

## MODULES

Vibrato ..... 130 F • Repeat ..... 140 F  
Percussion ..... 180 F  
Sustain avec clés ..... 600 F  
Boîte de timbres orgue avec clés ..... 440 F  
Réverbération 4 F ..... 950 F

## PEDALIER

1 1/2 octave 800 F 2 oct. 1/2 bois 2500 F

Tirrette d'harmonie nue ..... 15 F

## BON A DECOUPER POUR RECEVOIR LE CATALOGUE GENERAL

ENVOI : Franco 35 F en T.P. Au magasin 25 F

NOM : \_\_\_\_\_

ADRESSE : \_\_\_\_\_

## CIRCUITS INTEGRES TTL

7400	01-02-03	7490	91-96-107
50-60	4,00	123	9,00
7404	05-25-26-27	7483	193
7408	09-10-11-16	7483	35-55-95
17-51-53-54-72-73-74	3,50	7445	46-47-48
76-86-88-121	4,00	74120	15,00
7406	13-20-22-37	74150	21,00
		74185	28,00
74151	5,00	74181	30,00
74175	06-92	74181	30,00
74165	7442-7422	74141	35,00
07	8,00	74143	66,00

## SEMI-CONDUCTEURS

BD		BD	
1613	3,00	3906	4,50
1711	4,50	3054	7,00
1893	3,50	3390	4,00
2218	3,50	3553	20,00
2219	4,00	3822	20,00
2222	3,50	5400	5,00
2904	3,00	5401	5,00
2905	3,00	4416	18,00
2906	3,50	5629	85,00
2907	3,00	5631	19,00
3055	16,00	6029	74,00
3819	6,00	6031	130,00
3823	18,00	6051	45,00
2646	9,00	6052	82,00
2369	5,00	6059	47,00
2905	4,50	6658	78,00
3053	4,50	MOS 65	90,00

## SUPPORTS C.I.

8 br 1,90	122 br 3,50
14 br 2,40	24 br 4,00
16 br 2,60	26 br 5,20
20 br 3,40	40 br 8,50

## AFFICHEURS

SI01	1133	8,00
HA 1131	18,00	
HAM 3909	4 dig. 1/2	200,00
MAN 81	38,00	

## TRANSFO «TOKO»

Filtres céramiques

10	32,00
10-240	80,00
40	80,00

## C.I. SPECIAUX POUR MONTAGES «RP»

AY3 1270	150,00	178A	517,00
1350	130,00	187	280,00
8910	100,00	SAA 1004	34,00
80V 64R	25,00	SAB 0600	50,00
BDW 51C-52C	21,00	3209	96,00
BDX 64	32,00	3210	60,00
BDX 87C-88C	22,00	SAD 1024	260,00
CD 4555	13,00	SDA 2005	100,00
CD 4556	13,00	SDA 2006	100,00
DL 330	20,00	2010	180,00
711	48,00	2101	48,00
ER 2051	90,00	2112	95,00
3400	150,00	2114	73,00
ICL 7105	212,00	2124	65,00
7107	189,00	2460	244,00
7109	320,00	SL 480	42,00
7136	235,00	490	50,00
8038	80,00	1430	33,00
8063	92,00	6006	63,00
8073	87,00	SN 29764	18,00
ICM 7038	45,00	75477	64,00
7209	55,00	SO 41P	25,00
7217	167,00	42P	17,00
7219	150,00	SP 6680	165,00
7555	19,00	8793-6680	130,00
IRF 120	80,00	8695	210,00
530	50,00	8695	210,00
9132	99,00	SSM 2033	218,00
KR 2376	290,00	2044-2056	116,00
LS 7220	62,00	TEA 1009	19,00
MC 10131-14951	140,00	5030	130,00
10531	150,00	5629	85,00
145151	178,00	5630	85,00
MK 50240	180,00	TMS 1000	100,00
50398	266,00	1122	110,00
ML 929	37,00	1601	190,00
NE 5532	43,00	3874	100,00
OEWC 32	130,00	UA 431	6,00
OPWJ 32	130,00	758	26,00
PC 9569	39,00	UA 771	15,00
PFZ 68	8,00	42 R2 UA796	19,00
R 8502 P	100,00	422 PMS2	76,00
S 89	227,00	OPB 706 B	60,00

## TRANSFO TORIQUES

- METALLIMPHY -

Qualité professionnelle

Primaire : 2 x 110 V

15 VA Sec. 2 x 9,2 x 12

2 x 15,2 x 15 V

22 VA Sec. 2 x 9,2 x 12

2 x 15,2 x 16,2 x 22 V

33 VA Sec. 2 x 9,2 x 12

2 x 15,2 x 18,2 x 22 V

47 VA Sec. 2 x 9,2 x 12

2 x 15,2 x 18,2 x 22 V

68 VA Sec. 2 x 9,2 x 12

2 x 15,2 x 18,2 x 22,2 x 27 V

100 VA Sec. 2 x 9,2 x 12

2 x 18,2 x 22,2 x 27,2 x 30 V

150 VA Sec. 2 x 12,2 x 18,2

2 x 22,2 x 27,2 x 33 V

220 VA Sec. 2 x 12,2 x 24,2

2 x 30,2 x 36 V

330 VA Sec. 2 x 24,2 x 33,2 x 43 V

470 VA Sec. 2 x 36,2 x 43 V

680 VA Sec. 2 x 43,2 x 51 V

NOUVEAUTE : Transfo Metallimphy (bas rayonnement)

150 VA Sec. 2x7 V 300 F • 80 VA Sec. 2x51V 770 F

MAGNETIC - FRANCE

11, pl. de la Nation, 75011 Paris

ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h

Tél. : 379.39.88

EXPEDITIONS : 20 % à la commande, le solde contre-remboursement.

PRIX AU 1-07-84 DONNES SOUTS RESERVE

## RADIO-PLANS, KITS COMPLETS

Des montages livrés avec C.I.

\* TVA à 33,33% depuis le 1<sup>er</sup> mai 1983. LES CIRCUITS IMPRIMES PEUVENT ETRE LIVRES SEPAREMENT.

\* EL 402 A Micro émetteur H.F. piloté par quartz ..... 322,00

\* 403 C et D Ampli TURBO complet avec chassis ..... 2622,00

EL 409 A, 409 B Voltmètre digital 9999 points ..... 250,00

\* 410 D Micro émetteur H.F. ..... 650,00

\* 411 D Récepteur 27 MHz ..... 387,00

EL 412 G et H Thermomètre affichage numérique ..... 645,00

412 F Alimentation C.B. avec TDA 2310 ..... 267,00

\* 414 B Préampli R.I.A.A. avec TDA 2310 ..... 162,00

\* 414 D Adaptateur avec TDA 2310 ..... 110,00

\* 414 E Adaptateur avec UA 772 ..... 62,00

\* 414 F Alimentation positive ..... 78,00

414 G Alimentation négative ..... 67,00

414 H Générateur de fonction (platine 8038) ..... 511,00

414 I Générateur de fonction ..... 256,00

\* 414 - Préampli TURBO complet, modules équipés de TDA 2310 avec chassis percés, garni, boutons et visserie, etc. .... 1500,00

EL 415 A Capacimètre 3 digit ..... 133,00

\* 415 B Correcteur UA 772 ou TL 072 ..... 132,00

\* 415 C Inverseur ..... 74,00

\* 415 D Ampli de sortie ..... 88,00

\* 416 TUNER à présélection et synthèse de fréquence. Décodeur dans les n° 413-416 et 418. Plaque H.F. du tuner du n° 413 ..... 1693,00

Carte d'alimentation et programmation ..... 1811,00

418 A, B, C, Affichage et télécommande ..... 1125,00

EL 417 A Tête préampli RPS 50 pour guitare ..... 400,00

417 B Alimantation tuner ..... 878,00



# Découvrez L'ELECTRONIQUE DIGITALE

**NOUVEAU**

avec  
**le DIGILAB**



Le DIGILAB, pupitre d'expérimentation digitale, renferme 6 appareils câblés sur un circuit imprimé :

- une alimentation stabilisée et régulée
- un générateur de signaux, de fréquence réglable par potentiomètre
- un interface musicale
- 6 indicateurs d'états logiques
- 6 bascules anti-rebonds
- un haut-parleur

- au centre, 2 circuits de câblage rapide sur lesquels vous réaliserez vos montages.

Toutes les études que nous proposons en électronique, RTV-Hi-Fi, comportent un matériel d'application spécifique.

\* Le Digilab est réservé aux études suivantes.

- BP et BTS Electronicien
- Technicien en micro-électronique
- Technicien en automatismes
- Technicien en micro-processeurs
- Sous-ingénieur électronicien

Ce système unique conçu par EDUCATEL vous permettra de comprendre et de pratiquer l'Électronique Digitale.

Compteur, comparateur, mini-orgue programmable, unité arithmétique et logique d'ordinateur additionneur et soustracteur binaire, mémoire commandée par une horloge, bascule JK maître esclave, diviseur par 10, etc...

Voici quelques-uns des montages que vous pourrez réaliser avec le DIGILAB et ces accessoires :

- 1 circuit imprimé 20 x 25 prêt à câbler
- 2 circuits de câblage rapide
- 30 circuits intégrés
- 2 afficheurs 7 segments
- 1 transformateur
- 13 diodes
- 6 LED
- 1 régulateur
- 7 transistors
- etc...

## Faites en votre métier

L'Électronique vous passionne et vous voulez travailler dans ce secteur. EDUCATEL, Etablissement Privé d'Enseignement par Correspondance, forme des Electroniciens depuis plus de 20 ans ; ils ont été plus de 3000 en 1982.

Vous trouverez dans notre documentation, le détail des programmes de chaque étude, les conditions pour y accéder, les débouchés offerts, etc...

## BON pour recevoir GRATUITEMENT

et sans aucun engagement, une documentation sur les 15 formations en Electronique et en Radio T.V. - Hi-Fi

- ☐ Monteur câbleur en Electronique ☐ Electronicien ☐ Installateur Dépanneur en Electronique Ménager ☐ Technicien Electronicien ☐ CAP ou BP Electronicien ☐ BTS Electronicien
- ☐ Technicien en Micro-Electronique ☐ Technicien en Microprocesseurs ☐ Technicien en Automatismes ☐ Spécialisation en Automatismes ☐ Monteur Dépanneur Radio T.V. Hi-Fi
- ☐ Monteur Dépanneur Vidéo ☐ Technicien Radio T.V. Hi-Fi ☐ Technicien en sonorisation.
- M. ☐ Mme ☐ Mlle ☐

NOM

PRENOM

ADRESSE : N°

RUE

CODE POSTAL

VILLE

(Facultatifs)

Tél.

Age

Niveau d'études

Profession exercée

Précisez le métier ou le secteur professionnel qui vous intéresse :

**EDUCATEL G.I.E Unieco Formation,**  
3000 X - 76025 ROUEN CEDEX

Pour Canada, Suisse, Belgique : 49, rue des Augustins, 4000 Liège • Pour TOM-DOM et Afrique : documentation spéciale par avion



Si vous voulez gagner du temps et être directement conseillé,  
(1) 208-50-02 Paris

Si vous êtes salarié, votre étude peut être prise en charge par votre employeur (loi du 16.7.1971 sur la formation continue).

**EDUCATEL**

1083, route de Neufchâtel  
3000 X - 76025 ROUEN Cédex



**Educatel**


G.I.E. Unieco Formation  
Groupement d'écoles spécialisées  
Etablissement privé d'enseignement  
par correspondance soumis au contrôle  
pédagogique de l'Etat.

POSSIBILITE  
DE COMMENCER  
VOS ETUDES  
A TOUT MOMENT  
DE L'ANNEE

RAP/086



# DANS L'ESPACE MUSICAL...

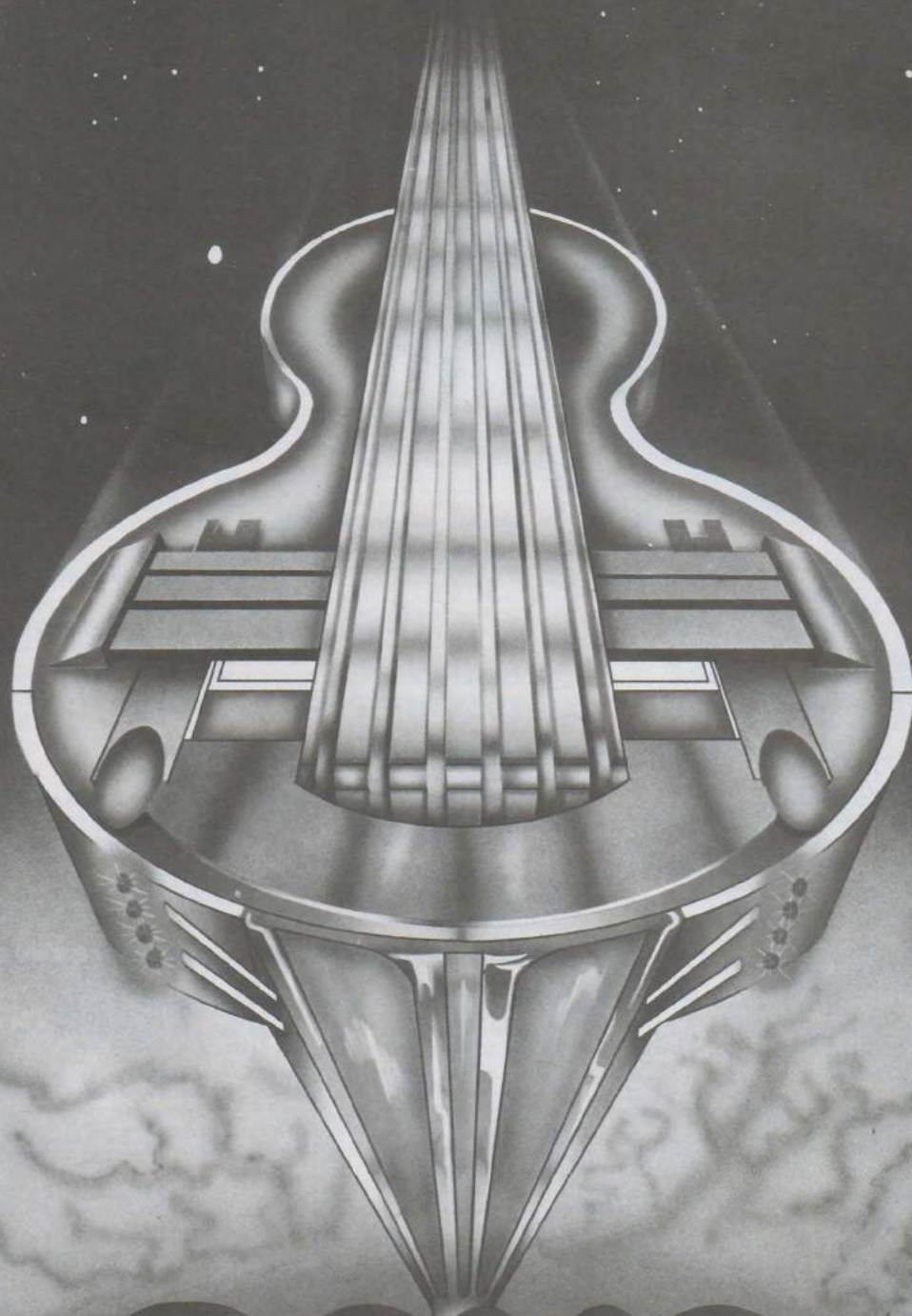

**SOMO**  
*Light-Show Orchestres Discothèques*

**chaque mois chez votre marchand de journaux**



temps: ⏰ ⏰ ⏰

difficulté: 🧩 🧩

dépense: 💰 💰



## Adaptation fréquencemètre pour le voltmètre du N°409

Depuis décembre 81, date de parution de l'article voltmètre digital de tableau, de nombreuses fonctions adaptables à ce dernier sont parues dans la revue. Citons pour mémoire les cartes ohmmètre, capacimètre, tachymètre et ampèremètre qui vous ont permis d'agrémenter votre laboratoire avec des appareils à affichage numérique dont la précision est quand même supérieure à celle d'un appareil à aiguille.

Une adaptation bien utile pour l'électronicien n'avait cependant pas été proposée au lecteur. Il s'agit de l'adaptation fréquencemètre, la lacune est maintenant comblée puisque nous proposons cette fonction dans l'article suivant. Pour nos besoins personnels nous avons réalisé un appareil autonome à fonction unique de fréquencemètre. Il est évident que le lecteur qui voudrait réaliser seulement l'adaptation fréquencemètre, sans monopoliser le voltmètre servant à l'affichage, pourrait y parvenir en ne considérant que les éléments nécessaires à la conversion fréquence-tension. Pour obtenir cette conversion nous avons fait appel à un circuit intégré spécialisé à fonction double qui assure aussi bien la conversion fréquence-tension que sa réciproque. Il s'agit du modèle 9400 C J (ARCHER) ou de son homologue le VF Q1 C (INTERSIL).

### Étude du convertisseur fréquence-tension (F/V)

Le schéma de ce convertisseur ainsi que les quelques éléments nécessaires à son fonctionnement sont représentés à la figure 1.

Le nombre d'éléments extérieurs au convertisseur est très réduit ce qui ne gache en rien les propriétés de celui-ci puisque la précision de ce convertisseur atteint 0,02 % sur toute la gamme 10 Hz-100 kHz.

Hélas cette dernière fréquence représente la valeur maximum que ce circuit peut convertir. Cela limite la plage d'utilisation de ce fréquencemètre au domaine de la BF à moins de lui adjoindre quelques circuits diviseurs par 10 soit en technologie CMOS comme le 4518 qui contient 2 décades et qui permettrait d'atteindre environ 10 MHz. Nous disons environ 10 MHz car cette fois c'est le 4518 qui est limité en fréquence. On pourrait donc envisager d'utiliser un circuit de famille CMOS rapide ou

carrément un circuit TTL si l'on souhaite dépasser les 10 MHz (7490). Mais revenons-en au schéma du convertisseur. Le signal dont on veut mesurer la fréquence est appliquée à la patte 11 du 9400. Il s'agit de l'entrée non inverseuse d'un comparateur dont le seuil de basculement est fixé à 0 volts. Ceci impose au signal d'entrée d'être alternatif et compte tenu des performances du comparateur d'avoir une amplitude supérieure à 200 mV. Après avoir été retardé de 3  $\mu$ s, puis mis en forme, le



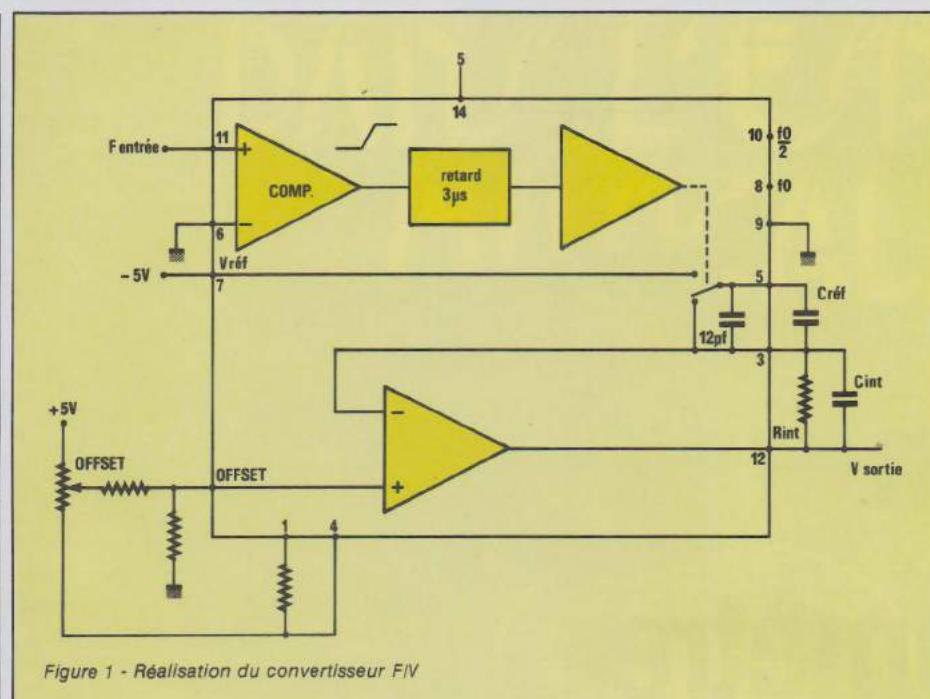


Figure 1 - Réalisation du convertisseur F/V

signal de sortie du comparateur est appliqué à un interrupteur électronique qui charge et décharge l'ensemble des 2 condensateurs  $C_{réf}$  et 12 pF, ce dernier représentant la capacité parasite du circuit intégré.  $C_{réf}$  pour sa part est extérieur au 9400 et détermine avec  $R_{int}$  disposée entre les pattes 3 et 12 le facteur de conversion. La relation existant entre la fréquence du signal appliqué à l'entrée 11, la tension de référence,  $R_{int}$  et  $C_{réf}$  ainsi que la tension de sortie ( $V_{sortie}$ ) est donnée par la formule :

$$V_{sortie} = (V_{réf} C_{réf} R_{int}) F_{entrée}$$

Si nous transformons un peu cette équation en faisant apparaître la période du signal d'entrée  $T = (1/F_{entrée})$  ainsi que le courant  $i$  circulant dans  $R_{int}$  nous obtenons :

$$\frac{V_{sortie}}{R_{int}} = \frac{1}{T} = V_{réf} C_{réf}$$

$$\text{soit } i \cdot T = C_{réf} \cdot V_{réf}$$

Les 2 membres de cette égalité sont homogènes à une quantité d'électricité, quantité d'électricité qui est emmagasinée par  $C_{réf}$  à chaque passage par la valeur zéro du signal d'entrée. Cette quantité d'électricité étant constante, la valeur moyenne de la tension de sortie sera d'autant plus grande que la fréquence du signal d'entrée le sera elle aussi.

La tension de sortie maximum du 9400 est de 4,2 volts (sachant que  $V_{réf}$  doit être égale à -5 volts). Les éléments  $C_{réf}$ ,  $R_{int}$  doivent être choisis en

fonction de ces impératifs et de la plage de fréquence des signaux à mesurer.

L'allure de la tension de sortie patte 12 est une succession d'impulsions positives de durée constante dont la valeur moyenne varie dans le même sens que la fréquence du signal d'entrée. La figure 2 représente pour 2 signaux de fréquence différente l'allure de  $V_{sortie}$ .

## Schéma du fréquencemètre

Nous trouvons le schéma complet de celui-ci à la figure 3.

Pour ce qui est de la gamme de mesure, nous nous sommes limités à celle du convertisseur c'est-à-dire 10 Hz  $\rightarrow$  100 kHz. Cette limitation nous a permis d'éviter les problèmes de commutations supplémentaires qu'aurait occasionnés l'adjonction de calibres supérieurs à 100 kHz. Nous souhaitons d'autre part augmenter la sensibilité de notre fréquencemètre au moins jusqu'à 10 mV crête. C'est pour cette raison qu'un amplificateur réalisé autour des transistors  $T_1$  et  $T_2$  précède l'entrée du convertisseur.  $T_1$  est un transistor à effet de champ dont l'impédance d'entrée est fixée par  $R_2$  à 1 M $\Omega$ . Les diodes  $D_8$  et  $D_9$  écrêtent les signaux dont l'amplitude serait supérieure à 0,6 volts. La résistance de source  $R_3$  assure l'autopolarisation de  $T_1$ . Quant à  $C_{11}$  il assure son découplage en alternatif pour bénéficier d'une amplification substantielle. La tension amplifiée par  $T_1$  est disponible aux bornes de  $R_4$ , elle est appliquée via  $C_{10}$  à  $T_2$  monté en émetteur commun. Pour répondre à l'impératif concernant l'aspect alternatif de la tension appliqué patte 11 du convertisseur F/V, la liaison à celle-ci est encore capacitive (par  $C_{12}$ ). L'amplitude du signal d'entrée ne devant pas dépasser 2,5 volts, les 2 diodes  $D_{10}$  et  $D_{11}$  écrêtent une nouvelle fois le signal appliqué à l'entrée de IC1.

Certains se demanderont certainement quel est le rôle des condensateurs  $C_8$  et  $C_9$  et de la résistance  $R_1$ . Qu'ils soient rassurés, nous y arrivons. Étant donné que ce fréquencemètre servira en toute occasion, nous avons voulu protéger son étage d'entrée. Pour cela nous avons isolé la grille de  $T_1$  d'un éventuel potentiel continu qui pourrait être néfaste à ce même transistor (rôle de  $C_9$ ).


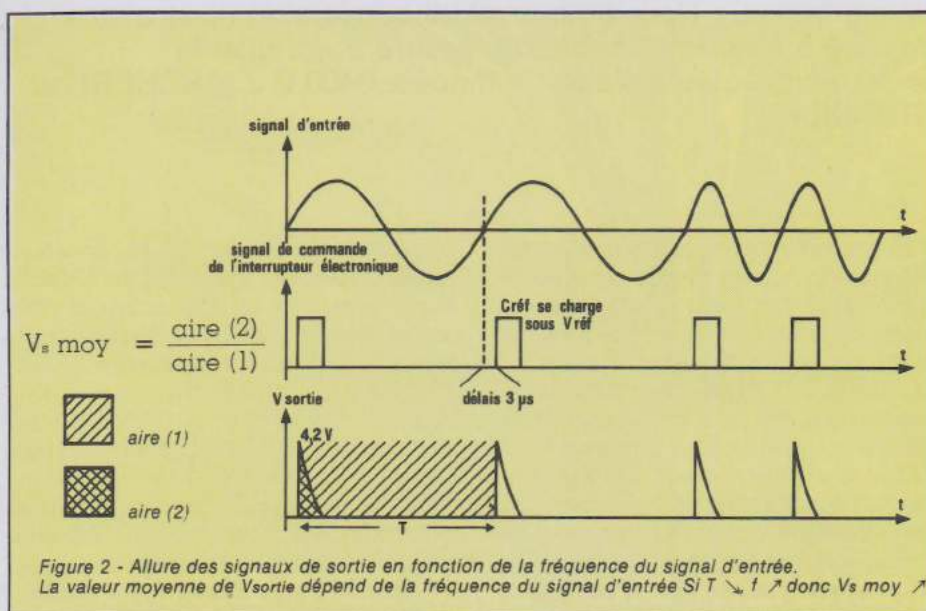


Figure 2 - Allure des signaux de sortie en fonction de la fréquence du signal d'entrée.

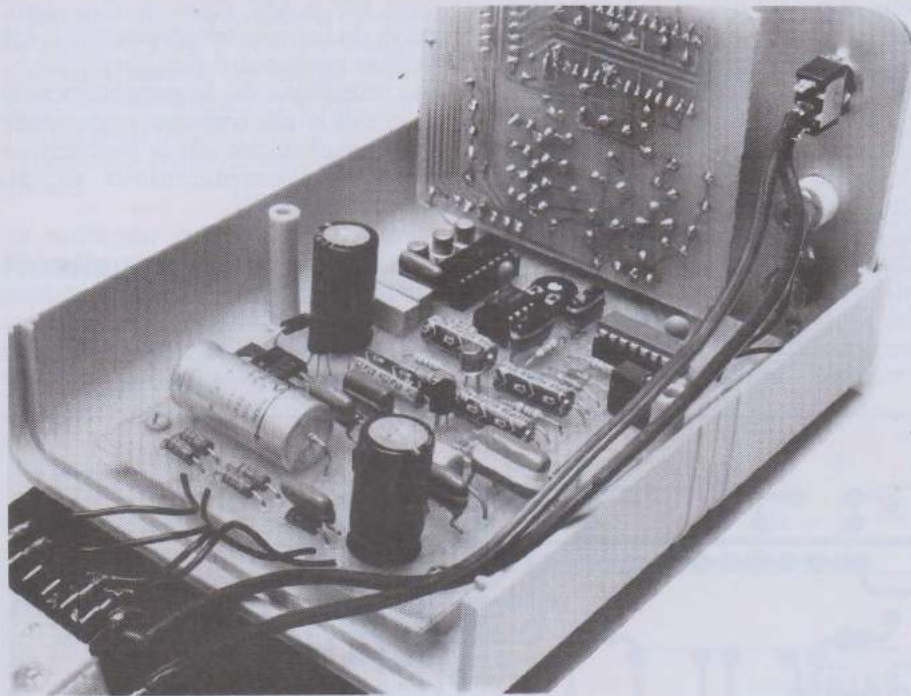La valeur moyenne de  $V_{sortie}$  dépend de la fréquence du signal d'entrée Si  $T \searrow f \nearrow$  donc  $V_s \text{ moy} \nearrow$





Par ailleurs nous avons voulu protéger les diodes  $D_8$  et  $D_9$  qui se comportent comme des courts-circuits pour les tensions supérieures à 0,6 volt. La valeur efficace du courant dans  $D_8$ ,  $D_9$  est limitée par l'impédance de  $R_1$  en série avec  $C_9$ , impédance qui varie avec la fréquence du signal étudié. Pour relever un peu la réponse en «HF» (100 kHz n'est pas encore vraiment de la HF) nous avons shunté  $R_1$  par  $C_8$ .

En ce qui concerne  $IC_1$  qui n'est autre que le convertisseur F/V, nous remarquerons simplement que les éléments  $C_{ref}$  et  $R_{int}$  sont remplacés par 4 groupes sélectionnés par les 2/3 du commutateur  $K_2$ , l'autre tiers de celui-ci sélectionnant le point décimal de l'affichage. Le réglage du zéro est obtenu par  $P_1$  qui agit sur l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel de sortie du convertisseur. Compte tenu de la forme de la tension de sortie du 9400 (succession d'impulsions), il était impossible de l'appliquer directement au voltmètre digital. De façon à ne conserver que la valeur moyenne de cette tension, nous avons fait passer celle-ci dans un filtre passe-bas ayant une fréquence de coupure inférieure à la plus basse fréquence à mesurer (10 Hz). Nous avons utilisé comme pour d'autres montages, une structure de Rauch ce qui nous per-

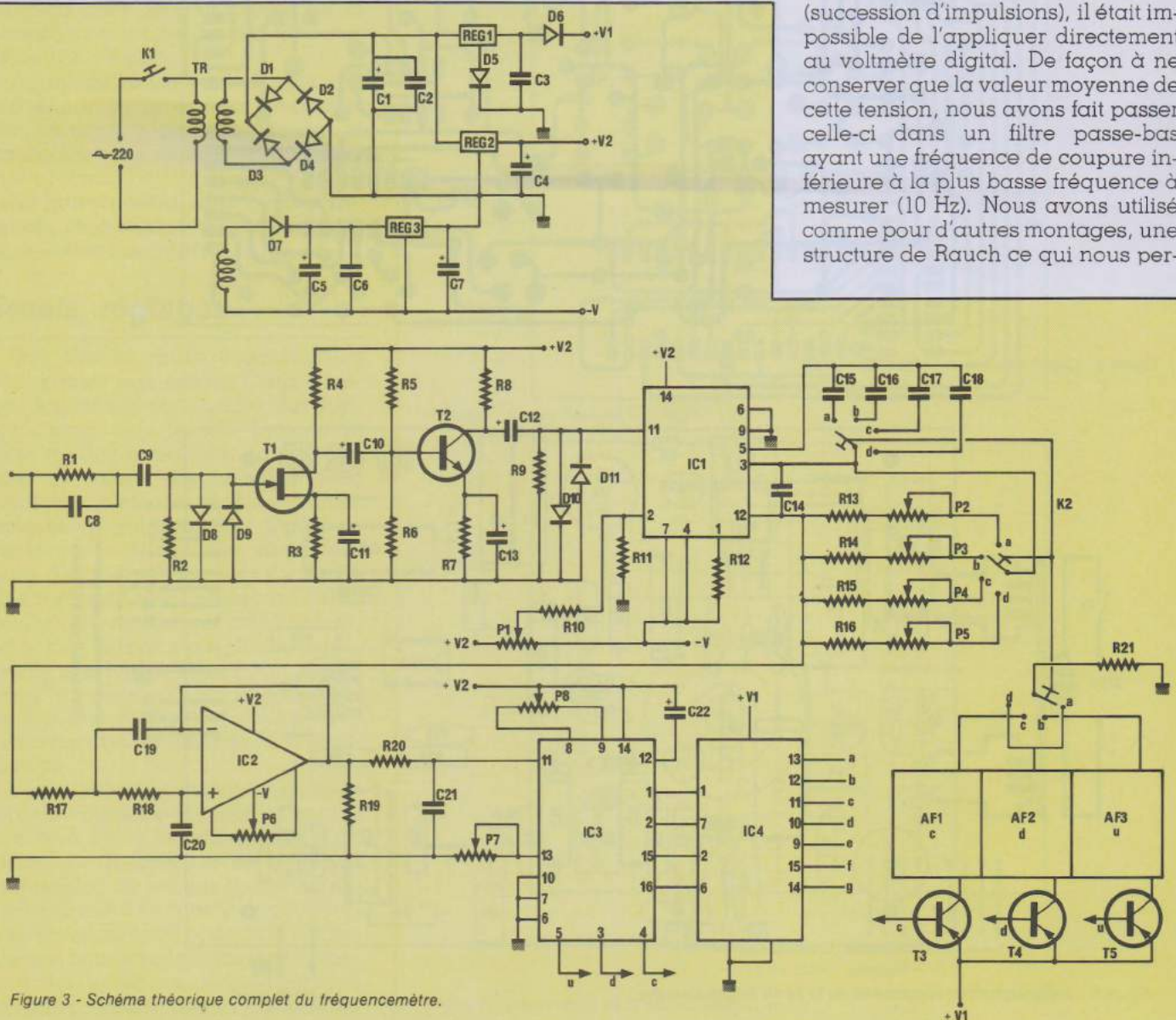


Figure 3 - Schéma théorique complet du fréquencemètre.



# Réalisation

met d'obtenir une atténuation de 40 dB/décade à partir de la fréquence de coupure dont la valeur est donnée par la formule :

$$f = \frac{1}{2 \pi \sqrt{R_{17} \cdot R_{18} \cdot C_{19} \cdot C_{20}}}$$

soit ici environ 1,5 Hz.

A noter que nous avons muni IC<sub>3</sub> d'une correction d'offset obtenue par action sur P<sub>6</sub>.

Nous trouvons pour finir, le voltmètre proprement dit sur lequel nous ne dirons rien de plus puisque

celui-ci a déjà été étudié dans la revue.

L'alimentation de cet ensemble a été obtenue à partir d'un transformateur à secondaire double. Un pont redresseur constitué par les 4 diodes D<sub>1</sub> à D<sub>4</sub> délivre la tension positive appliquée après filtrage (C<sub>1</sub> et C<sub>2</sub>) aux 2 régulateurs REG<sub>1</sub> et REG<sub>2</sub>, tous deux délivrant 5 volts. Le premier sert à alimenter le circuit d'affichage (anode des afficheurs et IC<sub>4</sub>) le second alimente toute la partie électronique : amplificateur, convertis-

seurs F/V et A/N. Cette double régulation de l'alimentation positive a été rendue nécessaire par l'importance des variations de la consommation du circuit d'affichage qui engendrait des perturbations sur le fonctionnement de l'amplificateur et du convertisseur F/V.

Pour l'alimentation négative un redressement monoalternance a été suffisant puisque la consommation reste très faible. Un régulateur (REG<sub>3</sub>) analogue à REG<sub>2</sub> stabilise la tension négative qui sert en outre de

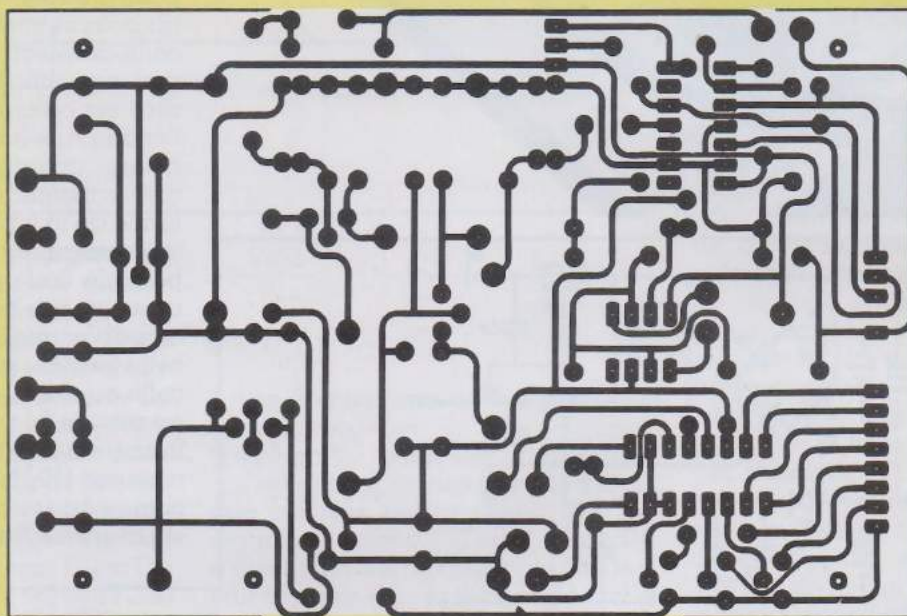


Figure 4 - Circuit imprimé du fréquencesmètre.

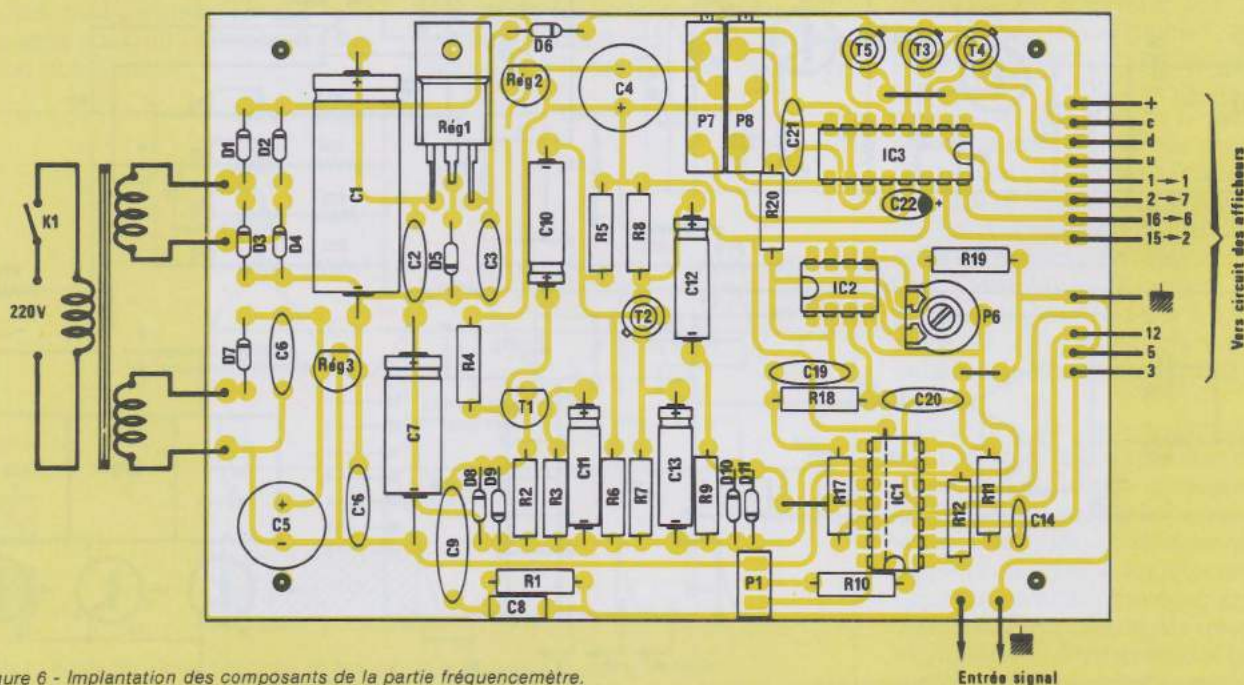


Figure 6 - Implantation des composants de la partie fréquencesmètre.



référence au convertisseur fréquence-tension. Ces 2 composants permettent d'obtenir au moins 100-mA mais ceci est suffisant ici. Par contre REG1 est un modèle plus performant nécessaire pour alimenter les afficheurs.

## Réalisation pratique

L'ensemble des composants a été réuni sur 2 circuits imprimés figures 4 et 5. Les composants seront implantés conformément aux figures 6 et 7.

Quelques straps ont été nécessaires pour éviter la réalisation d'un circuit imprimé double face. On n'oubliera pas ceux-ci d'autant plus que certains passent sous les circuits intégrés. Pour amener les afficheurs au niveau de la face avant, des supports sont nécessaires. On choisira des modèles assez épais que l'on coupera pour obtenir 2 séries de 15 pattes par exemple à partir de 2 modèles 2 x 14 pattes.

Avant de réaliser les circuits imprimés, on se procurera les ajustables de façon à modifier les pistes si les modèles préconisés ne pouvaient être obtenus.

La liaison entre les 2 circuits imprimés sera réalisé avec du fil isolé pour éviter les courts-circuits.

## Essais, réglages

Une fois le câblage terminé on peut passer aux essais. Ceux-ci seront facilités si on a utilisé des supports pour tous les CI. Supposant cette condition réalisée, on peut vérifier la valeur des tensions d'alimentation sans détruire les circuits intégrés ce qui limite les dégâts en cas d'erreur de câblage. Si les tensions d'alimentations sont convenables, on peut alors passer à l'étude de l'amplificateur qui doit donner, pour tout signal d'amplitude supérieure à environ 10 mV, un signal carré (ou presque) sur le collecteur de T<sub>2</sub>. Cette vérification peut s'effectuer avec un GBF associé à un oscilloscope.

L'essai suivant consiste à ajuster le zéro du voltmètre en agissant sur P<sub>6</sub> puis à régler le facteur d'échelle en jouant sur R<sub>7</sub> après avoir appliqué une tension de valeur comprise entre 0 et 1 volt à l'entrée du voltmètre. Bien entendu cette opération nécessite une bonne précision dans la mesure de la tension appliquée puisque de cette précision dépendra celle du fréquencemètre.

Lorsque cette opération est terminée, on peut insérer IC<sub>2</sub> et passer au réglage de la tension d'offset par P<sub>6</sub>. La précision obtenue est celle du mV puisque maintenant le voltmètre est opérationnel. Nous pouvons ensuite insérer IC<sub>1</sub>. Après avoir court-circuité les bornes d'entrée de l'amplificateur, on règle l'affichage à zéro par P<sub>1</sub>. On applique ensuite à l'entrée de l'amplificateur des signaux de fréquence connue et de valeur la

plus proche possible de chaque calibre (par exemple 90 Hz sur la gamme 100 Hz etc). Il reste alors à régler pour chaque calibre l'un des 4 ajustables P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>4</sub>, P<sub>5</sub>.

On notera au passage que nous avons choisi les éléments C<sub>réf</sub> et R<sub>int</sub> pour obtenir sur chaque calibre une tension de 1 volt en fin de calibre. Le tableau ci-après résume les valeurs pour chaque calibre :

Gamme	Réf	Créf	f <sub>in</sub> Max	Résolution
a	40 kΩ	47 nF	100 Hz	0,1 Hz
b	40 kΩ	4,7 nF	1000 Hz	1 Hz
c	40 kΩ	470 pF	10 kHz	10 Hz
d	40 kΩ	47 pF	100 kHz	100 Hz

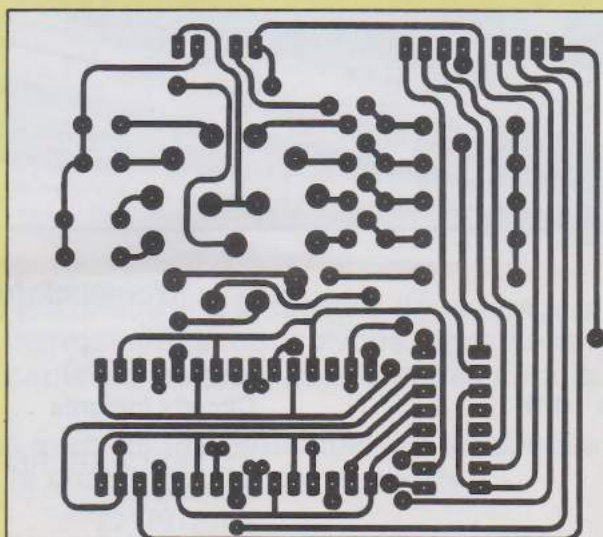


Figure 5 - Circuit imprimé affichage.


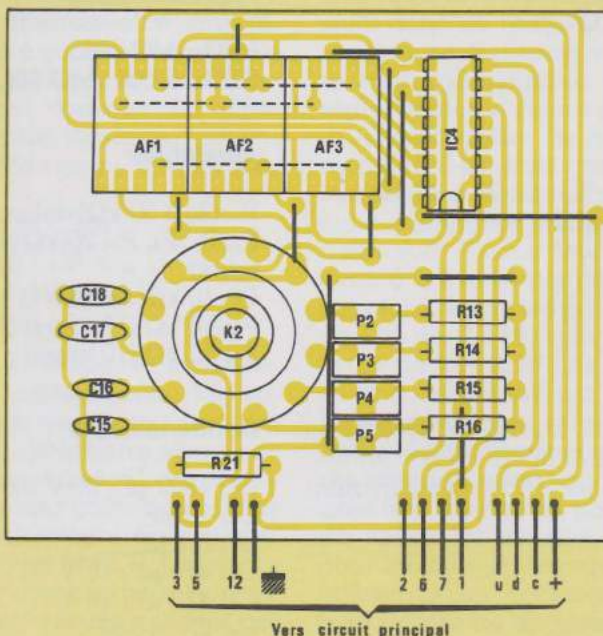


Figure 7 - Implantation de la platine afficheurs.

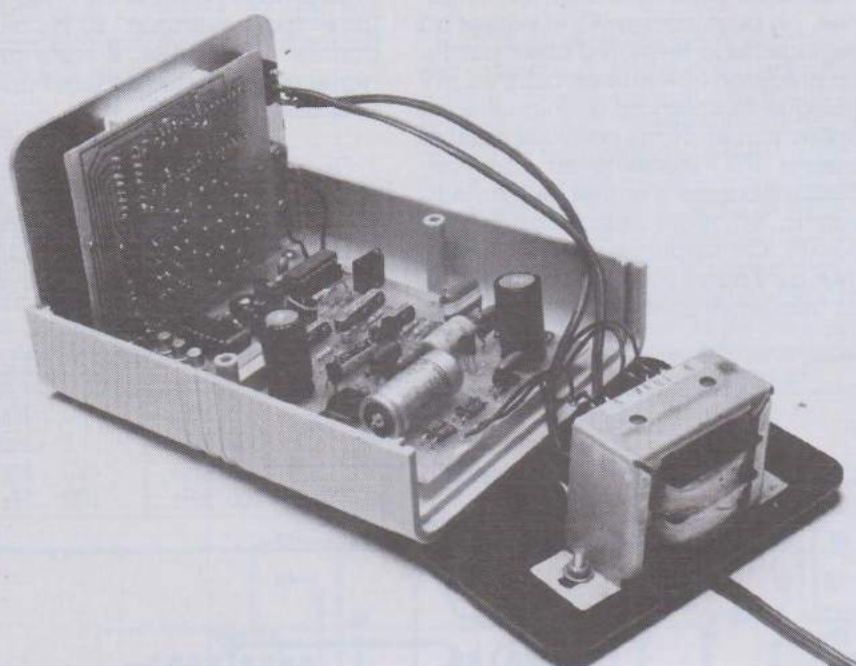



On notera que pour chaque calibre la tension de sortie ne dépasse pas 1 volt en appliquant la formule vue dans le paragraphe 1.

Il est possible, (en fonction de la tolérance sur les condensateurs) qu'on soit amené à prendre pour  $R_{13}$  une valeur comprise entre 22 et 47 k $\Omega$ , la valeur typique devant être comprise entre 27 et 33 k $\Omega$ .

## Remarques

Si vous voulez modifier les performances de ce fréquencemètre, nous vous conseillons de vous reporter aux diverses explications données tout au long de cet article (par exemple pour augmenter la gamme des fréquences mesurées ou la sensibilité de l'amplification).

Le circuit imprimé afficheur est fixé sur la face avant grâce au commutateur de gamme.

F. JONGBLOËT

## Nomenclature

### Résistances 1/4 W

$R_1$ : 10 k $\Omega$   
 $R_2$ : 1 M $\Omega$   
 $R_3$ : 680  $\Omega$   
 $R_4$ : 2,7 k $\Omega$   
 $R_5$ : 10 k $\Omega$   
 $R_6, R_8$ : 2,2 k $\Omega$   
 $R_7$ : 270  $\Omega$   
 $R_9$ : 220 k $\Omega$   
 $R_{10}$ : 100 k $\Omega$   
 $R_{11}$ : 2,2 k $\Omega$   
 $R_{12}$ : 100 k $\Omega$   
 $R_{13}, R_{14}, R_{15}, R_{16}$ : de 22 à 47 k $\Omega$   
 $R_{17}, R_{18}$ : 1,2 M $\Omega$   
 $R_{19}$ : 1,8 k $\Omega$   
 $R_{20}$ : 10 k $\Omega$   
 $R_{21}$ : 270  $\Omega$

### Diodes

$D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6, D_7$ : 1N4001 ou équivalent BA 157...  
 $D_8, D_9, D_{10}, D_{11}$ : 1N914 ou équivalent

### Transistors

$T_1$ : 2N3819  
 $T_2$ : 2N2222  
 $T_3, T_4, T_5$ : 2N2907

### Circuits Intégrés

$IC_1$ : 9400 CJ (ARCHER) ou VFQ1 C d'Intersil  
 $IC_2$ : TL081 CP  
 $IC_3$ : 3162 E (RCA)  
 $IC_4$ : 3161 (RCA)

$REG_1$ : MC 7805  
 $REG_2, REG_3$ : MC 78L05 CP

### Ajustables

$P_1$ : (20 à 50 k $\Omega$ ) debout 10 ou 20 tours  
 $P_2, P_3, P_4, P_5$ : 20 k $\Omega$  debout (10 ou 20 tours)  
 $P_6$ : 10 k $\Omega$  couché (1 tour)  
 $P_7$ : 10 k $\Omega$  (10 tours) (Hélitrim)  
 $P_8$ : 50 k $\Omega$  (10 tours)

### Condensateurs

$C_1$ : 1000  $\mu$ F, 25 V axial  
 $C_2$ : 10 nF  
 $C_3$ : 0,1  $\mu$ F  
 $C_4$ : 470  $\mu$ F, 16 V  
 $C_5$ : 470  $\mu$ F, 16 V  
 $C_6, C_7$ : 10 nF  
 $C_8$ : 0,22  $\mu$ F  
 $C_9$ : 3,3 nF  
 $C_{10}, C_{11}, C_{12}, C_{13}$ : 47  $\mu$ F, 25 V  
 $C_{14}$ : 1 nF  
 $C_{15}$ : 47 nF  
 $C_{16}$ : 4,7 nF  
 $C_{17}$ : 470 pF  
 $C_{18}$ : 47 pF  
 $C_{19}, C_{20}$ : 0,1  $\mu$ F  
 $C_{21}$ : 10 nF  
 $C_{22}$ : 0,22  $\mu$ F tantale (35 V)

### Divers

1 transformateur 220 2 x 9 V 5 ou 10 VA  
1 commutateur 3 C, 4 p pour circuit imprimé ( $K_2$ )  
1 inter MA ( $K_1$ )  
2 douilles 4 mm  
1 boîtier MMP Réf 116 dim 117 x 140 x 84  
3 afficheurs (AC) TIL 701, 721 ou équivalent



# Température et thermométrie



Après avoir rappelé les données essentielles relatives à la mesure de la température, et présenté les procédures d'étalonnage des thermomètres, nous avons, dans notre précédent numéro, commencé un tour d'horizon des capteurs les plus utilisés et des circuits de mise en œuvre afférents.

Nous continuons ce mois-ci ce panorama avec les thermocouples et les sondes résistives au platine PT100, en terminant auparavant le chapitre consacré aux CTN.

## Capteur à CTN disque ou perle, type K 164 ou autre

On utilisera un des composants représentés à la figure 12a, b ou c et l'on réalisera le montage de la figure 13. Il s'agit là encore d'un montage simple qui convertit la résistance d'une CTN en un nombre de dixièmes de volts égal à une température. Ainsi 24,5° C sur le capteur se traduit par la valeur 2,45 V lue sur un appareil digital ou à cadre mobile de calibre 5 V. Comme nous l'avons vu lors de l'étude de la thermistance, la courbe représentative de la fonction  $R = f(\theta)$  n'est pas linéaire, il va donc nous falloir linéariser autant que faire se peut une bonne partie de cette courbe. En fait, la pratique montre que la gamme de température mesurée est généralement de 0 à + 50° C (température ambiante) et comme dans le schéma précédent nous nous limiterons à ces valeurs. A

ce moment, l'astuce de linéarisation est fort simple et consiste à monter en série avec la thermistance, une résistance égale à sa valeur nominale à 25 °C, et à prélever la tension au milieu du pont diviseur. La différence de potentiel mesurée à cet endroit est évidemment proportionnelle à :

$$\frac{100 \cdot 10^3}{100 \cdot 10^3 \times 2}$$

soit un rapport 1/2

Dans toute la plage de température qui nous intéresse cette ddp varie linéairement avec la température et la précision de mesure sera donc tout à fait acceptable. Comme amplificateur à grand gain, nous avons utilisé un circuit intégré, l'ampli opérationnel de type BI-FET. Ce circuit est monté en amplificateur non inverseur à gain variable et l'on obtiendra en sortie une tension proportionnelle à la valeur de la résistance du capteur. Par ailleurs, il faut noter

qu'à 0° C le potentiel en sortie du CA3130 n'est évidemment pas nul. Il suffit donc de réaliser un pont diviseur connecté de part et d'autre de la tension d'alimentation pour pouvoir régler la même valeur sur le curseur du potentiomètre de réglage. A ce moment, il est clair que la DDP mesurée entre ces deux points de valeurs identiques ne peut être que nulle. A 0° C nous devons donc bien avoir 0 mV entre ces deux points. Le gain lui, sera ajusté par la résistance de CR de 2,2 kΩ afin d'obtenir en sortie du CA 3130 une variation de tension de 100 mV par ° C. Lorsque les deux réglages seront terminés et après vérification sur des températures intermédiaires, on bloquera les axes des ajustables par une goutte de vernis ou de cire HF. Comme pour les montages précédents nous utiliserons un voltmètre digital ou bien encore un appareil de tableau à zéro central, de façon à pouvoir y lire aussi bien les températures négatives que positives.



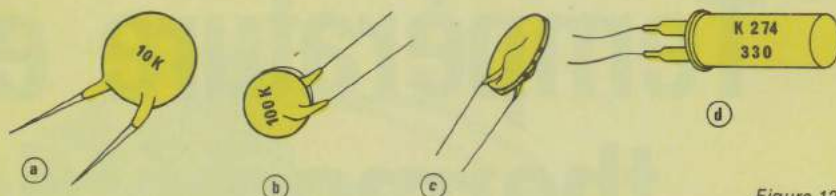


Figure 12

## Capteur à sonde CTN étanche, type k 274

Cette fois nous allons utiliser un capteur de chez Siemens de la série k 274. Nous donnons ci-dessous les caractéristiques d'un tel composant représenté en figure 12d.

Echelle de température :

-10° C à + 100° C

Température nominale :

+ 100° C

Résistance nominale :

330 Ω

Tolérance : ± 5 %

La sonde étant étanche par construction, quoi de mieux pour pouvoir mesurer la température d'un liquide, l'eau d'un aquarium tropical par exemple. A cette fin nous allons réaliser, cette fois, non un thermomètre, mais un thermostat de précision. Ce petit appareil permettra de maintenir à la température souhaitée l'eau de votre bac sans aucune manipulation. Le schéma de ce montage est donné à la figure 14.

Comme nous le voyons il est très simple, et est réalisé selon le principe du « tout ou rien ». Nous trouvons, d'une part un pont construit autour de la CTN, de la résistance de 1,5 kΩ et des deux résistances R et R' constituant le potentiomètre de consigne de 1 kΩ, d'autre part la tension de diagonale du pont est amplifiée par un amplificateur opérationnel de type TAA 761. Celui-ci, permet de commander directement une charge en sortie, le courant délivré atteignant 250 mA. Un condensateur de 47 μF/25 V absorbe les « frémissements » lorsqu'il y a équivalence température = consigne. Le fonctionnement de ce petit montage est donc des plus simples, il suffit d'afficher une température de consigne par le potentiomètre de 1 kΩ/10 tours, le relais devant commuter autour de ce point charnière. Naturellement, nous pourrions utiliser ce montage à d'autres fins que pour aquarium, par exemple pour la régulation en température de bains photographiques. En fait, on peut escompter une précision de ± 1 % ce qui est compatible avec la majorité des traitements.

## Capteurs CTN métallique à vis type k 25-k 252

Une telle thermistance est représentée à la figure 15a. Son emploi se trouve justifié lorsqu'il y a lieu de contrôler avec précision une tempé-

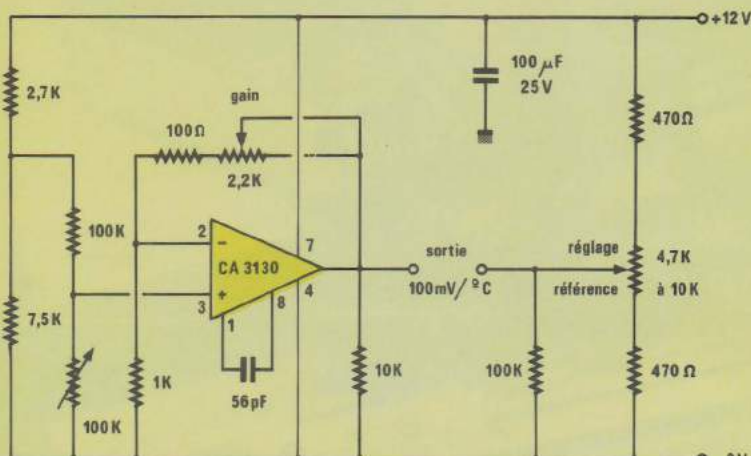


Figure 13

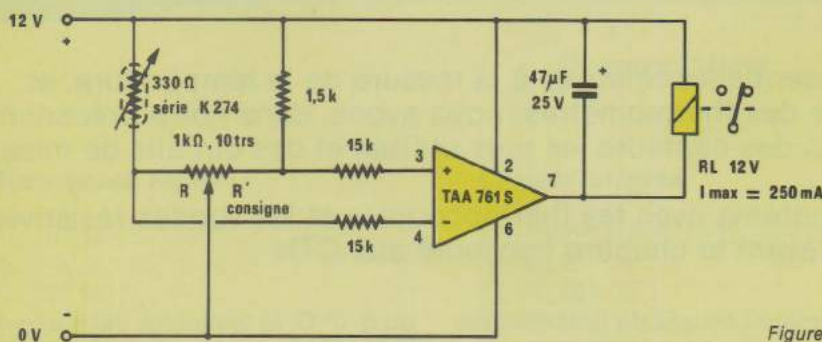


Figure 14

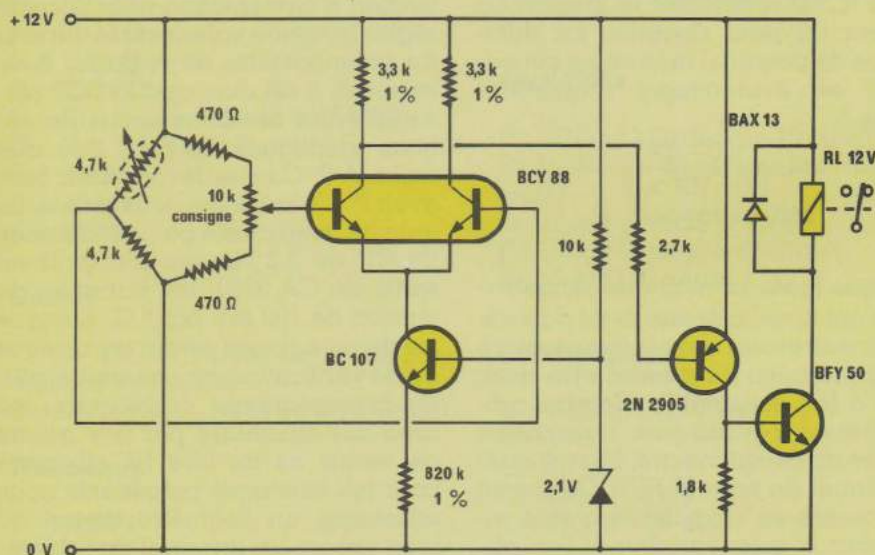


Figure 16



rature sur un matériel métallique, cas d'un refroidisseur ou dissipateur pour semi-conducteur par exemple. A ce moment la CTN est enduite de graisse au silicone puis vissée sur le radiateur. Ensuite, par un circuit électronique approprié, il ne suffit plus que de consigner une température à ne pas dépasser, un relais « débrayant » l'alimentation si celle-ci se trouve atteinte. Un tel montage est donné à la figure 16. Là encore nous trouvons plusieurs parties distinctes, à savoir : le pont de mesure, l'amplificateur différentiel, le circuit de sortie. Le pont de mesure de type wheastone voit sa tension d'équilibre modifiée lorsque le produit en croix de ses éléments n'est pas égal. Dès lors, il est clair qu'une modification de valeur d'une de ses branches, notamment celle où se trouve la CTN se traduira par une variation de tension de sortie. Le potentiomètre de consigne permettant de régler la valeur de la thermistance pour laquelle on obtient l'équilibre, donc le point de consigne de la température. Comme détecteur dans la diagonale du pont, nous avons utilisé cette fois-ci un montage à amplificateur différentiel alimenté à courant constant et élaboré autour d'un élément composite: le BCY 88 de chez RTC. Cet élément renferme dans un petit boîtier métallique TO71 (genre TO18 mais 4 pattes) deux transistor NPN appariés pour la réalisation d'amplificateur différentiel de haute qualité. Le courant constant se partage entre les deux émetteurs de ce composant, donc entre les deux collecteurs. Celui-ci est fourni par le BC107 associé à la résistance de  $820 \Omega$  et dont la base est polarisée par la diode Zéner à faible seuil de  $2,1 \text{ V}$ . Le fonctionnement de l'ensemble est identique aux indicateurs d'équilibre vus précédemment et il suffit qu'il y ait un écart, même infime, entre la mesure et la consigne pour que le circuit de sortie commute la charge constituée ici par un relais. Pour ceux de nos lecteurs qui auraient du mal à se procurer le

BCY88, précisons toutefois que ce composant peut évidemment être remplacé par deux transistors de type BC107 cette modification n'entraînant pas de grosses altérations du fonctionnement du montage sinon une légère imprécision au niveau des seuils de commutation.

## Thermistance métallique type E 215

Nous trouvons le schéma de ce composant à la figure 16b, dont la valeur peut varier de  $3,3 \Omega$  à  $330 \text{ k}\Omega$  à  $25^\circ \text{C}$  pour une dissipation maximale de  $0,5 \text{ W}$ . La figure 17 représente le schéma d'un thermostat électronique utilisant cet élément



ainsi qu'un circuit intégré de type 761A. Pour les caractéristiques et le fonctionnement de cet ensemble, nous prions nos lecteurs de bien vouloir se reporter au numéro 430 de RP/EL septembre 1983 où il a été entièrement décrit lors de la réalisation d'un ventilateur thermostaté pour montages de forte puissance. Nous les renvoyons de même à la lecture de cet article en ce qui concerne les différents calculs inhérents aux ponts de wheastone décrits précédemment.

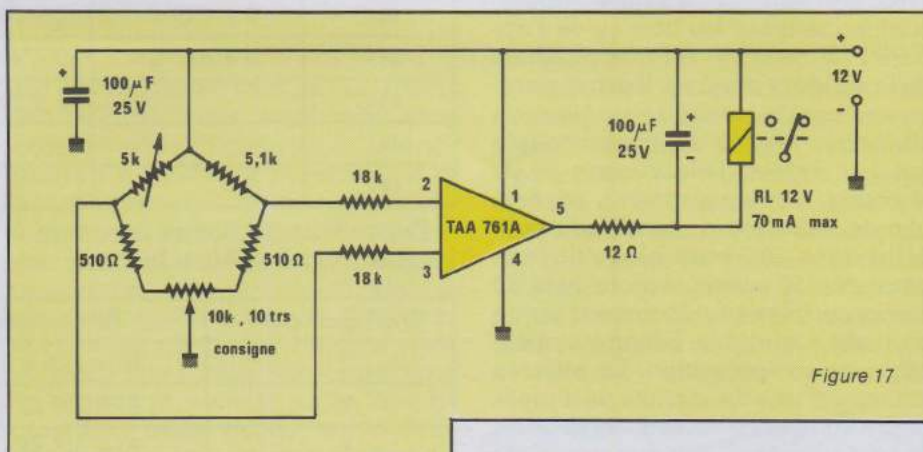


Figure 17

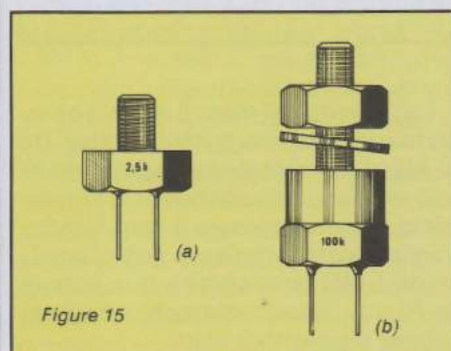


Figure 15

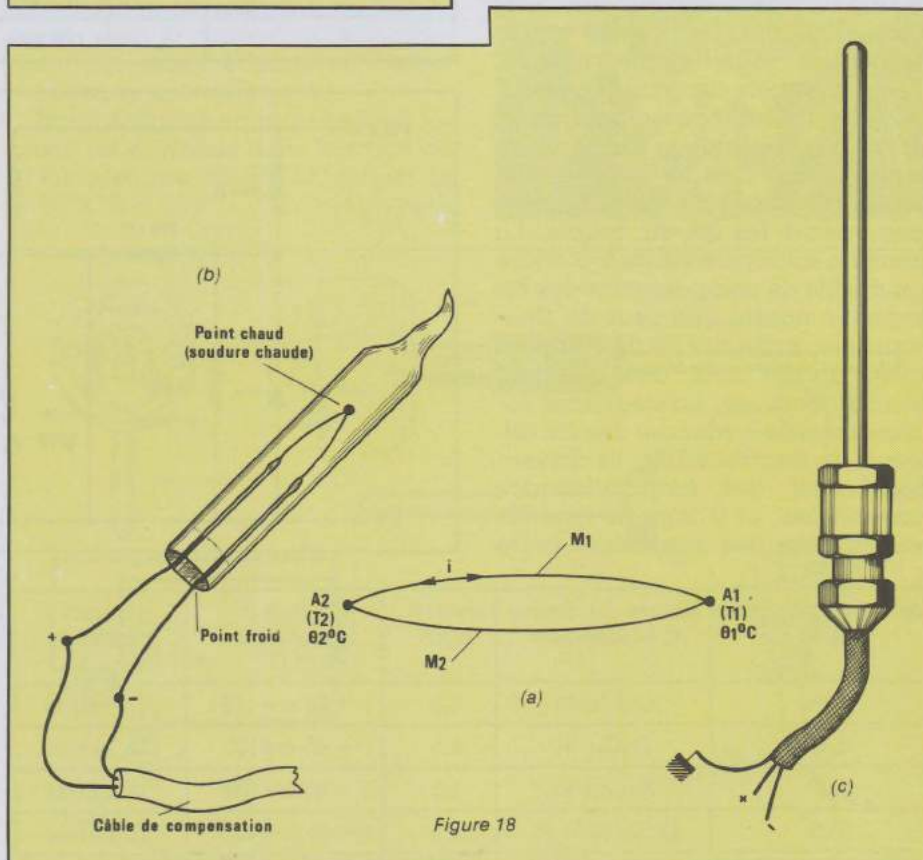


Figure 18



## Capteurs de température à thermocouple

Regardons le schéma de la figure 18 a. L'expérience montre qu'un circuit constitué par deux conducteurs métalliques de nature différente  $M_1$  et  $M_2$  est parcouru par un courant électrique, dès que les contacts  $A_1$  et  $A_2$  entre les deux conducteurs sont portés à des températures différentes si  $E_1 \neq T_2 \rightarrow i \neq 0$ .

La fiche composants du N° 439 sur les thermocouples fournissant tous les éléments nécessaires à la compréhension de fonctionnement des thermocouples, nous nous limiterons ici à leur mise en œuvre. Et pour commencer par faire quelques rappels sur les câbles de compensation. Très souvent la soudure froide, confondue avec les bornes de l'appareil de mesure, est très éloignée de la soudure chaude. Il serait particulièrement malhabile et onéreux de prolonger les fils du thermocouple qui font l'objet d'élaboration et de sélection particulièrement sévères afin de leur assurer exactitude et fidélité dans une vaste plage de température. On substitue alors au fil du thermocouple et sur la majeure partie du trajet, un câble bifilaire appelé câble de compensation. En effet, la majeure partie de la chute de température entre celle mesurée et celle de soudure froide à lieu sur quelques dizaines de cm. Le reste se trouve réparti sur la longueur restante. C'est donc dans un domaine relativement restreint de température et au surplus voisin de la température ambiante que l'on demande au câble de compensation de remplacer sans erreurs les fils du couple. La première solution consiste à prendre comme fils de compensation des fils de même nature que ceux du thermocouple, mais ces fils de compensation auront subi une sélection moins rigoureuse. La deuxième solution consiste à prendre des fils différents du thermocouple, ils doivent alors avoir des caractéristiques convenables, et il importe que les températures des connexions entre

fils du TC et de compensation soient égales. Nous indiquons ci-dessous un tableau de câbles de compensation usuels suivant la nature des thermocouples à compenser.

### Capteur à thermocouple sous ampoule verre

On utilisera un thermocouple de laboratoire dont la représentation



est donnée à la figure 18 b et l'on réalisera le montage de la figure 19. Comme nous le voyons il est fort simple bien que performant et fait appel à très peu de composants. L'alimentation est un modèle simple tension et le montage permet la compensation de soudure froide suivant le type de couple utilisé. Pour les lecteurs intéressés, mais qui ne pourraient se procurer le thermocouple recommandé, nous donnons ci-dessous un tableau d'équivalence des capteurs qui peuvent être utilisés :

Couple thermo-électrique				
Nature	Cu/Cu-Ni	Fe/Cu-Ni	Ni-Cr/Ni-al	Pt rh/Pt
type	T	J	N	S
Θ C	- 100 à +100° C	0 à 200° C	0 à 200° C	0 à 1400° C
Θ C	0 à 150° C	0 à 300° C	0 à 400° C	0 à 1600° C
Θ C	0 à 200° C	0 à 400° C	0 à 600° C	800 à 1600° C
Θ C		0 à 600° C	0 à 800° C	
Θ C			0 à 1000° C	
Θ C			0 à 1200° C	

Selon donc, la nature du thermocouple, il faudra définir la valeur des

résistances  $R_1$  et  $R_2$  suivant le tableau suivant :

Thermocouple	Résistances	
J	$R_1 = 1,06 \text{ k } 1 \%$	$R_2 = 385 \text{ } \Omega \text{ } 1 \%$
T	$R_1 = 856 \text{ } \Omega \text{ } 1 \%$	$R_2 = 315 \text{ } \Omega \text{ } 1 \%$
K	$R_1 = 816 \text{ } \Omega \text{ } 1 \%$	$R_2 = 300 \text{ } \Omega \text{ } 1 \%$
S	$R_1 = 128 \text{ } \Omega \text{ } 1 \%$	$R_2 = 46,3 \text{ } \Omega \text{ } 1 \%$

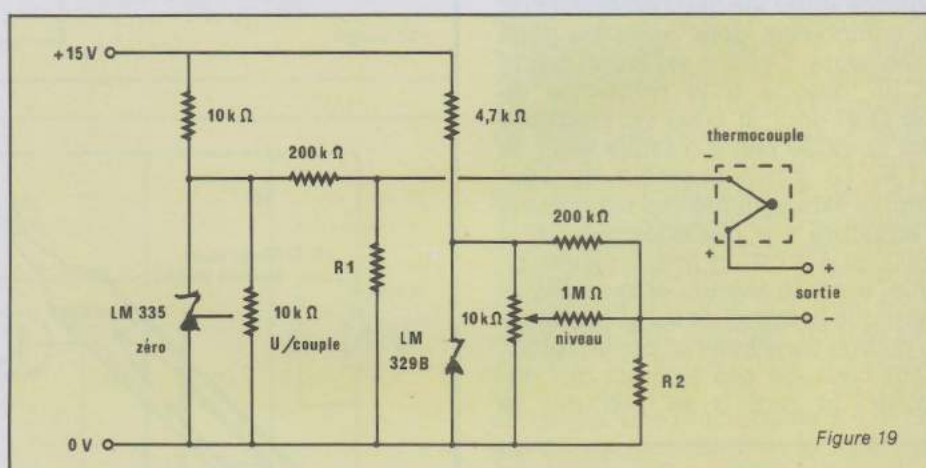


Figure 19

Résistance ohmique $\Omega/\text{m}$	Nature du couple à compenser	section $\text{mm}^2$	Tenue à température °C	Nature isolant
0,38	Cu/Cu-Ni	1,5	- 45 à +105	Th blindé
0,47	Fe/Cu-Ni	1,5	- 45 à +105	Th blindé
0,38	Ni-Cr/Niα	1,5	- 45 à +105	Th blindé
0,02	Pt-Rh/10 % Pt	1,5	- 45 à +105	Th blindé

Le réglage est aisé. Il suffit d'ajouter d'une part le potentiomètre de  $10 \text{ k}\Omega$  afin d'obtenir aux bornes de  $R_1$  une tension correspondant à la température ambiante en degré Kelvin, d'autre part de régler le potentiomètre de  $1 \text{ M}\Omega$  pour obtenir aux bornes de  $R_2$  une tension correspondant au couple du capteur soit :




Thermocouple	Tension
J	14,32 mV
T	11,79 mV
K	11,17 mV
S	1,768 mV

## Capteur à thermocouple chromel/Alumel

Nous allons utiliser un tel capteur qui peut avoir la forme d'une sonde de température **figure 18 c** pour réaliser un thermomètre centigrade à thermocouple. Rappelons que le degré centigrade étant équivalent au ° Celsius, c'est donc bien là une unité qui nous intéresse particulièrement. Le schéma d'un tel appareil est donné à la **figure 20**. Le montage fait appel à une zener de température type LM 335Z qui va nous servir à établir la compensation de soudure froide du thermocouple ainsi qu'à une référence de tension et à un circuit comparateur de précision. Le réglage s'effectue comme suit. Appliquer un signal à la place du thermocouple et régler le gain par le potentiomètre de 4,7 k $\Omega$  de façon à obtenir en sortie une tension de 245,7 mV. Mettre l'entrée non inverseuse du LM 308 A à la masse et ajuster le potentiomètre de 10 k $\Omega$  (R<sub>1</sub>) de façon à avoir en sortie une tension de 2,982 V à 25° C. Remettre la connexion et ajuster R<sub>2</sub> pour obtenir 246 mV à 25° C. Enfin, rebrancher le thermocouple, la variation obtenue en sortie sera très précisément de 10 mV/° C.
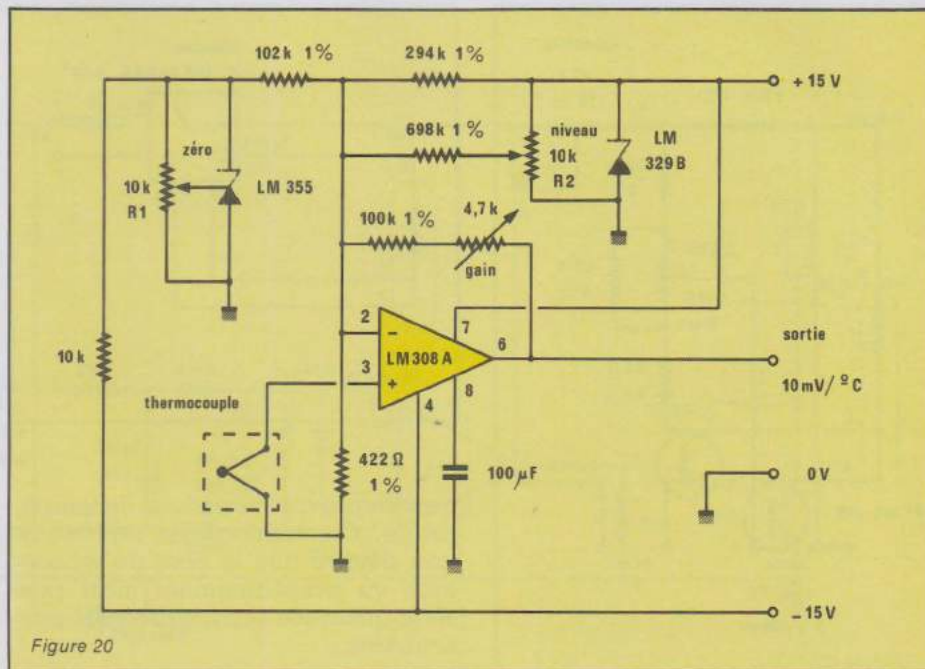
## Capteurs à sonde platine 100 $\Omega$ à 0° C



Comme son nom l'indique il s'agit d'une sonde à résistance de platine dont la valeur de la résistance à 0° C est très exactement de 100  $\Omega$ . La précision d'un tel élément est très élevée puisqu'elle atteint 10<sup>-7</sup>. La gamme de température mesurée varie de - 30° C à + 550° C en gardant évidemment cette précision. Ce capteur se présente généralement sous la forme d'un fin tube métallique d'où sortent deux ou trois fils. Ceux-ci sont ensuite connectés sur des broches spéciales montées sur céramique ou stéatite. Les raccordements se font alors sur des bornes correspondantes à vis. Plusieurs modèles de ces capteurs sont généralement propo-




sés. Ils reçoivent tous la dénomination PT 100 mais leur différence consiste en leur gamme de température et à leur mode de fixation. À la **figure 21 a** nous trouvons une sonde à platine à tige fine pour température ponctuelles. À la **figure 21 b** est représentée une sonde au platine qui sera vissée dans un manchon prévu à cet effet, une variante pouvant être une simple tige logée dans un conduit protecteur, enfin, à la **figure 21 c** nous avons le schéma d'une sonde de température industrielle, dont le support de raccordement est enfermé dans un boîtier métallique anti-déflagrant.

Nous donnons en annexe 1 un tableau de la valeur R<sub>T</sub>/R<sub>0</sub> fonction de la température des PT 100 et ceci de - 30° C à + 169° C. Comme on peut

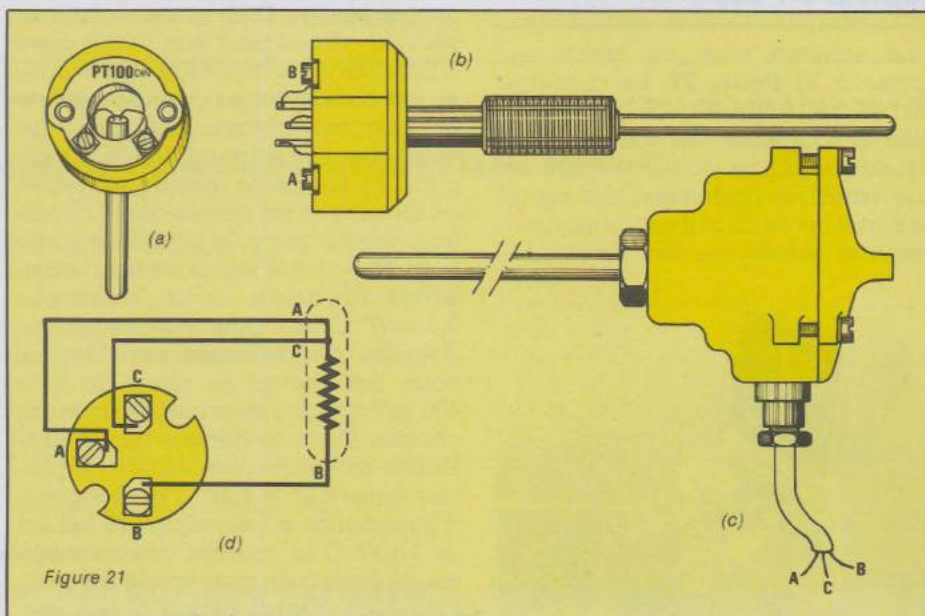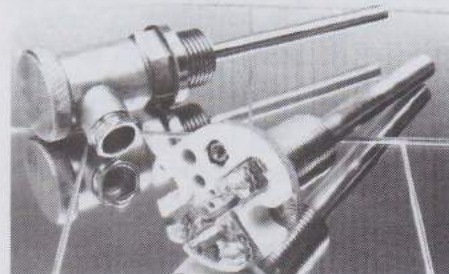le constater, la précision est très grande, et il faut préciser à cet égard, qu'une façon commode d'étalonner les montages faisant appel à ce composant consiste à le remplacer par une boîte de résistances à décades de même précision. Le schéma de la **figure 21 d** nous indique le branchement normalisé de cette résistance au platine. On fera évidemment attention de ne pas






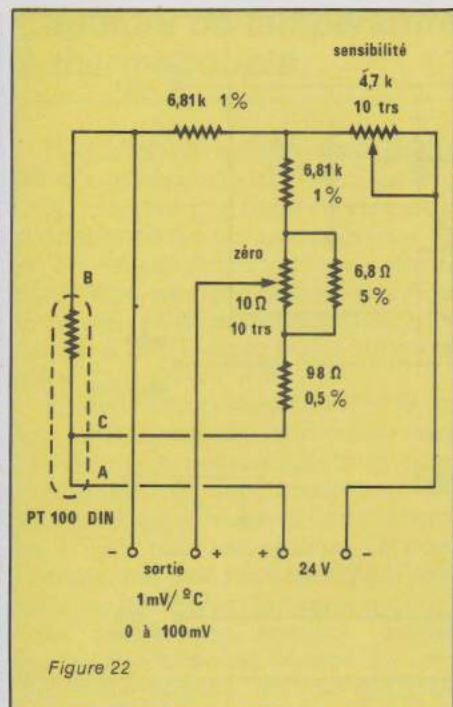

mélanger les points chauds et points froids lors du branchement. Selon le modèle de sondes, plusieurs raccordements peuvent se trouver : soudés à deux fils, à trois fils, ou bien encore sondes doubles ; dans tous les cas on se référera pour les connections au schéma de la figure 21 d. A la limite, à l'aide d'un ohmètre de précision ou d'un pont de wheatstone il sera tout à fait possible de contrôler la valeur ohmique de la PT 100 à une température stable et constante donnée en vérifiant sa valeur par le tableau fourni en annexe 1.
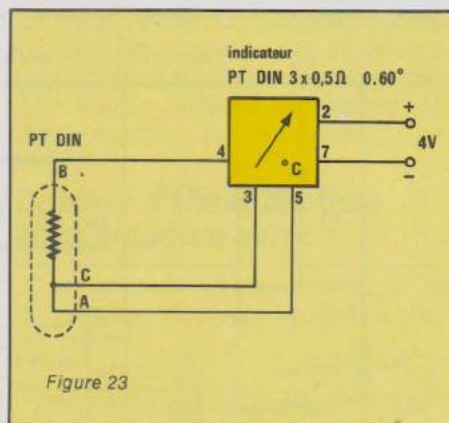
## Interface température/tension à Capteur PT 100

Le schéma d'un tel circuit est donné à la figure 22. Le montage permet de traduire avec grande facilité et souplesse, les variations de résistance d'une sonde PT 100 en une variation de tension. Le signal de sortie de ce circuit est proportionnel aux variations de résistance,



c'est-à-dire aux variations de température. Ce montage ne représente rien d'autre que le pont de wheatstone vu précédemment mais possède quelques caractéristiques particulières.

Le courant traversant la sonde de température est imposé par une résistance de forte valeur en série avec celle-ci. Nous voyons en effet que dans le circuit d'alimentation 24 V est connecté en série avec le capteur une résistance de 6,81 kΩ 1 %, elle-même reliée par retour du circuit à un potentiomètre ajustable de 4,7 kΩ linéaire 10 tours. Ces valeurs se trouvent donc être relativement importantes eu égard aux résistances minimales et maximales de la sonde qui sont, repelons-le de 87,9948 Ω à - 30° C et de 301,37742 Ω à + 550° C.

— Le pont de wheatstone particulier possède deux réglages qui sont respectivement : 1) par le potentiomètre de 4,7 kΩ/10 tours, le réglage de sensibilité ou d'échelle et ; 2) par l'ajustable 10 Ω/10 tours, celui du zéro. Le circuit peut être utilisé avec n'importe quel montage de mesure ou de commutation à entrée haute impédance, notamment avec un voltmètre numérique à affichage digital. La sonde de mesure est reliée au circuit par un simple câble blindé trois conducteurs, le signal de sortie peut être ajusté soit pour une sensibilité donnée, par exemple 0,1 mV/° C, soit pour une amplitude donnée, par exemple pour le cas nous intéressant le plus, de 0 à 100 mV pour l'étendue de mesure choisie. Dans ce dernier cas la sensibilité moyenne avec sonde de platine entre 0 et + 100° C et récepteur d'impédance supérieure à 10 kΩ est de 1mV/° C le courant traversant la sonde étant à ce moment de 2,8 mA. Précisons quand même à nos lec-

teurs que ce circuit ne compense pas l'écart de linéarité du capteur, mais cet écart est suffisamment faible, généralement < 1 % entre 0 et + 250° C pour être négligé. Il faudra simplement prendre soin d'utiliser, comme nous l'avons dit, un montage récepteur, d'impédance au moins égale ou supérieure à 10 kΩ, car dans le cas où l'impédance serait faible, 1 kΩ par exemple, l'écart de linéarité serait beaucoup plus important, de l'ordre de 2 % environ dans la plage 0° C à 250° C. On tiendra compte aussi des trois paramètres suivants :

— sensibilité, permettant une plage de réglage > ± 10 % pour une définition de 0,2 %.

— Zéro, il pourra être ajusté avec une définition de 0,2° C et une plage de réglage de ± 10° C permettant de compenser dans les meilleures conditions possibles les différences de résistances pouvant exister entre les conducteurs du câble de liaison et ceci jusqu'à 4 ou 5 Ω environ.

Grâce à ce réglage, il sera donc tout à fait possible de compenser des lignes de grande longueur, jusqu'à 40 Ω ou 50 Ω ce qui correspond eu égard aux tolérances habituelles sur les résistances, à 1 km de câble environ. On n'oubliera pas en effet que de telles différences rendent le circuit sensible aux variations de la température du câble.

— Précision, due principalement à la stabilité de la tension d'alimentation. On utilisera donc une alimentation 24 V très bien filtrée et régulée.

## Capteur PT 100 et galvanomètre

Du fait de la variation de précision de la résistance ohmique de la sonde, il est tout à fait possible d'utiliser un montage simple issu des précédents, pour pouvoir mesurer à l'aide d'une alimentation et d'un galvanomètre une température. Nous donnons à la figure 23 un schéma utilisant un capteur 3 fils PT 100 DIN, une alimentation stabilisée 4 V et un indicateur spécialement utilisé pour cela, mais il va sans dire qu'en reprenant le schéma de la figure 22 il est tout à fait possible de réaliser un thermomètre analogique de grande précision à l'aide d'un galvanomètre, à zéro central ou non, du commerce spécialisé.



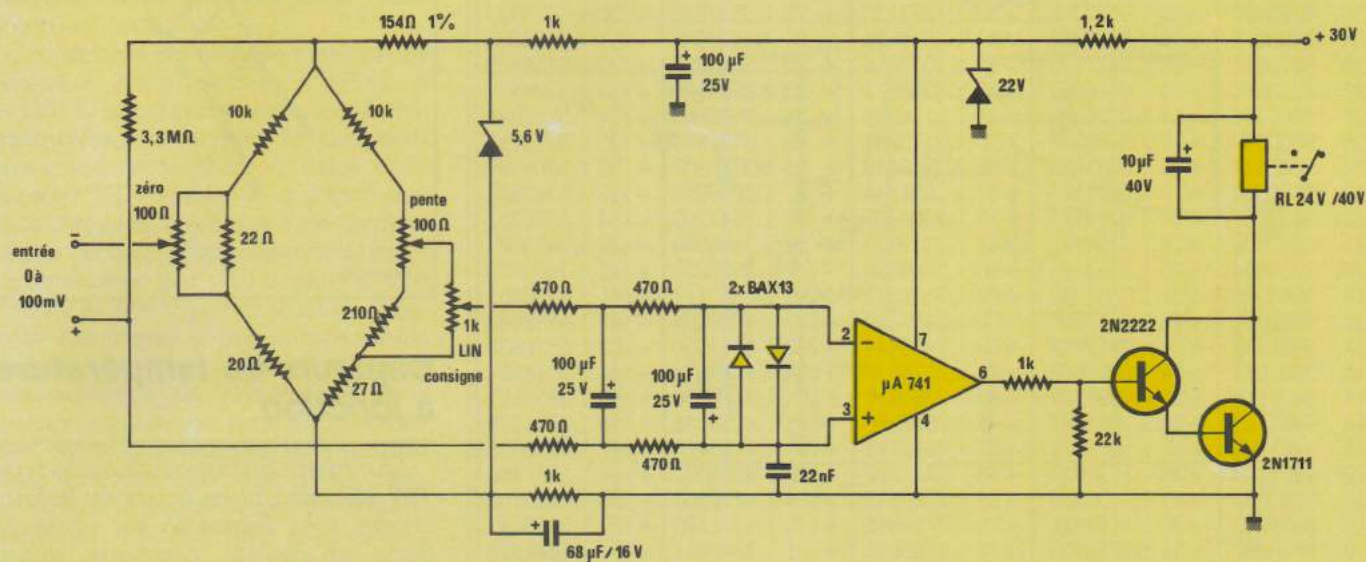


Figure 24

## Montage thermostatique à capteur PT 100 DIN

Un tel circuit est représenté à la figure 24. Il s'agit cette fois d'utiliser le montage de la figure 22 dont la tension de sortie en fonction de la température varie de 0 à 100 mV, conjointement avec un montage thermostatique de commutation prenant en consigne une valeur de cette variation. Ainsi il est possible d'utiliser ces deux appareils, d'une part pour indiquer une température, d'autre part pour réguler cette même température. Le fonctionnement de ce circuit, calqué sur les montages précédents, est très simple. Le signal issu du montage de mesure est

transmis à un pont de wheastone puis comparé à un autre signal de référence dont l'amplitude est déterminée par le réglage du potentiomètre de consigne. L'écart est appliqué à un amplificateur opérationnel qui va commander par l'intermédiaire d'un circuit de puissance, le relais de sortie. Afin de conserver l'excellente précision du montage de la figure 22, le pont de mesure sera constitué avec des résistances à couche de tolérance 1 % et de potentiomètres ajustables 10 tours ou 15 tours. Des filtres d'entrée, associés à des diodes écrêteuses, permettent de protéger les entrées inverseuses et non inverseuses du circuit intégré. Celui-ci est un modèle courant de type  $\mu A$  741 dont la sortie est connectée à un amplificateur à

grand gain « Darlington ». La régulation est du type « Tout ou rien », lorsque l'équipement à réguler atteint la température consignée par le potentiomètre de 1 k $\Omega$  linéaire, la résistance de chauffage ou l'agrégat de réfrigération se trouvent commutés. La calibration de ce montage s'effectue à l'aide des deux petits ajustables multitours de 100  $\Omega$  chacun. Pour le réglage, il suffit d'agir comme suit : Pour celui du zéro, il suffit de court-circuiter les deux bornes d'entrée et d'ajuster le potentiomètre « zéro » de façon à être au seuil de déclenchement/enclenchement du relais de sortie. Quant au réglage du maximum, on injectera une tension de 100 mV sur l'entrée et on réglera le potentiomètre de pente ou sensibilité de façon à obtenir une

## RADIO PLANS

*Veuillez me faire parvenir les circuits imprimés ci-contre à l'adresse suivante :*

Nom : .....

Prénom : .....

Rue : .....

N° : .....

Ville : .....

Complément d'adresse : .....

Code Postal : .....

Je joins à cette commande mon règlement par :

☐ Chèque bancaire ☐ C.C.P. (sans n° de compte) ☐ Eurochèque



Tableau annexe 1

TABLE RT/RO = f(t° C) Sondes à résistance PT 100

t° C	RT/RO	t° C	RT/RO	t° C	RT/RO	t° C	RT/RO	t° C	RT/RO
-30	8799480	+10	1.0397778	+50	1.1977177	+ 90	1.3537826	+130	1.5079727
-29	8839678	+11	1.0437492	+51	1.2016421	+ 91	1.3576602	+131	1.5118035
-28	8879861	+12	1.0477193	+52	1.2055654	+ 92	1.3615366	+132	1.5156329
-27	8920034	+13	1.0516882	+53	1.2094875	+ 93	1.3654120	+133	1.5194613
-26	8960194	+14	1.0556561	+54	1.2134086	+ 94	1.3692860	+134	1.5232886
-25	9000340	+15	1.0596228	+55	1.2173282	+ 95	1.3731589	+135	1.5271145
-24	9040474	+16	1.0635883	+56	1.2212469	+ 96	1.3770307	+136	1.5309396
-23	9080596	+17	1.0675527	+57	1.2251644	+ 97	1.3809012	+137	1.5347632
-22	9120705	+18	1.0715157	+58	1.2290806	+ 98	1.3847705	+138	1.5385857
-21	9160800	+19	1.0754777	+59	1.2329957	+ 99	1.3886388	+139	1.5424071
-20	9200884	+20	1.0794385	+60	1.2369096	+100	1.3925058	+140	1.5462273
-19	9240955	+21	1.0833982	+61	1.2408223	+101	1.3963717	+141	1.5500463
-18	9281014	+22	1.0873567	+62	1.2447340	+102	1.4002365	+142	1.5538642
-17	9321060	+23	1.0913139	+63	1.2486444	+103	1.4041000	+143	1.5576808
-16	9361095	+24	1.0952699	+64	1.2525537	+104	1.4079624	+144	1.5614964
-15	9401116	+25	1.0992249	+65	1.2564617	+105	1.4118236	+145	1.5653107
-14	9441126	+26	1.1031787	+66	1.2603686	+106	1.4156836	+146	1.5691238
-13	9481123	+27	1.1071313	+67	1.2642743	+107	1.4195425	+147	1.5729358
-12	9521109	+28	1.1110828	+68	1.2681789	+108	1.4234001	+148	1.5767466
-11	9561082	+29	1.1150330	+69	1.2720823	+109	1.4272566	+149	1.5805562
-10	9601043	+30	1.1189821	+70	1.2759845	+110	1.4311120	+150	1.5843647
- 9	9640992	+31	1.1229300	+71	1.2798855	+111	1.4349661	+151	1.5881720
- 8	9680930	+32	1.1268768	+72	1.2837854	+112	1.4388191	+152	1.5919762
- 7	9720854	+33	1.1308223	+73	1.2876841	+113	1.4426711	+153	1.5957831
- 6	9760758	+34	1.1347667	+74	1.2915816	+114	1.4465216	+154	1.5995868
- 5	9800669	+35	1.1387098	+75	1.2954779	+115	1.4503711	+155	1.6033895
- 4	9840560	+36	1.1426520	+76	1.2993731	+116	1.4542195	+156	1.6071910
- 3	9880436	+37	1.1465928	+77	1.3032671	+117	1.4580666	+157	1.6109912
- 2	9920302	+38	1.1505326	+78	1.3071600	+118	1.4619125	+158	1.6147903
- 1	9960156	+39	1.1544711	+79	1.3110517	+119	1.4657573	+159	1.6185882
0	1.0000000	+40	1.1584085	+80	1.3149421	+120	1.4696010	+160	1.6223848
+ 1	1.0039830	+41	1.1623446	+81	1.3188314	+121	1.4734433	+161	1.6261804
+ 2	1.0079648	+42	1.1662797	+82	1.3227195	+122	1.4772846	+162	1.6299749
+ 3	1.0119455	+43	1.1702136	+83	1.3266066	+123	1.4811248	+163	1.6337681
+ 4	1.0159251	+44	1.1741462	+84	1.3304923	+124	1.4849637	+164	1.6375602
+ 5	1.0199035	+45	1.1780777	+85	1.3343770	+125	1.4888014	+165	1.6413510
+ 6	1.0238807	+46	1.1820080	+86	1.3382605	+126	1.4926381	+166	1.6451409
+ 7	1.0278568	+47	1.1859371	+87	1.3421428	+127	1.4964735	+167	1.6489293
+ 8	1.0318316	+48	1.1898652	+88	1.3460239	+128	1.5003077	+168	1.6527167
+ 9	1.0358053	+49	1.1937920	+89	1.3499038	+129	1.5041408	+169	1.6565029

commutation du relais à ce seuil précité. Pour en terminer avec ce montage thermostatique de précision, signalons à nos lecteurs que celui-ci peut évidemment être utilisé avec d'autres circuits que celui de la figure 22, il suffira en effet, de se

rappeler que l'entrée à une sensibilité de 1 mV/° C pour une plage de variation maximale de 0 à 100 mV. Dès lors, on pourra utiliser n'importe quel montage déjà vu précédemment si ces paramètres se trouvent respectés.


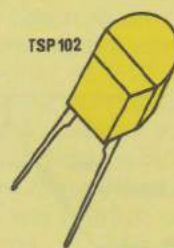


Figure 25
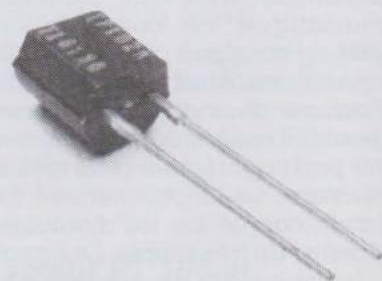
## Capteurs de température à jonction

Le capteur de température de type TSP 102 dont nous donnons le brochage à la figure 25 est présenté dans un boîtier plastique genre TO 92 et est muni de deux sorties seulement. Ce capteur consiste en une petite plaquette de silicium N réalisé en technologie PLANAR et équipé de deux contacts en or. Les deux pattes de sortie ne sont pas polarisées, et si l'on mesure la résistance présente entre ces deux broches, on trouve une valeur de 1 kΩ environ, à la température de mesure de 25° C. Nous donnons ci-dessous le tableau de la valeur de la résis-



### carte de commande « circuits imprimés »

Référence du circuit	Prix unitaire	Quantité demandée	Prix total
EL			
EL			+
EL			+
EL			+
EL			+
EL			+
EL			+
EL			+
Ajouter sur cette ligne les frais de port (10 F pour la France → métropolitaine ; 15 F pour DOM-TOM et étranger)			=
Pas d'envoi contre remboursement			+
Total à payer →			=



tance nominale suivant le suffixe de ce capteur et correspondant à la précision avec laquelle cette résistance est garantie.

La gamme de température de ce capteur s'étend de  $-55^{\circ}\text{C}$  à  $+125^{\circ}\text{C}$  et ce comportement de résistance variable avec la température peut ressembler à celui d'un capteur CTP. Celles-ci qui sont des résistances à coefficient de température positif sont essentiellement caractérisées par une variation très brutale et très importante de la résistivité électrique à une température bien déterminée. Cependant, cette ressemblance de notre capteur à jonction s'arrête au sens de la variation, car si la sensibilité est notablement moindre que celle d'une thermistance, la linéarité est nettement meilleure. Encore que celle-ci soit quand même d'importance puisque dans les plus mauvaises conditions, elle peut atteindre facilement 12 % à 15 %. Pour pouvoir utiliser la totalité de la gamme de température du capteur, il faut donc prévoir un circuit de linéarisation.

## Sonde thermométrique linéarisée à capteur TSP 102

Le montage d'un tel circuit est donné à la figure 26. En mettant une résistance en série avec le capteur et en faisant fonctionner celui-ci grâce à une source de courant constant, il est possible de pouvoir ramener la linéarité à une valeur très faible. Le tableau ci-dessous indique la valeur de la résistance à mettre en série avec le capteur selon la plage de température envisagée

Résistance série	Gamme de température	Linéarité
2,2 k $\Omega$	$-25^{\circ}\text{C}$ à $+45^{\circ}\text{C}$	—
2,6 k $\Omega$	$0^{\circ}\text{C}$ à $+100^{\circ}\text{C}$	$+0,05$ à $-0,07^{\circ}\text{C}$
2,5 k $\Omega$	$-55^{\circ}\text{C}$ à $+125^{\circ}\text{C}$	$+0,3$ à $-0,2^{\circ}\text{C}$

On retrouvera une analogie certaine avec le montage de la figure 9 a vu précédemment. L'amplificateur à courant constant alimentant le capteur à jonction est formé autour d'un transistor BC 557 de type PNP lequel à son potentiel de base rendu fixe et constant par la diode zener de 3,9 V et la résistance de 1,2 k $\Omega$ . La différence de potentiel reste donc constante aux bornes de l'ensemble des résistances d'émetteur, selon le réglage et la gamme de température envisagée, il en est de même du courant d'émetteur donc du courant de

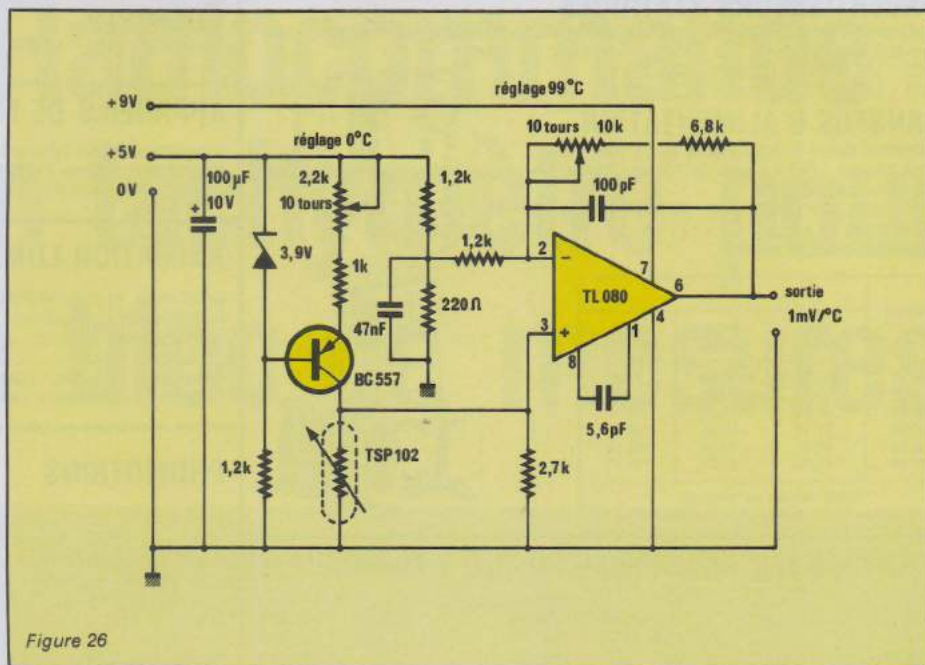


Figure 26

collecteur. Le capteur à TSP 102 se trouve donc bien traversé par un courant constant. Les variations de tension sont ensuite appliquées à un circuit TL 080 monté en amplificateur à grand gain en sortie duquel on obtiendra une variation de tension de 1 mV par  $^{\circ}\text{C}$ . Le réglage du montage s'effectuera d'une part par le potentiomètre de 2,2 k $\Omega$  10 tours pour le 0 V à la température capteur de  $0^{\circ}\text{C}$  et pour le maximum, soit 100 mV pour la gamme  $0^{\circ}\text{C}$  à  $100^{\circ}\text{C}$  en mesurant une tension en sortie de 100 mV pour une température capteur de  $100^{\circ}\text{C}$ . Ce réglage s'effectue par le potentiomètre 10 k $\Omega$ , 10 tours.

## Sonde thermométrique simple à capteur TSP 102

Un montage beaucoup plus simple quoi que dérivé du précédent est donné à la figure 27. La linéarisation s'effectue simplement à l'aide d'une résistance série de 2,61 k $\Omega$  1 %. La gamme de température s'échelonne de cette façon de 0 à  $+100^{\circ}\text{C}$  et la linéarité est relativement faible. Comme le montage précédent, les variations de tension sont appliquées sur la borne non inverseuse d'un amplificateur opérationnel de type TL 081 et les réglages de 0 et du maximum sont les mêmes à effectuer. On pourra utiliser en sortie un petit galvanomètre, un appareil digital, ou bien encore le montage thermostatique de la figure 24 si l'on désire une commutation à un seuil de consigne pré-déterminé à l'avance.

(à suivre)

CYRILLIA

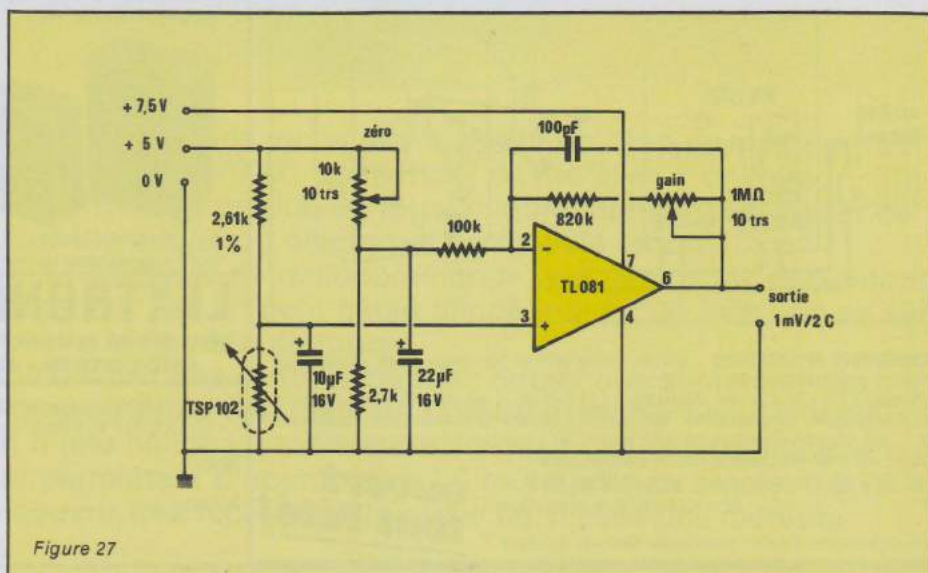


Figure 27



## CONVERTISSEURS STATIQUES

220 alternatifs à partir de batteries, pour faire fonctionner les petits appareils ménagers : radio, chaîne hi-fi, magnétophone, télé portable noir et blanc, et couleur.  
CV 101 - 120 W - 12 V C.C./220 V C.A. 280 F  
CV 201 - 250 W - 12 V C.C./220 V C.A. 570 F

## TRANSFOS D'ALIMENTATION

Imprégnation classe B. 600 modèles de 2 à 1000 VA.  
Tension primaire : 220 V à partir de 100 VA, 220-240 V.

Tensions secondaires :

- une tension : 6 ou 9 ou 12 - 15 - 18 - 20 - 24 - 28 - 30 - 35 - 45 V,  
- deux tensions : 2 x 6 ou 2 x 9 - 12 - 15 - 18 - 20 - 24 - 28 - 30 - 35 - 45 V.

Présentation : évier ou équerre

Puissance	PRIX		
	une tension	deux tensions	trois tensions
5 VA	36,50	39,85	43,80
8 VA	39,90	43,30	47,30
12 VA	46,60	49,80	55,10
20 VA	57,10	60,40	66,65
40 VA	90,30	94,30	103,60
150 VA	154,00	162,00	186,00

TARIF complet sur demande

## AUTO-TRANSFO REVERSIBLE 110/220 V MONOPHASE

60 VA	67,85 F	500 VA	144,20 F
150 VA	84,80 F	750 VA	195,00 F
250 VA	106,00 F	1000 VA	212,00 F
350 VA	127,00 F	1500 VA	356,20 F

## TRANSFOS DE LIGNE

Pour installations Sono, Hi-Fi... réversibles enroulements séparés bobinages sandwich 100 V / 4-8-16 ohms

10 watts	95,00 F	120 watts	285,00 F
25 watts	136,00 F	250 watts	656,00 F
50 watts	198,00 F	autres modèles sur demande	

## SELS A AIR et A FER

toutes valeurs, toutes puissances.  
Fil cuivre au détail - Bobinage - Rebobinage et transfo spéciaux sur commande.

## COFFRETS

ESM - TEK0 - IML - MMP

## KITS ELECTRONIQUES

ASSO - IMD - PANTEC - Tout le matériel BST

## APPAREILS DE MESURE et de tableau

Contrôleur universel miniature HM 101	95,00 F
Multimètre numérique DM 6011	600,00 F
PANTEC, CDA, AMPERE, H.G., MONOPOLE...	

## ANIMATION LUMINEUSE

Grand choix, pour professionnels et amateurs.	
Girophare 220 V, 4 couleurs	392,00 F
Boule à facettes Ø 20 cm	312,00 F
Stroboscope 80 joules	341,00 F
Rampe avec modulateur intégré 3 voies	324,00 F
Chenillards, modulateurs, rampes, lumière noire, boules, projecteurs...	

## PROMOTIONS

Enceintes Hi-Fi colonne bass reflex 3 voies 80 W. La pièce	990 F
Modulateur 1200 W, 3 voies, micro incorporé + rampe 3 spots équipée, l'ensemble	320 F
Chenillard-modulateur 1200 W, 4 voies, micro incorporé 2 fonctions automatiques + rampe 4 spots équipée, l'ensemble	430 F
H.P. elliptique, 150 x 210, 4 ohms, 8 W	15 F
Spot 60 W à vis, 6 couleurs	9 F
Pince spot	30 F
Réglette tube lumière noire, 200 mm, 6 W	99 F
Lampe (effet lumière noire) 60 W	14 F
Auto-transfo industriel 100 VA en coffret plastique 220/110 V	40 F

NOUVEAU : Gaine plastique fluorescente Ø 8 mm pour lumière noire.  
Existe en vert, bleu, rouge, orange. Le mètre 8 F

DIVERS ARTICLES A VOIR SUR PLACE


## NEW ! INCROYABLE LE PVDA-5 !

### SYSTEME D'ALARME SANS FIL (protection volumétrique à dépression atmosphérique)

Fonctionne dès l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre donnant sur l'extérieur (aucun contact ni dispositif spécial à monter sur celles-ci). Se déclenche également en cas de bris de glaces. Entièrement autonome le PVDA-5 permet de protéger plusieurs locaux même sur plusieurs étages (jusqu'à 1500 m²). L'avantage par rapport au radar est que toute personne ou animal peut se déplacer librement à l'intérieur des pièces protégées sans déclenchement du système.

#### MONTAGE TYPE

#### RV004/RV005

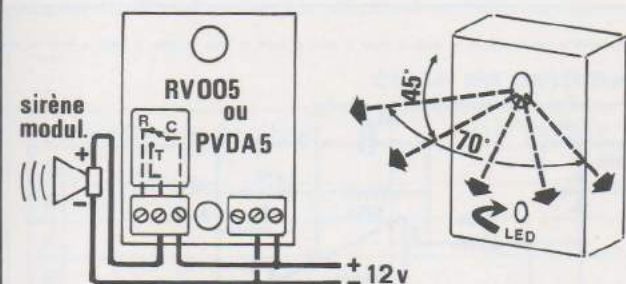

NOMBREUSES APPLICATIONS : antivol, protection des personnes âgées, détecteur de présence pour magasins, etc.

Dimensions : 72 x 50 x 24 mm. Alimentation : 8 à 12 volts, 4 mA en veille. Sortie sur relais IRT 5 A incorporé. Temporisations : sorties : 1 mn, entrée : 10 s, alarme autoreclenchable : 1 mn. Contrôle des différentes fonctions par Led 3 couleurs. Réglage de sensibilité. Le PVDA-5 est vivement conseillé comme antivol voiture.

PRIX EN DIRECT DU FABRICANT, MONTE : 436,60 F  
Démonstration dans notre magasin.

Documentation contre enveloppe timbrée à 3,60 F

ouvert  
tout l'été!

## NEW ! A NOTRE RAYON ALARME

Conditions aux  
revendeurs pour  
quantités

### LES RADARS VOLUMETRIQUES «LEXTRONIC» RV004 et RV005 A INFRAROUGE PASSIF

se caractérisent par leurs dimensions réduites ainsi que par une très faible consommation de veille (3 mA environ). Les portées opérationnelles (réglables) sont de 6 à 12 m maxi avec un angle de couverture de 70° environ. Le déclenchement de ces radars se fait par détection de variation de température causée par la radiation du corps humain (infrarouge passif). Ils utilisent un détecteur spécial muni d'un filtre sélectif de longueur d'ondes bien spécifique de la température du corps humain évitant ainsi tous les déclenchements intempestifs. De plus, ces radars ne traversent pas les cloisons ni les vitres. Ils possèdent également une très grande immunité contre la lumière, les bruits, etc. Ils sont équipés d'un contrôle visuel par Led réagissant dès le passage d'une personne (ou d'un animal) dans la zone couverte par le radar.

Nombreuses applications : Antivol, déclenchement automatique d'éclairages, d'appareil photo ou caméra, magnétophone, vidéo de surveillance, objet animé, guirlandes, spots, système de sécurité, etc.



Documentation  
contre enveloppe timbrée

RADAR RV004 : Dimensions : 57 x 37 x 20 mm. Modèle spécialement étudié pour fonctionner avec la centrale d'alarme CAP 002. Alim. 12 V. Consommation en veille : 3 mA

En kit .....299 F Monté.....365 F

RADAR RV005 : mêmes caractéristiques que le RV004, mais dimensions : 72 x 50 x 24 mm, il comporte également les temporisations d'entrée (10s) de sortie (90s) et de durée d'alarme (redéclenchable) de 60s. Les sorties se font sur relais incorporé I RT 3A pouvant actionner directement une sirène ou tout autre appareil.

En kit .....352,80 F Monté.....436,60 F

LEXTRONIC 33-39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL  
388.11.00 (lignes gr.) CCP La Source 30-576-22

Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Fermé dim. et lundi

CRÉDIT CETELEM • EXPORTATION : DETAXE SUR LES PRIX INDICUES

Veuillez m'adresser VOTRE DERNIER CATALOGUE + LES NOUVEAUTES  
(ci-joint 30 F en chèque) ou seulement vos NOUVEAUTES (ci-joint 10 F en chèque)

Nom..... Prénom.....

Adresse.....



temps: ⏰ ⏰ ⏰  
difficulté: 🧩 🧩 🧩  
dépense: 💰 💰 💰

# Radiocommande : un tachymètre pour le bloc de mesures



Dans les numéros 438 et 439 de Radio Plans, nous avons décrit un bloc de mesure très complet où nous avons prévu une fonction V/TAC permettant de lire avec 5 chiffres significatifs les indications d'un tachymètre gradué en tours/minute, donnant la vitesse de rotation de n'importe quel moteur thermique ou électrique de modèle réduit.

C'est la boîte noire extérieure à l'émetteur de radiocommande que nous vous présentons aujourd'hui ; elle est reliée à l'émetteur par un petit câble blindé muni d'un jack : on se sert de l'afficheur de l'émetteur pour lire le nombre de tours.

Pour ce tachy, nous avons voulu sortir des sentiers battus : nous nous sommes fixés comme cahier des charges de pouvoir lire d'une manière précise et stable jusqu'à 30000 T/MINUTE la vitesse de rotation d'une hélice bipale, tripale ou quadripale : le modéliste disposera ainsi d'un système lui permettant d'apprécier à 7,5 tours près en bipale, à 3,75 tours près en quadripale et de couvrir très facilement la plage de vitesse des moteurs actuels les plus performants.



# Réalisation

Néanmoins on assiste à l'apparition d'une motorisation par turbines munies de 4 à 10 ailettes, turbines dont la vitesse de rotation est beaucoup plus élevée ; nous effectuerons les mesures en tours/seconde pour apprécier la vitesse d'une turbine 10 ailettes tournant à près de 10 000 TOURS / MINUTE.

Bref, pour les amateurs de performances l'utilité d'un tachymètre précis et atteignant des régimes très élevés n'est plus à démontrer : on sait en effet, qu'en aérodynamique la «portance» d'une aile ou d'une pale est proportionnelle au carré de la vitesse de déplacement de la dite surface dans l'air ; on sait également que dans une turbine, en dehors des questions de rendement aérodynamique dépendant de la forme des ailettes et de l'adaptation du «divergent-convergent» constituant la veine d'air de la «souflante», c'est avec les 15 derniers % de la vitesse de rotation qu'on joue sur près de 40 % de la poussée..

Avant d'aborder la description et la réalisation proprement dite de la boîte noire, il nous paraît utile de bien nous faire comprendre sur quelques considérations concernant la lecture et l'interprétation des indications des tachy gradués en tours/minute trop souvent faux, imprécis ou fluctuants pour les raisons que nous allons découvrir.

## Interprétation de lecture d'un tachymètre gradué en tours / minute

L'appréciation de la vitesse de rotation en tours/minute date de la machine à vapeur, du frein de PROSNY qui permet de mesurer sa puissance, ou, d'une manière générale, des moteurs lents, le tachymètre étant entraîné de manière continue par l'arbre moteur.

Passée dans les mœurs, cette appréciation fixe les idées à la condition qu'il n'y ait pas de trop grande variation instantanée de vitesse : prenons l'exemple limite d'un moteur tournant à 12000 tr/mn pendant 30 secondes et arrêté pendant les 30 dernières secondes de la minute : si le système comporte une intégration moyennant la vitesse sur une minute, on lira 6000 : le décompte est juste mais l'indication de valeur instantanée est faussée de 50 % par rapport au décompte. Il faut donc intégrer la vitesse sur un temps très court ; mais si l'intégration est trop courte, on aura des battements et un phénomène de pompage à la moindre variation de régime ; sur votre auto, l'indicateur est gradué de 0 à 10 et possède une aiguille tarée par ressorts : tout cela empêche une lecture exacte et précise si l'on ne maintient pas le régime constant pendant une ou deux secondes ; la précision instantanée et la stabilité de lecture sont donc deux facteurs contradictoires pour lesquels il faudra trouver un compromis.

Mais il y a une autre source d'erreur due au système de captage de l'information : l'électronique qui est capable de compter avec une instantanéité prodigieuse plusieurs millions d'impulsions par seconde

est désavantagée par rapport à l'archaïque transmission mécanique : avec une démultiplication mécanique il n'y a pas d'erreur de captage puisqu'il est continu ; en électronique si l'on compte les passages effectués par un doigt solidaire de l'arbre moteur on aura de grosses erreurs si le temps d'intégration est court. Par exemple si l'on mesure pendant une seconde la vitesse d'un moteur tournant à 100 tours/secon-



des, il y aura 100 impulsions provoquées par le passage du doigt devant le capteur ; le facteur multiplicateur pour avoir le décompte en minute est 60 et on lira donc 6000 tours/minute ; mais si le doigt n'a fait que 350° du 99° tour au lieu d'en avoir fait 360, il viendra à la lecture  $99 \times 60 = 5940$  tr/mn, alors qu'avec une transmission mécanique on aurait eu  $5940 + (350/360) 60 = 5998,333$  tr/mn ; il y a une erreur de près de 1 %.

En mettant deux doigts capteur et en faisant la conversion appropriée, il n'y a plus qu'un facteur 30 et on lira

5970 ; si l'on veut la précision du système mécanique, il faut augmenter le nombre de doigts : mais nous ne pouvons nous offrir de luxe de mettre un plateau de captage sur la bipale de notre moteur : nous serons tributaires du facteur 30 avec elle ; avec la quadripale, nous n'aurons plus que le facteur 15 et donc une erreur de captage deux fois moins grande. On comprend ainsi pourquoi beaucoup de tachy électroniques sont jugés mauvais par les acheteurs modelistes : ceux-ci croyaient avoir acheté quelque chose de plus précis que le tachy à aiguille, et ils découvrent un gadget où les digits s'agitent nerveusement à 100 tours près, ce qui n'est guère plus convainquant que la paresseuse aiguille dont il faut centupler les indications découvertes en scrutant un cadran minutieusement et perpendiculairement pour éviter les erreurs de parallaxe et en espérant que le ressort bien taré n'a pas trop froid et n'est pas piqué par la rouille...

Puisque nous ne voulons pas multiplier le nombre de doigts, on peut contourner la difficulté en augmentant la période de comptage ; reprenons l'exemple cité ci-dessus : si on effectue un captage pendant une durée de 4 secondes, il faudra 400 passages pour avoir la lecture de 6000 tr/mn ; pour 399 passages, il viendra 5985 tr/mn. Avec une bipale, le facteur de conversion est maintenant de 7,5 ; ces conditions donnent une lecture à peu près stable du chiffre des dizaines sur notre afficheur ; l'inconvénient est qu'il faut attendre 8 secondes entre deux lectures et que la boîte noire doit être tenue stable près de l'hélice pendant 4 s. Avec la mesure toutes les 4 s et quelque soit le régime du moteur, on



à une erreur constante de captage de 5 avec une tripale et une erreur de 3,75 avec une quadripale. En fait il s'agit plus d'une indétermination que d'une erreur, car l'indétermination de 7,5 à une valeur d'erreur relativement 10 fois plus petite à 30 000 tr/mn qu'à 3000 tr/mn.

Pour pouvoir lire les hauts régimes de turbine, nous décomptons les passages en secondes et nous afficherons seulement le nombre de passages ; nous serons toujours tributaires de l'indétermination de captage, mais l'afficheur restera beaucoup plus stable, puisque l'indétermination sera toujours d'une unité, c'est-à-dire exactement l'indétermination qui fait battre d'une unité le dernier digit de tous les systèmes de mesure de fréquence. Mais pour une turbine 10 ailettes, l'indétermination joue seulement sur 36° des 360° d'une révolution : on aura donc le nombre de tours / seconde à 1/10° de tour près ; au bout de 4 secondes l'indétermination ne sera plus que de 1/40° de tour. Si on lit 10252 impulsions on saura que le régime est de 10252 : 10 × 4 = 256,3 T/sec à 0,025 tours près soit 15378 tours/minute à 1,5 tr/mn près. Puisque l'on peut lire jusqu'à 99999 impulsions, on peut apprécier avec une grande précision un régime jusqu'à 150000 tr/mn.

Nous espérons que ces quelques considérations ont pu éclairer quelque peu le problème et expliquer le choix que nous avons fait : même si

le temps de mesure est plus long, nous pensons que le modeliste préfère aussi précisément que possible un régime stable de son moteur qu'il soit à plein pôt ou au ralenti, plutôt que d'avoir une lecture imprécise et une fluctuation de l'affichage.

## Description du tachymètre

La figure 1 donne le schéma de principe et la figure 2 le schéma du montage.


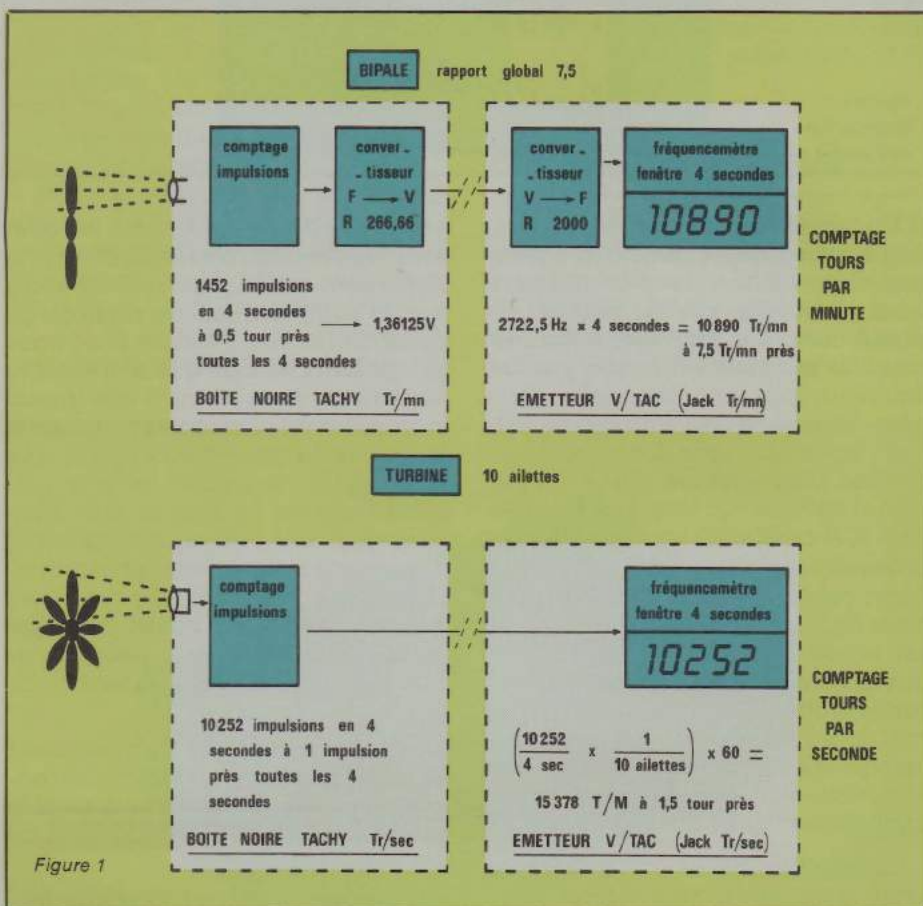



Figure 1

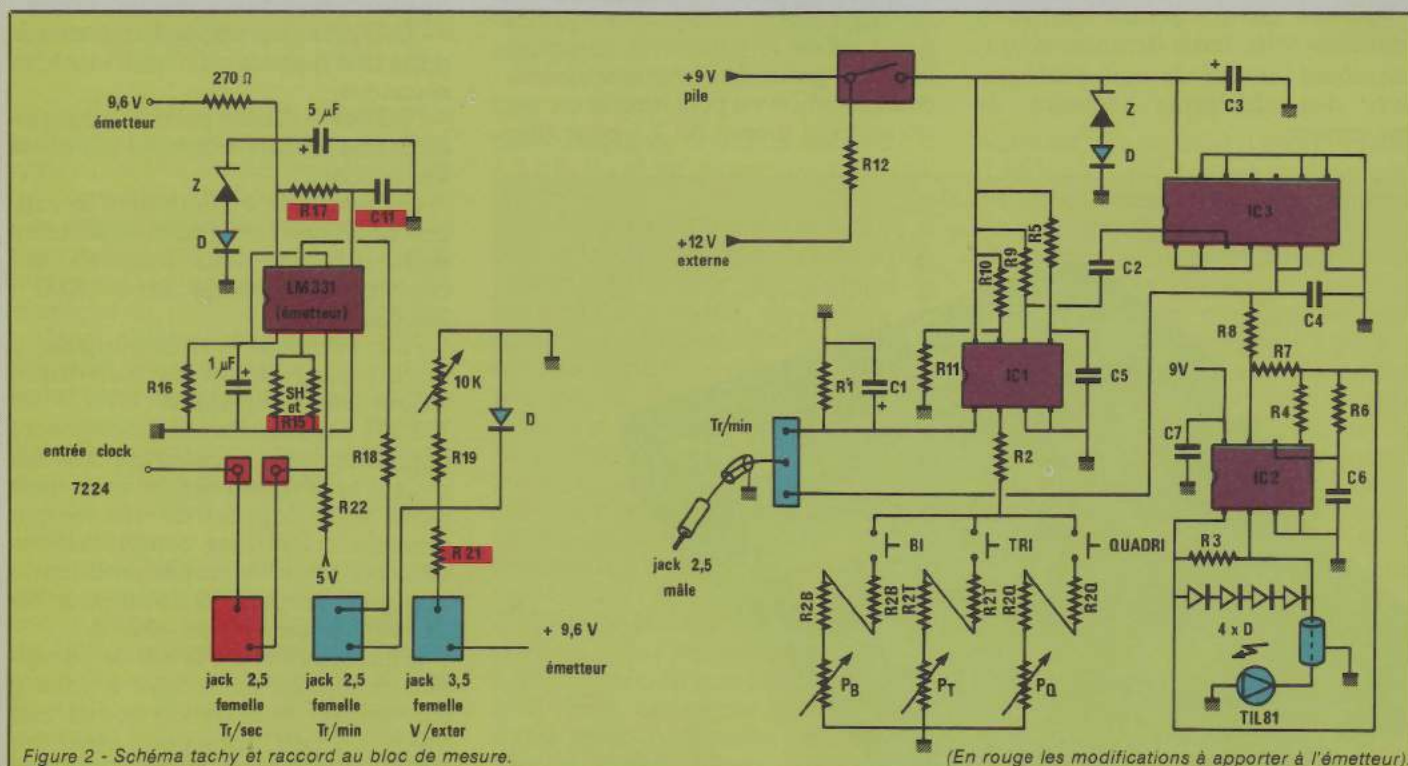



# Réalisation

Figure 2 -  
Modifications  
de l'inter 3.

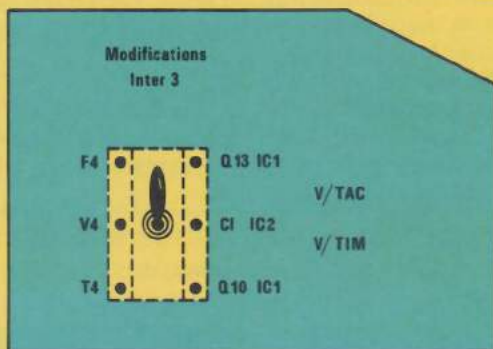

Un phototransistor capte les variations de lumière dues aux passages d'une hélice dans le faisceau étroit déterminé par sa lentille. Le signal issu du phototransistor est amplifié et remis en forme par un double-ampli opérationnel ; derrière la cellule de filtrage 33 k $\Omega$ , 1 nF, nous obtenons des impulsions carrées bien propres d'une amplitude d'environ 4,5 Vcc. Les 4 portes d'un 4011 améliorent encore la forme et translatent le signal à 9 volts, pour l'envoyer à l'entrée d'un LM 331 que nous connaissons déjà ; mais le 331 est utilisé ici en convertisseur fréquence-tension ; La boîte noire qui contient une alimentation pour petite pile de 9 volts envoie la tension sortant du 331 à l'entrée du voltmètre de l'émetteur et la fréquence est comptabilisée par le fréquencemètre.

L'ensemble de la chaîne représente donc deux conversions l'une fréquence-tension, l'autre tension-fréquence ce qui paraît bizarre à première vue, mais arrange singulièrement les choses pour l'intégration des différents facteurs de conversion.

Côté boîte noire, il faut en effet sortir une tension correspondant non seulement au régime moteur mais tenant compte aussi du nombre de pales de l'hélice. Prenant pour base la bipale, la tension que doit sortir la boîte noire dans le cas d'une tripale tournant à même régime représente les 2/3 de la précédente ; pour une quadripale tournant encore au même régime la tension doit diminuer de moitié : on aura donc sur la boîte des commutateurs et des compensations ajustables pour tenir compte de ces trois cas et aussi des petits dérèglages qui peuvent se produire lorsque baisse la tension de la pile de 9 volts.

Côté émetteur, le convertisseur tension-fréquence doit avoir un rapport de conversion identique pour la fonction voltmètre et pour la fonction tachymètre.

Or les deux conversions intermédiaires dépendent du rapport global de conversion tachymètre qui dépend lui de la fenêtre de comptage choisie pour le fréquencemètre : comme on l'a vu plus haut si on veut un rapport global de 7,5 pour dimi-


nuer l'indétermination tachy, il faut une fenêtre de 4 secondes. (En fonctions voltmètre et TIMER, elle est de 1/2 seconde, ce qui nous aurait donné une indétermination de 60 tours pour une bipale) : nous avons donc été amenés à effectuer une petite modification du schéma de notre bloc de mesure pour multiplier par 8 cette fenêtre de 1/2 secondes et ceci uniquement en V/TAC...

Compte tenu des limitations de tension acceptées par l'entrée du 331 et des caractéristiques très bonnes de ce composant lorsque le rapport de conversion est inférieur à 5000 points, nous avons choisi de retenir le rapport 2000 pour le convertisseur de l'émetteur : en fonction V/TIM où la fenêtre est de 1/2 seconde, on aura donc pour 1 volt à l'entrée du 331, 2000 hertz à sa sortie et 10.00 à l'afficheur : ce qui se lit 10 volts et implique que le pont de résistances à l'entrée du 331 divise la tension par 10 ; en fonction V/TAC, la fenêtre étant de 4 secondes, pour lire par exemple 3000 tour/minute à l'afficheur, le compteur du 7224 d'INTER-SIL doit dénombrer pendant 4 secondes 750 impulsions par seconde : avec le même rapport de conversion de 2000, il doit donc y avoir à l'entrée du 331,  $750/2000 = 0,375$  volt : or 3000 tr/mn à l'afficheur correspond à  $3000/30 = 100$  passages par seconde de la bipale devant le phototransistor, ces 100 passages devant donner 0,375 volts le rapport de conversion est de  $100/0,375 = 266,666$  ; on voit que le rapport de conversion donne : — 0,37125 volt si on perd un passage dans une mesure effectuée toute les secondes, — 0,37406 volt si on perd un passage dans une mesure effectuée toutes les 4 secondes.

On retrouver évidemment le rapport de conversion global en divisant entre eux les deux rapports des conversions intermédiaires 2000 :  $266,666 = 7,5$ .

Pour la tripale et la quadripale, il faudra des rapports de conversion valant respectivement 177,777 et 133,333 ; toutes ces décimales sont données pour la justesse des calculs, mais il est évident que si vous avez réglé votre rapport de conversion émetteur à 2001, les compensations de la boîte noire vous permettront de corriger le rapport à 266,8 pour retrouver 7,5 de rapport global.

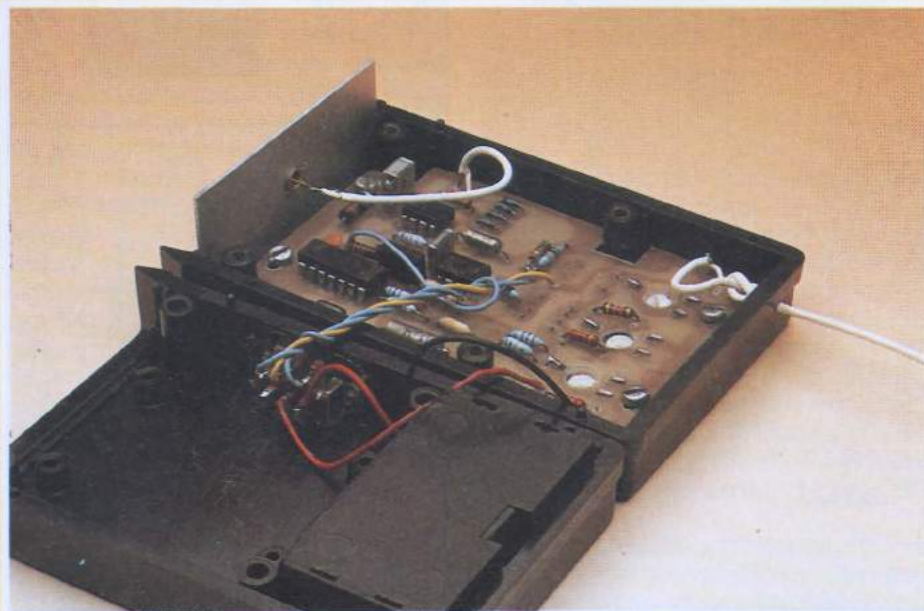Enfin sous 5 volts, le 331 de l'émetteur acceptant seulement 3 volts à son entrée, nous avons trouvé que c'était un peu juste pour atteindre 30000 tr/mn. A l'aide d'une résistance





de 270  $\Omega$ , d'une Zener de 9,1 volt, d'une diode 1N4148 et d'un condensateur, nous alimentons le 331, (broche 8 seulement) en 8 V en laissant débiter sa sortie sur 5 volts par la polarisation collecteur de 10 k $\Omega$  (il ne faut pas perturber l'horloge du 7224 alimenté en 5 volts): ceci permet d'accepter sans erreur de conversion jusqu'à 5,5 V à l'entrée 331, ce qui permet de monter le tachy à 40000 tours et le voltmètre à 55 volts en position voltmètre extérieur.

Pour avoir le résultat en impulsions/seconde, on effectue un simple repiquage de l'information à la sortie de la 33 k $\Omega$  (où on a 4,5 Vcc) et à l'aide d'un commutateur 2 positions situé sur la boîte noire, on envoie les impulsions directement sur le câble blindé qui va à l'émetteur. Là, un petit jack 2,5, appelé jack T/SEC, permet de couper la sortie normale du 331 vers V<sub>3</sub> pour la remplacer par l'information du nombre d'impulsions à compter par le fréquence-mètre toutes les 4 secondes. Les deux jacks du tachymètre TOURS/MINUTE et TOURS/SECONDE sont de  $\varnothing = 2,5$  pour éviter la confusion avec le jack VOLTS EXTÉRIEURS qui lui est de  $\varnothing = 3,5$ .

## Calcul des rapports de conversion des 331

La formule donnant le rapport de conversion du 331 est :

$$\frac{F}{V} = \frac{1}{R_5 \times C_5} \times \frac{1}{1,1 \times 1,9} \times \frac{R_2}{R_1}$$

où R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>5</sub> et C<sub>5</sub> sont les composants polarisant respectivement les broches 1, 2 et 5 du 331 tachymètre utilisé en convertisseur fréquence-tension (ces appellations de composants correspondent aux numéros qu'ils portent dans la nomenclature en fin d'article).

Pour obtenir au tachy, F/V = 266,6666, **base de calcul pour la bipale**, on a choisi R<sub>5</sub> et C<sub>5</sub> égaux respectivement à 22 k $\Omega$  et 10 nF et R<sub>1</sub> = 100 k $\Omega$ , il vient donc dans le système d'unités MKSA R<sub>2</sub> = 266,666  $\times$  100000  $\times$  2,09  $\times$  22000  $\times$  0,010/1000000 = 12261 ohms.

Compte tenu de la dispersion des composants grand public que nous avons employés dont la précision est de 10 %, la somme des résistances que nous avons choisies pour R<sub>2</sub> (soit R<sub>2</sub> + R<sub>2b</sub> + P) est de 10400 ohms ; il n'est pas utile d'acheter des composants à 1 % pour approcher la valeur

donnée par le calcul, mais il est en revanche absolument nécessaire de choisir des composants parfaitement stables en température et dans le temps, résistance à couches de carbone, condensateurs MKH.

Le calcul est donné pour pouvoir faire les ajustements qui conviennent : avec 100 hertz captés par le phototransistor en le plaçant sous une lampe électrique secteur alternatif 50 périodes, il faut lire sur un voltmètre électronique suffisamment précis, la valeur 0,375 volts.


Pour le convertisseur tension-fréquence de l'émetteur, la formule est évidemment la même. Les numéros en nomenclature étant différents. Pour R<sub>17</sub> et C<sub>11</sub> qui représentent R<sub>5</sub> et C<sub>5</sub> de la formule nous avons été amenés à modifier les valeurs : R<sub>17</sub>

quencemètre déjà réglé du bloc de mesure sur lequel on devra lire 1245 en position V/TIM et 9960 en position V/TAC.

Bref avec ces différentes explications sur les calculs nous pensons avoir fait le tour de la question concernant la mise en œuvre et les réglages et nous ne consacrerons aucune ligne sur la mise au point en fin d'article.
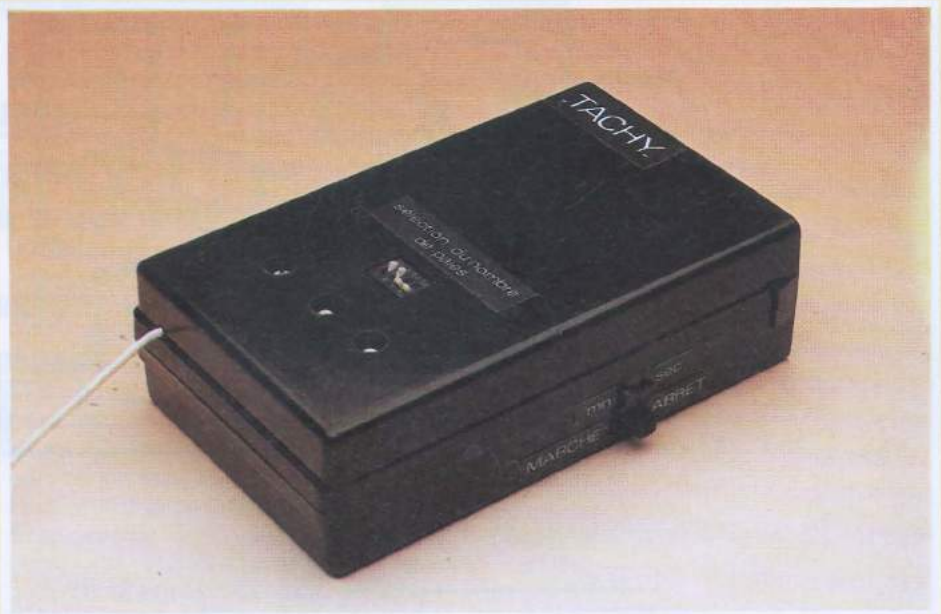
## Réalisation pratique

Le circuit imprimé que l'on voit figure 3 est en verre epoxy simple face aux dimensions du boîtier plastique de marque «MMP», une place pour la pile 9 volts est prévue dans la boîte. L'implantation des compo-



doit être portée à 6800 ohms et C<sub>11</sub> à 4,7 nF, R<sub>15</sub> étant conservée à 100 k $\Omega$ , il vient :

$$R_{15} \text{ (alias } R_2) = 2000 \times 100000 \times 2,09 \times 6800 \times 0,0047/1000000 = 13359,28 \Omega.$$

Comme R<sub>15</sub> n'est pas réglable et est établie à 15 k $\Omega$ , on mettra un shunt approprié sur R<sub>15</sub>. Ici le shunt sera de 1/SHUNT = 1/13359 - 1/15000 = 8,1892  $\times$  10<sup>-6</sup> soit 122,111 k $\Omega$ .

Dans la pratique on placera sur la résistance R<sub>17</sub> connectée à l'entrée 7 du 331, une source de tension connue avec exactitude au voltmètre électronique et dont la valeur comprise entre 1 et 2 volt est par exemple de 1,245 V (élément de batterie CADMIUM-NICKEL). Au fréquence-mètre numérique placé à la sortie 3 du 331 on doit lire 1,245  $\times$  2000 = 2490 hertz, on ajuste la valeur du shunt pour avoir cette valeur. On peut bien sûr utiliser aussi le fré-

sants est très facile et il paraît inutile d'épiloguer sur le sujet ; néanmoins on ne montera de manière définitive les résistances constituant R<sub>2</sub>, B, T et Q comprises entre la 10 k $\Omega$  et les potentiomètres de 470 ohms. Les valeurs données par l'auteur sont celles de son prototype et il peut y avoir 500 ohms d'écart. Ces résistances devront éventuellement être revues pour qu'au milieu de la course du potentiomètre on puisse ajuster à l'afficheur 3000 tr/mn en bipale, 2000 tr/mn en tripale, 1500 tr/mn en quadripale, lorsqu'on place le photo-transistor TIL 81 sous une lampe secteur : il y a des trous pour loger deux résistances en série.

Le phototransistor TIL 81 est relié à la plaquette CI par un court câble blindé qui permet de mettre la broche émetteur à la masse et le collecteur à 2 de IC<sub>2</sub>. Une alimentation



# Réalisation

éventuelle en 12 volts avec Zéner de régulation à 9 volts peut être implantée sur les plots prévus du circuit mais le tachy ne consommant que 4 mA au repos et moins de 15 mA lorsque le phototransistor prend plusieurs centaines de hertz, la pile 9 volts doit faire un long usage si l'on n'oublie pas l'interrupteur sur «ON». A la sortie, on soude un câble blindé de 50 cm au bout duquel on raccorde un jack mâle de 2,5 ; on ménage des trous dans le boîtier pour faire sortir par l'arrière les 4 commutateurs DIL de sélection du nombre de pales. Enfin on fait sortir du boîtier les deux interrupteurs : l'un pour l'alimentation, sera muni d'une

diode de protection car, même avec les connecteurs à détrompeur des piles 9 V il est possible de créer malencontreusement une inversion de polarité lorsque l'on présente à l'envers les contacts dont aucun n'est isolé.

L'autre interrupteur commute la sortie boîte noire soit sur la sortie 331, sortie en tr/mn, soit sur la sortie de la 33 k $\Omega$ , sortie tr/s.

## Modifications du bloc de mesure émetteur

Elles sont très simples et figurent en encadré sur la figure 2.

Tout d'abord pour passer en fenêtre 4 secondes, il suffit de couper la liaison de Q<sub>10</sub>, IC<sub>1</sub> à clock IC<sub>2</sub> existant sous la platine horloge du bloc de mesure, il n'y a rien à dessouder : on soude seulement deux fils aux broches C1 de IC<sub>2</sub> et Q<sub>10</sub> de IC<sub>1</sub>, on les torsade sur les torons déjà existants jusqu'au double interrupteur 3 qui remplace l'interrupteur simple précédemment utilisé ; puis on tire un petit fil entre le troisième picot de l'interrupteur et le plot de la platine commutateurs où se trouve F<sub>1</sub> et l'arrivée du fil venant de Q<sub>13</sub>, IC<sub>1</sub>. Si l'on est pas satisfait de la fenêtre de 4 secondes et que par exemple on trouve la lecture trop lente, on peut

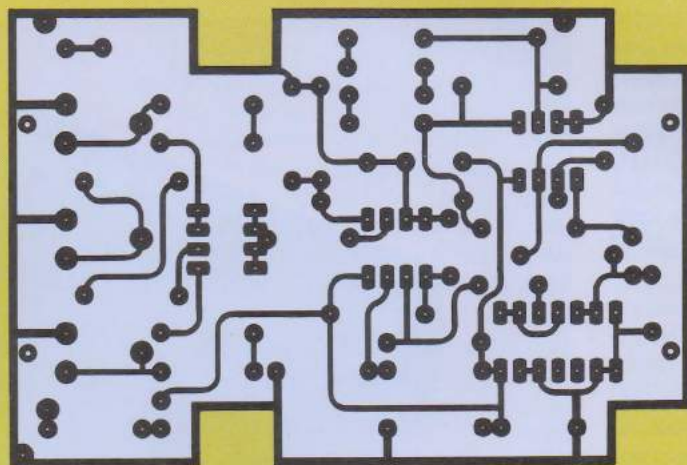


Figure 3

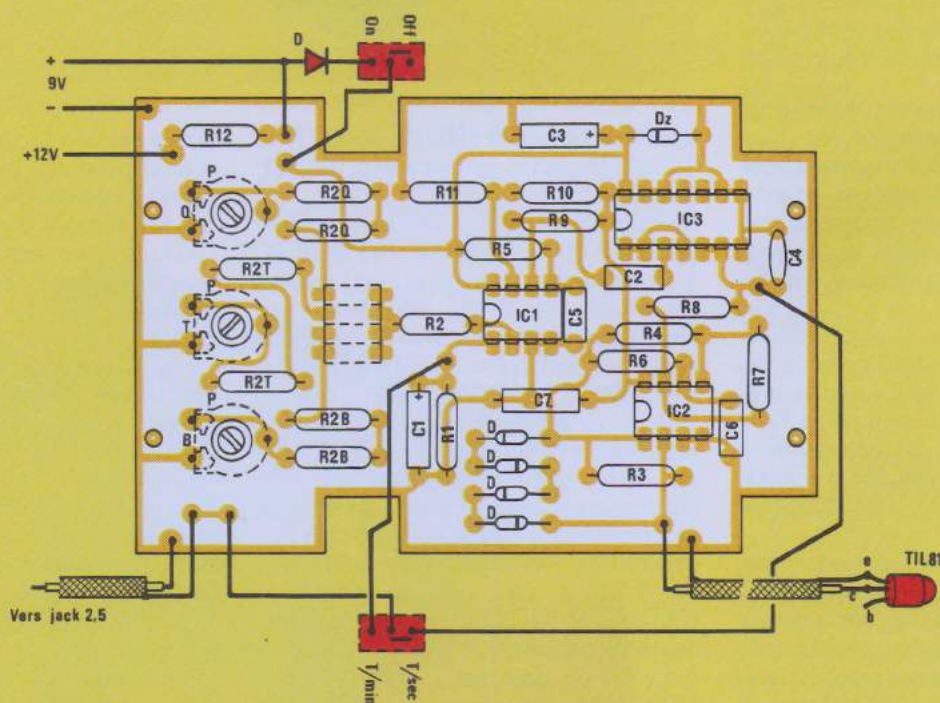


Figure 4



tirer un troisième fil venant de Q<sub>12</sub> de IC<sub>1</sub> et le souder à la place du fil venant de F<sub>1</sub> : la fenêtre ne sera plus que de deux secondes, on pourra garder le rapport 2000 du voltmètre mais il faudra modifier celui du 331 de la boîte noire pour l'amener à 133,3333 en position bipale ; En shuntant R<sub>5</sub> par 6,8 k $\Omega$ , on trouve le résultat sans toucher aux résistances R<sub>2</sub>. Pour modifier l'alimentation du 331 voltmètre, on pique à l'arrivée + 9,6 V de la tête HF et on soude résistance, zener et diode sous le circuit de la platine commutation.

Enfin après avoir coupé le circuit qui relie la sortie du 331 à V<sub>3</sub>, on installe le jack 2,5 donnant les tours/seconde et on soude ses fils de liaison comme indiqué sur la figure 2, de telle manière qu'au repos le contact à ressort du jack recrée la liaison que l'on vient de couper.

## Conclusion

Nous voici dotés d'un tachymètre permettant de donner aux modelistes des indications très précises sur les hauts régimes moteur qu'ils peuvent rencontrer ; en lecture tr/mn on peut atteindre très facilement 35000 tr/mn. En version tr/s on peut monter beaucoup plus haut en divisant simplement par 4 la lecture de l'afficheur et en intégrant le nombre de pales ou ailettes pour compléter l'opération. Mais nous ne pensons pas que le dossier soit clos pour autant : il doit être possible de trouver des solutions simples et élégantes pour combler la lacune affligeante concernant l'indétermination de captage.

On peut par exemple imaginer le captage sous la forme d'un groupe de 5 phototransistors convenablement disposés sur une circonférence de telle manière que même avec une quadripale il n'y ait pas simultanéité d'information entre deux capteurs (donc phototransistors à pinceau très étroit et axe de la circonférence centré sur l'axe d'hélice). On sera alors cinq fois plus précis au niveau de l'affichage. Toujours à l'affût des améliorations possibles nous profiterons de la chronique RADIOCOMMANDE de RADIO PLANS pour vous tenir au courant.

Dans le même ordre d'idées, si nous n'avons pas encore publié l'article sur un codeur émission c'est que notre émetteur à synthé accepte

n'importe quel codeur que toute la littérature spécialisée décrit à foison ; nous visons plus loin : codeur PCM avec évaison programmable de fréquence en cas de brouillage... nous n'avons pas encore abouti !!!

En revanche pour rester en dehors des sentiers battus, nous vous donnerons prochainement une nouvelle TETE HF d'émission qui bien sûr peut s'adapter à la place des têtes précédentes, n'est pas achevée et n'implique aucun changement dans la programmation de l'EPR0M ; cette tête a éliminé pratiquement tous les petits inconvénients microphoniques de modulation directe que l'on percevait dans les têtes précédentes (effet microphonique sur le synthé lorsque l'on frottait un objet métallique sur l'antenne de l'émetteur, effet d'herbe parasite apparaissant au pied du signal reçu par le récepteur et provoqué par la modulation directe du VCO destabilisant la boucle d'asservissement et provoquant des ratrapages permanents du synthé à une fréquence de 5 kHz ou 2,5 ou 1,25 kHz suivant les divisions ou le down-mixage effectué. Ces trois fréquences trop proches du Swing de 1,5 kHz utilisé en FM radiocommande nuisent presque également à la qualité du signal reçu et produisent cette herbe dont l'amplitude peut atteindre 1/20<sup>e</sup> du signal. Sans que cela fasse vraiment frémir les servos, on entend la très légère sollicitation qui parvient aux moteurs des dits servos. Bref, la réception se comporte maintenant exactement comme si l'émetteur était un émetteur classique dépourvu de synthé, on n'entend plus les moteurs et on peut toucher à l'antenne émission.

Enfin, nous expérimentons actuellement sur hélicoptère (milieu à tous égards particulièrement perturbant pour l'électronique, frottements métal sur métal, vibrations et effets microphoniques) deux récepteurs 41 et 72, sans convertisseur de tension, à double changement de fréquence utilisant des filtres céramique 10,7 MHz, plus petits que les précédentes versions... que nous publierons s'il y a de la demande.

Comme vous le voyez, on ne chôme pas, mais nous sommes un peu loin du tachymètre dont voici la nomenclature.

## Nomenclature

### Résistances

R<sub>1</sub>: 100 k $\Omega$   
R<sub>2</sub>: 10 k $\Omega$   
R<sub>2B</sub>: 1  $\Omega$   
R<sub>2T</sub>: 4,9 k $\Omega$   
R<sub>2Q</sub>: 11 k $\Omega$   
R<sub>3</sub>: 1 M $\Omega$   
R<sub>4</sub>: 47 k $\Omega$   
R<sub>5</sub>: 22 k $\Omega$   
R<sub>6</sub>: 180 k $\Omega$   
R<sub>7</sub>: 10 M $\Omega$   
R<sub>8</sub>: 33 k $\Omega$   
R<sub>9</sub>: 10 k $\Omega$   
R<sub>10</sub>: 10 k $\Omega$   
R<sub>11</sub>: 68 k $\Omega$   
R<sub>12</sub>: 270  $\Omega$

3  $\times$  P = 470 ohms ajustables horizontale.

### Condensateurs

C<sub>1</sub>: 1  $\mu$ F tantale (9 V)  
C<sub>2</sub>: 470 pF, céramique  
C<sub>3</sub>: 15  $\mu$ F chimique ou tantale 10 V  
C<sub>4</sub>: 1 nF, céramique  
C<sub>5</sub>: 10 nF,  
C<sub>6</sub>: 100 nF,  
C<sub>7</sub>: 10 nF, céramique

### Semiconducteurs et CI

IC<sub>1</sub>: LM 331  
IC<sub>2</sub>: MC 1458 ou SFE 2548  
IC<sub>3</sub>: 4011

Phototransistor TIL 81

zener 9,1 V  
5 diodes 1N4148

### Divers

2 interrupteurs 2 positions  
1 jack mâle 2,5  
1 bloc 4 interrupteurs DIL KTD 04  
60 cm de petit fil blindé  
1 boîtier MMP n° 173 LPA  
Pile miniature 9 volts

### Modification émetteur

Un interrupteur double miniature deux positions

R<sub>17</sub>: 6,8 k $\Omega$   
C<sub>11</sub>: 4,7 nF  
R<sub>15</sub>: 15 k $\Omega$  + shunt (voir texte)  
R<sub>21</sub>: 220 k $\Omega$   
Un jack femelle de 2,5  
270 ohms + Zener 9,1 V + 1N4148 +  
4,7  $\mu$ F pour l'alimentation du 331.

CRESCAS



**NOUVEAU**

# DM 6016

MULTIMETRE  
CAPACIMETRE  
TRANSISTORMETRE

VDC 200mV à 1000V rés 100, V  
VAC 200mV à 750V rés 100, V  
200 Ohms à 20M rés 0,1  
ADC 2 mA à 10A rés 1, A  
AAC 2 mA à 10A rés 1, A  
Capa 2 nF à 20, F rés 1 pF  
Précision 2%  
Transistor. Mesure les HFE de 1 à 1000 NPN ou PNP

760 F TTC

## LE MULTI... MULTIMETRE

# OX 710 B de METRIX




2x15 Mhz  
Bi courbe  
Sensibilité 5mV 20V  
Addition soustraction traces  
Testeur de composants (transis)  
Mode déclenché ou relaxé avec  
réglage niveau de déclenchement  
Fonctionnement XY possibilité  
base de temps inter ou extérieur  
Matériel fabriqué en FRANCE  
LIVRE AVEC 2 SONDES \*1 \*10.

3190 TTC

## MICROPROCESSEURS

L 04 H	87,00	MM 2716	45,80	SCMP 600	172,00
N 8T 26	19,40	MM 2732	102,00	MI 8080	60,90
N 8T 28	19,40	MM 2764	208,50	MI 8085	91,90
N 8T 35	13,20	MC 3242	135,50	COMS125	140,00
N 8T 97	13,20	MC 3423	15,00	INS8154	176,00
N 8T 98	19,20	MC 3459	25,20	INS8155	76,80
74 S287	55,30	MC 3470	114,00	81 LS05	23,80
EF 9340	170,00	MC 3480	120,40	81 LS96	28,00
EF 9341	105,00	TM54044	56,50	81 LS97	17,60
EF 9364	130,00	MM 4194	56,50	MI 8205	101,00
EF 9365	495,00	MM 4196	24,70	MI 8212	26,25
EF 9366	495,00	MM 4198	116,50	MI 8214	55,20
UPD 785	299,20	MM 4184	73,50	MI 8216	23,80
ADC0804	63,50	MM 4416	195,00	MI 8224	34,65
ADC0808	156,00	MM 4516	98,40	MI 8228	48,25
AY 1013	69,00	MM 5105	48,00	MI 8238	50,80
AY 1015	93,80	MM 5841	48,00	INS8250	158,40
AY 1270	120,00	MM 6116	108,00	MI 8251	145,00
AY 1350	114,00	MC 6502	124,80	MI 8243	150,00
MC 1372	54,70	MC 6522	107,50	MI 8255	76,80
WD 1691	220,00	MC 6532	130,00	MI 8257	106,05
FD 1771	348,00	MC 6674	117,60	MI 8259	106,85
FD 1791	458,00	MC 6800	58,00	MI 8279	185,50
FD 1793	398,00	MC 6801	175,20	DP 8304	45,60
FD 1795	398,00	MC 6802	65,00	MC 8602	24,80
BR 1941	198,00	MC 6809	119,40	AY 8910	144,00
MM 2101	36,00	MC 68809	174,80	AY 8912	97,50
MM 2102	24,00	MC 6810	20,50	FD 9216	231,90
MM 2111	80,00	MC 6821	26,40	MC14411	135,90
MM 2112	32,40	MC 6840	90,00	MC14412	178,00
MM 2114	24,00	MC 6844	164,60	Z80 CPU	72,00
WD 2143	151,80	MC 6845	138,50	Z80 PIO	58,00
AY 2513	127,00	MC 6850	26,50	Z80 CTC	58,00
LS 2518	56,50	MC 6860	172,80	Z80 DMA	190,00
MM 2532	97,00	MC 6875	129,90	Z80 CIO	160,00
LS 2538	49,80	MI 7611	29,50		
MM 2708	87,80	AM 7910	598,00		

## THE GANG OF EIGHT... 5234 F

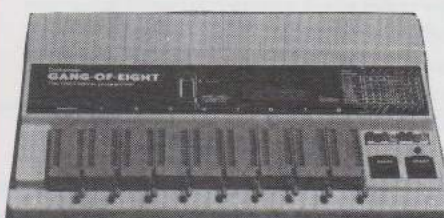

DATAMAN, père du Softy, propose maintenant son nouveau programmeur de mémoires : The gang of eight.  
Cet outil permet la duplication ou la programmation des Eproms type 2716-2732-2732A-2532-2764-27128-27256 en 21 V, en 25 V ou avec un Vpp variable jusqu'à 12,5 V.  
Les temps de programmation sont réduits de 80% grâce à l'utilisation de nouveaux algorithmes.

## LECTEUR DE DISQUETTES

3"	HITACHI Simple face 40 tracks 3mS	2320
3.5"	SHUGART Simple face 80 tracks 3mS	2829
5"	CANON 40 TPI Space Densité ... 250 Ko	2195
	CANON 40 TPI phase Densité ... 500 Ko	2995
	CANON 96 TPI phase Densité 1Mo	3795



3"	72,00
3.5"	79,00
5"	22,50
5"	33,00
5"	39,80
5"	43,00
5"	44,00
8"	44,00
8"	54,00

## PROF 80 VOTRE MICRO EN KIT

Caractéristiques (système terminé).  
CPU Z80 (4 MHz), 64 K RAM, 12K Basic (LEVEL II LNW)  
Sortie vidéo, sortie cassette, sortie imprimante  
parallèle, sortie imprimante série, sortie floppy  
(TRS DOS, NEW DOS, DOS PLUS), Clavier.

Le C.I. seul

647 F



HIFICOLOR : Carte graphique  
8 couleurs, Def 512\*256.  
Sortie peritel et vidéo  
Compatible TRS80.

MONTEE TESTEE

DOUBLEUR : permet de monter  
des lecteurs double dens.

MONTEE TESTEE

COUPLEUR CPIM : Compatible  
PROF80 ou TRS80 vendue  
sous forme d'un CI cette  
carte permet de booter  
le CPIM Le CI

456 F

TAA120S	7,80	TCA740	45,40	TDA103S	28,80
TBA120T	7,80	TCA750	27,60	TDA103T	19,00
TCA160	25,30	TBA760	20,80	TDA1042	32,40
TBA221	11,30	TBA790	18,20	TDA1046	38,50
TBA231	12,90	TAA790	19,20	TDA1054	15,50
TBA240	23,80	TBA800	12,00	TDA1151	10,80
TBA400	16,00	TBA910	12,00	TDA1200	36,40
TCA420	23,50	TBA820	4,50	TDA2002	15,80
TCA440	23,70	TCA830	10,80	TDA2003	17,00
TAA550	7,50	TBA860	28,80	TDA2004	45,00
TBA570	14,40	TAA861	17,30	TDA2020	26,20
TAA611	11,30	TCA900	6,50	TDA2030	18,50
TAA621	16,80	TBA920	13,60	TDA2542	18,80
TBA651	16,20	TCA940	15,80	TDA2593	26,80
TBA661	15,80	TBA950	22,50	TDA3300	99,50
TCA680	45,10	TDA1002	16,80	TDA3560	99,80
TCA660	45,10	TDA1004	28,50	TDA3590	99,80
TBA720	22,80	TDA1010	15,90	TCA4500	40,20
TCA730	38,40	TDA1034	29,00		

## SERIE LI

NE 529	28,30	CA 3060	28,00
NE 556	14,90	CA 3086	13,50
NE 558	34,60	CA 3146	29,50
NE 570	52,80	CA 3161	28,80
UPC 575	15,90	CA 3162	32,80
SAB0600	49,00	LA 3300	63,10
TMS 100	80,60	MC 3301	8,50
TEA 1020	31,50	MC 3302	8,40
SAD 1024	216,80	MC 3403	10,80
UPC1032	24,90	TMS3874	59,50
SA1059	61,50	UAA4000	42,70
SA1070	165,00	MC 4024	55,60
TMS1122	89,00	MC 4044	74,40
SA11250	68,00	LA 4100	14,50
SA1251	24,00	LA 4102	13,00
MC 1310	24,00	XR 4136	23,90
MC 1312	24,50	LA 4400	47,20
HA 1335A	38,20	LA 4422	14,55
MC 1350	22,40	LA 4430	28,50
MC 1406	34,80	MM 5314	99,00
MC 1456	15,60	NE 5532	50,40
MC 1458	5,50	TEA5620	63,00
MC 1488	13,80	TEA5630	60,00
XR 1489	13,80	ICM 7038	48,00
XR 1554	224,00	TA7204P	20,40
XR 1568	102,80	TA7209P	14,80
MC 1590	60,80	ICM 7209	72,00
MC 1733	22,20	TA 7222	20,00
ULM2003	14,50	ICM 7224	170,00
TDA2020	26,90	ICM 7555	21,80
XR 2206	63,80	MD 8002	62,40
XR 2208	39,60	ICL 8038	108,70
XR 2211	75,00	UA 9368	39,70
XR 2240	44,50	5513	32,20
SFC2812	24,00	5515	29,30
CA 3018	19,90	76477	44,00
MOK3020	19,50		

# PENTA

## CIRCUITS INTEGRES TTL

74 LS00	1,90	74 LS84	8,40	74 LS242	12,50
74 LS01	8,50	74 LS85	6,50	74 LS243	10,50
74 LS02	4,10	74 LS86	6,50	74 LS244	31,80
74 LS03	3,25	74 LS100	16,80	74 LS245	30,50
74 LS04	1,90	74 LS107	6,50	74 LS251	10,25
74 LS05	7,80	74 LS109	5,50	74 LS257	13,50
74 LS06	8,90	74 LS112	7,20	74 LS258	11,50
74 LS07	8,25	74 LS121	8,40	74 LS259	19,50
74 LS08	10,50	74 LS122	8,80	74 LS260	9,80
74 LS09	4,20	74 LS123	9,90	74 LS261	16,90
74 LS10	3,50	74 LS124	36,40	74 LS266	10,20
74 LS11	3,70	74 LS125	6,50	74 LS273	17,50
74 LS12	8,50	74 LS126	6,90	74 LS283	8,50
74 LS13	7,20	74 LS128	6,80	74 LS290	11,50
74 LS14	6,70	74 LS132	11,50	74 LS293	6,50
74 LS16	6,50	74 LS136	6,90	74 LS295	12,50
74 LS17	4,80	74 LS138	12,90	74 LS323	43,25
74 LS20	3,50	74 LS139	9,50	74 LS324	29,80
74 LS21	4,20	74 LS141	11,50	74 LS373	24,50
74 LS22	5,00	74 LS145	8,20	74 LS374	27,60
74 LS23	5,00	74 LS147	17,50	74 LS375	6,25
74 LS24	4,00	74 LS148	19,50	74 LS376	21,80
74 LS25	4,60	74 LS150	11,90	74 LS379	21,60
74 LS26	4,20	74 LS151	10,75	74 LS386	12,80
74 LS27	5,50	74 LS153	9,90	74 LS390	13,00
74 LS28	3,60	74 LS154	19,50	74 LS393	20,80
74 LS30	4,10	74 LS155	5,90	74 LS395	14,20
74 LS32	8,10	74 LS156	7,20	74 LS398	22,70
74 LS37	3,25	74 LS157	17,80	74 LS541	19,80
74 LS38	6,50	74 LS158	19,50	74 LS542	27,50
74 LS40	4,00	74 LS161	12,00	74 LS545	29,50
74 LS42	7,20	74 LS162	8,90	74 S 04	11,20
74 LS43	7,80	74 LS163	7,90	74 S 05	4,20
74 LS44	6,60	74 LS164	7,50	74 S 08	8,80
74 LS45	10,45	74 LS165	13,60	74 S 32	13,80
74 LS46	8,85	74 LS166	34,50	74 S 40	8,20
74 LS47	14,50	74 LS167	43,20	74 S 74	12,50
74 LS48	10,65	74 LS170	14,40	74 S 86	10,80
74 LS50	2,50	74 LS172	75,00	74 S 124	44,80
74 LS51	7,80	74 LS173	10,50	74 S 157	23,80
74 LS53	2,80	74 LS174	18,50	74 S 158	19,50
74 LS54	2,40	74 LS175	9,20	74 S 163	15,80
74 LS55	4,50	74 LS176	9,30	74 S 174	38,50
74 LS60	2,50	74 LS180	8,90	74 S 175	21,90
74 LS70	3,70	74 LS181	19,30	74 S 180	36,00
74 LS72	6,50	74 LS182	18,50	74 S 185	28,00
74 LS73	4,90	74 LS183	19,30	74 S 190	3,00
74 LS74	9,50	74 LS186	9,20	74 C 04	5,10
74 LS75	8,80	74 LS189	13,20	74 H 04	8,60
74 LS76	8,60	74 LS196	14,80	58 T4	151,20
74 LS80	13,50	74 LS221	17,60	75 138	30,25
74 LS81	14,80	74 LS240	23,75	75 140	13,80
74 LS83	7,30	74 LS241	9,00	75 150	12,35
74 LS85	9,50			75 183	4,50
74 LS86	8,40			75 451	11,50
74 LS89	41,20			75 452	8,50
74 LS90	8,70			75 492	6,15
74 LS91	8,40				
74 LS92	6,20				
74 LS93	9,90				

## SERVICE CORRESPONDANCE

Les commandes passées avant 16 heures  
sont expédiées le soir même. \* Sauf évidemment  
si nous sommes en rupture de stock.

## TELEPHONEZ AU 336.26.05



## MONACOR

Audio-générateur AG 100	1580 F
Générateur HG SG 1000	1453 F

## CDA

585 F	743 F	830 F	943 F	385 F
-------	-------	-------	-------	-------

## K



# SONIC

## SERIE 2 N...

708	4,60	2329	17,40	3402	5,10	4425	4,80
759	86,50	2368	4,05	3441	38,40	4441	16,50
917	7,90	2369	4,10	3605	8,30	4920	13,50
918	3,65	2644	17,20	3606	3,05	4921	7,50
930	3,90	2646	8,60	3702	3,80	4923	9,35
1307	24,30	2648	6,40	3704	3,80	4951	11,30
1420	3,85	2904	3,80	3713	34,00	4952	2,20
1598	20,90	2905	3,60	3741	18,00	4953	2,20
1599	14,40	2906	4,70	3771	26,40	4954	2,20
1613	3,40	2907	3,75	3819	3,60	5061	11,30
1711	3,80	2922	2,80	4036	6,90	5086	4,65
1889	4,80	2926	3,70	4093	15,90	5298	10,20
1890	4,50	3020	14,00	4258	4,50	5635	84,00
1893	4,80	3053	4,90	4393	13,65	5886	39,60
2216	6,10	3054	9,80	4400	3,60	6027	4,65
2219	3,70	3055	7,10	4402	3,50		
2222	2,20	3137	20,20	4416	13,60		

# L'INCROYABLE PROMOTION



### HM 203

Bi courbe 2 x 20 MHz tube rectangulaire.  
Sensibilité 5mV à 20V. Rise time 17ns.  
Addition soustraction des traces.  
Testeur de composants. Fonctions XY.



### HM 204

Bi courbe 2 x 20 MHz tube rectangulaire.  
Sensibilité 2 mV à 20V. Rise time 17ns.  
Addition soustraction des traces.  
Testeur de composants. Fonctions XY.  
RETARD DE BALAYAGE REGLABLE.




### HM 605 + 2 SONDES

Bi courbe 2 x 50 MHz tube rectangulaire.  
Sensibilité 1 mV à 20V. Rise time 6ns.  
Addition soustraction des traces.  
Testeur de composants. Fonctions XY.  
RETARD DE BALAYAGE REGLABLE.



**3650 F**  
TTC

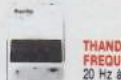CONTROLEUR  
RP - 20 KN  
20 KOms/V  
50 UA - 5A  
0.1 - 1000V  
Hz metre  
db metre  
LES 2 ELEMENTS



**5270 F**  
TTC

THANDAR PFM 200  
FREQUEMOMETRE  
20 Hz à 200MHz  
Résolution - 1 Hz  
Niveau min 10mV  
LES 2 ELEMENTS



**6748 F**  
TTC

THANDAR PFM 200  
FREQUEMOMETRE  
20Hz à 200MHz  
Résolution - 1 Hz  
Niveau min. 10mV  
LES 4 ELEMENTS



### GP 100 MARK II 2250 F

Imprimante matricielle. Papier 80c standard tracté 50 CPS majuscules, minuscules, graphiques point par point (hard copy APPPLE). Interface centronic.

AK40 AVEC CARTE INTERFACE APPLE  
LES 2 ELEMENTS ..... 1464 F

Imprimante 40 c sur papier ordinaire graphique point par point 68 CPS  
Livrée avec la carte apple II + IIE entraînement papier à friction.



### SERIE LM

Connecteur			AMP
2b	4b	6b	
M. 1.95	2.20	2.25	
F. 1.95	2.20	2.40	
E. 4.80	6.75	8.40	

78L05	9,50	307	10,70
78M05	8,20	311	12,50
78L12	9,50	317	15,50
78L15	9,50	317K	28,50
78L24	9,50	318	23,50
79L05	9,50	320	8,75
79L12	9,50	323	45,60
79L15	9,50	324	7,20
79L24	9,50	334	20,10
204	61,40	337	13,20
301	6,20	338	126,90
304	10,80	339	12,90
305	11,30	348	12,80

308	13,00	561	52,95
309	24,10	565	14,50
310	25,50	566	24,40
349	21,50	567	22,10
350	72,50	709	7,40
358	7,90	710	8,10
360	43,20	720	24,40
377	37,20	723	7,50
380	14,75	725	38,20
381	17,80	733	20,20
382	28,50	741	4,30
386	18,00	747	8,90
387	17,90	748	5,60
389	28,50	758	19,60
391	13,90	761	19,50
555	3,80	1437	12,50

### COUPLEUR OPTO

MCA7 à réflexion	33,20
MCA81 à fourche	25,90
MC T2 simple	12,50
MC T6 double	21,00
4N 33 darlington	12,90
4N 36 simple	12,40
LED 3 mm R.V.J.	1,30
Clips plastique	0,25
5 mm R.V.J.	1,60
Clips plastique	0,40
Rct R.V.J.	3,90
Clips plastique	1,00
6 leds en ligne	15,40
Led bicolor	7,60
Led ledonante	7,43
Led infra rouge	5,00
BPW 34 recept IR	22,50

## SERIE AC... BC...

125	AC	4,00	149	AD	9,90
126		3,50	161		6,00
127		7,70	162	AF	6,10
128		5,20			
132		3,80	109		7,85
142		4,50	114		10,90
190		4,00	124		9,70
181		4,50	125		4,60
183		3,90	126		4,70
184		3,90	127		4,80
187		4,20	200	BC	9,50
187K		5,80			
198		4,20	107		2,75
198K		5,80	108		2,90

109	2,90	204	9,35	327	3,40	233	5,00
114	3,90	207	3,40	328	3,10	234	5,50
115	3,90	208	3,40	337	3,40	235	5,50
141	5,30	209	4,10	338	1,80	237	5,40
142	4,80	211	5,20	351	3,90	238	6,20
143	5,40	212	3,50	407	4,90	241	7,50
145	4,10	237	2,80	417	3,50	296	10,50
148	1,80	238	1,80	547	3,40	301	13,95
149	2,20	239	2,10	548	1,80	302	12,80
153	5,10	251	2,40	557	1,80	435	6,50
157	2,80	257	3,40			436	6,50
158	3,90	301	6,80	135	4,50	438	5,90
171	3,40	303	6,80	136	3,90	53	7,90
172	3,50	307	1,80	139	4,60	54	8,80
177	3,30	308	2,70	140	4,90	64	16,60
178	3,40	317	2,60	157	14,40	65	24,50
182	2,10	317	2,60	157	14,40	245	1,50
182	2,10	317	2,60	157	14,40	254	3,60
184	3,10	320	3,70	231	6,65	77	



### AK

### CAPACIMETRE

22C ..... 942 F  
18R ..... 640 F



### TRANSISTORS TESTEURS

BK 510 ..... 1639 F  
BK 520B ..... 2820 F



### CAPACIMETRES

BK 820 ..... 1999 F  
BK 830 ..... 2790 F



### GENERATEURS DE FONCTIONS

BK 3010 ..... 2860 F  
BK 3020 ..... 5280 F



### BECKMAN

T 100 ..... 810 F  
T 110 ..... 935 F  
3020 ..... 1880 F



### TELTRAN

HM 101 ..... 99 F  
HM 102 ..... 210 F

## LA CONNECTIQUE CHEZ PENTASONIC

CANON A SOUDER	
D89 male	17,50
D89 femelle	19,50
Capot	19,20
DB15 male	46,30
DB15 femelle	49,90
Capot	19,50
DB25 male	29,70
DB25 femelle	39,80
Capot	17,90
DB37 male	47,00
DB37 femelle	59,00
Capot	21,00
DB50 male	54,00
DB50 femelle	67,00
Capot	27,40
CANON A SERTIR	
DB15 male	46,30
DB15 femelle	49,90
DB25 male	49,50
DB25 femelle	55,60
CONNEX BERG A SERTIR	
2*5 male	52,50

2*5 femelle	17,25
2*5 embase	17,50
2*8 femelle	24,20
2*8 embase	18,50
2*10 male	58,80
2*10 femelle	28,80
2*10 embase	20,50
2*13 male	34,20
2*13 femelle	32,90
2*13 embase	23,20
2*17 male	73,10
2*17 femelle	46,20
2*17 embase	29,50
2*20 male	85,80
2*20 femelle	49,50
2*20 embase	33,70
2*25 male	106,80
2*25 femelle	54,10
2*25 embase	41,10

40 broches	39,90
CONNECTEUR DIN	
5 broches male	2,80
5 broches femelle	3,20
5 broches embase	2,30
6 broches male	2,90
6 broches femelle	2,80
6 broches embase	2,80
7 broches male	4,20
7 broches femelle	4,60
CONNECTEUR JACK	
2,5 male mono	2,80
2,5 femelle mono	2,00
2,5 embase mono	2,50
3,5 male mono	2,25
3,5 femelle mono	2,00
3,5 embase mono	2,50
3,5 male stéréo	7,50
3,5 femelle stéréo	6,50
3,5 embase stéréo	7,20
6,35 male mono	4,10
6,35 femelle mono	4,00
6,35 embase mono	6,80



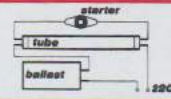
### MONITEUR ET IMPRIMANTE

RGB EX ..... 3520 F  
Moniteur couleur entrée RVB  
Bande passante video 15 MHz.  
Résolution horizontale 380.  
Résolution verticale 262.  
RGB II ..... 4732 F  
Moniteur couleur entrée RVB  
Bande passante video > 15 MHz.  
Résolution horizontale 510.  
Résolution verticale 262.  
KP 810 ..... 5790 F  
Imprimante 80 c 140 cps.  
Totement compatible FX80.  
Qualité courrier avec introduction feuille à  
feuille type machine à écrire.  
KP 910 ..... 7926 F  
Imprimante 132 c 140 cps même caractéristique  
que la 810.



\* La conception bi-processeur des imprimantes TAXAN leur permet d'être beaucoup plus rapide en nombre de lignes/minute que leurs concurrents directs.



### KIT EFFACEUR D'EPROM

Complet en ordre de marche ..... 180 F

**Penta 8**  
34, rue de Turin 75008 Paris  
Tél. 293 41 33  
Métro : La Chapelle, St-Lazare, Place Clichy.

**Penta 13**  
10 bd Arago 75013 Paris  
Tél. 336 26 05 Métro : Gobelins  
(service correspondance et magasin).

**Penta 16**  
5, rue Maurice Bourdet 75016 Paris  
Tél. 824 23 16 (20m de Grenelle)  
Métro : Charles Michels, Telex 614 789  
Arrêt : Maison de l'ORTF.

Prix TTC données à titre indicatif  
Pouvant varier en fonction  
des approvisionnements

### ISKRA


US 6 A ..... 247 F  
6013 ..... 899 F

### ALIM A DECOUPE

5V 5A/12V 1.5A - 12V 0.5A - 5V 0.5A.

799 F



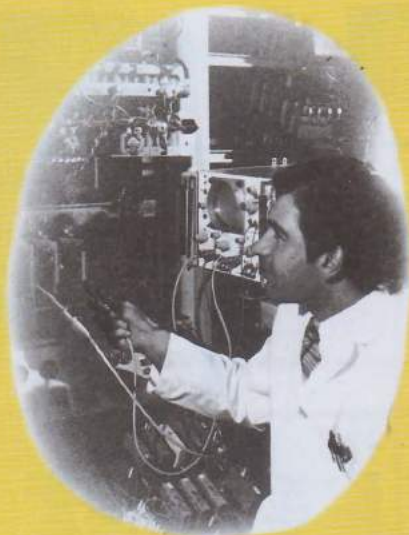

# Chez vous et à votre rythme

## UNE SOLIDE FORMATION EN ELECTRONIQUE

### Un abondant matériel de travaux pratiques

Les cours Eurelec n'apportent pas seulement des connaissances théoriques. Ils donnent aussi les moyens de devenir soi-même un praticien. Grâce au matériel fourni avec chaque groupe de cours, vous passerez progressivement des toutes premières expérimentations à la réalisation de matériel électronique tel que :

voltmètre, oscilloscope, générateur HF, ampli-tuner stéréo, téléviseurs, etc...

Vous disposerez ainsi, en fin de programme, d'un véritable laboratoire professionnel, réalisé par vous-même.

### Une solide formation d'électronicien

Tel est en effet le niveau que vous aurez atteint en arrivant en fin de cours. Pour vous perfectionner encore, un **stage gratuit** d'une semaine vous est offert par Eurelec dans ses laboratoires. 2000 entreprises ont déjà confié la formation de leur personnel à Eurelec : une preuve supplémentaire de la qualité de ses cours.



**eurelec**

institut privé d'enseignement à distance

21100 DIJON - FRANCE : Rue Fernand-Holweck - (80) 66.51.34  
75012 PARIS : 57-61, bd de Picpus - (1) 347.19.82  
13007 MARSEILLE : 104, bd de la Corderie  
(91) 54.38.07

Eurelec, c'est le premier centre d'enseignement de l'électronique par correspondance en Europe.

Présentée de façon concrète, vivante et fondée sur la pratique, ses cours vous permettent d'acquérir progressivement sans bouger de chez vous et au rythme que vous avez choisi, une solide formation de technicien électronique.

### Des cours conçus par des ingénieurs

L'ensemble du programme a été conçu et rédigé par des ingénieurs, des professeurs et des techniciens hautement qualifiés.

Un professeur vous suit, vous conseille, vous épaula, du début à la fin de votre cours. Vous pouvez bénéficier de son aide sur simple appel téléphonique.



Pour vous permettre d'avoir une idée réelle de la qualité de l'enseignement et du nombreux matériel fourni, EURELEC vous offre de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et sans engagement, le premier envoi du cours que vous désirez suivre (comprenant un ensemble de leçons théoriques et pratiques et le matériel correspondant. Il vous suffit de compléter ce bon et de le poster aujourd'hui même.



## BON POUR UN EXAMEN GRATUIT

A retourner à EURELEC - Rue Fernand-Holweck - 21100 DIJON.

Je soussigné : Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons et matériel de :

- ☐ ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO-COMMUNICATIONS
- ☐ ELECTROTECHNIQUE
- ☐ ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE
- ☐ INITIATION A L'ELECTRONIQUE POUR DEBUTANTS

● Si cet envoi me convient je le conserverai et vous m'enverrez le solde du cours à raison d'un envoi en début de chaque mois, les modalités étant précisées dans le premier envoi gratuit.

● Si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage d'origine et je ne vous devrai rien. Je reste libre, par ailleurs, d'interrompre les envois sur simple demande écrite de ma part.

09173

DATE ET SIGNATURE :  
(Pour les enfants, signature des parents)





Qui d'entre vous ne possède pas des disques ou des K7 de ses chanteurs ou groupes préférés ? Et qui parmi vous ne s'est jamais posé la question de trouver un moyen sûr et efficace de gérer tout ce joli monde ?

L'ordinateur est un ami qui vous aidera dans cette tâche. Au fur et à mesure que votre « MUSICOOTHEQUE » grandira, il suffira de rajouter le petit dernier dans la mémoire de votre ordinateur qui alors vous permettra de transférer l'« information » dans une mémoire de masse, que cela soit une disquette ou une K7.

Dans notre programme tout est prévu pour un stockage sur cassette, libre à chacun de la faire sur des floppies (question de « moyens »).

Passons maintenant au vif du sujet, c'est-à-dire le programme, avec son organigramme et son explication.


## Présentation du programme

Commençons par le commencement c'est-à-dire par la première ligne : 5 GOSUB 6500 : GOTO 1000.

Le sous-programme appelé par cette ligne et qui nous renvoie à la ligne 6500 COLORT 0 13 0 0 : MODE 0 constitue la présentation de notre programme. Les instructions MODE 0 correspondent au mode TEXTE, et COLORT 0 13 0 0 définissent par le premier nombre la couleur du fond de l'écran, le deuxième nombre la couleur des caractères, et les deux derniers nombres restant à la même valeur que le premier pour éviter quelques désagréments lors de l'affichage après des POKE servant à définir la taille des caractères. Après avoir fait disparaître le curseur en le remplaçant par un espace en ligne 6505 nous arrivons en 6510 ENVELOPE 0 15,5 ; 12, 20 ; 15, 5 ; 0.

Nous définissons alors une enveloppe musicale que nous appellerons

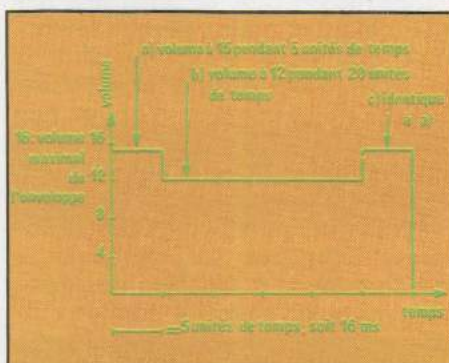lors des instructions SOUND. A quoi correspondent ces chiffres, un petit graphique vaut mieux qu'un long discours :



Cette enveloppe peut être changée selon les goûts.

6530 POKE # BAB3, # 5 F : POKE # BAB2, # D2 : POKE # B708, # DE Cette suite de POKE pourra paraître hermétique à celui qui ne connaît pas le DAI. Il faut se référer à la notice d'utilisation pour voir que chaque ligne a une adresse bien définie en ce qui concerne son contrôle, et

de même pour ce qui concerne la couleur des caractères.

POKE # BAB3, # 5 F signifie que la 11<sup>e</sup> ligne en partant du haut de l'écran aura une épaisseur et une taille de caractère définies par # 5 F (nous travaillons ici en hexadécimal).

POKE # BAB 2, # D2 définit sur cette même ligne une couleur de caractères différente de celle contenue dans l'instruction COLORT (des lettres parmes au lieu de vert-clair).

Les lignes 6550 et 6560 contiennent les instructions nécessaires pour obtenir le titre « MUSICOOTHEQUE » clignotant. La méthode est simple et connue et permet d'obtenir un effet de FLASHING même si l'instruction fait défaut au répertoire de la machine. La ligne 6580 attend que l'on appuie sur une touche de façon à sortir de la boucle 6550-6600, à ce moment un DO, RÉ, MI, MI, RÉ, DO, est « joué » par les lignes 6610 → 6660. Expliquons l'instruction SOUND par l'exemple de la ligne 6610.



6610 SOUND 0 0 15 0 FREQ (261.59)

— le premier chiffre correspond au canal choisi (0 ou 1 ou 2) ;

— le deuxième appelle l'enveloppe 0 (deux enveloppes peuvent être relationnées) ;

— le troisième correspond au volume (ici nous sommes au maximum) ;

— le quatrième, sélectionne si la note est pure → 0,

avec tremolo → 1,

avec glissando → 2,

avec trémolo et glissando → 3,

— le cinquième correspond à la fréquence désirée ici un DO<sub>3</sub>.

6670 SOUND OFF : RETURN

Après le petit air de musique nous retournons à l'instruction suivante de la ligne 5 soit : GOTO 1000. Nous abordons maintenant la partie fonctionnelle du programme.

## Le programme « fichier »

Que trouvons-nous à la ligne 1000 ?

1000 PRINT CHR\$(12).

Cette instruction permet d'effacer l'écran (et oui pas de CLS ou de HOME sur le DAI).

Dans les lignes suivantes nous reconnaissons les instructions POKE qui permettent de changer les formes et couleurs des caractères (voir premier §), nous positionnons le curseur par :

1002 CURSOR 6,20

Nous pouvons grâce à celle-ci déterminer les coordonnées de notre curseur soit ici en X à la 6<sup>e</sup> colonne et en Y à la 20<sup>e</sup> ligne (en partant du bas).

1003 PRINT « MENU »

Nous allons maintenant imprimer le MENU, après avoir remis au « standard » les forme et couleur des caractères grâce à la ligne 1005.



En fonction du code ASCII que gère l'appui d'une touche, et des interdictions édictées par la ligne 1030 et la suivante, nous partons grâce à la ligne 1035 vers les différents sous-programmes du MENU.

1035 ON (A%-48) GOTO 10, 100, 160, 290, 800, 2000.

Cette ligne du programme mérite quelques explications.

Pourquoi la variable A % et non pas A ? C'est tout simplement la manière pour le DAI de reconnaître une variable entière. Celles-ci étant employées pour des questions de rapidité ce qui sera nécessaire surtout lors du sous-programme de TRI.

L'instruction ON A% GOTO N°1 ligne, N°2 ligne, etc. bien connue pour sa facilité d'aiguillage à des sous-programmes repérés par leur numéro de ligne. Ici l'utilisation du code ASCII nous oblige à tricher un peu de façon à ce que la variable contenue dans l'instruction soit égale à 1 ou 2 ou 3 jusqu'à 7. En effet, le premier code ASCII correspondant au « 1 » est égal à 49 donc nous obtenons bien 49-48 = 1 pour le premier aiguillage à la ligne 10. Et bien justement appuyons sur « 1 » 10 REM ENTRÉE DU FICHIER.

Nous allons donc entrer nos disques et interprètes, (attention cette routine n'est à utiliser que si nous n'avons entré aucun fichier jusqu'à présent, sinon voir les autres rubriques). Nous libérons de la place en initialisant 30 000 octets, ce qui est largement suffisant. Les lignes 20 et 25 nous demandent le nombre de titres que nous voulons entrer et nous efface l'écran.

30 DIM A\$(250.0,3.0)

L'instruction DIM, dimensionne notre tableau, et nous pouvons remarquer que nous avons le droit à 250 titres. Vient ensuite une boucle FOR-NEXT permettant d'entrer nos données, celle-ci nous renvoyant chaque fois au sous-programme de la ligne 8000 se terminant en 8060.

Après quelques manipulations diverses classiques sur les couleurs des caractères à afficher, nous entrons successivement le nom de l'in-

terprète (ligne 8030), le titre correspondant (ligne 8040) et le support de l'enregistrement, K7 ou disque, (ligne 8050).

La ligne 8060 nous renvoie donc à l'instruction de la ligne 85 soit NEXT I %, et nous repartons pour un tour.

L'entrée de nos données étant terminée par la ligne 90 nous partons en 7000.

Cette ligne indique au milieu de l'écran que nous allons trier nos interprètes par ordre alphabétique, grâce au sous-programme commençant en 5500.

TRI EN COURS


Dans celui-ci une comparaison est faite entre les variables de notre tableau par une méthode de tri bien particulière appelée méthode de SHELL. Cette façon de procéder avec en plus une notation en variables entières permet d'avoir un temps d'attente entre le début et la fin de ce tri, tout à fait raisonnable. En effet contrairement à d'autres méthodes où chaque variable est comparée aux autres autant de fois moins une que le tableau en contient, un pré-tri est effectué. En 7015 l'impression de TRI TERMINÉ nous indique donc la fin du tri. Nous repartons via 95 à la ligne 1000 c'est-à-dire au MENU.

## Impression du fichier

Passons maintenant à l'« IMPRESSION » de notre fichier. (N'oublions pas que nous ne sommes pas du tout obligé de suivre cet ordre lors du choix des rubriques.) Nous avons donc appuyé sur la touche « 2 » et nous nous dirigeons à la ligne 100. Les mêmes précautions étant prises en 105, cette ligne nous interdisant d'imprimer un fichier vide, qu'à la ligne 25, il suffit alors d'appuyer sur les touches TAB et REPEAT pour voir défiler toute notre MUSICOThèque. 112 A % = GETC : IF A % <> 9 GOTO 112

Nous attendons l'appui de la touche TAB, si la condition est requise nous passons à la ligne suivante : 115 IF A\$(I%,1.0) <> A\$(I%-1.0,1.0) THEN PRINT

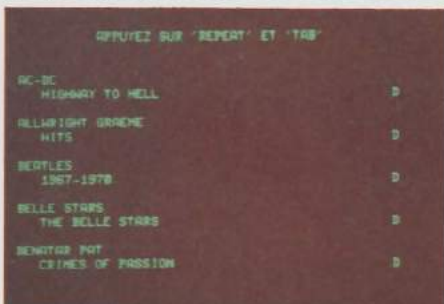Cette comparaison permet de « passer une ligne » entre le dernier titre de l'interprète précédent et le prochain interprète. 120 IF A\$(I%,1.0) = A\$(I%-1.0,1.0) GOTO 140





Ce test pourrait paraître bizarre, juste après le précédent, mais il ne faut pas oublier que le DAI ne connaît pas l'instruction IF... THEN... ELSE... Donc pour éviter la ligne 125, celui-ci est nécessaire. Nous évitons donc de voir s'afficher avant chacun des titres d'interprète le nom de celui-ci, ce qui serait disgracieux.  
150 WAIT TIME 5 : NEXT I%

Nous attendons donc  $5 \times 0.02s = 1/10s$  entre chaque interprète où titre de façon à avoir le temps de distinguer ceux-ci lors de l'impression. N'oublions pas que le fait de lever les doigts des touches TAB et REPEAT permet d'arrêter momentanément l'impression.

En 156, il suffira d'appuyer sur la barre d'espacement pour retourner... au MENU.

## Modification du fichier

Appuyons maintenant sur la touche « 3 ». Nous arrivons alors au sous-programme de modification du fichier. Nous avons le choix entre la suppression ou le rajout de titres.

Si vous voulez supprimer un titre partons en 9000.

A)...SUPPRESSION D'UN TITRE  
B)...AJOUT DE TITRES

SUPPRESSION TITRE  
QUEL INTERPRETE.....TICHAUD  
QUEL TITRE.....MARCHE A L'ORSE

Après avoir effacé l'écran et indiqué que nous supprimons un titre, la ligne 9020 nous demande le nom de l'interprète à « supprimer ». Si par mégarde nous oublions d'entrer ce nom, nous repartons au MENU. Le même procédé étant utilisé pour le titre.

Ensuite vient la boucle de recherche de l'interprète et du titre (en effet il existe des titres communs à plusieurs interprètes).

Si ceux-ci ne sont pas contenus dans notre tableau nous repartons directement au MENU.

Sinon, nous partons en 9500. Nous éliminons donc notre interprète indésirable et le titre de son œuvre, puis nous trions à nouveau les interprètes restants (GOSUB 5500) et enfin faisons passer à un indice inférieur

tous les éléments du tableau. Pourquoi ? Faites l'essai de supprimer les lignes 9080 à 9150, et remplacer 9530 par 9530 GOTO 1000, et bien chaque fois que vous supprimez un interprète les « cases » correspondantes restent inutilisées et non disponibles donc à chaque suppression de titre vous restreignez d'autant la capacité totale d'entrée des titres. Ceci étant fait nous retournons à la ligne 1000. Nous pouvons aussi ajouter des titres par l'intermédiaire de ce sous-programme. Après avoir entré le nombre de titres nouveaux (S %), nous retournons au même processus que celui utilisé à la rubrique numéro 1. Sachant qu'il ne faut pas oublier de donner à N % sa nouvelle valeur :  $190 N \% = N \% + S \%$  et d'initialiser la nouvelle boucle d'entrée :  $200 FOR I \% = N \% - S \% + 1.0 TO N \%$   
210 GOSUB 8000  
240 NEXT I%

Après un nouveau tri nous retournons, vous l'avez deviné, au MENU.

Tout va bien, vous avez fini d'entrer votre fichier, vous avez fait toutes les modifications que vous vouliez, vous l'avez imprimé, maintenant il va falloir ne pas perdre tout cela, un travail de saisie, assez fastidieux à refaire.

Appuyons sur la touche « 4 » et sauvegardons notre MUSICOTHEQUE. Après avoir contrôlé que le fichier n'est pas vide en 303 :

304 LET A\$(0.0,0.0) = STR\$(N%)  
Jusqu'à présent nous n'avions entré nos interprètes qu'entre 1 et N% titre, et bien nous nous servons de A\$(0.0,0.0) pour y ranger la chaîne de caractères correspondant au nombre de titres de façon à ce que lors du chargement du fichier (que nous verrons plus loin) nous puissions l'initialiser.

IL Y A DES TITRES  
COMBIEN D'AUTRES ?

310 SAVEA A\$ « MUSIQUE » : CURSOR 9,12 : PRINT « OK »

L'instruction SAVEA A\$ suivi d'un titre permet de sauvegarder tout ce qui se rapporte à la variable A\$. Les deux instructions suivantes permettent de visualiser la fin effective de l'opération. Ceci étant fait nous partons à nouveau vers notre MENU.

METTRE LA CASSETTE EN LECTURE  
APPUYEZ SUR ESPACE, ATTENDEZ : OK

## Exploitation

Vous venez de rentrer votre programme MUSICOTHEQUE, et il faut maintenant entrer tous les éléments de votre fichier. Appuyez sur « 5 ». Là vous effectuerez le chargement de vos interprètes et titres. N'oubliez pas de rembobiner un peu votre K7 de façon à avoir le temps d'appuyer sur espace sans perdre le début de votre enregistrement.

METTRE LA CASSETTE EN ENREGISTREMENT  
LE NOMBRE DE TITRES EST : 212  
APPUYEZ SUR ESPACE, ATTENDEZ : OK

En 406 nous attendons d'avoir appuyé sur espace pour ensuite initialiser les 30000 octets et en 410 nous dimensionnons notre tableau, car n'oublions pas que dans cette configuration nous ne sommes pas passés par l'instruction DIM.

412 LOADA A\$ « MUSIQUE » : CURSOR 9,15 : PRINT « OK »

L'instruction LOADA A\$ permet donc de charger tout ce qui se rapporte à la variable de caractères A\$.  
415 LET X% = LEN(A\$(0.0,0.0)) - 1.0

Cette ligne permet de donner à l'ordinateur l'idée de la longueur de la variable de caractères définie à la ligne 304. Sachant que la fonction STR\$ rajoute un espace devant la variable servant d'argument, il ne faut pas oublier de soustraire de la longueur de la chaîne cet élément avant d'affecter le résultat à la variable X %.

420 LET N% = VAL(RIGHT\$(A\$(0.0,0.0), X %)

Pour initialiser la valeur de N%, nous nous servons de la fonction VAL ainsi que de la fonction RIGHT\$, tout ceci nous permettant de connaître le nombre de titres entrés lors des précédentes opérations. Ceci étant fait nous repartons au MENU.

Appuyons sur « 6 ».

Nous partons maintenant à la recherche d'un INTERPRETE. Jusqu'à présent nous savions entrer notre fichier, en modifier, en visualiser, son contenu, mais il est intéressant de

EARTH WIND AND FIRE  
GRATITUDE  
POWERLIGHT  
I AM  
FRANCE  
ALVIN ALL  
WATSE 1  
THE BEST OF (VOL.1)  
POUR CONTINUER APPUYEZ SUR ESPACE



rechercher, à la demande d'un ami par exemple, le disque ou la K7 que celui-ci voudrait entendre.

Après avoir indiqué en 803 l'interprète que nous recherchons, en 806 nous imprimons son nom en grandes lettres jaunes ; de 810 à 830 nous recherchons dans notre tableau si le nom donné correspond à un nom connu par l'ordinateur sinon rien n'est indiqué, si oui tous les titres de cet interprète s'impriment à l'écran et nous repartons une dernière fois au MENU.

Tapons sur la touche « 7 »  
2000 END.

Pas de commentaires. Notons toutefois que si nous voulons nous servir à nouveau de ce programme sans avoir à charger de nouveau le tableau A\$, il suffira de taper RUN 1000 au lieu d'un RUN dévastateur !

## Conclusion


Certains pourront trouver des améliorations, ou ajouter des rubriques, changer les couleurs de base (vous constaterez d'ailleurs que toutes les photos ne correspondent pas

à un COLORT 01300), ce programme n'ayant pas d'autre vocation que de prouver que le BASIC avec un ordinateur tel que le DAI permet, sans trop de contraintes, de gérer des fichiers d'un certain volume. Précisons que ce programme utilise 4,4 k octets en excluant la place prise par le tableau.


Maintenant à vos claviers et joyeux programme !

G. RIVIERE

## ORGANIGRAMME

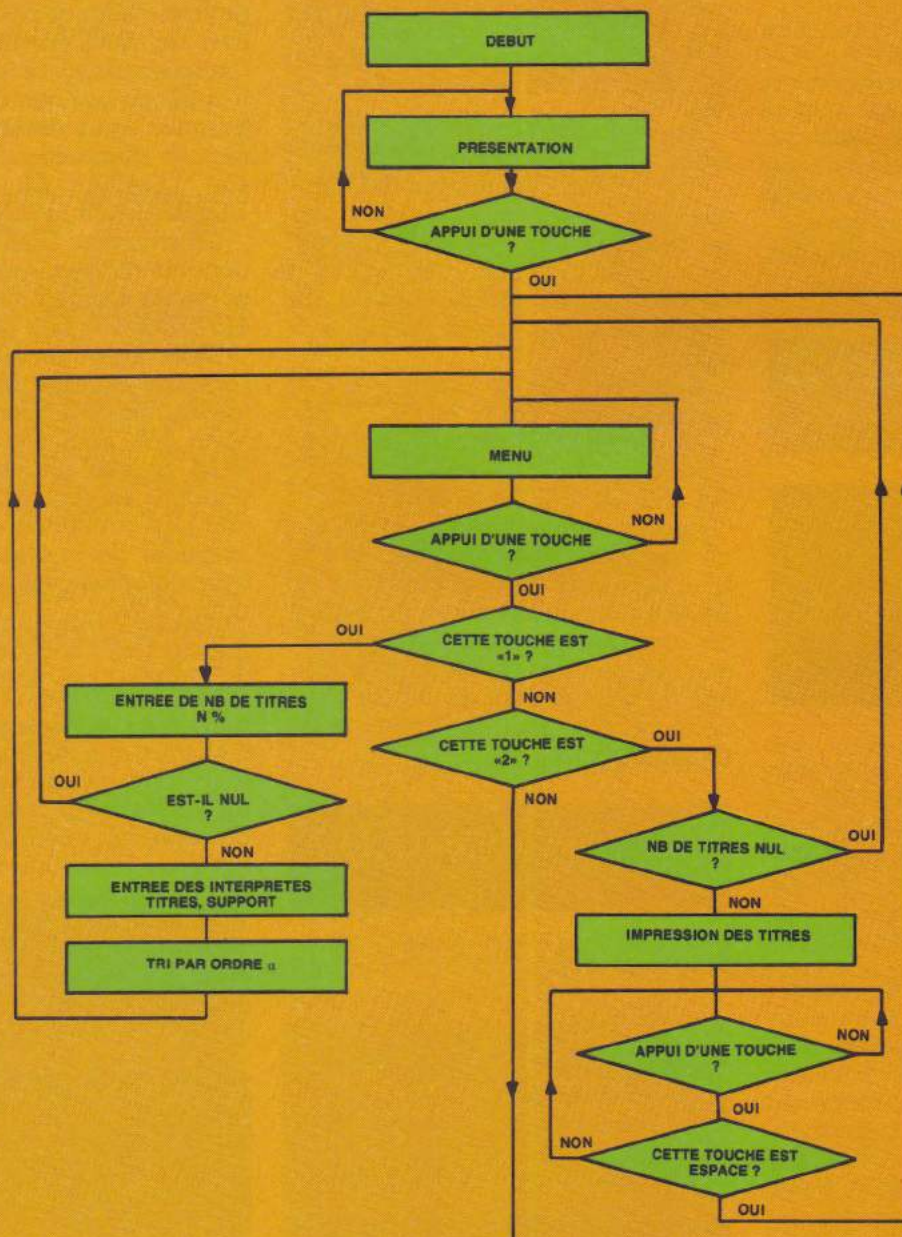



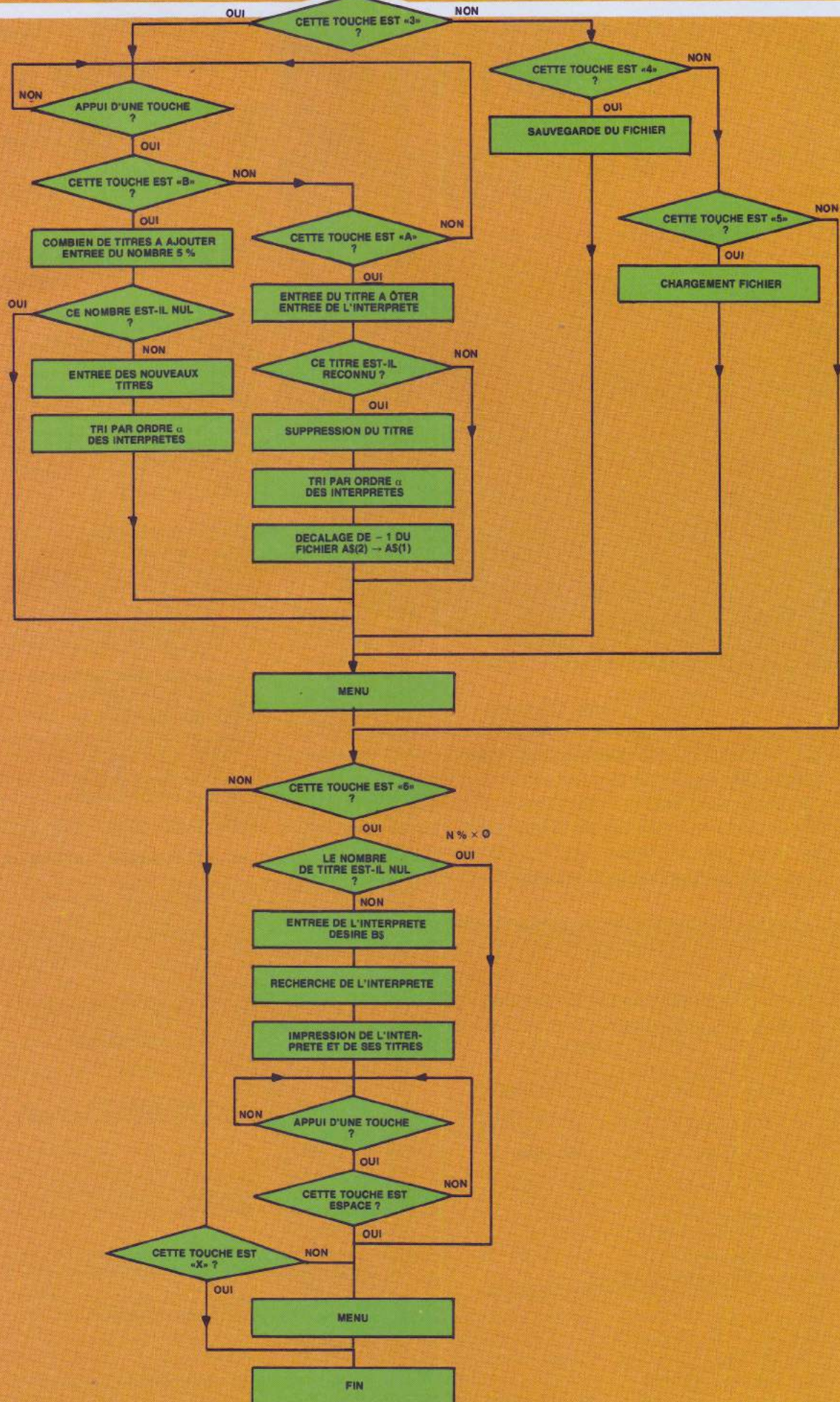



## RAPPEL DES CODES COULEUR DE L'INSTRUCTION COLORT


DEC	HEX		
0	0 NOIR	8	8 GRIS
1	1 BLEU VIF	9	9 BLEU MARINE
2	2 PARMÉ	10	A ORANGE
3	3 ROUGE VIF	11	B ROSE SAUMON
4	4 VERT KAKI	12	C BLEU CLAIR
5	5 VERT PRÉ	13	D VERT CLAIR
6	6 ROUGE FONCÉ	14	E JAUNE
7	7 VIOLET	15	F BLANC

5 GOSUB 6500 : GOTO 1000  
 10 REM ENTREE DU FICHIER  
 15 CLEAR 30000 : PRINT CHR\$(12)  
 20 CURSOR 20,12 : INPUT « NOMBRE ☐ DE ☐ TITRES » : N%  
 25 IF N% = 0 GOTO 1000 : PRINT CHR\$(12)  
 30 DIM A\$(250,3,0)  
 50 FOR I% = 1 TO N%  
 60 GOSUB 8000  
 85 NEXT I%  
 90 GOSUB 7000  
 95 GOTO 1000  
 100 REM IMPRESSION FICHIER  
 105 PRINT CHR\$(12) : IF N% = 0 GOTO 1000 : CURSOR 14,22  
 106 PRINT « APPUYEZ ☐ SUR ☐ REPEAT ☐ ET ☐ TAB »  
 107 PRINT  
 110 FOR I% = 1 TO N%  
 112 A% = GETC : IF A% <> 9 GOTO 112  
 115 IF A\$(I%,1,0) <> A\$(I%-1,0,1,0) THEN PRINT  
 120 IF A\$(I%,1,0) = A\$(I%-1,0,1,0) GOTO 140  
 125 PRINT TAB (2) : A\$(I%,1,0)  
 140 PRINT TAB (5) : A\$(I%,2,0) : TAB (50) : A\$(I%,3,0)  
 150 WAIT TIME 5 : NEXT I%  
 152 PRINT : PRINT  
 155 PRINT TAB (12) : « POUR ☐ CONTINUER ☐ APPUYEZ ☐ SUR ☐ ESPACE »  
 156 A% = GETC : IF A% <> 32 GOTO 156  
 157 GOTO 1000  
 160 REM MODIFICATION FICHIER  
 165 PRINT CHR\$(12) : IF N% = 0 GOTO 1000  
 167 CURSOR 20,12 : PRINT « A)... SUPPRESSION ☐ D'UN ☐ TITRE »  
 168 CURSOR 20,10 : PRINT « B)... ADDITION ☐ DE ☐ TITRES »  
 169 A% = GETC : IFA% = 0 GOTO 169 : IFA% < 65 OR A% > 66 GOTO 169  
 170 IF A% = 65 GOTO 9000 : PRINT CHR\$(12)  
 175 CURSOR 20,14 : PRINT « IL ☐ Y ☐ A ☐ : N% : « ☐ TITRES » : PRINT  
 180 WAIT TIME 50 : IF N% = 0 GOTO 1000  
 185 CURSOR 20,12 : INPUT « COMBIEN ☐ D'AUTRES » : S% : PRINT  
 187 IF S% = 0 GOTO 1000  
 190 N% = N% + S% : PRINT CHR\$(12)  
 200 FOR I% = N% - S% + 1 TO N%  
 210 GOSUB 8000  
 240 NEXT I%  
 250 GOSUB 7000  
 260 GOTO 1000  
 290 PRINT CHR\$(12) : REM SAUVEGARDE DU FICHIER  
 292 IF N% = 0 GOTO 1000  
 295 CURSOR 9,21  
 300 PRINT « METTRE ☐ LA ☐ CASSETTE ☐ EN ☐ ENREGISTREMENT »  
 301 CURSOR 9,18 : PRINT « LE NOMBRE ☐ DE ☐ TITRES ☐ EST ☐ : N% :  
 302 WAIT TIME 50  
 304 LET A\$(0,0,0) = STR\$(N%)  
 305 CURSOR 9,15 : PRINT « APPUYEZ ☐ SUR ☐ ESPACE ☐ ET ☐ ATTENDRE ☐ OK »  
 306 A% = GETC : IF A% <> 32 GOTO 306  
 310 SAVEA A\$ « MUSIQUE » : CURSOR 9,12 : PRINT « OK »  
 350 WAIT TIME 100 : GOTO 1000  
 390 PRINT CHR\$(12) : REM CHARGEMENT DU FICHIER  
 400 CURSOR 9,21 : PRINT « METTRE ☐ LA ☐ CASSETTE ☐ EN ☐ LECTURE »  
 405 CURSOR 9,18 : PRINT « APPUYEZ ☐ SUR ☐ ESPACE ☐ ET ☐ ATTENDRE ☐ OK »  
 406 A% = GETC : IF A% <> 32 GOTO 406 : CLEAR 30000  
 410 DIM A\$(250,3,0)  
 412 LOAD A\$ « MUSIQUE » : CURSOR 9,15 : PRINT « OK »  
 413 WAIT TIME 100  
 415 LET X% = LEN (A\$(0,0,0)) - 1  
 420 LET N% = VAL (RIGHT\$(A\$(0,0,0), X%))  
 450 GOTO 1000  
 800 REM CHOIX DE L'INTERPRETE  
 801 PRINT CHR\$(12) : IF N% = 0 GOTO 1000  
 803 CURSOR 4,21 : INPUT « QUEL ☐ INTERPRETE ☐ DESIREZ ☐ VOUS » : B\$  
 804 PRINT CHR\$(12)  
 805 POKE # BE5D, #6D : POKE # BE5C, #DE  
 806 CURSOR 3,20 : PRINT B\$  
 807 POKE # BDD7, #7A : POKE # BDD6, #DD  
 810 PRINT : PRINT : FOR I% = 1 TO N%

820 IF A\$(I%,1,0) <> B\$ GOTO 830  
 825 PRINT TAB (8) : A\$(I%,2,0) : TAB (50) : A\$(I%,3,0)  
 830 NEXT I%  
 840 PRINT : PRINT : PRINT  
 845 PRINT TAB (12) : « POUR ☐ CONTINUER ☐ APPUYEZ ☐ SUR ☐ ESPACE »  
 850 A% = GETC : IF A% <> 32 GOTO 850  
 860 GOTO 1000  
 1000 PRINT CHR\$(12)  
 1001 POKE # BE5D, #5A : POKE # BE5C, #DE  
 1002 CURSOR 6,20  
 1003 PRINT « MENU »  
 1005 POKE # BD51, #7A : POKE # BD50, #DD  
 1010 CURSOR 20,18 : PRINT « 1 ☐ NOUVEAU ☐ FICHIER »  
 1015 CURSOR 20,16 : PRINT « 2 ☐ IMPRESSION ☐ FICHIER »  
 1018 CURSOR 20,14 : PRINT « 3 ☐ MODIFICATION ☐ FICHIER »  
 1020 CURSOR 20,12 : PRINT « 4 ☐ SAUVEGARDE ☐ FICHIER »  
 1023 CURSOR 20,10 : PRINT « 5 ☐ CHARGEMENT ☐ FICHIER »  
 1025 CURSOR 20,8 : PRINT « 6 ☐ CHOIX ☐ PAR ☐ INTERPRETE »  
 1027 CURSOR 20,6 : PRINT « 7 ☐ FIN »  
 1030 A% = GETC : IF A% = 0 GOTO 1030  
 1032 IF A% > 55 OR A% < 49 GOTO 1030  
 1035 ON (A% - 48) GOTO 10,100,160,290,390,800,2000  
 1100 GOTO 1030  
 2000 END  
 5500 D% = 1-0  
 5510 D% = 2-0 \* D% : IF D% <= N% GOTO 5510  
 5530 D% = INT ((D% - 1-0)/2-0) : IF D% = 0 GOTO 5700  
 5550 FOR I% = 1 TO N% - D%  
 5560 I% = I%  
 5570 L% = I% + D%  
 5580 IF A\$(I%,1,0) <= A\$(L%,1,0) GOTO 5640  
 5590 X\$ = A\$(I%,1,0) : A\$(I%,1,0) = A\$(L%,1,0) : A\$(L%,1,0) = X\$  
 5611 X\$ = A\$(I%,2,0) : A\$(I%,2,0) = A\$(L%,2,0) : A\$(L%,2,0) = X\$  
 5615 X\$ = A\$(I%,3,0) : A\$(I%,3,0) = A\$(L%,3,0) : A\$(L%,3,0) = X\$  
 5620 I% = I% - D% : IF I% > 0 GOTO 5570  
 5640 NEXT I%  
 5650 GOTO 5530  
 5700 RETURN  
 6500 COLORT 0 13 0 0 : MODE 0  
 6505 POKE #75,32 : POKE #74,1 : PRINT CHR\$(12)  
 6510 ENVELOPE 0 15,5 : 12,20 : 15,5 : 0  
 6520 A\$ = « ☐ ☐ MUSICOOTHEQUE ☐ ☐ : B\$ = « G. RIVIERE »  
 6530 POKE # BAB3, #5F : POKE # BAB2, #D2 : POKE # B708, #DE  
 6540 CURSOR 35,6 : PRINT « Copyright : » : B\$  
 6545 POKE # B682, #DD  
 6550 CURSOR 0,13 : PRINT A\$ : WAIT TIME 20  
 6560 CURSOR 0,13 : PRINT « Introduire 16 espaces entre les guillemets »  
 6570 POKE # B9A7, #7A  
 6580 A% = GETC : IF A% <> 0-0 THEN PRINT CHR\$(12) : GOTO 6610  
 6590 WAIT TIME 3 : SOUND 0 0 15 0 FREQ (880-0)  
 6600 WAIT TIME 3 : SOUND OFF : GOTO 6550  
 6610 SOUND 0 0 15 0 FREQ (261-59) : WAIT TIME 10  
 6620 SOUND 1 0 15 0 FREQ (293-56) : WAIT TIME 10  
 6630 SOUND 1 0 15 0 FREQ (329-6) : WAIT TIME 10  
 6640 SOUND 0 0 15 0 FREQ (329-6) : WAIT TIME 10  
 6650 SOUND 0 0 15 0 FREQ (293-56) : WAIT TIME 10  
 6660 SOUND 1 0 15 0 FREQ (261-59) : WAIT TIME 30  
 6670 SOUND OFF : RETURN  
 7000 CURSOR 20,12 : PRINT « TRI EN COURS » : WAIT TIME 50  
 7010 GOSUB 5500  
 7015 CURSOR 20,12 : PRINT « TRI TERMINE » : WAIT TIME 50  
 7020 RETURN  
 8000 PRINT CHR\$(12) : POKE # BE5C, #DE  
 8010 CURSOR 4,20 : PRINT « TITRE ☐ N° ☐ : I%  
 8015 POKE # BDD6, #DD  
 8030 CURSOR 4,13 : INPUT « INTERPRETE..... » : A\$(I%,1,0)  
 8040 CURSOR 4,10 : INPUT « TITRE..... » : A\$(I%,2,0)  
 8050 CURSOR 4,7 : INPUT « SUPPORT..... » : A\$(I%,3,0)  
 8060 PRINT CHR\$(12) : RETURN  
 9000 PRINT CHR\$(12) : POKE # BE5C, #DE  
 9005 CURSOR 4,20 : PRINT « SUPPRESSION ☐ TITRE »  
 9010 POKE # BDD6, #DD  
 9020 CURSOR 4,13 : INPUT « QUEL ☐ INTERPRETE..... » : B\$  
 9025 IF B\$ = « » GOTO 1000  
 9030 CURSOR 4,10 : INPUT « QUEL ☐ TITRE..... » : C\$  
 9035 IF C\$ = « » GOTO 1000  
 9040 PRINT CHR\$(12) : FOR I% = 1 TO N%  
 9050 IF A\$(I%,1,0) = B\$ AND A\$(I%,2,0) = C\$ GOTO 9000  
 9060 NEXT I%  
 9070 GOTO 1000  
 9080 FOR I% = 2 TO N%  
 9090 A\$(I% - 1,0,1,0) = A\$(I%,1,0)  
 9100 A\$(I% - 1,0,2,0) = A\$(I%,2,0)  
 9110 A\$(I% - 1,0,3,0) = A\$(I%,3,0)  
 9120 NEXT I%  
 9130 N% = N% - 1  
 9140 WAIT TIME 50 : PRINT CHR\$(12)  
 9145 CURSOR 20,12 : PRINT « TRI TERMINE » : WAIT TIME 50  
 9150 GOTO 1000  
 9500 A\$(I%,1,0) = « » : A\$(I%,2,0) = « » : A\$(I%,3,0) = « »  
 9510 CURSOR 20,12 : PRINT « TRI EN COURS »  
 9520 GOSUB 5500  
 9530 GOTO 9080

☐ correspond à un espace dans un PRINT ou un INPUT



temps: 

difficulté: 

dépense: 

## Préamplificateur d'antenne

### Le rôle d'un préampli d'antenne

Un préamplificateur d'antenne doit avoir un gain suffisamment important pour amplifier les signaux de faible amplitude recueillis par l'antenne ; il doit aussi présenter le plus faible facteur de bruit possible. Un préamplificateur n'aurait aucun intérêt s'il noyait les signaux amplifiés dans son bruit propre.

On utilise cet amplificateur lorsque les conditions de réception sont difficiles : émetteur éloigné, ou champ électrique trop faible atténué par des collines, immeubles, etc.

Dans les grandes villes, même à proximité d'un émetteur, le champ électrique peut être très faible. L'atténuation est due aux immeubles, dénivellations, etc. En présence de nombreuses tours il se peut que le seul signal délivrant une image propre — sans image fantôme due à une réflexion — soit lui-même un signal réfléchi et ait donc une amplitude extrêmement faible.

En moyenne un récepteur TV réclame un signal d'entrée voisin de 500  $\mu$ V pour délivrer une image acceptable. Dans les pires cas le signal recueilli peut ne valoir qu'1 % de cette dernière valeur.

Les amplificateurs d'antenne traditionnels disponibles dans le commerce ont des gains généralement compris entre 15 et 25 dB et un facteur de bruit compris entre 4 et 8 dB.


### Rappel sur le facteur de bruit

Les lecteurs intéressés pourront se rapporter à l'article : Bruit dans les récepteurs paru dans Radio Plans N° 423.

Le facteur de bruit  $F$  défini est par la relation suivante :

$$N_s = F \cdot G \cdot N_e$$

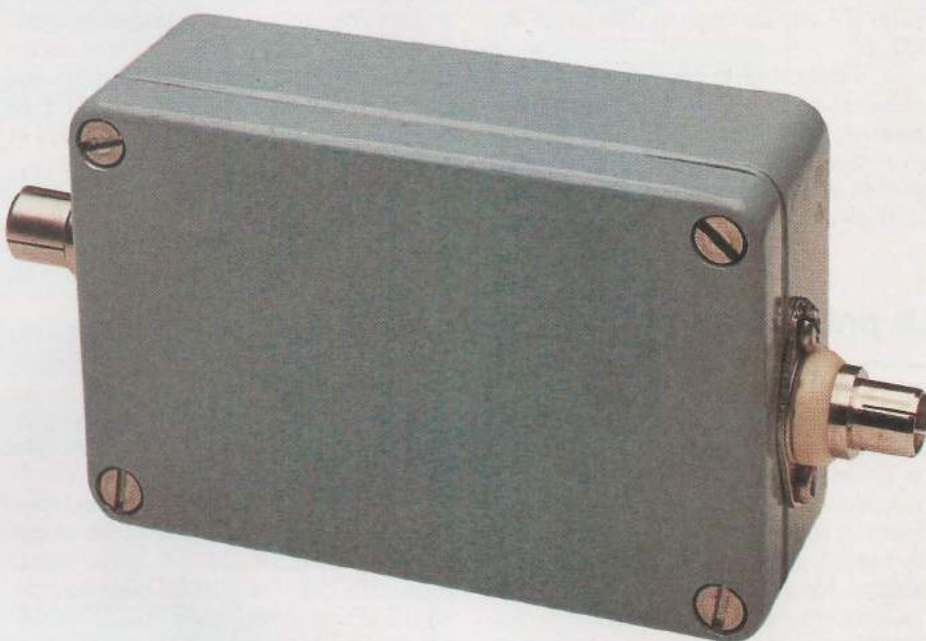Où  $N_s$  et  $N_e$  représentent respectivement le bruit en sortie et en entrée du préamplificateur. Si le quadripôle était parfait, non générateur de bruit, le bruit en sortie serait égal au



Câble et satellite, telle sera la télévision de demain. Lorsque le temps sera venu, nous publierons probablement de nombreuses réalisations aboutissant à divers systèmes de réception. La télévision « classique » n'est pas encore enterrée et avant la mise en place totale de beaux projets, il lui reste encore de nombreuses années. Pour cette raison nous décrivons ce mois-ci un préamplificateur d'antenne utilisable en FM, VHF ou UHF.

Ce préamplificateur est particulièrement intéressant dans la bande des VHF où son gain est maximum, il est donc adapté aux nouvelles émissions, en bande VHF III, de Canal Plus.

Le prix de la réalisation d'un tel amplificateur est à comparer avec le prix d'une nouvelle antenne et surtout le coût de l'installation.

bruit en entrée multiplié par le gain de l'amplificateur. Comme toute chose en ce monde le préamplificateur est imparfait et on trouve en sortie un bruit augmenté d'un facteur  $F$  supérieur à 1 bien entendu. Plus  $F$  est grand, plus le bruit de l'amplificateur est important, et moins celui-ci est performant.

Dans la précédente expression  $N_s$  et  $N_e$  représentent des puissances de bruit et  $G$  et  $F$  sont sans unité.

$G$  et  $F$  sont généralement exprimés en dB.  $G$  représente le gain en puissance ou gain en tension si la

résistance d'entrée vaut la résistance de charge.

$$\begin{aligned} G \text{ (dB)} &= 10 \log P_s/P_e \\ &= 10 \log (V_s^2/R_s) / (V_e^2/R_e) \\ &= 20 \log V_s/V_e \end{aligned}$$

On a de la même manière pour  $F$  :

$$F \text{ (dB)} = 10 \log F.$$

Fixons les idées avec quelques valeurs comprises entre 0 et 8 dB.

- 0 dB,  $F = 1$  quadripôle idéal ne générant pas de bruit ;
- 2 dB,  $F = 1,6$  très bon préamplificateur, peu bruyant ;
- 4 dB,  $F = 2,5$  ;
- 6 dB,  $F = 4$ , préamplificateur



courant modèle SH 124 hybride SGS Atès par exemple.

- 8 dB,  $F = 6,3$ .

Supposons maintenant que l'on recueille aux bornes d'un circuit accordé situé après l'antenne un signal utile de 50  $\mu V$  et un signal de bruit de 5  $\mu V$ . Si nous disposons d'un préamplificateur ayant un facteur de bruit de 2 dB on recueille en sortie si le gain vaut 40 dB un signal utile de 5 000  $\mu V$  et un signal de bruit de 800  $\mu V$ .

Si le préamplificateur est de mauvaise facture :  $F = 8$  dB, dans les mêmes conditions, le signal utile vaut toujours 5 000  $\mu V$  (gain identique) et le signal de bruit atteint alors 3150  $\mu V$ .

## Le préamplificateur

le schéma de principe du préamplificateur est représenté à la figure 1. Ce schéma est issu de la rubrique Applied Ideas, Electronic Engineering Novembre 83. L'auteur s'est lui-même inspiré de notes d'applications Motorola.

Comparé aux amplificateurs disponibles actuellement, ce montage offre des caractéristiques supérieures. Le bruit propre est extrêmement faible et il n'y a aucune mise au point.

Cet amplificateur consiste en l'association de deux étages amplifica-

teur montés en émetteur commun. Le point de polarisation est choisi de manière à optimiser le facteur de bruit.

Chaque étage est neutrodyné de manière à éviter une entrée en oscillation. La stabilisation, en continu, est obtenue en prélevant le courant de base non directement sur la ligne d'alimentation mais dans le circuit collecteur.

La réponse en fréquence est quasiment plate de 40 à 250 MHz et chute à 15 dB par octave au-dessus de 250 MHz. Dans la bande des UHF le gain vaut environ 17 dB à 550 MHz et 10 dB à 800 MHz.

La réponse en dessous de 40 MHz est fonction de la valeur des condensateurs de liaison et condensateurs de découplage des résistances d'émetteur.

On remarque à l'entrée du préamplificateur, une paire de diodes à faible capacité protégeant le transistor d'entrée contre des forts signaux et les éventuelles décharges électrostatiques, et un circuit oscillant série. La fréquence centrale peut être ajustée au moyen de la capacité ajustable  $C_1$ . On peut ainsi atteindre une réjection de plus de 35 dB d'une fréquence indésirable, émetteur FM puissant et proche par exemple, saturant le préamplificateur.

Dans une application à bande étroite le préamplificateur peut être, bien sûr, précédé par un circuit accordé.

## Réalisation pratique

le tracé des pistes du circuit imprimé est représenté à la figure 2 et l'implantation des composants à la figure 3. Le circuit imprimé est du type double face. Seuls sont percés les trous qui permettent une liaison entre les plans de masse recto et verso et les trous de fixation.

Les composants sont implantés côté pistes comme le montre la photo.

La forme particulière du circuit s'explique par le choix du boîtier : de marque BOPLA référencé A 102. Ce boîtier est particulièrement intéressant dans le cas présent : parfaitement étanche, le préampli peut être placé en haut du mât sans aucun autre problème. Dans ce cas on emploiera des presse-étoupes pour le passage des câbles entrée et sortie ou des fiches et embases d'excellente qualité.

L'alimentation est du type fantôme. Le câble de sortie véhicule simultanément et en superposition le courant d'alimentation et le signal HF amplifié.

Côté préamplificateur la self  $L_6$  est une impédance de charge négligeable pour le préamplificateur et arrête la HF ; il en est de même pour  $L_7$  côté récepteur. Par contre ces deux selfs véhiculent correctement le courant continu d'alimentation. Les signaux HF traversent donc  $C_{11}$  et

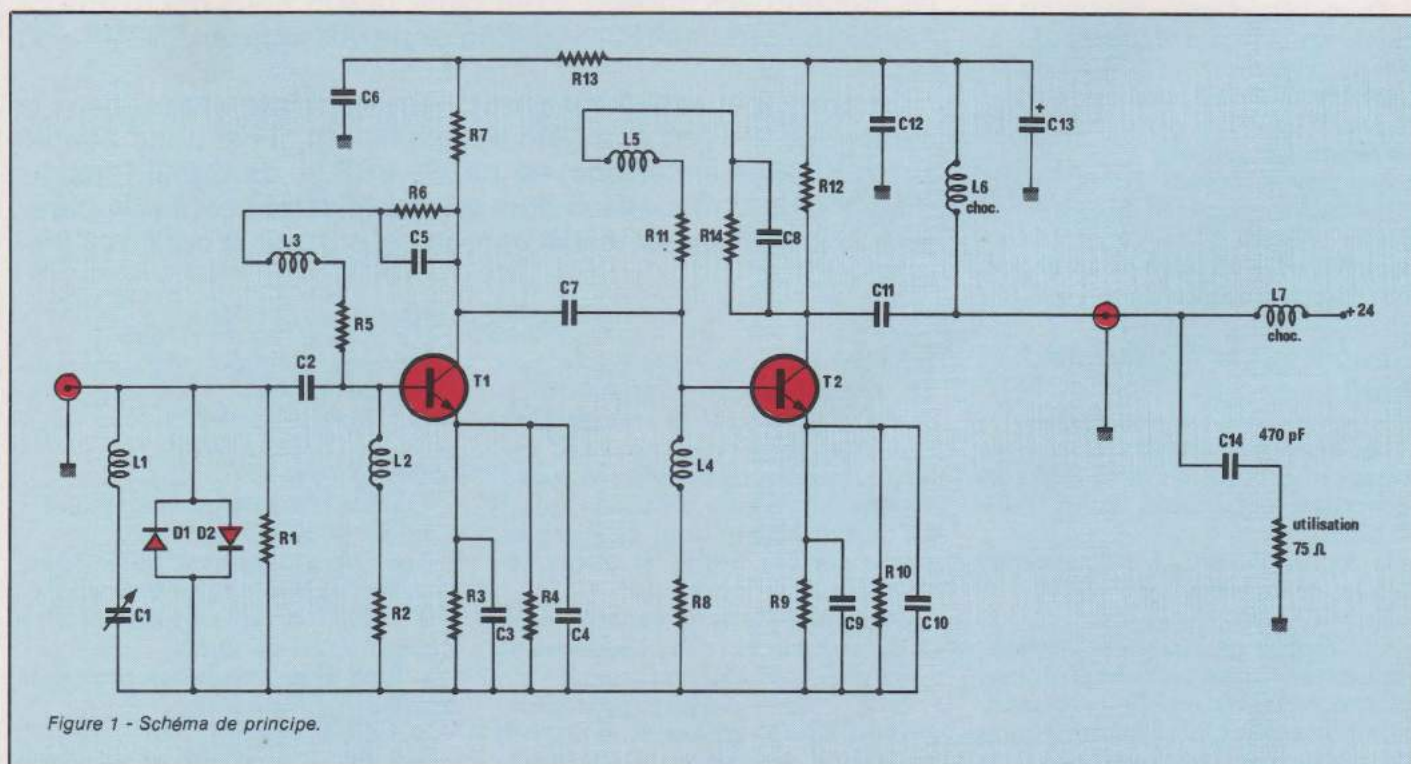


Figure 1 - Schéma de principe.



C14 avant d'atteindre la résistance de charge de  $75 \Omega$  — entrée du tuner du TV.

La consommation du préamplificateur est comprise entre 30 et 40 mA sous 24 V.

Ce préamplificateur est équipé de deux transistors Motorola MRF 901 :  $f_T = 4,5 \text{ GHz}$ ,  $NF = 1,7 \text{ dB}$  à 500 MHz. Ces transistors sont relativement bon marché : une vingtaine de francs (départ grossistes). Il n'est pas utile de leur chercher une équivalence. Dans le cas, improbable, ou un autre type de transistor serait choisi, les réseaux d'adaptation d'impédance  $R_2$ ,  $L_2$  et  $L_4$ ,  $R_8$  ainsi que les circuits de neutrodynage devraient être modifiés.

A la mise sous tension il suffit en tout et pour tout de contrôler le courant d'alimentation. On pourra si le besoin s'en fait sentir régler  $C_1$  pour éliminer une raie trop importante.

Si l'on dispose du matériel nécessaire : générateur HF et analyseur de spectre on pourra enfin relever la courbe de réponse du préamplificateur.

F. de DIEULEVEULT

## Nomenclature

### Résistances 1/4 W 5 %

R: $10k\Omega$	R7: $1k\Omega$
R2: $330 \Omega$	R8: $330 \Omega$
R3: $8,2 \Omega$	R9: $8,2 \Omega$
R4: $8,2 \Omega$	R10: $8,2 \Omega$
R5: $820 \Omega$	R11: $820 \Omega$
R6: $3,3k\Omega$	R12: $680 \Omega$
	R13: $100 \Omega$

### Condensateurs

C1: 60 pF ajustable
C2: 47 pF céramique
C3: 100 pF céramique
C4: 100 pF céramique
C5: 470 pF céramique
C6: 10 nF céramique
C7: 47 pF céramique
C8: 470 pF céramique
C9: 100 pF céramique
C10: 100 pF céramique
C11: 470 pF céramique
C12: 10 nF céramique
C13: 10 $\mu\text{F}/25 \text{ V}$ tantale goutte
C14: 470 pF céramique.

### Semi-conducteurs

T1: MRF 901 Motorola
T2: MRF 901 Motorola.

D1: BAW 62
D2: BAW B2

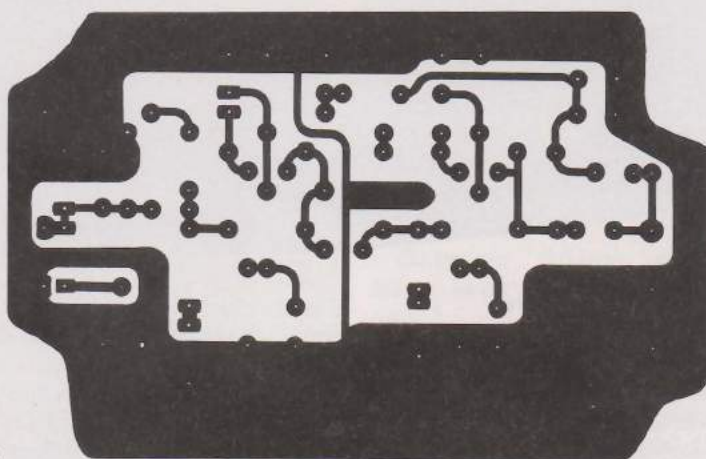
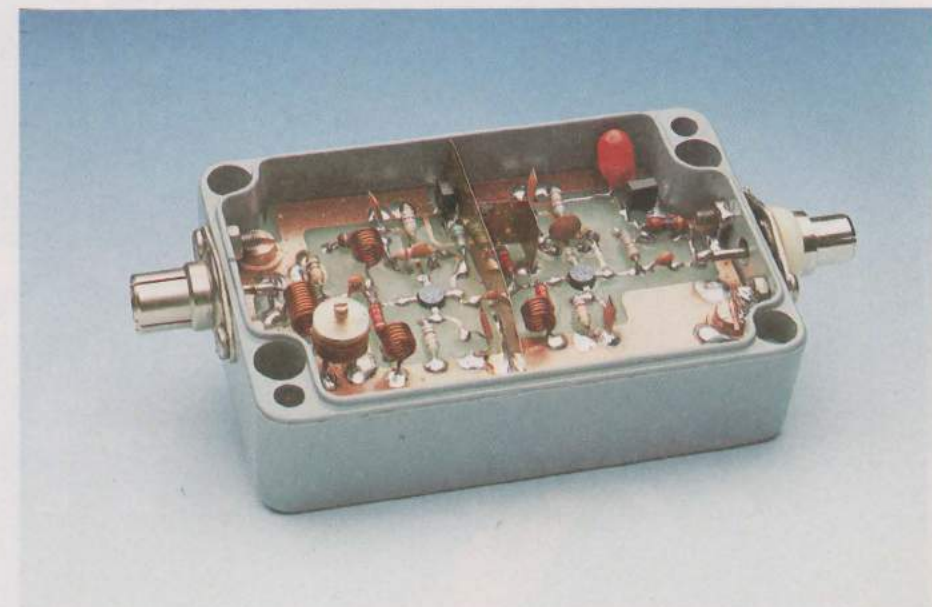


Figure 2

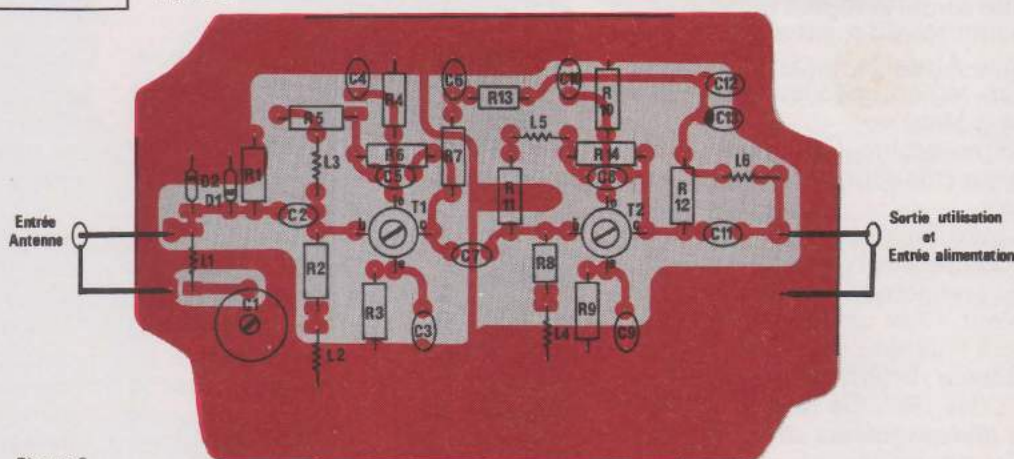


Figure 3

### Inductances

L1: 10 tours	spires jointives,
L2: 5 tours	fil de cuivre émaillé
L3: 5 tours	de 5/10
L4: 5 tours	sur une forme de
L5: 2 tours	4 mm
L6: 100 $\mu\text{H}$ Siemens ou delevan ou	
Toko format résistance 1/4W	
L7: 100 $\mu\text{H}$ Siemens ou delevan, ou	
Toko format résistance 1/4W	

### Divers

Boîtier Bopla A 102 (importateur Tekelec)  
2 embases TV  $75 \Omega$  coaxiales femelles.

Nota :  $L_7$  et  $C_{14}$  sont implantés sur la carte alimentation (non décrite) à proximité du récepteur.





**Question : Qui pourra recevoir Canal Plus ?**

**Ph. Ramond :** Pour recevoir Canal Plus, il faudra être dans une région couverte et faire adapter son antenne. Les premières régions ouvertes seront la région parisienne, la région Nord-Picardie, la région Rhône-Alpes, le nord de l'Auvergne et la région méditerranéenne de Sète à Menton.

En novembre 1984, près de 50 % des français pourront recevoir Canal Plus.

Canal Plus sera diffusé par voie hertzienne sur l'ancien réseau VHF de la première chaîne reconverti à la couleur. C'est un réseau national et Canal Plus sera donc une télévision nationale : le territoire sera couvert à 90 % dès 1987. Ce réseau imposera aux téléspectateurs une adaptation de leur antenne.

Un effort considérable et soutenu est entrepris pour que chaque téléspectateur aille spontanément et le plus tôt possible, réclamer chez les antennistes l'adaptation nécessaire. Le marché potentiel ainsi ouvert par le lancement de Canal Plus représentera plus de 2 000 000 de foyers. Pour les professionnels de l'antenne, 1984 sera l'année record.

Les émissions régulières commenceront en novembre prochain.

Mais, pour permettre aux installateurs de travailler, nous diffusons, depuis le 1<sup>er</sup> mars à Paris et en région parisienne, 4 heures de programmes-tests ; Canal Plus étendra progressivement ces émissions-tests aux autres régions.

**Question : Pour recevoir Canal Plus il faudra donc également posséder un téléviseur équipé de cette prise péritel ?**

**Ph. Ramond :** Oui. Et je vous rappelle qu'elle est obligatoire sur tous les récepteurs, depuis 1981. En novembre, lorsque nous commencerons à émettre, huit millions de postes de ce type seront en service (sur 14 500 000 postes TV couleurs). Bien des abonnés n'hésiteront pas à s'acheter un nouveau téléviseur, si le leur est un petit peu ancien. Canal Plus donnera, j'en suis convaincu, un coup d'accélérateur au marché de l'équipement audiovisuel.

J'ajoute que la présence du décodeur n'interdit pas l'utilisation du magnétoscope. On pourra enregistrer Canal Plus sur cassette. J'insiste là-dessus, car on a parfois écrit le contraire.

**Question : Qui vendra les abonnements ? Qui distribuera les décodeurs ?**

**Ph. Ramond :** Pour vendre les abonnements nous comptons évidemment sur le réseau de la distribution audiovisuelle, car son implantation nationale est importante. Canal Plus agréera tous les distributeurs qui pourront répondre avec sérieux et rapidité aux diverses demandes de la clientèle. On pourra souscrire pour trois mois, six mois ou un an au prix de 120 F par mois, prix promotionnel de lancement. Le décodeur est gratuit, mais une caution de 420 F sera demandée. Celle-ci sera, bien sûr, remboursée directement par Canal Plus à la fin de l'abonnement et à la restitution du matériel.

La distribution des décodeurs est réservée aux professionnels de l'audiovisuel car leur compétence est nécessaire. Ceux-ci disposeront d'un stock de décodeurs dans leur magasin.

Lorsqu'il aura souscrit à Canal Plus, l'abonné devra se procurer son décodeur chez un distributeur agréé proche de son domicile et dont Canal Plus lui communiquera l'adresse.


Evidemment Canal Plus rémunérera toutes ces prestations. Des négociations sont en cours pour déterminer le montant de la rémunération.



# Le point sur Canal Plus

Dès novembre 1984, la moitié des téléspectateurs français, pourront s'ils le désirent et moyennant finances recevoir la nouvelle chaîne française : Canal Plus. Cette chaîne a déjà beaucoup fait parler d'elle, tant dans les médias qu'en privé, que ce soit sur le principe de la télévision payante (elle l'est déjà) ou à propos du piratage éventuel, puisqu'elle est cryptée, ou encore sur la question des bandes de fréquences allouées. Nous allons essayer de faire le point dans les lignes qui suivent car on peut maintenant considérer que les choses sont désormais figées. Nous commencerons par la publication d'un interview de M. Philippe Ramond, directeur de Canal Plus, et finirons par quelques remarques et éclaircissements sur certains points.
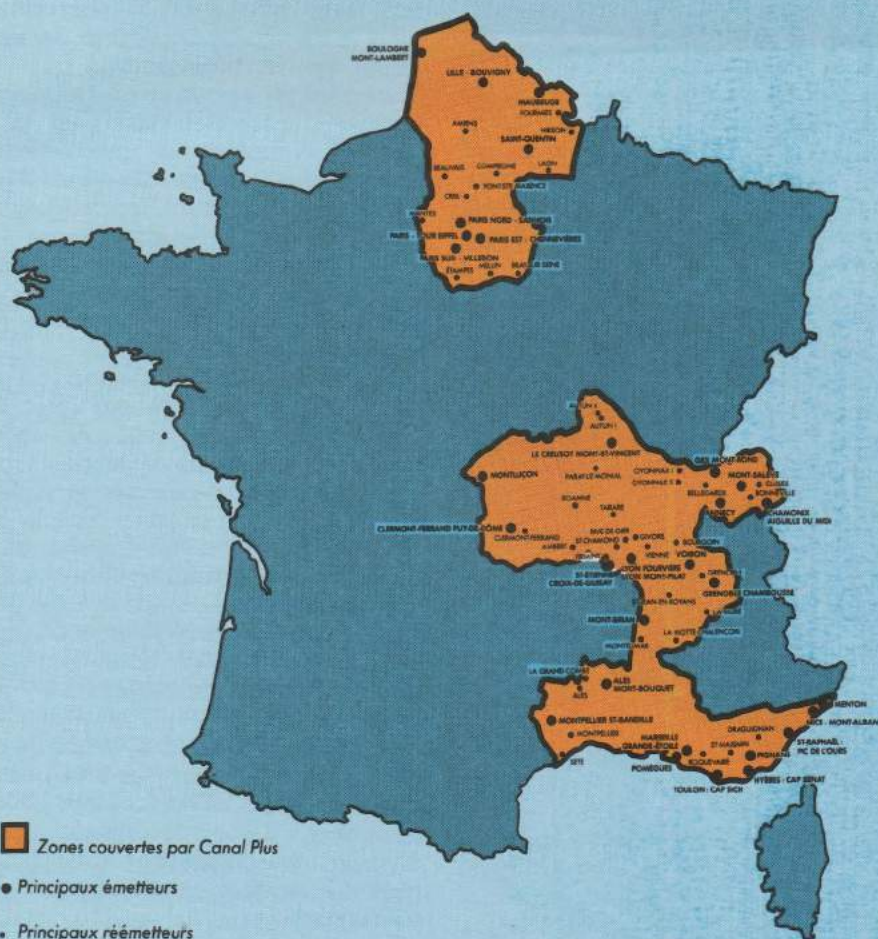
## LES ZONES COUVERTES ET LES PRINCIPAUX ÉMETTEURS MIS EN SERVICE PAR CANAL PLUS POUR SON LANCEMENT EN NOVEMBRE 1984.



tion. Les distributeurs concernés en seront très prochainement informés.

**Question : Qui assurera la maintenance des décodeurs ?**

**Ph. Ramond :** Les décodeurs sont garantis un an par le fabricant. Pendant cette période nous procéderons à l'échange standard des matériels. Puis nous mettrons en place un réseau de maintenance.

**Question : Et le piratage, y avez-vous pensé ?**

**Ph. Ramond :** Certainement, d'autant plus que nous vivons dans un pays latin, et que nos compatriotes ont beaucoup de génie. Heureusement nous en avons tenu compte. Chaque décodeur possède une clé qui lui est propre : C'est la combinaison du code personnel de l'abonné et de cette clé secrète qui permet de décrypter l'image de Canal Plus.

Chaque mois, le code changera et l'abonné recevra son nouveau numéro confidentiel pourvu qu'il ait été payé. Ainsi un même numéro ne peut servir sur deux décodeurs, ni deux mois de suite. C'est cela notre garantie contre le piratage.

**Question : Quelles relations établirez-vous avec les professionnels ?**

**Ph. Ramond :** Le service des ventes est placé sous la responsabilité de Jean-Pierre MUNOZ. Ses vingt et un collaborateurs auront chacun la responsabilité d'un secteur. Ils organiseront des réunions d'information.

Enfin, un central téléphonique fonctionnera pour répondre à toutes les questions ou faciliter les réapprovisionnements en décodeurs. Dans cette affaire, la distribution, les installateurs d'antennes et nous-mêmes avons les mêmes intérêts. Réussir le lancement de Canal Plus c'est faire faire un bond au marché de l'audiovisuel.

**Question : Précisément avec quels moyens ?**

**Ph. Ramond :** Le lancement de Canal Plus constitue en lui-même un événement. Sa campagne promotionnelle aussi. Mais vous comprendrez, je l'espère, que je ne puisse lever plus avant le voile. Il faut à toute campagne de publicité un élément de surprise. Sachez simplement que les installateurs d'antennes et les distributeurs d'audiovisuel seront privilégiés. Nous travaillons à la création et à la réalisation de matériels promotionnels spécifiques à chacun.



## Question : Avec quels programmes ?

**Ph. Ramond :** Canal Plus, dès novembre prochain sera la première chaîne française à émettre nuit et jour, 7 jours sur 7 d'une façon quasi-continue : 20 heures 30 par jour pendant la semaine (de 6 h 30 le matin à 3 h le lendemain matin) et 24 heures sur 24 les week-ends (non-stop de 6 h 30 le vendredi matin à 3 h le lundi matin).

Avec des programmes qui seront très différents des chaînes actuelles : sur Canal Plus il y aura plus de films (cinq films par jour en moyenne). Et surtout des films récents, des films de moins d'un an. Chaque film sera programmé plusieurs fois en deux semaines à des heures différentes, pour permettre aux téléspectateurs de les voir plus facilement, sans être tributaires d'une grille des programmes trop rigide.

Canal Plus c'est enfin plus de distraction avec de grands événements, du sport, des spectacles, des shows et de la musique.

Nous voulons faire un programme distrayant. Notre impératif est de satisfaire nos abonnés. C'est la condition du succès.

## Question : Justement M. Ramond, à quel niveau avez-vous placé la barre du succès ? Combien d'abonnés espérez-vous ?

**Ph. Ramond :** Nos objectifs : 200 000 abonnés au lancement en novembre 1984. Puis 700 000 à la fin 1985, plus d'un million l'année suivante et 1 500 000 en 1987.

Nous sommes ambitieux. Et nous espérons que tous les professionnels

concernés sauront tirer les bénéfices de notre ambition en s'associant au lancement de Canal Plus et à son succès.

## Nos remarques

### Les fréquences d'émission :

Contrairement à ce qui a été dit et écrit jusqu'à présent, Canal Plus ne sera pas uniquement transmise sur la bande III VHF. En effet, si l'on consulte la carte représentant les zones d'émission de départ (Novembre 1984), on constate que beaucoup d'émetteurs utilisés ne sont équipés qu'en VHF et il est impensable pour TDF, l'investissement serait bien trop important, de les équiper en VHF. C'est le cas notamment en région parisienne des émetteurs de Chennevières et de Sannois, seule la tour eiffel dans cette zone est dotée d'émetteurs VHF. Par conséquent les téléspectateurs dont l'antenne est pointée sur ces émetteurs ou réémetteurs recevront Canal Plus en UHF bande IV.

Ceci est très important car beaucoup de téléspectateurs n'auront pas à modifier leur chaîne de réception ou à restaurer leur ancien équipement VHF.

Pour les autres il sera nécessaire de disposer une antenne VHF et les coupleurs qui existaient du temps du 819 lignes VHF. Nous rappelons à ce propos que dans ce même numéro, nous décrivons un préampli d'antenne particulièrement bien adapté à cette bande.

## La possibilité d'enregistrement avec les magnétoscopes :

On pourra si l'on dispose d'un magnétoscope de salon doté d'un tuner, recevoir et enregistrer n'importe quelle chaîne en visualisant Canal Plus, ou enregistrer Canal Plus cryptée et regarder une autre chaîne. Pour ceux qui travaillent en vidéo, cas des portables sans tuner, il devient par contre impossible d'enregistrer puisque la prise peritel est occupée par le décodeur. Il est aussi impossible d'enregistrer Canal Plus décryptée (directement en vidéo donc) pour les mêmes raisons, même avec un magnétoscope de salon.

Il y a malgré tout une solution qui consiste à utiliser une prise peritel «gigogne» avec des adaptateurs d'impédances ; nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur ce problème dans un proche avenir.

## Le piratage :


Depuis l'origine du projet, le procédé de cryptage a été modifié. Le premier procédé envisagé modifiait «l'intégrité» du signal vidéo et de ce fait, était vraiment indécryptable sans le décodeur approprié. Le système retenu maintenant, qui ne changera plus pour des raisons évidentes d'industrialisation est plus simple ; il consiste en une distribution aléatoire de retards (0,1 ou 2  $\mu$ s) sur les tops de synchronisation lignes et ce toutes les six trames.

Ce choix définitif est certainement dû à un coût de revient plus faible des décodeurs, qui rappelons-le, ne sont pas vendus.

Par ailleurs étant donné qu'on peut «voir quelque chose» avec ce cryptage sans disposer du décodeur, tout en ne pouvant pas vraiment regarder, on peut penser qu'un effet d'envie - on se rend compte de ce que l'on rate - naîtra chez certains lorsque les programmes débiteront.

Notre confrère Science et Vie a très bien décrit le procédé utilisé dans son numéro de Mai. Nous convions donc les lecteurs intéressés à s'y reporter.

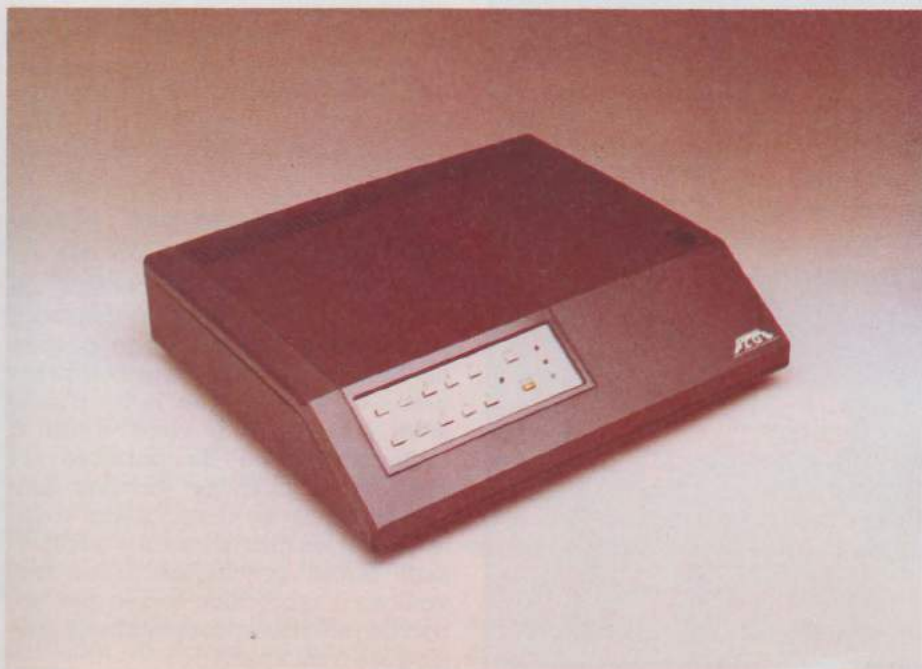Nous pensons qu'un système de ce genre qui ne touche pas à la partie utile du signal vidéo (couleur et luminance) s'il est très difficile à décrypter reste piratable sans pour autant chercher à déterminer le code utilisé.





## L'ORIC 1 synthétiseur de fréquences audio

Les synthétiseurs de fréquence sont de plus en plus employés dans les laboratoires d'électronique, en raison notamment de leur excellente précision (celle du quartz) allée à une grande simplicité d'emploi.

Les possesseurs d'ordinateurs ORIC 1 savent bien sûr que leur machine est équipée d'un synthétiseur de sons, mais ne se doutent pas toujours que quelques lignes de programme peuvent en faire un véritable appareil de laboratoire !

### Quelques informations utiles

S'il est passablement difficile de recueillir des renseignements complets sur l'organisation interne de l'ORIC, les fabricants des circuits intégrés équipant cet ordinateur sont heureusement plus bavards !

Toutes les fonctions sonores de l'ORIC sont prises en charge par un circuit spécialisé, un AY-3-8912 de GÉNÉRAL INSTRUMENT.

En consultant les documents techniques diffusés par cette marque américaine, on peut apprendre que le synthétiseur utilisé dans l'ORIC divise la fréquence d'horloge (ici 1 MHz) par seize, avant de lui faire subir une seconde division, entièrement programmable celle-ci, par un nombre exprimé sur douze bits, et donc compris entre 0 et 4095.

En pratique, la division par zéro n'étant pas réalisable, on pourra donc obtenir 4095 fréquences distinctes dérivées d'une « base » de 62500 Hz (1 MHz/16).



Le « diviseur » fixant la fréquence générée est tout simplement, dans le cas de l'ORIC, le second argument de l'instruction SOUND (le cas de MUSIC étant nettement plus complexe, puisqu'il faut, en plus, calculer une correspondance notes/fréquences, ce que ne fait pas le circuit intégré).

C'est ainsi un intervalle s'étendant de 15,26 Hz jusqu'à 62500 Hz qui pourra être couvert, non pas de façon continue, mais à raison de 4095 « incréments ».

La « résolution » sera bien sûr très supérieure en bas de la gamme (distinction possible entre 15,26 et 15,27 Hz) qu'en haut (passage brutal de 31250 à 62500 Hz).

A vrai dire, la souplesse du générateur reste fort convenable jusqu'à quelques kilohertz, ce qui suffit grandement aux besoins habituels de l'amateur, d'autant que quelques « grands classiques » peuvent être reconnus au passage : 15625 Hz, soit la fréquence ligne d'une image TV 625 lignes/50 Hz, 100 Hz, 50 bien sûr, etc.

Quelle que soit la fréquence choisie, la précision par rapport à la valeur calculée est celle du quartz, et donc très supérieure à celle offerte par les meilleurs générateurs non synthétisés.

Les choses sont moins simples en ce qui concerne le niveau des signaux émis.

Ce niveau est fixé par le troisième argument de SOUND, lequel peut varier de 1 à 15 (0 supprimant le signal, et 16 le soumettant au pilotage du **générateur d'enveloppes**, sans intérêt ici).

La **figure 1** reproduit les informations fournies par GÉNÉRAL INSTRUMENT quant à la correspondance entre le niveau délivré par le synthétiseur, et le contenu du registre de programmation, compris comme par hasard entre zéro et quinze...

Il est clair que la correspondance n'est pas linéaire, et même qu'elle présente une allure résolument logarithmique. Or qui dit logarithmique pense décibel, et en effet, passer de 1 V à 707 mV correspond à une division de niveau par 1,414 soit 3 dB.



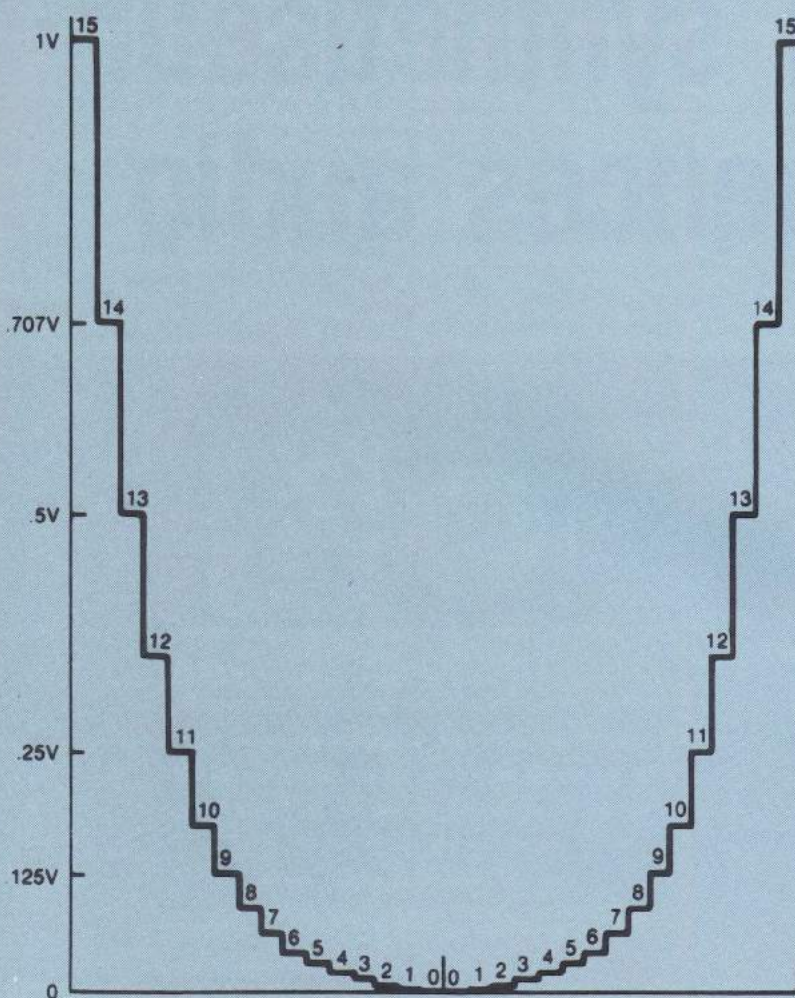


Figure 1 - Caractéristiques de niveau du circuit intégré. Attention ! la prise DIN de L'ORIC est alimentée par l'intermédiaire d'un atténuateur 110 environ.

```

10 CLS : P=62 : N=8
20 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT"FRE
  QUENCE: ";1E6/(16*P); " HZ
30 PRINT:PRINT:PRINT"NIVEAU: ";3*(N-15); "
  dB VOLT " : GET A$
40 IF A$=CHR$(11) THEN P=P-1
50 IF A$=CHR$(10) THEN P=P+1
60 IF A$=CHR$(9) THEN N=N+1
70 IF A$=CHR$(8) THEN N=N-1
80 IF P<1 THEN P=1
90 IF P>4095 THEN P=4095
100 IF N<1 THEN N=1
110 IF N>15 THEN N=15
120 SOUND 1,P,N
130 CLS:GOTO 20
140 REM COPYRIGHT 1984 P.GUEULLE
  
```

Figure 2.

Même chose entre 707 et 500 mV, et ainsi de suite jusqu'à 1. Quant au niveau de base de 1 000 mV correspondant à la valeur 15, rien ne garantit sa précision. Qu'importe, puisque c'est souvent sur des valeurs relatives que l'on travaille en BF ! Si toutefois il s'avérait nécessaire de le connaître, une simple mesure à l'oscilloscope suffirait.

On se méfiera des indications fournies par tout autre instrument, car les signaux générés ne sont pas sinusoïdaux, ni même vraiment carrés ou rectangulaires : attention aux notions de valeur efficace ou crête dans ces circonstances...

## Le programme proposé

Pratiquement, rien n'empêcherait de commander le synthétiseur à partir du seul **mode commande** de l'ordinateur !

En fait, le **mode programme** peut apporter un confort d'exploitation très appréciable, même au prix de bien modestes moyens.

Les deux principales fonctions du logiciel de la figure 2 sont d'une part l'affichage permanent de la fréquence et du niveau du signal généré, et d'autre part la prise en charge des opérations de « réglage » dans les meilleures conditions pour l'opérateur.

Dès le lancement du programme par un RUN, la machine s'initialise de façon à être prête à générer une fréquence d'environ 1 000 Hz à un niveau raisonnable (n'oublions pas le haut-parleur fonctionne en même temps que la sortie sur prise DIN et que le niveau 15, à certaines fréquences, confine à l'insoutenable !)

Le signal ne sera toutefois émis qu'après une action sur la barre d'espace (en fait sur n'importe quelle touche ou presque).

Dès lors, la fréquence peut être réglée pas à pas au moyen des deux touches fléchées verticales (vers le haut pour une augmentation de fréquence, vers le bas pour une diminution). Le niveau obéit pour sa part aux touches fléchées horizontales (à gauche pour une réduction, à droite pour une augmentation).

L'effet de répétition propre au clavier de l'ORIC permet des variations rapides, bien que l'affichage se mette alors à scintiller quelque peu.

Toute la résolution est disponible au moyen d'actions courtes sur ces touches, un seul pas étant franchi à chaque pression. Notons qu'un BREAK (CTRL C) ne suffit pas pour




arrêter le signal : une fois le compte-rendu « Ready » obtenu, il faut encore presser une touche (par exemple la barre d'espace). En effet, en l'absence de contre-ordre émanant de l'unité centrale, le synthétiseur poursuit imperturbablement l'exécution du dernier ordre reçu.

## Conclusion

Cette application des possibilités du synthétiseur de sons de l'ORIC ne prétend pas hisser cette machine au niveau de la souplesse d'emploi des synthétiseurs de laboratoire, dont le

prix n'est d'ailleurs pas comparable, et qui peuvent délivrer une quasi-infinité de fréquences, et de formes d'onde. Pour ce qui est de la précision de fréquence, l'ORIC n'a cependant nullement à rougir, et donnera satisfaction à tout expérimentateur capable de se contenter des 4095 fréquences « standards » qu'il peut reconstituer, dès lors que des exigences strictes ne sont pas imposées en matière de forme d'onde.

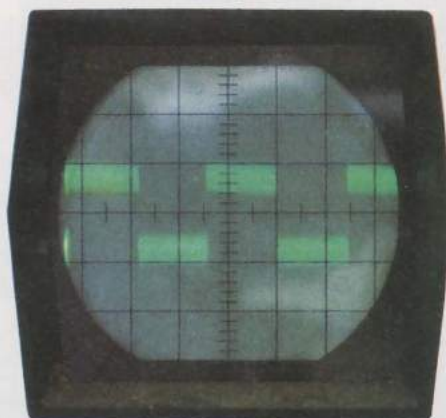Bien des tests et des essais pourront ainsi être menés dans le domaine à succès des audiofréquences !  
Patrick GUEULLE



## RECTIFICATIF

Dans notre N° 439 de juin à propos du synthétiseur FM, quelques références de composants ont été oubliées en nomenclature ; en voici la liste avec toutes nos excuses :

R<sub>22</sub> : 150 Ω                      C<sub>30</sub> : 100 nF plastique  
C<sub>27</sub>, C<sub>29</sub> : 200 pF céramique    D<sub>4</sub> (varicap) : BB 105  
C<sub>28</sub> : 250 pF céramique

Nous profitons de ce rectificatif pour signaler que les alimentations Alpha Elettronica dont nous avons parlé en Infos dans notre N° de Mai sont distribuées en France par la société 3 Z sise 3, rue de l'Aviation 93700 Drancy. Tél. : 831.93.43.

## Infos

### PHILIPS : multimètre PM 2518 X avec éclairage des afficheurs

Le nouveau multimètre Philips PM 2518 X est un appareil multifonction portable économique.

Il possède un affichage à cristaux liquides 11 000 points avec une option « éclairage » qui permet de lire les mesures dans des endroits sombres, comme dans un cockpit d'avion ou à l'arrière d'une baie de mesure, tout en offrant une durée de vie des piles exceptionnelle.

Outre les possibilités de mesures classiques, V, I et R, le PM 2518 X, offre des caractéristiques de classe professionnelle : précision de 0,1 %, mesure efficace vraie des tensions et intensités AC, affichage en dB, test diodes, contrôle de continuité par signal audible, possibilités de mesure de températures et de mesure de variations par rapport à une référence.

Les mesures de tensions sont possibles jusqu'à 1 000 VDC et 600 Veff avec une résolution maximale de 100 µV, les gammes intensités AC et DC s'étendent jusqu'à 20 A avec une résolution maximale de 10 µA et les



gammes résistances jusqu'à 100 MΩ avec une résolution maximale de 100 mΩ.

La version avec éclairage de l'affichage PM 2518 X/11 se caractérise par une faible consommation, qui assure une autonomie de fonctionnement de 200 heures, c'est-à-dire dix fois supérieure à celle des multi-

mètres équivalents à diodes électroluminescentes.

Le modèle à affichage standard PM 2518 X offre une autonomie de 500 heures environ.

Le PM 2518 X inclut différentes possibilités qui facilitent son utilisation : sélection de fonctions par un commutateur unique, changement de gamme automatique ou manuel, deux entrées de mesure (gamme 10 A exceptée), protection complète contre les surcharges et indications de surcharge ou d'utilisation erronée.

Le concept bus série I<sup>2</sup>C (Inter-Integrated Circuit) utilisé dans le PM 2518 X garantit une fiabilité de fonctionnement maximale.

Les options disponibles avec le PM 2518 X comprennent notamment une sonde de température Pt 100, des sondes HF et une sonde de maintien de données qui permet de geler la valeur affichée. Les contrôles de calibration peuvent être effectués via une interface IEEE-488/CEI-625.

PHILIPS SA : 105, rue de Paris, BP 62, 93002 Bobigny. Tél. : 830.11.11.



# ROCHE

**200, avenue d'Argenteuil**  
**92600 ASNIERES Tél.: 799.35.25**

**Magasin ouvert du mardi au samedi inclus de 9h à 12h et de 14h15 à 19h**

**Commandez par téléphone : 799.35.25 ou 798.94.13 et gagnez du temps.**

## SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE DEPUIS 8 ANS

# + de 258 KITS

EXPOSES EN MAGASIN ET GARANTIS 1 AN

NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE JOINTE (LC = avec boîtier)

KITS - EMISSION-RECEPTION ET CB -	
005. Emetteur FM de 60 à 145 MHz, P: 300 mW, Portée 5 km. Alim. de 4,5 à 40 V.	51 F
HF 65. Emetteur FM de 60 à 145 MHz. Porte à plusieurs km. Alim. de 4,5 à 40 V.	67,60 F
OK 61. Emetteur FM. Réglable. Avec micro.	57,80 F
Plus 35. Emetteur FM. 3 V de 60 à 108 MHz.	120 F
Micro portable.	28 F
Antenne télescopique pour émetteurs FM.	16 F
PL 50 Mini récepteur FM + amplificateur.	147 F
KN 30. Convertisseur 27 MHz. réception CB.	78 F
JK 04. Tuner FM avec boîte.	162,70 F
OK 44. Décodeur stéréo à C.I.	116,60 F
KN 9. Convertisseur AM/FM. 118-130 MHz.	44 F
KN 10. Convertisseur FM/FM. 150-170 MHz.	47 F
KN 30. Convertisseur 27 MHz. réception CB.	120 F
OK 122. Récepteur 50 à 200 MHz. 5 gammes.	120 F
KN 17. Oscillateur code morse.	46 F
KN 17. Bts. Manipulateur code morse.	28 F
OK 120. VFO pour 27 MHz.	120 F
OK 167. Récepteur 27 MHz. 4 canaux. LC.	250 F
OK 159. Récepteur MARINE. FM 144 MHz. LC.	250 F
OK 177. Récepteur bande Police. FM. LC.	250 F
OK 183. Récepteur AM. bande AVIATION. LC.	250 F
OK 181. Décodeur de BLU ou CW.	120 F
OK 81. Récepteur PO-GO. sur écouteur.	65,00 F
OK 186. Récepteur bande CHALUTIERES. LC.	250 F
JK 105. Scanner pour 144-148 MHz.	625,90 F
JKS. FM. Option FM 88-107 MHz pour JK 105.	51,10 F
JKS 27. Option 27 MHz pour JK 105.	37,40 F
KN 64. Récepteur FM (TDA 7000) + ampli 3 W.	140 F
PL 79. Récepteur FM Stéréo. 88 à 104 MHz. AL 12 V.	220 F
OK 179. Récepteur O.C. 1 MHz à 20 MHz. LC avec ampli BF.	220 F
KITS - JEUX DE LUMIERE -	
PL 03. Modulateur 3 voies. 3 x 1200 W.	80 F
PL 07. Modulateur 3 voies + inverse.	80 F
PL 09. Modulateur 3 voies + micro. 3 x 1200 W.	100 F
PL 11. Gradateur de lumière 1200 W.	35 F
PL 13. Gradateur 4 voies. 4 x 1200 W.	100 F
KN 11. Modulateur 3 voies. 3 x 1200 W.	128 F
KN 30. Modulateur 3 voies. 3 x 1200 W. MICRO.	128 F
KN 33. Stroboscope réglable 40 joules.	130 F
KN 34. Chenillard 4 voies réglable 4 x 1200 W.	132 F
KN 35. Gradateur de lumière 1200 W.	80 F
PL 15. Stroboscope 40 joules.	100 F
PL 16. Stroboscope réglable 300 joules.	337 F
2014. Stroboscope à bascule. 2 x 300 joules.	240 F
KN 49. Chenillard 5 voies réglable. 6 x 1200 W.	77,40 F
OK 126. Adaptateur micro aux joules de lumière.	28 F
EL 11. Vole négative pour joules de lumière.	50 F
EL 132. Filtre anti-parasite pour triacs.	40 F
Plus 37. Modulateur 3 x 1200 W + chenillard 4 c.	160 F
EL 42. Chenillard réglable 10 voies. 10 x 1200 W.	220 F
KITS - TELECOMMANDE -	
JK 06. Emetteur 1 voie. 27 MHz. 27 mW. LC.	144,80 F
JK 05. Récepteur 1 voie pour JK 06. LC.	168,40 F
JK 16. Emetteur infrarouge. P=8 m. LC.	108 F
JK 15. Récepteur infrarouge. S.O.3 mV. LC.	168,40 F
OK 128. Emetteur ultra-sons. Portée 15-20 m.	58 F
OK 108. Récepteur ultra-sons. Sortie relais.	93,10 F
OK 168. Emetteur infrarouges. P=8 m.	120 F
OK 170. Récepteur infrarouges. Sortie relais.	150 F
Plus 23a. Télécommande infrarouge. 1 canal.	150 F
PL 57. Cadeaux. 37 MHz. code, portée 200 m.	290 F
L'émetteur + le récepteur. Sortie sur relais. AL 9V.	290 F
KITS - JEUX ELECTRONIQUES -	
OK 30. Rouette électronique à 16 LEDs.	126,40 F
OK 10. Diode électronique à LEDs.	87,80 F
OK 11. Pile ou face électronique à LEDs.	38,20 F
OK 16. 421 digital avec 3 afficheurs.	171,50 F
OK 22. Labyrinthe électronique digital.	87,20 F
OK 48. 421 électronique à LEDs (7 x 3).	171,50 F
KITS - AUTOMOBILE -	
2009. Compte-tours auto-moto à 12 LEDs.	133 F
2057. Booster 2 x 30 W. alim. 12 volts.	230 F
UK 877. Allumage électronique à décharge capacitive. Complet avec boîtier.	398 F
OK 46. Cadet pour essuie-glace. réglable.	73,50 F
OK 162. Booster 2 x 10 W. alim. 12 volts.	195 F
EL 128. Horloge digitale. heures et minutes. AL 12 V.	124 F
PL 41. Horloge digitale. heures et minutes. AL 12 V.	140 F
PL 57. Antivol à ultra-sons pour voiture.	170 F
PL 35. Interphone moto à 2 postes.	140 F
OK 35. Détecteur de verglas.	67,80 F
KITS - MUSIQUE -	
Plus 4. Instrument de musique 7 notes.	80 F
OK 75. Table de mixage stéréo à 4 entrées.	272,20 F
EL 65. VU-mètres stéréo (maxi 100 W).	89 F
EL 135. Bruiteur électronique réglable.	230 F
EL 148. Egaliseur stéréo 5 voies.	225 F
PL 02. Métromètre réglable.	40 F
PL 31. Préampli pour guitare. AL 9V.	40 F
PL 69. Table de mixage stéréo. 5 entrées. AL 9V.	240 F
PL 59. Triqueur de voie réglable.	90 F
OK 148. Générateur 5 rythmes réglable.	190 F
OK 143. Générateur 5 rythmes réglable.	270 F
KITS - AMPLI-PREAMPLI-CORRECTEURS -	
Plus 14. Preampli d'antenne pour 27 MHz.	80 F
HF 385. Ampli TV. UHF/VHF gain 12 à 21 dB.	101,10 F
HF 395. Ampli PG-00-DC. gain 3 à 30 dB.	30 F
KN 13. Preampli mono cellule magnétique.	47 F
KN 14. Correcteur de tonalités mono.	52 F
2029. Correcteur de tonalités stéréo.	180 F
2022. Préampli stéréo à 3 entrées.	270 F
2021. Fondu enchaîné pour 2 platines stéréo.	120 F
KN 12. Ampli BF. 4,5 W. Z 0 ohms.	78 F
2017. Ampli mono 50 W efficace 8 Ω.	248 F
2018. Alimentation complète pour 2017.	282 F
OK 30. Ampli mono 4,5 W. 4 Ω.	81 F
OK 31. Ampli mono 10 W. 4 Ω.	110 F
OK 32. Ampli mono 30 W. 4 Ω.	143,40 F
PL 16. Ampli mono 2 W. 8 Ω.	40 F
2015. Ampli stéréo 2 x 60 W. 8 Ω.	810 F
PL 512. Alimentation complète pour 2015.	180 F
PL 62. Ampli stéréo 2 x 15 W ou mono 30 W.	138 F
KITS - SECURITE-SIRENES -	
KN 40. Sirene américaine réglable 24 W.	117 F
Plus 10. Antivol maison. ent. sortie temporisée.	90 F
Plus 18. Détecteur ultrason, avec sondes.	78 F
Plus 20. Serrure codée à 4 chiffres.	100 F
JK 101. Antivol sophistiqué entrée et sortie temporisées. commutation 4A. LC.	261,20 F
OK 78. Antivol temporisé.	112,70 F
OK 80. Antivol. alarme télécommande.	87,20 F
OK 140. Centrale antivol. 6 entrées + tempo.	345 F
OK 154. Antivol moto. avec détecteur de choc.	125 F
OK 186. Antivol voiture à ultra-sons. LC.	255 F
PL 47. Antivol entrée et sortie temp.	100 F
PL 54. Temporisateur réglable. sortie relais.	80 F
ILS 17. 7,5 ph. ILS 17A. ILS 17B. Contact de choc.	36 F
OK 57. Détecteur de semi-conducteurs.	85 F
KN 16. Détecteur photo-électrique.	98 F
KITS - ATELIER-MESURE -	
Plus 8. Alimentation 3 à 12 VIO. 3 A.	80 F
2033. Alimentation protégée 5 V/1 A.	145 F
2034. Alimentation protégée 5 V/1 A.	253 F
2056. Convertisseur de 12 à 220 VIO 5 W.	190 F
OK 220. Signal rectifié complet LC.	121,80 F
OK 562. Contrôleur de transistors et diodes.	383,40 F
OK 564. Sonde logique complète. LC.	198,70 F
OK 57. Thermomètre digital de 0 à 99°.	85,80 F
OK 123. Géné 51 F. 6 kHz 400 kHz. 3 signaux.	273,40 F
OK 127. Pont de mesure RCI en 6 gammes.	134,20 F
OK 104. 1 MΩ et 10 pF à 100 pF.	210 F
EL 48. Alimentation réglable 3 à 24 VIO. 5 A.	210 F
OK 140. Capacimètre digital. 100 pF à 1000 μF.	376 F
EL 201. Fréquence-mètre digital de 0 à 50 MHz.	180 F
Plus 56. Voltmètre digital 0 à 999 V.	280 F
Plus 61. Capacimètre digital de 1 pF à 10 000 μF.	79 F
OK 130. Modulateur UHF.	79 F
KITS - CONFORT ET UTILITAIRE -	
KN 2. Interphone 2 postes (P. 25 m par fil).	83 F
KN 3. Amplificateur téléphonique à C.I.	89 F
OK 4. Mini-détecteur de métaux.	41 F
Plus 35. Variateur de vitesse pour perceuse.	94 F
antiparasité. 1200 W maxi. sans perte de couple.	140 F
OK 12. Horloge numérique. h et m. AL 220 V.	140 F
JK 08. Interrupteur capacitif (maxi 400 W).	129,50 F
2056. Convertisseur de 12 V à 220 VIO 5 W.	190 F
OK 1. Minuterie réglable P=1600 W. 220 V.	83,30 F
OK 5. Inter à touche control AM sur 220 V.	83,30 F
OK 23. Anti-moustique électronique P=8-10 W.	87,20 F
OK 62. Vox control. commande sonore.	53,10 F
OK 64. Thermomètre digital de 0 à 99°.	181,10 F
OK 104. Thermomètre électronique de 0 à 100°.	112,70 F
OK 141. Chronomètre digital de 0 à 99 sec.	186 F
OK 171. Magnétiseur anti-douleurs.	125 F
OK 9. Cdc control. ALI sonnet. 220 V.	75 F
Plus 18. Détecteur universel. avec sondes.	75 F
EL 142. Programmateur universel sur 8 jours.	400 F
4 fonctions à programmer. S-Relais.	225 F
EL 202. Thermomètre digital 0 à 99°.	90 F
Plus 27. Détecteur de gaz.	140 F
Plus 32. Interphone moto 2 postes.	80 F
Plus 42. Variateur de vitesse pour mini-perceuse 6-12 V sous 2 A.	100 F
Plus 43. Thermomètre digital 0-99°.	100 F
Plus 48. Gradateur à touch control.	140 F
Plus 51. Carillon 24 airs (TMS 1000).	144,20 F
OK 10. Compte pose 2 à 60 s. LC.	142 F
2039. Amplificateur téléphonique à C.I.	140 F
PL 12. Horloge digitale. h et m. AL 220 V.	140 F
OK 60. Anti-moustiques. affiché 6-8 m.	80 F
PL 34. Répétiteur d'appels téléphonique.	80 F
KN 23. Horloge digitale. h et m. 220 V.	165 F
KN 23 bis. Option réveil.	48 F

EXPEDITIONS RAPIDES (P et T) sous 2 jours ouvrables du matériel disponible en stock. Commande minimum : 40 F + port. Frais de port et d'emballage : PTT ordinaire : 24 F. PTT URGENT : 30 F. Envoi en recommandé : 35 F pour toutes les commandes supérieures à 200 F. Contre-remboursement (France métropolitaine uniquement) : recommandé + taxe : 38 F. DOM-TOM et étranger : règlement joint à la commande + port Rdé : (sauf en recommandé : les marchandises voyagent toujours à vos risques et périls).

## 28 NOUVEAUX KITS DISPONIBLES

PL 71. Chenillard 8 voies. 2048 programmes + signalisation LEOS - P. 8 x 1200 W.	100 F
380 F. KP 32. Thermomètre digital 1 à 40 mm. Affichage heures et minutes. Sortie sur buzzer ou relais. AL 9V.	100 F
EL 203. Thermomètre digital à 4 entrées. AL 12V.	260 F
OK 52. Sifflet automatique pour train met.	74 F
140 F. OK 52. Sifflet automatique pour train met.	123 F
250 F. OK 77. Bloc système pour train électrique.	84 F
250 F. OK 155. Variateur de Vitesse pour train électrique.	126 F
EL 209. Alimentation à découpage 3 à 30V/3A.	210 F
EL 51. Géné. Signaux Carres 1Hz à 2MHz. 6 gammes.	80 F
EL 174. Traqueur de courbes pour oscilloscope.	185 F
70 F. Pour Visualiser. Transistors, effet champs, diodes, etc.	185 F
OK 46. Signal tracer portable. 5. 10mV. LC.	625,70 F
595 F. 90 F. Fréq. 100 K à 500 MHz. 2. 8 Ω.	114 F
EL 118. Précoute Table mixage pour casque.	114 F

**NOUVEAU : DISPONIBLES EN MAGASIN LES KITS - JOKIT - ELECTRONIQUE**

FM 108S. Tuner FM stéréo à PLL, avec AFC, LED et contrôle Varicap-LC. 289,90 F

AS 26. Ampli hifi stéréo 2 x 6 W efficaces avec coffret. 181,90 F

MHF 95. Micro HF-FM réglable 87-108 MHz, portée 100 m, idéal pour animation. 78,30 F

EFM 2 W. Emetteur FM 2 watts. 87-108 MHz, AL : 9-12 V. Puissance 2-3 watts. 97,90 F

DIGECHO 64 K. Chambre d'écho digitale avec mémoire 64 K, réglages : volume, durée, temps et mélange écho. Livré avec coffret sérigraphie noir. AL : 12 V. 677 F

RUS 5M. Radar à ultra-sons pour pièce ou auto, couverture 30 m², alim. : 9 à 15 V, sorties sur bornier, entrée et sortie temporisées à 20 s, complet avec coffret. 236 F

## NOUVELLE GAMME 1984 240 SUPER-LOTS

QUALITE et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE

Tous nos super-lots sont exposés en magasin pour votre contrôle de la qualité et des prix

**FINI LES MONTAGES INACHEVES ET LES COURSES BREDOUILLES**

<b>RESISTANCES 1/2 watt. Tolérance 5 %</b>	
N° 100 : les 20 principales valeurs vendues en magasin de 10 Ω à 1 MΩ.	35,00 F
10 par valeur. Les 200 résistances	35,00 F
<b>RESISTANCES 1/4 de watt. Tolérance 5 %</b>	
N° 150 : les 16 principales valeurs vendues en magasin de 10 Ω à 1 MΩ.	28,00 F
10 par valeur. Les 160 résistances	28,00 F
<b>CONDENSATEURS CERAMIQUE isolement 50 volts</b>	
N° 200 : les 10 principales valeurs vendues en magasin de 10 pF à 820 pF	44,00 F
10 par valeur. Les 100 condensateurs	44,00 F
<b>CONDENSATEURS CERAMIQUE isolement 25 volts</b>	
N° 211 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF à 47 nF	35,00 F
10 par valeur. Les 70 condensateurs	35,00 F
<b>CONDENSATEURS MYLAR 250 volts</b>	
N° 220 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF à 0,1 μF	65,80 F
10 par valeur. Les 70 mylars	65,80 F
<b>CONDENSATEURS CHIMIQUES isolement 25 volts</b>	
N° 240 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 mF à 100 mF	70,00 F
10 par valeur. Les 70 chimiques	70,00 F
<b>DIODES ET PONTS DE DIODES les plus courants :</b>	
N° 301 : 20 diodes de commutation 1N 4148 (= 1N 914)	12,00 F
N° 304 : 20 diodes de redressement 1N 4004 (1 A/400 V)	15,00 F
N° 305 : 10 diodes de redressement BY 253 (3 A/600V)	24,00 F
N° 310 : 4 points de diodes universels 1A50 V	20,00 F
<b>ZENERS MINIATURES 400 mW série BZX 46 C...</b>	
N° 320 : les 5 valeurs les plus vendues en magasin de 4,7 V à 12 V	30,00 F
4 par valeur. Les 20 zeners 0,4 W	30,00 F
<b>FUSIBLES VERRE 20 mm et SUPPORTS</b>	
N° 700 : les 5 principales valeurs vendues en magasin de 10 par valeur	40,00 F
0,1 - 0,5 - 1 - 2 et 3 A les 50 fusibles	40,00 F
N° 720 : 10 supports pour CI 16,00 F	N° 721 : 4 supports chassis 10,00 F
<b>PRISES ET COUPLEURS ALIMENTATION B.T.</b>	
N° 450 : 10 pressions pour pile 9 volts	14,00 F
N° 451 : 2 coupleurs pour 2 piles bâton 1,5 V	6,00 F
N° 452 : 2 coupleurs pour 4 piles bâton 1,5 V	8,00 F
N° 454 : 4 pinces crocodiles isolées	7,20 F
N° 455 : 10 passe-fils en caoutchouc 2/4 mm	7,50 F
N° 456 : 2 pinces batterie 15 ampères	8,00 F
<b>POTENTIOMETRES AJUSTABLES AU PAS DE 2,54 mm</b>	
N° 600 : les 7 principales valeurs vendues en magasin et 4 par valeur	42,00 F
1 - 2 - 2,7 - 4 - 10 - 22 - 47 et 100 K. Les 28 potentiomètres	42,00 F
<b>BOITONS POUR POTENTIOMETRES AXE 6 mm et CURSEURS</b>	
N° 901 : 5 boutons noirs 22 mm h. 10 mm	13,00 F
N° 902 : 5 boutons noirs 22 mm h. 18 mm	15,00 F
N° 903 : 5 boutons noirs 22 mm h. 20 mm	15,00 F
N° 904 : 5 boutons chromés 22 mm h. 20 mm	15,00 F
N° 905 : 3 boutons bleus 22 mm h. 35 mm	12,00 F
N° 906 : 10 curseurs d'axe 6 à 4 mm	5,00 F
N° 907 : 5 boutons curseurs noirs	12,50 F
<b>LEDS 2 5 mm. 1<sup>re</sup> QUALITE</b>	
N° 1101 : 10 rouges + 10 verts. Les 20 leds	30,00 F
N° 1102 : 25 rouges + 25 verts. Les 50 leds	6,50 F
N° 1103 : 25 rouges + 25 verts. Les 50 leds	30,00 F
<b>LEDS 2 3 mm. 1<sup>re</sup> QUALITE</b>	
N° 1110 : 10 rouges + 10 verts. Les 20 leds	30,00 F
N° 1111 : 25 rouges + 25 verts. Les 50 leds	30,00 F
<b>REGULATEURS DE TENSION BOITERS 220</b>	
N° 1301 : 2 x 12V/1A + 22,00 F	N° 1305 : 2 x 5V/1A + 22,00 F
N° 1302 : 2 x 5V/1A + 22,00 F	N° 1306 : 2 x 12V/1A + 22,00 F
N° 1303 : 2 x 6V/1A + 22,00 F	N° 1307 : 2 x 12V/1A + 22,00 F
N° 1304 : 2 x 12V/1A + 22,00 F	N° 1308 : 2 x 12V/1A + 22,00 F
<b>TRIACS, DIACS, THYRISTORS, TRANSISTORS</b>	
N° 1401 : 5 triacs 6A/400 V. 35,00 F	N° 1403 : 5 diacs 10 A/32 V. 15,00 F
<b>LES 25 TRANSISTORS LES PLUS VENDUS EN MAGASIN :</b>	
N° 1410 : 5 x BC 107. 12,50 F	N° 1422 : 10 x BC 548. 18,00 F
N° 1411 : 5 x BC 108. 12,50 F	N° 1423 : 5 x BC 135. 20,00 F
N° 1412 : 5 x BC 109. 12,50 F	N° 1424 : 5 x BC 136. 20,00 F
N° 1413 : 10 x BC 237. 12,50 F	N° 1425 : 5 x 2N 1711. 20,00 F
N° 1414 : 10 x BC 238. 12,50 F	N° 1426 : 5 x 2N 2218. 20,00 F
N° 1415 : 10 x BC 307. 12,50 F	N° 1427 : 5 x 2N 2219. 20,00 F
N° 1416 : 10 x BC 308. 12,50 F	N° 1428 : 5 x 2N 2222. 15,00 F
N° 1417 : 10 x BC 309. 12,50 F	N° 1429 : 5 x 2N 2846. 30,00 F
N° 1418 : 10 x BC 327. 12,50 F	N° 1430 : 5 x 2N 2904. 20,00 F
N° 1419 : 10 x BC 328. 12,50 F	N° 1431 : 5 x 2N 2905. 20,00 F
N° 1420 : 10 x BC 339. 18,00 F	N° 1433 : 5 x 2N 3056. 32,00 F
N° 1421 : 10 x BC 547. 18,00 F	N° 1434 : 5 x 2N 3819. 28,00 F
<b>DISPOSITIFS POUR SEMI-CONDUCTEURS</b>	
N° 1501 : 10 x TO 5 (2N 1711)	17,50 F
N° 1502 : 10 x TO 18 (2N 2222)	17,50 F
N° 1503 : 4 x TO 220 (Triacs)	8,50 F
N° 1504 : 2 x TO 3 (2N 3055)	16,40 F
<b>KITS MICRA ET VISIERE</b>	
N° 1505 : 3 kits TO 3	7,50 F
N° 1506 : 3 kits TO 220	7,50 F
<b>CIRCUITS INTEGRES ET SUPPORTS</b>	
N° 1601 : 5 x µA 741. 24,00 F	N° 1602 : 5 x NE 555. 24,50 F
N° 1610 : 10 x 8 br. 18,00 F	N° 1612 : 10 x 16 br. 20,00 F
N° 1611 : 10 x 14 br. 18,00 F	N° 1613 : 10 x 16 br. 22,00 F
<b>ACCATAILLAGE VISIERE</b>	
N° 1701 : 10 entretoises 1 mm. 6,00 F	N° 1702 : 10 de 10 mm. 6,00 F
N° 1704 : 20 vis et écrous L 20 mm 2/3 mm. entretoises. 8,00 F	N° 1705 : 40 coses 25 mm. 20 m.





## Eurocast 84

Eurocast, salon de la télévision par câble et par satellite s'est tenu à Bâle du 5 au 9 mai. Si la Suisse a été choisie pour cette réunion ce n'est pas tout à fait un hasard. En effet, la Suisse est le pays où la densité de câblage est la plus importante, le câble pouvant acheminer de 8 à 15 canaux TV.

Bâle est un excellent exemple de ce que l'on peut attendre du câble puisque l'on dénombre 15 canaux TV et 23 canaux FM.

A noter aussi à Lugano, un projet qui devrait aboutir dans cinq ans, où le câble permettra la transmission de 20 canaux TV et 27 canaux FM

Le salon lui-même réunissait plus de soixante-dix exposants ; nous ne parlerons pas d'une demi-douzaine de sociétés de service, sociétés de conseils, distribution ou vente de programmes et nous nous intéresserons plus particulièrement aux entreprises présentant du matériel destiné à la réception d'émissions de télévision transmises par satellite.

Avant d'entrer dans le vif du sujet ajoutons que certains pays, pour cette manifestation, s'étaient mobilisés comme la Grande-Bretagne et le Canada. Les USA, Suisse, Pays-Bas, Allemagne, Belgique et Danemark étaient dignement représentés mais certains industriels n'ont sans doute pas jugé utile d'effectuer le déplacement, cas du Japon et de la France

qui n'étaient représentés que par une seule société.

Suède, Finlande et Espagne n'avaient aussi qu'un seul représentant mais nous aurons l'occasion de revenir sur les divers produits exposés par ces trois pays.

La réception directe par satellite, grâce aux articles de Monsieur Nueffer, n'a maintenant plus de se-



crets pour nos lecteurs. Rappelons simplement et brièvement que ces émissions ont lieu sur la bande de 12 GHz, que DBS signifie Direct Broadcasting Satellite et que la réception est assurée par une antenne parabolique, un convertisseur dit Downconvertisseur comprenant un amplificateur faible bruit : LNA Low Noise Amplifier, et un démodulateur délivrant finalement le signal vidéo contenant un signal couleur codé classiquement aux normes PAL, SECAM ou NTSC.

Dans les lignes qui suivent il nous semble important de faire une distinction entre les bandes 4 GHz et 12 GHz.

La bande des 12 GHz nous semble à l'heure actuelle peu intéressante pour l'amateur. En effet, deux des transpondeurs du satellite EC S1 sont utilisés, un pour TV5 et un pour Sky Channel, les fréquences centrales valant respectivement 11.4916 GHz et 11.650 GHz. Les signaux émis par Sky Channel sont cryptés, et le coût d'une installation de réception de TV par satellite — de l'ordre de 100 000 F — ne se justifie pas pour la seule et unique réception de TV 5. Le service commercial commencera réellement avec le lancement des satellites TV SAT, TDF 1 et L SAT.

Bien qu'il y ait actuellement en Europe plus d'un million de télespectateurs recevant Sky Channel, ce chiffre devant doubler avant la fin de l'année 84, la seule station de réception de Sky Channel en France se situe à l'hôtel Méridien, porte Maillot à Paris.

Si malgré tout vous restez intéressé par la réception à 12 GHz et si vous désirez investir une somme avoisinant 100 kF il vous reste la possibilité d'acquérir un système de réception tel celui proposé par TAGRA (Espagne), LUXOR (Suède) ou encore SALORA (Finlande).

Dans cette bande de fréquence, les fabricants proposent des antennes de 60 cm, 90 cm, 1,20 m, 1,80 m, 2,40 m et 3 m. Pour ces tailles d'antennes les gains s'échelonnent de 35 à 50 dB. Dans le cas de la DBS, la PIRE, puissance isotrope rayonnée équivalente, est telle que la réception est assurée avec un rapport signal sur bruit suffisant, avec une antenne de 1,20 m de diamètre.


Nous reviendrons, espérons-le, dans un prochain article sur les considérations mathématiques et physiques permettant la détermination de la qualité de la liaison descendante : Satellite-Télespectateur. Mais revenons à Eurocast où l'on a pu voir de nombreux convertisseurs

de bruit maximal de 3 dB à la température ambiante.

La préamplificateur faible bruit, circuit crucial, est réalisé à partir de transistors à effet de champ à l'Arse-niure de Gallium.

Pour cet étage amplificateur, la technologie FET As Ga est la plus courante et la moins coûteuse mais il faut signaler que dans certains cas, lorsque le signal reçu est très faible, ce type de LNA ne convient pas et que l'on doit employer un amplificateur paramétrique refroidi ou non.

Dans la même technologie nous trouvons les convertisseurs NORSAT (Canada) et SAT TEL (Grande-Bretagne) ou encore SALORA (Finlande). Le dernier maillon de la chaîne de réception est constitué par le démodulateur FM. Le signal vidéo modulant en fréquence la porteuse, chaque canal est large d'environ 36 MHz. La quasi totalité des fabricants proposent un démodulateur et nous ne les citerons pas tous. Retenons simplement que tous ces ensembles sont synthétisés, qu'une mémoire est prévue pour retenir les paramètres d'accord et éventuellement position de l'antenne jusqu'à 100 canaux dans la plupart des cas. Et finalement cet ensemble est commun à une station de réception 4 GHz ou 12 GHz.

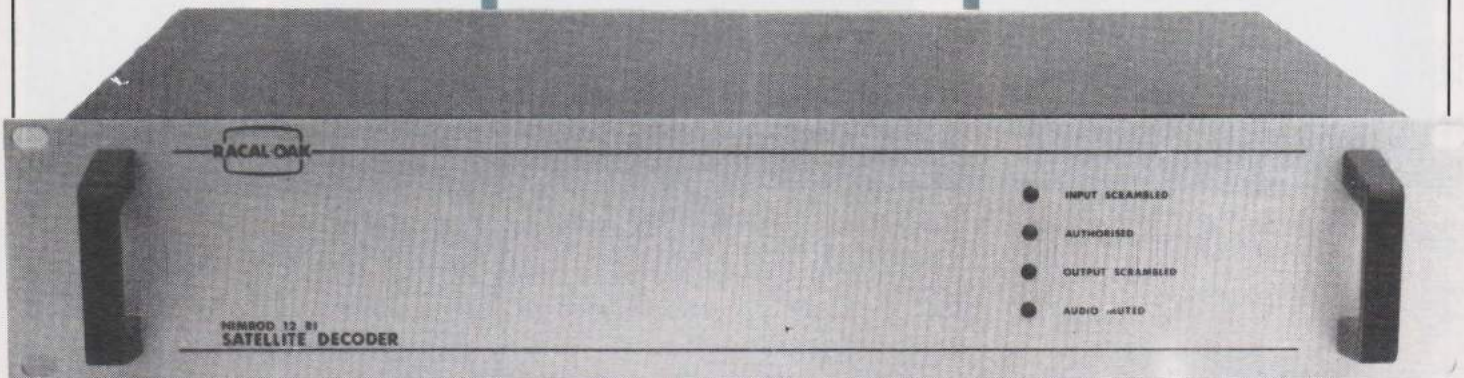

Le décodeur RACAL OAK pour réception de Sky Channel.

(Downconverters). Le convertisseur, associé au LNA doit avoir le facteur de bruit le plus faible possible et il constitue donc le cœur du système de réception.

Un des modèles des plus performant est probablement le modèle présenté par AVANTEK (USA) : ACA 11700/12700.

Les convertisseurs de cette série sont étudiés pour recevoir les signaux dans la gamme de 10.95 à 11.75 GHz ou 11,7 à 12,7 GHz et les abaissent à la fréquence intermédiaire de 900 à 1 700 MHz ou 950 à 1 950 MHz ; ces convertisseurs ont un gain minimal de 50 dB et un fac-

Dans le cas de Sky Channel l'émission est cryptée suivant le procédé ORION : le signal audio est digitalisé et crypté avant d'être mélangé au signal vidéo. De cette manière les télespectateurs non autorisés reçoivent une image sérieusement brouillée et cette émission n'est accompagnée d'aucun signal sonore. Les choses rentrent dans l'ordre si l'on possède un décodeur du type présenté à Bâle par RACAL-OAK : Nimrod 12 RI. Chaque décodeur est individuellement adressable par l'intermédiaire du faisceau montant. On peut aussi autoriser la réception totale ou partielle d'un programme.

Ceci nous amène tout naturellement au matériel de réception à 4 GHz. Les satellites travaillant sur cette bande de fréquence ne sont pas de satellites destinés à la diffusion TV directe, et pour cette raison la PIRE est beaucoup moins importante : entre 15 dBW et plus de 40 dB pour un satellite Russe de la série GORIZONT. Le tableau de la figure 1 donne la diamètre de l'antenne qu'il faut employer pour obtenir un rapport C/N \* choisi en fonction du PIRE du satellite.

Ce tableau a été dressé en adoptant les paramètres propres à une station de réception SALORA. Bien qu'il s'agisse d'un cas particulier, ce



tableau reste très intéressant car il donne un ordre de grandeur du diamètre de l'antenne. Concrétisons les différents rapports C/N choisis :


- - 5 dB est le niveau nominal pour avoir la synchronisation de l'image mais on ne peut parler d'émission longuement regardable.
- 0 dB est le niveau minimal pour avoir des signaux couleurs utilisables par un décodeur PAL ou SECAM.

- + 3dB correspond à une réception de qualité juste suffisante.

- Finalement + 9 dB correspond à une réception de bonne qualité.

La conclusion est aussi immédiate qu'évidente : plus la PIRE est faible, plus le diamètre d'antenne devra être important, à rapport C/N constant. Que peut-on attendre d'une station de réception travaillant sur cette bande de fréquence ? Si l'on dispose d'une antenne d'une taille raisonnable — 1,20 m à 2,40 m — la réception de plusieurs canaux en provenance d'URSS ne pose aucun problème. Des équipements complets ont été présentés au salon de Bâle : Tagra, Salora, Luxor. Quelques sociétés disposaient de convertisseurs : Avantek, Norsat, Sat-tel.

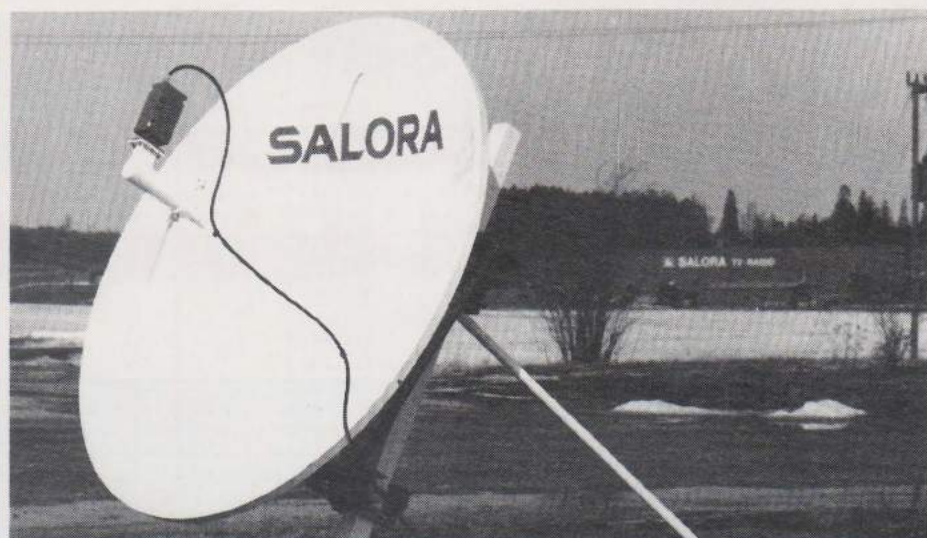Cette bande de fréquence devient très intéressante, voire passionnante, si la station de réception peut-



PIRE (dBW) \ C/N (dB)	-5	0	3	9
45	Ø = 0.10 m	Ø = 0.17 m	Ø = 0.23 m	Ø = 0.45 m
40	Ø = 0.17 m	Ø = 0.29 m	Ø = 0.40 m	Ø = 0.80 m
35	Ø = 0.29 m	Ø = 0.51 m	Ø = 0.71 m	Ø = 1.42 m
30	Ø = 0.51 m	Ø = 0.90 m	Ø = 1.27 m	Ø = 2.53 m
25	Ø = 0.90 m	Ø = 1.59 m	Ø = 2.25 m	Ø = 4.49 m
20	Ø = 1.59 m	Ø = 2.83 m	Ø = 4.00 m	Ø = 8.00 m
15	Ø = 2.83 m	Ø = 5.02 m	Ø = 7.10 m	Ø = 18.30 m

Tableau donnant le diamètre d'antenne nécessaire à l'obtention d'un rapport C/N donné (-5, 0, 3, 9 dB) pour une puissance isotrope rayonnée équivalente donnée.



Ensemble de réception SALORA pour la réception dans la bande 12 GHz

être équipée d'une antenne de 4 m ou plus de diamètre. A 4 GHz l'antenne peut être constituée par un cadre rigide, le paraboloïde proprement dit se résumant à un grillage fin, structure ajourée diminuant le poids et la prise au vent. Le lecteur doit malgré tout rester conscient que ce type d'antenne, fabrication et pointage, sort du domaine du bricolage, pas forcément synonyme d'amateurisme. Il est aussi évident

que ce type d'installation n'est pas envisageable en ville. Ce type d'antenne (Ø 4 m, ajourée) est très répandu aux USA. Malgré l'énumération de conditions restrictives, avançons plus avant. Que peut-on recevoir et dans quelles conditions ? Outre les programmes russes qui seront reçus avec un meilleur rapport C/N, la taille de l'antenne donc son gain ayant augmenté, on peut compter au moins une demi-douzaine d'autre programmes. Deux programmes espagnols, programmes en provenance des USA destinés aux forces US basées en Europe, et des programmes en provenance

de l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Soudan, le Maroc et l'Argentine.

A travers ces quelques lignes, nous espérons avoir fait le point aussi brièvement que possible sur ce type de réception, et présenté quelques matériels nouveaux que les lecteurs ne connaissaient probablement pas. Les lecteurs intéressés pourront trouver de plus amples renseignements dans les revues suivantes :

- Satellite Dealer (US). ;
- Câble and Satellite Europe (G.-B.) ;
- Orbit International (US).

Signalons finalement que la revue Orbit International, fournit, outre ses articles rédactionnels, une grille de programmes couvrant les deux bandes : 4 GHz et 12 GHz.

La plupart des programmes proviennent des satellites internationaux Intelsat IV ou V. La grille fournie par cette revue est donc purement indicative, les programmes prévus pouvant être interrompus à n'importe quel instant par des nouvelles, des annonces gouvernementales ou des rubriques relatives à un événement sportif exceptionnel.

\* C/N : rapport entre la puissance de la porteuse en W et N = kT puissance de bruit par Hz (en W/K).  
k : Constante de Boltzmann (1.38.10<sup>-23</sup> J).  
T : température absolue en degré Kelvin.



## Liste des satellites de télécommunications lancés en 1983 et début 1984

Désignation Description de l'engin spatial	Numéro international	Pays Organisation Lieu du lancement	Date	Périgée Apogée	Période Inclinaison	Fréquences et puissances d'émission	Observations
<b>CS-2A (Sakura)</b> satellite stabilisé par rotation; masse en orbite: 350 kg; diamètre: 2,18 m; hauteur: 3,3 m	1983-6-A	Japon NSDA (TSC)	4 fév.	en orbite des satellites géostationnaires à 132° E		bande des 30/20 GHz 5 W  bande des 6/4 GHz 5 W  2286,5 MHz 1 W (télémétrie)	Satellite de télécommunications. Transporte 8 répéteurs dont 6 pour la bande 30/20 GHz
<b>20° Molnya-3</b> satellite stabilisé sur 3 axes; masse: 1500 kg	1983-15-A	URSS (PLE)	11 mars	474 km 40 773 km	735 min 62,8°	5,9-6,2 GHz (réception)  3,6-3,9 GHz (émission)	Transporte un équipement pour transmission de programmes de télévision et de radiocommunications multivoies
<b>Ekran-10 (Statsionar-T)</b> satellite stabilisé sur 3 axes; masse: 5 tonnes; cellules solaires	1983-16-A	URSS (BAI)	12 mars	35 619 km  en orbite des satellites géostationnaires	1428 min 0,1°	5,7-6,2 GHz (réception)  3,4-3,9 GHz (émission)	Satellite pour retransmission de télévision
<b>Cosmos-1446</b>	1983-18-A	URSS	16 mars	237 km 368 km	90,3 min 70,0°		Satellite de reconnaissance. Récupéré le 30 mars 1983
<b>56° Molnya-1</b> cylindre hermétique à extrémités coniques; masse: 1000 kg; 6 panneaux solaires	1983-19-A	URSS (PLE)	16 mars	488 km 40 821 km	737 min 62,8°	bande des 800 MHz 40 W (émission)  bande des 1000 MHz (réception)  3400-4100 MHz (retransmission de télévision)	Télévision et radiocommunications multivoies
<b>57° Molnya-1</b> cylindre hermétique à extrémités coniques; masse: 1000 kg; 6 panneaux solaires	1983-25-A	URSS	2 avril	483 km 39 023 km	700 min 62,9°	bande des 800 MHz 40 W (émission)  bande des 1000 MHz (réception)  3400-4100 MHz (retransmission de télévision)	Télévision et radiocommunications multivoies
<b>Raduga-11</b> satellite stabilisé sur 3 axes; masse: 5 tonnes; panneaux solaires	1983-28-A	URSS (PLE)	8 avril	35 870 km  en orbite des satellites géostationnaires	1440 min 1,3°	5,7-6,2 GHz (réception)  3,4-3,9 GHz (émission)	Transmission de télévision et radiocommunications multivoies
<b>Intelsat-V F6</b> satellite stabilisé sur 3 axes; hauteur: 6,60 m; masse au lancement: 1550 kg; 2 panneaux solaires (1,2 kW)	1983-47-A	International INTELSAT (ETR)	19 mai	35 859 km 35 950 km  en orbite des satellites géostationnaires	1442,1 min 0,2°	2202,5 MHz 3,5 W 5764 MHz 1 W (télémétrie)	Satellite de télécommunications commercial INTELSAT pour téléphonie et télévision. Transporte un équipement de communications maritimes pour liaisons navire-côte-navire
<b>ECS-1</b> satellite hexagonal stabilisé sur 3 axes; largeur: 2,2 m; hauteur: 2,4 m; 2 panneaux solaires (1000 W)	1983-58-A	Europe ESA (CSG)	16 juin	35 462 km 35 782 km  en orbite des satellites géostationnaires à 10° E	1427,7 min 0,1°	11-14 GHz (12 × 20 W)	European Communication Satellite (satellite européen de télécommunication)
<b>Oscar-10 (AMSAT phase III B)</b> satellite stabilisé par rotation	1983-58-B	Rép. féd. d'Allemagne AMSAT (CSG)	16 juin	211 km 35 503 km	625,8 min 8,5°	435,2 MHz (trajet ascendant) 145,9 MHz (trajet descendant)  1269,45 MHz (trajet ascendant) 436,55 MHz (trajet descendant)	Satellite d'amateur. Deux répéteurs, mémoire de 16 koctets
<b>Telesat-6 (Anik-C2)</b>	1983-59-B	Canada Telesat lancé à partir de STS-7	18 juin	en orbite des satellites géostationnaires		bande des 3,7-4,2 GHz 11,5 W	Satellite de télécommunications assurant les transmissions téléphoniques et télévisuelles
<b>Palapa-B1</b>	1983-59-C	Indonésie lancé à partir de STS-7	19 juin	en orbite des satellites géostationnaires			Satellite de télécommunications pour l'archipel de l'Indonésie



<b>Galaxy-1</b> satellite stabilisé par rotation; masse: 519 kg	1983-65-A	Etats-Unis Hughes Com- munications Inc. (ETR)	28 juin	35 256 km 36 373 km  en orbite des satellites géostationnaires à 135° W	1437,5 min 0,1°	3950 MHz (trajet descendant)	Satellite de relais de télévision. Vingt-quatre répéteurs dans la bande C
<b>Gorizont-7</b> satellite stabilisé sur 3 axes	1983-66-A	URSS (BAI)	1 juillet	36 600 km  en orbite des satellites géostationnaires	1479 min 1,3°	3,4-3,9 GHz (émission) 5,7-6,2 GHz (réception)	Satellite de télécommunications pour transmission de messages télégraphiques et téléphoniques et de programmes de télévision
<b>58° Molnya-1</b> cylindre hermétique à extrémités coniques; masse: 1000 kg; 6 panneaux solaires	1983-73-A	URSS (PLE)	19 juillet	480 km 39 025 km	700 min 62,9°	bande des 800 MHz 40 W (émission) bande des 1000 MHz (réception) 3400-4100 MHz (retransmission de télévision)	Télévision et radiocommunications multivoies
<b>Telstar-3A</b> satellite, modèle Hughes type HS 376, stabilisé par rotation; diamètre: 2,13 m; masse: 1225 kg	1983-77-A	Etats-Unis AT&T (ETR)	28 juillet	35 443 km 36 133 km  en orbite des satellites géostationnaires à 96° W	1436,2 min 0,1°	2250,5 MHz 2 W (télémessure MF)	Satellite de télécommunications national des Etats-Unis assurant les services de télévision, de radiodiffusion sonore, de téléphonie et de transmission de données à grande vitesse. Premier d'une série de trois satellites. Trente répéteurs dans la bande C
<b>CS-2B (Sakura)</b> satellite stabilisé par rotation; diamètre: 2,18 m; hauteur: 3,30 m; masse en orbite: 350 kg	1983-81-A	Japon NSDA (TSC)	5 août	35 535 km 36 610 km  en orbite des satellites géostationnaires à 136° E	1450,8 min 0,3°	bande des 30/20 GHz 5 W  bande des 6/4 GHz 5 W  2286,5 MHz 1 W (télémessure)	Satellite de télécommunications. Transporte 8 répéteurs dont 6 pour la bande 30/20 GHz
<b>Raduga-13</b> satellite stabilisé sur 3 axes; masse: 5 tonnes; cellules solaires	1983-88-A	URSS (BAI)	26 août	36 617 km  en orbite des satellites géostationnaires	1478 min 1,3°	5,7-6,2 GHz (réception) 3,4-3,9 GHz (émission)	Transmission de télévision et radiocommunications multivoies
<b>Insat-1B</b> satellite parallélépipédique; 1,42 x 1,55 x 2,18 m; panneau solaire	1983-89-B	Inde (ETR)	31 août	en orbite des satellites géostationnaires à 94° E		6/4 GHz (communications) 5,9/2,6 GHz (télévision directe, etc.)	Transporte 12 répéteurs 6/4 GHz, deux répéteurs bande S et un système radiométrique pour observations météorologiques synoptiques toutes les demi-heures, 24 heures sur 24
<b>21° Molnya-3</b> satellite stabilisé sur 3 axes; masse: 1500 kg	1983-90-A	URSS	31 août	497 km 40 815 km	736 min 62,8°	5,9-6,2 GHz (réception) 3,6-3,9 GHz (émission)	Transporte un équipement pour transmission de programmes de télévision et de radiocommunications multivoies
<b>Galaxy-2</b> satellite stabilisé par rotation; masse: 519 kg	1983-98-A	Etats-Unis Hughes Com- munications Inc. (ETR)	22 sept.	en orbite des satellites géostationnaires à 74° W		2250,5 MHz 2,5 W (télémessure)	Satellite de relais de télévision. Vingt-quatre répéteurs dans la bande C
<b>Ekran-11 (Statsionar-T)</b> satellite stabilisé sur 3 axes; masse: 5 tonnes; cellules solaires	1983-100-A	URSS (BAI)	29 sept.	36 630 km  en orbite des satellites géostationnaires	1428 min 0,4°	5,7-6,2 GHz (réception) 3,4-3,9 GHz (émission)	Satellite pour retransmission de télévision
<b>Intelsat-V F7</b> satellite stabilisé sur 3 axes; hauteur: 6,60 m; masse au lancement: 1950 kg; 2 panneaux solaires (1,2 kW)	1983-105-A	International INTELSAT (CSG)	19 oct.	35 513 km 35 950 km  en orbite des satellites géostationnaires à 60° E	1433,3 min 0,4°	bande des 6/4 GHz (communications)	Satellite commercial de télécommunications INTELSAT; 12 000 voies téléphoniques et deux canaux de télévision en couleur
<b>59° Molnya-1</b> cylindre hermétique à extrémités coniques; masse: 1000 kg; 6 panneaux solaires	1983-114-A	URSS (PLE)	23 nov.	465 km 39 150 km	702 min 62,8°	bande des 800 MHz 40 W (émission) bande des 1000 MHz (réception) 3400-4100 MHz (retransmission de télévision)	Télévision et radiocommunications multivoies
<b>Gorizont-8</b>	1983-118-A	URSS (BAI)	30 nov.	35 850 km  en orbite des satellites géostationnaires	1439 min 1,4°	3,4-3,9 GHz (émission) 5,7-6,2 GHz (réception)	Satellite de télécommunications pour transmission de messages télégraphiques et téléphoniques et de programmes de télévision
<b>22° Molnya-3</b> satellite stabilisé sur 3 axes; masse: 1500 kg	1983-123-A	URSS (PLE)	21 déc.	645 km 40 635 km	736 min 62,8°	5,9-6,2 GHz (réception) 3,6-3,9 GHz (émission)	Transporte un équipement pour transmission de programmes de télévision et de radiocommunications multivoies
<b>BS-2A</b> masse: 350 kg; 2 panneaux solaires	1984-5-A	Japon National Space Development Agency	23 janv.	35783 km 35791 km  en orbite des satellites géostationnaires à 110° E	1436,1 min 0,3°	11 91928 ; 11 99600 GHz 100 W  11 70299 GHz 0,1 W 2276,99 MHz 1,3 W	Satellite de radiodiffusion conçu pour supprimer la mauvaise qualité de réception de la télévision dans certaines zones et pour améliorer la technique des satellites de radiodiffusion. Transmet deux canaux de télévision



## Multimètre analogique C d A MAN'X 02

Dans le domaine des contrôleurs universels, la réputation de la société C d A n'est plus à faire : tous les électriciens et tous les électroniciens de quelque expérience ont vu passer, entre leurs mains, au moins un modèle d'une gamme maintenant vaste.

Présenté à la presse le 23 mai dernier, le MAN'X 02, dernier né de la famille, devrait rapidement, par ses caractéristiques souvent étonnantes, se tailler une place de vedette.

La publicité conçue par C d A, et que nos lecteurs ont pu découvrir dans le numéro de mai de notre revue, met l'accent sur l'un des objectifs poursuivis par les concepteurs de l'appareil : une résistance aux chocs dont nos « essais » (nous y reviendrons) montrent qu'elle dépasse même les revendications du constructeur.

### Les caractéristiques électriques du MAN'X 02

Comme tout multimètre analogique traditionnel, le MAN'X 02 assure cinq catégories principales de mesures : celle des tensions continues ou alternatives, celle des intensités continues ou alternatives, et celle des résistances. Accessoirement, le contrôleur peut s'utiliser en décibel-mètre. Nous résumons, ci-dessous, l'essentiel des caractéristiques pour chacune de ces fonctions :

- Tensions continues : 0,1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100 V, 300 V et 1 000 V à pleine échelle, avec une impédance d'entrée de 20 k $\Omega$ /V. Les surcharges admissibles (pendant une durée de 3 secondes) varient de 380 V à 2 000 V, selon la gamme.

- Tensions alternatives : 10 V, 30 V, 100 V, 300 V et 750 V à pleine échelle, avec une impédance d'entrée de 6 325  $\Omega$ /V. Les surtensions admissibles s'échelonnent de 380 V à 1 000 V.

- Intensités continues : 50  $\mu$ A, 100  $\mu$ A, 1 mA, 10 mA, 1 A et 10 A à pleine échelle, avec des chutes de tension variant de 100 mV à 1,7 V pour la déviation totale.

- Intensités alternatives : 1 mA, 10 mA, 100 mA, 1 A et 10 A à pleine échelle. Les chutes de tension varient de 900 mV à 1,7 V.

- Résistances : trois calibres ( $\Omega \times 1$ ,  $\Omega \times 10$  et  $\Omega \times 100$ ). Au total, on peut lire, avec les restrictions d'usage en la matière, de 5  $\Omega$  à 1 M $\Omega$ .

- Décibels : de - 4 à + 22 dB. La référence 0 dB correspond à 1 mV sur 600  $\Omega$ .

### Présentation du contrôleur


Les 27 calibres peuvent être sélectionnés par le jeu d'un unique commutateur rotatif à 23 positions, et le choix des douilles de raccordement des cordons de mesure. On appréciera les précautions prises pour la sécurité de l'utilisateur : le boîtier intégralement isolant, les douilles et les fiches des cordons à structure coaxiale, interdisent tout contact accidentel avec les sources testées.

La robustesse du multimètre MAN'X 02, dépasse tout ce que le sens commun permet d'espérer. L'appareil nous fut, lors d'un premier

contact, présenté en chute libre, de hauteur d'homme. Après un rebond spectaculaire de son boîtier de caoutchouc thermoplastique, nous avons pu constater le maintien de toutes les performances d'origine. Plus discrètement (et hors de vue des responsables de chez C d A), nous avons fait subir à l'exemplaire en notre possession, les pires traitements imaginables : seuls, le capuchon de plastique coiffant l'équipage mobile, et l'un des ressorts de contact de la pile, ont légèrement changé de position. Quelques secondes nous ont suffi pour tout remettre en ordre, et des mesures comparati-





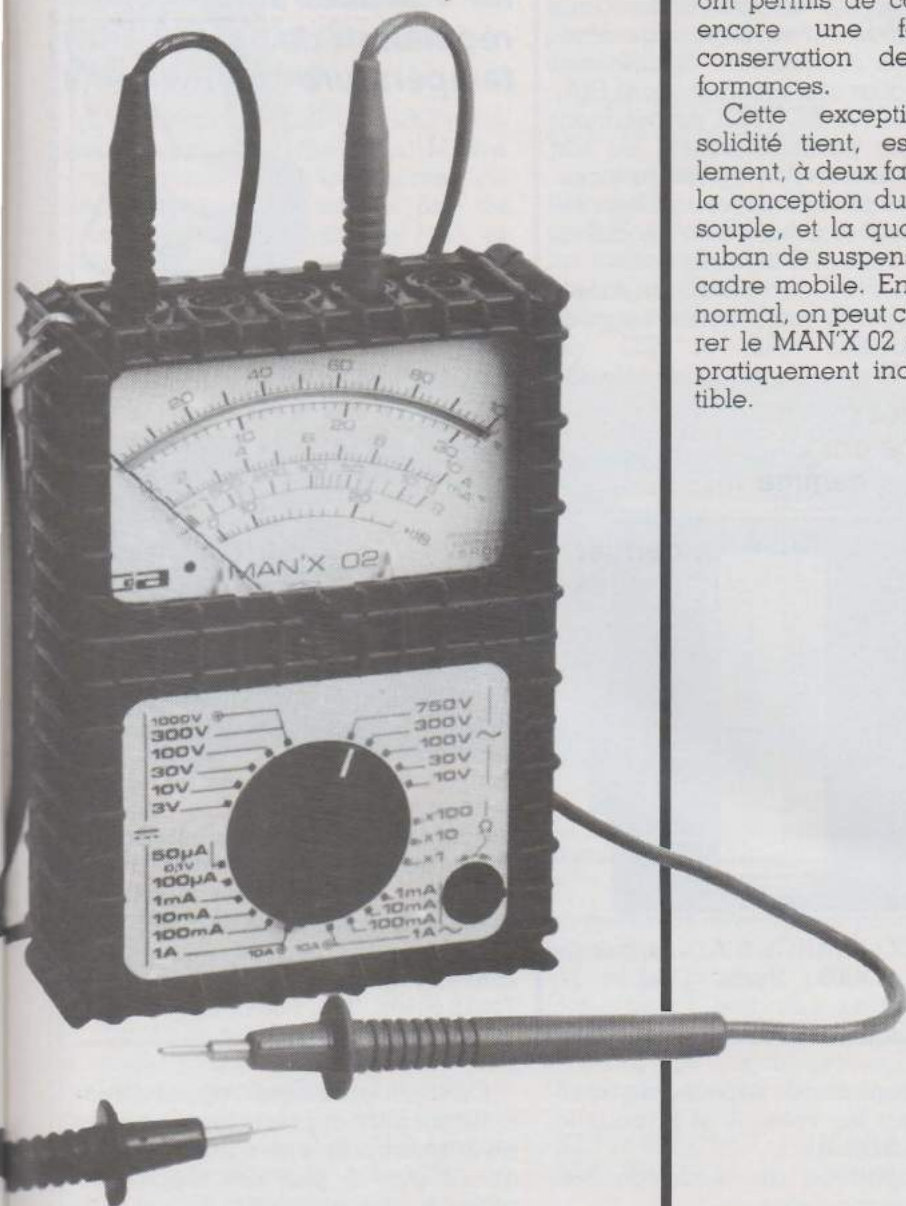

ves, à l'aide d'un multimètre numérique, nous ont permis de contrôler encore une fois la conservation des performances.

Cette exceptionnelle solidité tient, essentiellement, à deux facteurs : la conception du boîtier souple, et la qualité du ruban de suspension du cadre mobile. En usage normal, on peut considérer le MAN'X 02 comme pratiquement indestructible.

## L'étendue des mesures en alternatif

Nous reproduisons, ci-contre, les courbes du constructeur donnant la réponse en fréquence. Vers le haut, les écarts de linéarité dépendent du calibre utilisé. Pour une tension efficace de 10 volts, on n'atteint que 1 % d'erreur à 100 kHz. Les mesures que nous avons effectuées, jusqu'à plus du mégahertz, corroborent ce remarquable comportement, dû, pour une grande part, à un redressement par diodes Schottky.

Dans la pratique, on en déduira que le MAN'X 02 est parfaitement utilisable pour le relevé des courbes de réponse d'équipements « audio » de puissance (tensions efficaces de quelques volts à une trentaine de volts).

## Un astucieux voyant lumineux


A gauche des échelles du cadran (muni d'un miroir antiparallaxe), un voyant lumineux, normalement éteint, signale par son allumage la destruction d'un fusible de protection. Ce dispositif contribue à la sécurité de l'utilisateur, en évitant par exemple la manipulation d'une ligne sous tension, et sur laquelle le contrôleur, après destruction du fusible incorporé, n'aurait rien mesuré.

## Nos conclusions

La précision que procurent les techniques numériques de mesures, s'accompagne d'inconvénients auxquels échappe l'analogique. En particulier, les délais de traitement et d'affichage, ne permettent pas d'apprécier commodément les fluctuations d'une grandeur autour de sa valeur moyenne. Il reste donc de beaux jours aux multimètres à aiguille, aux prix d'ailleurs sensiblement inférieurs.

Avec le MAN'X 02, les ingénieurs de C d A ont fait franchir un pas important à ce type d'appareil, en mettant l'accent sur la robustesse et sur la sécurité, sans qu'en souffre pour autant la précision. Voici donc un multimètre professionnel, qu'apprécieront tant les électriciens que les électroniciens.

R. RATEAU

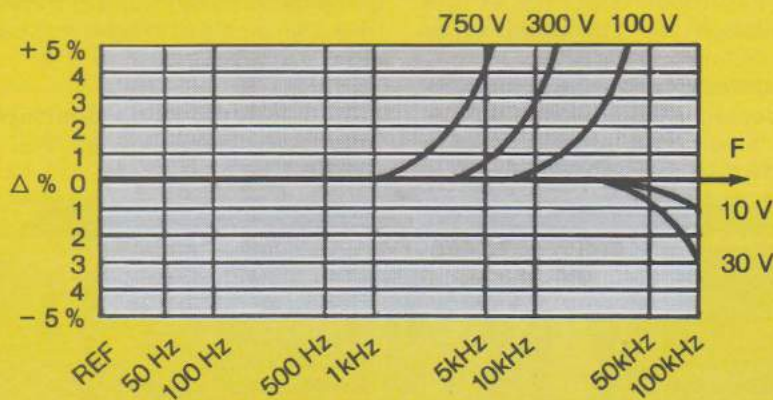



## GRADCO FRANCE : ensembles d'interconnexions sur supports de câblage sans soudure

Importés et distribués par GRADCO FRANCE, les ensembles d'interconnexions sur supports de câblage sans soudure DATA ROUTER de GLOBAL SPECIALITIES CORPORATION sont destinés à faciliter le test et le suivi de lignes de données au sein de systèmes informatiques ou de transmissions.

Trois versions, les modèles 125, 225 et 325, sont offertes et comportent toutes deux connecteurs mâle-femelle du type EIA/D au standard RS 232.

Les DATA ROUTER 125 et 225 présentent le même support d'interconnexions sur 2 x 35 terminaux offrant 5 contacts reliés électriquement. Le modèle 225 possède en outre 8 diodes témoin destinées à suivre l'activité des signaux présents sur 8 lignes.


Le DATA ROUTER 325, en plus des spécifications du DATA ROUTER 225, comporte une surface de câblage sans soudure de 1110 points de contacts, facilitant la conception et l'élaboration de circuits d'interface, de temporisation, de déclenchement, etc.

Les liaisons se font avec de simples straps mono-brin de diamètre maximum de 0,8 mm et les deux rangées de points terminaux accédant aux connecteurs RS 232 sont référencées aux mnémoniques EIA.

Les DATA ROUTER conviennent ainsi tout particulièrement au test comme au suivi de lignes de transmission de données, à l'étude, l'adressage, comme à la modification de lignes de signaux.

Montés sur des pieds en caoutchouc, leur encombrement est pour les modèles 125 et 225 de 100 x 140 mm et pour le modèle 325 de 165 x 280 mm.

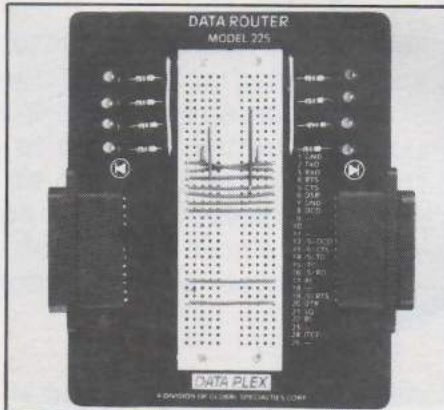Ils sont offerts à des prix hors TVA s'échelonnant de 595 F à 1 270 F selon les modèles.



GRADCO FRANCE S.A. : 24, rue de Liège, 75008 Paris. Tél. : (1) 294.99.69.

## ISKRA : fer à souder à régulation de température



L'ensemble de soudage Iskra THS 11 comporte un fer d'une puissance maximale de 60 watts, et un dispositif de réglage et de régulation de la température de la panne, fonctionnant dans la plage de 180° C à 420° C. Le transformateur incorporé assure l'isolement galvanique entre le secteur et les circuits d'utilisation. L'appareil est prévu pour une tension primaire de 220 volts ( $\pm 10\%$ ), et le fer travaille sous 24 volts.

Lors du soudage, les variations de température de la panne ne dépassent pas  $\pm 2\%$  autour du point de consigne. Un témoin lumineux signale les mises sous tension du fer, et le bloc de régulation reçoit une éponge de nettoyage.

ISKRA France : 354, rue Lecourbe, 75015 Paris. Tél. : 554.04.27.

## TEKTRONIX : extension et améliorations de la série des oscilloscopes 2200

Née en 1981, la gamme des oscilloscopes Tektronix 2200 semble avoir rencontré la faveur des utilisateurs, puisque plusieurs milliers d'exemplaires en ont déjà été diffusés. Cette expérience, et les suggestions des clients, ont conduit le constructeur à apporter divers perfectionnements aux modèles 2213 et 2215, devenus respectivement 2213 A et 2215 A. Tous deux offrent une bande passante élargie de 50 à 60 MHz, et une trace à la fois plus fine et plus brillante, grâce à une augmentation de 40 % de la tension de post accélération.

Parmi les autres améliorations apportées aux nouveaux appareils, on notera, principalement :

- l'adjonction d'une limitation de bande passante (10 MHz) ;

- la commande séparée de luminosité sur les voies A et B (pour le modèle 2215 A) ;

- l'apparition du mode de balayage monocoup ;

- une augmentation de la fréquence de découpage (500 KHz au lieu de 250 KHz) ;


- une diminution de la capacité d'entrée (20  $\mu$ F au lieu de 30  $\mu$ F) ;

- une amélioration du taux de réjection en mode commun, et une augmentation de l'isolation entre voies ;

- un accroissement de la sensibilité de déclenchement sur la voie A (20 à 30 % selon les fréquences et la source de déclenchement).

Ces performances apparaîtront d'autant plus appréciables, qu'elles ne s'accompagnent d'aucune incidence sur le prix des appareils, grâce à une réduction du nombre des composants, et à l'utilisation d'un circuit imprimé unique. Les oscilloscopes 2213 A et 2215 A se trouvent ainsi bien placés, dans la catégorie des appareils portables de hautes performances. Rappelons qu'ils bénéficient d'une garantie de trois ans, incluant le tube cathodique et la main-d'œuvre.

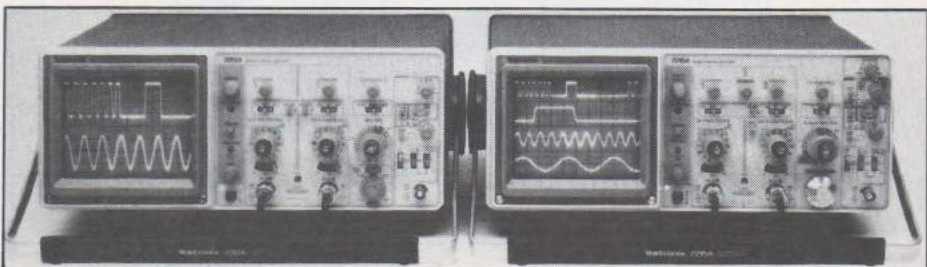TEKTRONIX : ZAC de Courtabœuf, 91941 Les Ulis Cedex. Tél. : (6) 907.78.27.





## GRADCO FRANCE : alimentation stabilisée à trois tensions de sortie indépendantes

L'alimentation 1301 de GSC (Global Specialties Corporation) délivre simultanément, sur trois sorties indépendantes, une tension fixe de 5 volts (intensité maximale 1 A), et deux tensions continuellement réglables de 5 à 18 volts (intensité maximale de 0,5 A).

En façade, deux galvanomètres affichent les tensions et les courants. Un commutateur à trois positions permet de les raccorder à chacune des sorties.

Voici les principales caractéristiques de cet appareil :

- régulation en fonction du secteur meilleure que 10 mV sur la sortie 5 V, et meilleure que 30 mV sur les sorties variables ;
- régulation en fonction de la charge meilleure que 50 mV sur la

sortie 5 V, et que 150 mV sur les sorties variables ;

- ondulation résiduelle respectivement inférieure à 5 mV et 10 mV crête-à-crête, sur ces différentes sorties.

- possibilité de connecter les sorties en série, pour augmenter les tensions délivrées.

**GRADCO FRANCE S.A. : 24, rue de Liège, 75008 Paris. Tél. : (1) 294.99.69.**



## Les produits JELT pour l'électronique

Parallèlement à l'industrie électronique proprement dite se sont développés, dans d'autres industries telle la chimie, des secteurs d'activités connexes, visant à l'élaboration de produits destinés à la mise en œuvre ou à la maintenance de matériel électronique.

La jeune société JELT a su introduire sur ce marché une gamme de produits équilibrés, bénéficiant des acquis technologiques en matière de solvants de nettoyage, résines de protection, lubrifiants de synthèse.

Afin de s'adapter aux divers besoins des utilisateurs, les produits sont conditionnés sous différentes formes, en fûts pour les administrations, l'armée, les grands constructeurs, en bidons ou aérosols pour les sociétés de taille plus modeste. Ainsi l'amateur en électronique peut-il se procurer en mini-atomiseur, les mêmes produits que l'industriel, ceci avec facilité, puisque plus de 500 points de vente existent, en France et à l'étranger.

30 produits différents existent actuellement et huit nouveaux sont annoncés par JELT pour 84. Citons

ici quelques-uns de ces produits et leurs applications.

D'autres produits, présentés sous forme de kit, sont plus particulièrement destinés à l'informatique, pour le nettoyage des claviers et écrans. Un papier spécial existe également

pour le nettoyage des imprimantes à aiguilles.

Sachant proposer des solutions aux problèmes des utilisateurs selon leurs activités, JELT prouve ainsi son dynamisme dans ce secteur industriel.

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| JELTONET C1 ET JELTONET + : | : Nettoyant pour tous contacts (désoxydation - protection - lubrification).  |
| TROPICOAT V1                | : Vernis pour circuits imprimés.   |
| TRIJEET F 113               | : Solvant de nettoyage spécial électronique (nettoyage sec de tous contacts).  |
| AIRSEC S 7                  | : Gaz comprimé pour le dépoussiérage de tout appareillage. Même sous tension, séchage, nettoyage des optiques...   |
| GIVRELEC G 60               | : Refroidisseur permettant d'abaisser la température très localement jusqu'à - 60° C, permet de détecter les pannes d'origine thermique ou protéger les composants avant soudure...  |
| SILICOJEET S 13             | : Graisse silicone en atomiseur, permet de faciliter l'échange thermique entre un transistor et son dissipateur. Un produit qui nous a particulièrement séduit par sa simplicité d'emploi, la graisse devient pâteuse après vaporisation du solvant. |



## Nouveautés 3M

La moindre dérivation à réaliser sur un câble, dans un circuit électrique ou électronique, oblige souvent à sectionner le conducteur afin d'effectuer une répartition sur une borne relais, ou encore à recourir à d'inélegantes et parfois dangereuses épissures.

La solution proposée par 3M consiste en un connecteur auto-dénudant conçu autour d'un type de contact original dit contact en U, développé par cette société des années 60.

### Qu'est-ce que le contact en «U»

Malgré sa grande simplicité apparente, l'élément en «U», qui équipe les connecteurs Scotchlock, possède des caractéristiques soigneusement élaborées afin d'obtenir, pour chacune de ses fonctions, la plus grande efficacité.

### Le dénudage du câble

Lorsque l'enveloppe isolante du conducteur pénètre entre les branches de l'élément en «U», elle vient

se découper sur les arêtes de cet élément, dégageant ainsi automatiquement le conducteur.

### Le contact électrique

Par la nature même du métal qui compose cet élément en «U» (un alliage de cuivre étamé), le conducteur est très performant et résiste de surcroît à l'oxydation.

L'écartement initial des branches a été spécialement calculé afin qu'au moment où l'on enfonce l'élément sur le conducteur, ce dernier soit déformé légèrement. Les branches ont une élasticité suffisante pour ne pas sectionner le conducteur.

Au cours de cette opération, la friction de l'élément en «U» sur le câble élimine toutes les traces d'oxydation du conducteur, ce qui améliore très nettement la qualité du contact ; grâce à la déformation du conducteur, la surface de contact est au moins égale à la section du fil, et du fait de l'élasticité des branches de l'élément, une pression élastique permanente assure la durabilité du contact.

### Le maintien mécanique

Il est réalisé par la pénétration contrôlée de l'élément en «U» et la déformation du conducteur qui en résulte, ainsi que par la compression permanente due à l'élasticité des branches de l'élément en «U».


### Les connecteurs auto-dénudants Scotchlock

La gamme des connecteurs Scotchlock permet de réaliser facilement tous les travaux de simples dérivations, doubles dérivations, de jonctions en bout et jonctions en ligne, sur des fils de section allant de 0,5 à 4 mm<sup>2</sup>, rigides ou souples, en basse tension et courants faibles.

Ils sont constitués d'un corps de guidage des fils et d'un couvercle à charnière pour protéger les contacts. Un élément en «U» composé d'un alliage de cuivre assure le contact à la surface des conducteurs.

Ces connecteurs remplacent dans la plupart des cas le traditionnel domino pour des tensions allant jusqu'à 500 volts.

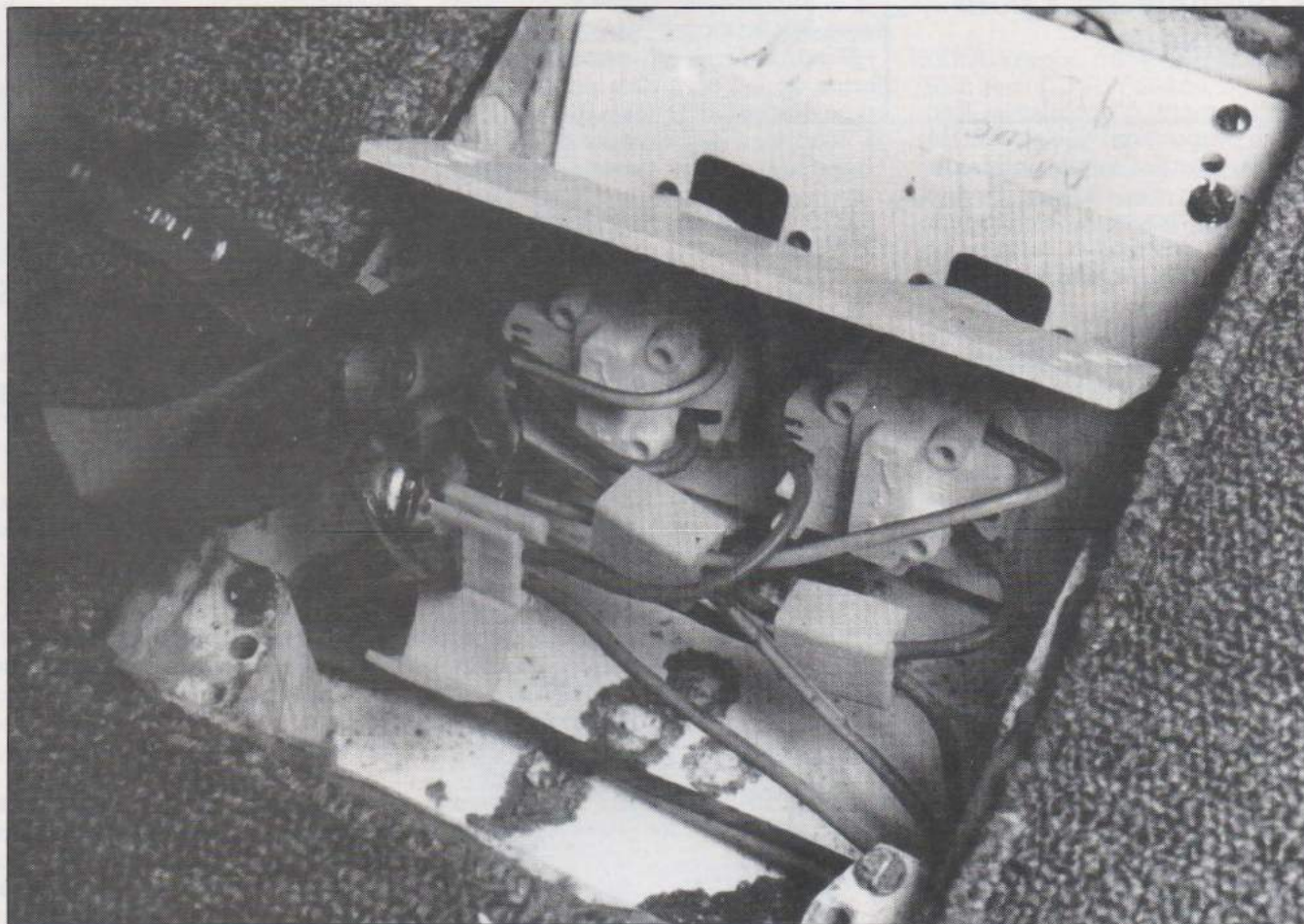La mise en œuvre des connecteurs Scotchlock est très simple et ne de-







mande pas d'outillage spécial, elle s'effectue en trois temps :

- 1) mise en place des fils dans le connecteur,
- 2) l'opération de connexion proprement dite,
- 3) la fermeture du couvercle par pression manuelle.

La sécurité est assurée par une excellente isolation, le contrôle de la qualité du contact s'effectue en soulevant le couvercle.
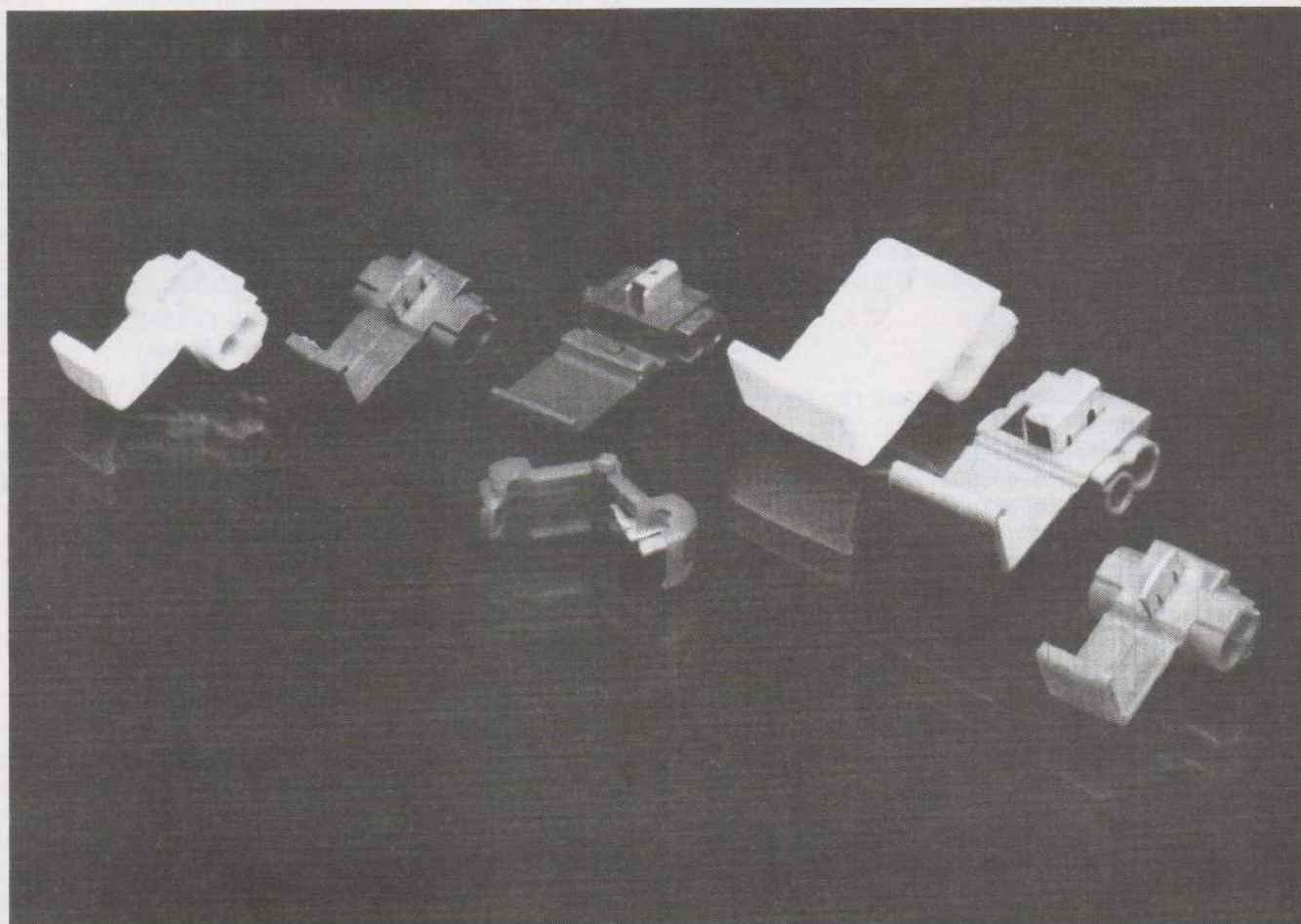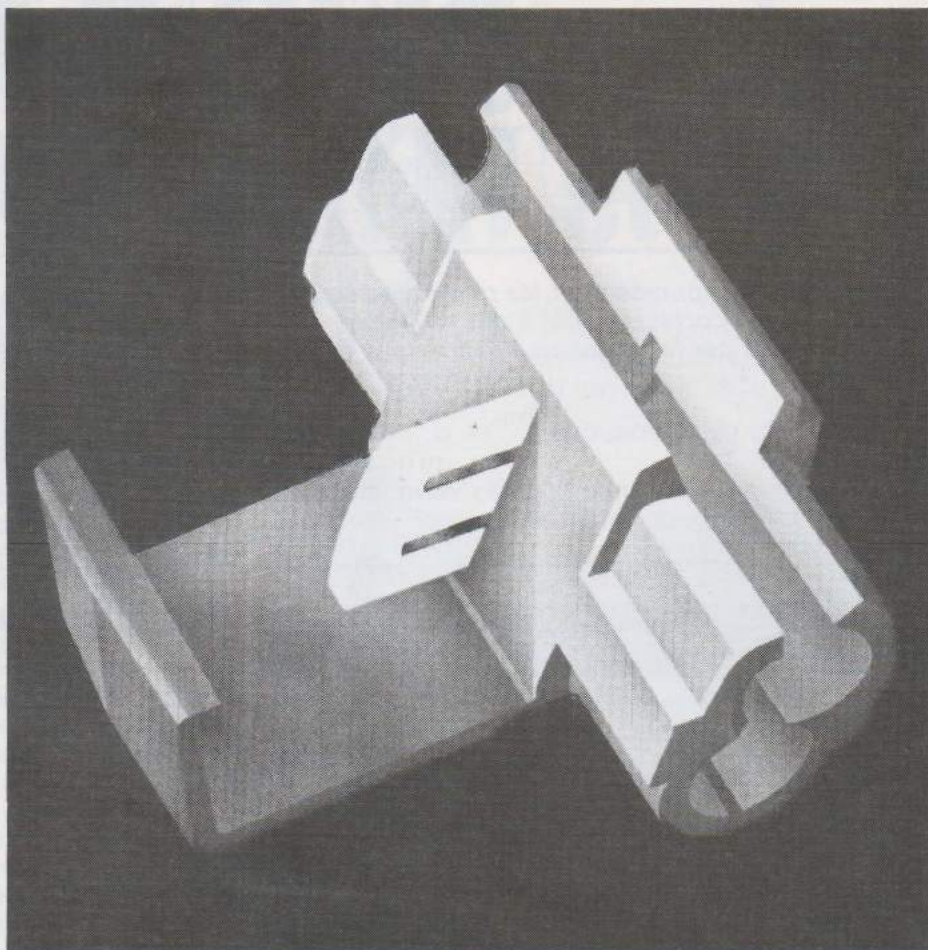
## Caractéristiques techniques communes à tous les connecteurs Scotchlock 3M

- Corps en polypropylène inaltérable.
- Élément métallique en alliage de cuivre étamé.
- S'adapte indifféremment aux fils rigides et souples.
- Compatible avec tous les isolants à base de caoutchouc ou de matériaux synthétiques.
- Chaque modèle codifié par une couleur.
- Insensible à la chaleur, aux hydrocarbures, sels, acides, huiles.
- Insensible aux vibrations.





# SERVICE

# CIRCUITS IMPRIMÉS

Les circuits imprimés dont les références figurent sur cette page correspondent à des réalisations sélectionnées par la rédaction suivant deux critères :

1) difficulté de reproduction,

2) engouement présumé (d'après votre courrier et les enquêtes précédemment effectuées).

Nous sommes contraints d'effectuer un choix car il est impossible d'assurer un stock sur toutes les réalisations publiées. Par ailleurs, cette rubrique est un service rendu aux lecteurs et non une contrainte d'achat : les circuits seront toujours dessinés de façon à ce qu'ils soient aisément reproductibles avec les moyens courants.

Certaines références non indiquées ici sont encore disponibles (nous consulter).

## Circuits imprimés de ce numéro :

Références	Article	Prix estimatif
EL 440 A	Préamplificateur .....	30 F
EL 440 B	Booster symétriseur .....	50 F


## Circuits imprimés des cinq numéros précédents :

Références	Article	Prix estimatif
EL 409 A	Voltmètre digital (affichage) .....	10 F
EL 409 B	Voltmètre digital (convertisseur A/D) .....	10 F
EL 414 A	Sécurité pour modèles réduits .....	14 F
EL 414 B	R.I.A.A. 2310 .....	28 F
EL 414 E	Adaptateur 772 .....	16 F
EL 414 F	Alimentation + .....	18 F
EL 415 C	Inverseur 772 .....	20 F
EL 415 D	Ampli de sortie à 2310 .....	20 F
EL 417 A	Préampli guitare .....	86 F
EL 418 A	Récepteur IR + affichage .....	80 F
EL 418 C	Platine clavier pour l'émetteur I.R. ..	12 F
EL 418 E	Carte ampli RPG 50 .....	46 F
EL 419 B	Système d'appel secteur, émet. ....	20 F
EL 419 C	Système d'appel secteur, récept. ....	26 F
EL 419 D	Système d'appel secteur, répét. ....	14 F
EL 421 A	B. Sitter, platine de puissance .....	20 F
EL 421 B	B. Sitter, platine de commande .....	24 F
EL 422 G	Platine synthèse Em. R/C .....	20 F
EL 424 A	Cinémomètre, carte principale .....	130 F
EL 424 B	Cinémomètre, carte affichage .....	28 F
EL 424 F	Programmation d'Eprom, carte aff. ..	36 F
EL 425 B	Connecteur .....	16 F
EL 425 D	CR 80, platine principale (n° 424) ...	122 F
EL 425 E	CR 80, carte vu-mètre .....	24 F
EL 426 A	Interface ZX81 .....	48 F
EL 426 B	Synthé de fréquence ZX81 .....	32 F
EL 426 C	Platine TV Siemens .....	112 F
EL 426 D	Clavier (Platine TV) .....	40 F
EL 426 E	Affichage (Platine TV) .....	18 F

EL 427 B	Commutateur bicourbe Plat. princ. ...	114 F
EL 427 C	Commutateur bicourbe Alimentation ..	30 F
EL 427 D	Comm. bicourbe Ampli de synch. ...	16 F
EL 428 A	Platine décodeur PAL-SECAM .....	102 F
EL 428 B	Carte Péritel .....	48 F
EL 428 D	Extension EPROM ZX81 .....	18 F
EL 428 E	Ampli téléphonique .....	24 F
EL 429 A	Carte de transcodage .....	36 F
EL 429 B	Bargraph 16 LED .....	66 F
EL 430 A	Ventilateur thermostatique .....	30 F
EL 430 B	Synthétiseur RC .....	50 F
EL 430 C	Tête HF 72 MHz .....	34 F
EL 430 D	HF 41 MHz .....	34 F
EL 431 A	Alim. et interface pour carte à Z 80 ..	42 F
EL 431 B	Booster 2 x 23 W .....	44 F
EL 432 A	Centrale de contrôle batterie .....	20 F
EL 432 B	Centrale convertisseur .....	14 F
EL 432 C	Centrale shunt .....	8 F
EL 432 D	Séquenceur caméra 1 .....	26 F
EL 432 E	Séquenceur caméra 2 .....	36 F
EL 432 F	Milliohmètre .....	40 F
EL 433 A	Préampli (carte IR de base) .....	28 F
EL 433 B	Préampli (carte IR codage) .....	38 F
EL 433 C	Synthé: alimentation .....	46 F
EL 433 D	Synthé: carte oscillateur .....	58 F
EL 434 A	Préampli (carte alim.) .....	46 F
EL 434 B	Préampli (carte de commutation) ...	66 F
EL 434 C	Préampli (correcteur de tonalité) ....	22 F
EL 434 D	Préampli (carte récept. linéaire) .....	82 F
EL 434 E	Synthétiseur (carte VCF, VCA, ADSR) ..	72 F
EL 434 F	Synthétiseur (carte LFO) .....	32 F
EL 434 G	Mini-chaîne (carte amplificateur) ....	58 F
EL 435 A	Synthé gestion clavier .....	114 F
EL 435 B	Synthé extension clavier .....	30 F
EL 435 C	Synthé interface D/A .....	38 F
EL 435 D	Générateur pour tests sono .....	24 F
EL 436 A	Testeur de câbles CT 3 .....	48 F
EL 436 B	Préampli carte logique .....	68 F
EL 436 C	Préampli carte façade .....	102 F
EL 437 A	Carte codeur SECAM .....	100 F
EL 437 B	Mini-signal tracer .....	22 F
EL 438 A	Synchrodis .....	30 F
EL 438 B	Convertisseur élévateur .....	20 F
EL 439 A	Alarme hyperfréquences .....	156 F
EL 439 B	Alimentation pour glow-plug .....	22 F
EL 439 C	Meltem 99, carte principale .....	68 F
EL 439 D	Meltem 99, carte affichage .....	12 F


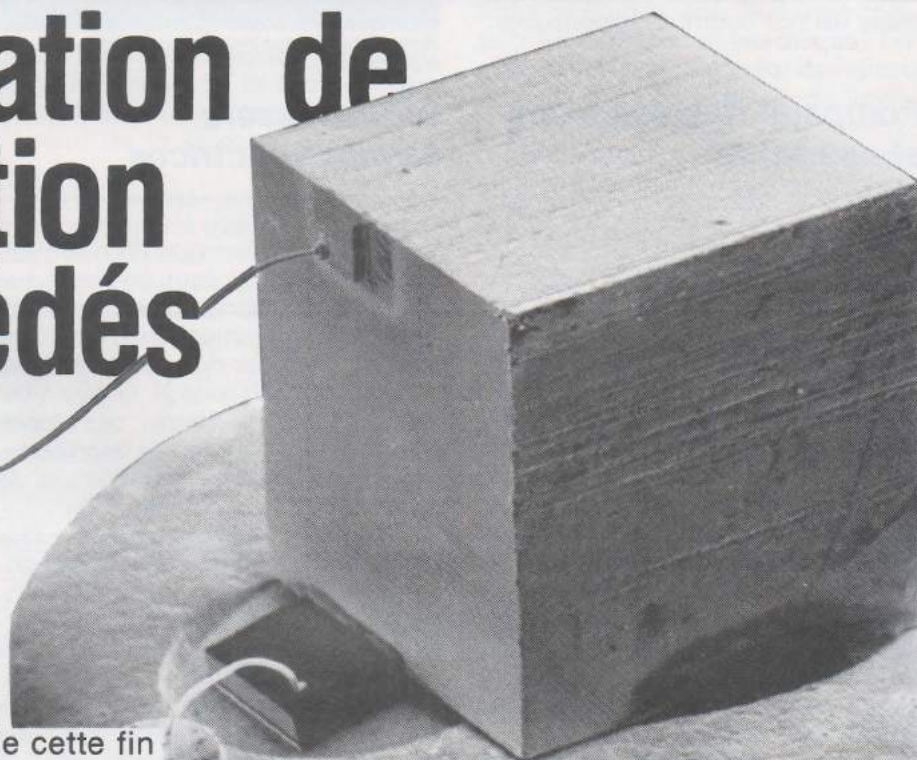
# Etat actuel des recherches sur la transduction et la mémorisation de l'information par procédés optiques



Le développement des besoins et des moyens de communication constitue peut-être la caractéristique essentielle de nos civilisations de cette fin du 20<sup>e</sup> siècle. Il s'accompagne, corrélativement, d'une nécessité croissante des informations.

L'un des véhicules prometteurs de l'information, est la lumière, dans la mesure où (cas des lasers) son émission cohérente et monochromatique permet d'exploiter les fréquences élevées qui la caractérisent : on s'explique alors la densité des recherches effectuées dans le domaine des lasers. En ce qui concerne le stockage, les matériaux pour mémoires optiques sont appelés à d'importants développements.

Nous donnons ici un aperçu des recherches actuellement conduites dans ces domaines, en nous appuyant sur deux communications des laboratoires d'électronique et de physique appliquée de Philips.

## A - Les lasers à semiconducteur

L'émission laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) a connu ses débuts avec les travaux du regretté professeur Kastler, qui lui ont valu le prix Nobel de physique en 1966. On s'intéresse beaucoup, maintenant, aux diodes lasers à semiconducteur.

### Monochromatisme et cohérence de la lumière

Comme tout rayonnement électromagnétique, la lumière se caractérise, en autres paramètres, par sa longueur d'onde. Dans le spectre visible, celle-ci varie de 4 000 à 7 500 Å environ. La lumière que nous dispense le soleil, ou nos habituelles sources d'éclairage artificiel, résulte du mélange de longueurs d'onde diverses, soit en un spectre continu, soit par raies discrètes. On dira d'une lumière qu'elle est **monochromatique** (une seule couleur) si elle ne comporte qu'une longueur d'onde unique.

La cohérence est une notion un peu plus délicate à cerner. Dans une source lumineuse traditionnelle - une lampe à incandescence par exemple - chaque atome excité n'émet qu'un train d'ondes extrêmement bref, de l'ordre de la nanoseconde. Les très nombreux atomes d'une source, qui vibrent au hasard et indépendamment les uns des autres, émettent ainsi des trains d'ondes sans aucune cohérence, donc sans relation de phases.

La caractéristique des lasers réside dans le fait que l'émission y étant **stimulée**, chaque excitation déclenche en phase tous les atomes concernés. Cette cohérence constitue une nécessité absolue pour de nombreuses applications comme,



notamment, la communication dans certains systèmes utilisant des fibres optiques. Il existe d'ailleurs divers niveaux de cohérence, et il est souhaitable que celle-ci soit moins grande pour d'autres systèmes de communication. Pour la lecture des «Compact Disc», la cohérence devient inutile, mais le monochromatisme est par contre indispensable.

## Pompage des électrons et des trous

Nous nous limiterons aux problèmes de pompage dans les lasers solides, à diode semiconductrice. Dans un semiconducteur, les porteurs se situent à différents niveaux énergétiques. On peut distinguer deux bandes d'énergie essentielles, comme le montre la figure 1 : la bande de conduction, à énergie relativement élevée, et la bande de valence, à énergie relativement faible. Les électrons, responsables de la conduction dans les matériaux de type N, occupent le bas de la bande de conduction, les trous, assurant la conduction dans les matériaux de type P, se situant dans le haut de la bande de valence.

Lorsqu'un électron et un trou se recombinent, il peut y avoir émission d'un photon dont l'énergie - donc la longueur d'onde associée - est déterminée par la différence d'énergie entre la bande de conduction et la bande de valence. Lors d'une émission stimulée, ce sont des photons incidents qui provoquent la recombinaison électron-trou. L'émission ne peut s'entretenir que si on «pompe» suffisamment d'électrons dans la bande de conduction, et de trous dans la bande de valence. Ce résultat s'obtient, pour les lasers à semiconducteur, en faisant circuler un courant électrique dans une jonction PN de structure appropriée.


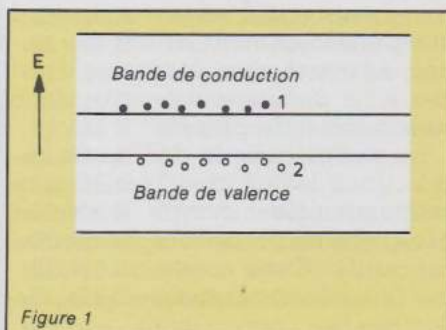


Figure 1

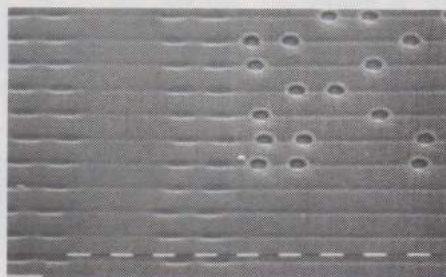

Surface d'un disque de stockage à composés organiques.

## Diodes lasers semiconductrices

Si, dans une jonction PN à l'équilibre, on envoie un courant électrique dans la direction qu'indique la figure 2, il y a injection d'électrons supplémentaires dans la zone P, et de trous dans la zone N. Grâce à cet excédent de porteurs, ces zones pourront, dans certaines conditions, devenir le siège d'amplification de lumière par émission stimulée.

Les laboratoires de recherche Philips d'Eindhoven ont, à la fin des années 60, breveté un laser semiconducteur à hétérojonction, c'est-à-dire à jonction entre matériaux de composition différente (sandwich). Dans une telle structure, la couche active, où se produit l'effet laser, est emprisonnée entre deux couches à indice de réfraction plus faible. Par réflexion totale, les photons restent alors dans la couche active, où leur densité devient suffisante pour provoquer la stimulation. La figure 3 représente, schématiquement, la structure d'un tel type de laser. Les plans de clivage du cristal enserrant la couche active, servent de miroirs semi-transparents.

La structure multicouche s'obtient par épitaxie en phase liquide, à partir de différents matériaux : l'arséniure de gallium Ga As, l'arséniure d'aluminium-gallium Al Ga As, ou le phosphore arséniure d'indium-gallium In Ga As P, selon la longueur d'onde désirée.

Les lasers Al Ga As servent principalement à la lecture des disques compacts. Les lasers In Ga As P, à longueur d'onde plus grande (13 000 à 15 500 Å), s'utilisent dans les transmissions par fibres optiques.

Actuellement, et malgré des études de structure cristalline par microscopie électronique ou microscopie aux infrarouges, on s'explique mal le vieillissement qui affecte à la longue les lasers à état solide, et dégrade certaine de leurs caractéristiques.

## B - Matériaux pour mémoires optiques

L'enregistrement, sur des mémoires optiques, de données vidéo, audio, ou alphanumériques, autorise une grande capacité de stockage, et un accès rapide à l'information. Les laboratoires de recherches Philips travaillent, actuellement, sur les alliages tellure-sélénium, les composés organiques, ou les matériaux optomagnétiques, capables de fonctionner en mémoires optiques.

Pratiquement, les dispositifs d'enregistrement opto-électroniques se présentent sous forme d'un disque revêtu d'une couche sensible, dans laquelle un faisceau laser grave des micro alvéoles (voir les photographies jointes), traduisant l'information sous forme codée. Les recherches portent sur les matériaux les mieux appropriés, et dont certains permettent l'effaçage. Trois de ces matériaux semblent actuellement porteurs d'espoirs.

## Les alliages tellure-sélénium

Il s'agit d'alliages polycristallins, dont la maîtrise du point de fusion, et la stabilité, sont améliorées par l'adjonction de faibles quantités d'arsenic. Après dépôt sur un substrat, on crée les micro-cuvettes par fusion locale à l'aide d'un faisceau laser. Les tests de durée de vie montrent que, sans précautions particulières, le stockage de l'information peut-être garanti pour au moins 10 ans.

Les alliages tellure-sélénium conduisent à d'excellents rapports signal/bruit, ce qui autorise leur emploi en vidéo. Ils permettent l'effaçage de l'information, et l'inscription de données nouvelles, grâce à une fusion locale sans formation d'al-

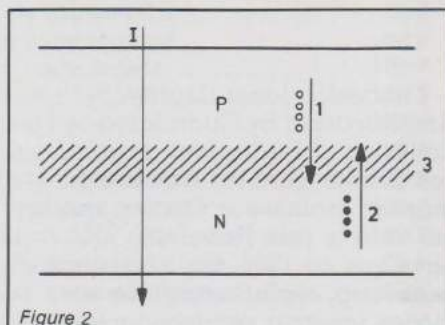


Figure 2



véoles : les zones fondues, en se refroidissant rapidement, se solidifient dans une phase amorphe, et l'effacement s'obtient à l'aide d'un faisceau d'énergie suffisante pour assurer le retour à la phase cristalline.


## Les composés organiques

Certains composés organiques offrent, même en épaisseurs très faibles, un grand coefficient d'absorption, et un haut pouvoir réfléchissant. On y obtient l'effet de mémoire en créant des micro-cuvettes par fusion à l'aide d'un faisceau laser, mais sans atteindre (contrairement au cas précédent) le niveau du substrat. La lecture consiste alors à détecter des variations dans le coefficient de réflexion.

Les composés organiques ne permettent pas l'effaçage, car le processus de fusion y est irréversible. Par contre, leur durée de vie atteint celle des alliages de tellure-sélénium. La bonne valeur du rapport signal/bruit les destine aussi bien à l'enregistrement numérique que vidéo. Remarquons d'ailleurs qu'il y a, ou qu'il y aura, recouvrement de ces deux concepts, dans la mesure où toute grandeur analogique se peut traiter numériquement, par les habituelles méthodes de conversion analogique/numérique.
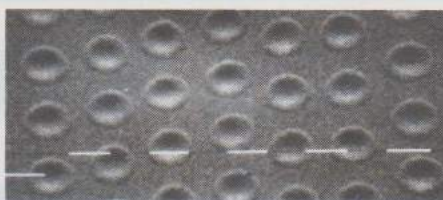
## Les matériaux opto-électroniques

Dans ces matériaux (composés gadolinium - fer - cobalt magnétiques à l'état amorphe), on peut inverser localement la polarisation magnétique par chauffage \*. A la lecture, la direction de polarisation




Disque numérique à base d'alliage tellure-sélénium. Dans les sillons pré-imprimés, où s'alignent les micro alvéoles, on distingue des élargissements locaux constituant une adresse pour retrouver rapidement l'information.

de la lumière réfléchie tourne par rapport à celle de la lumière incidente (effet Kerr), dans un sens qui dépend de la direction d'aimantation.

Ce processus permet l'effaçage aussi facilement que l'inscription : il suffit de chauffer avec un faisceau laser, en présence d'un champ magnétique extérieur de même direction que celle de l'aimantation initiale.

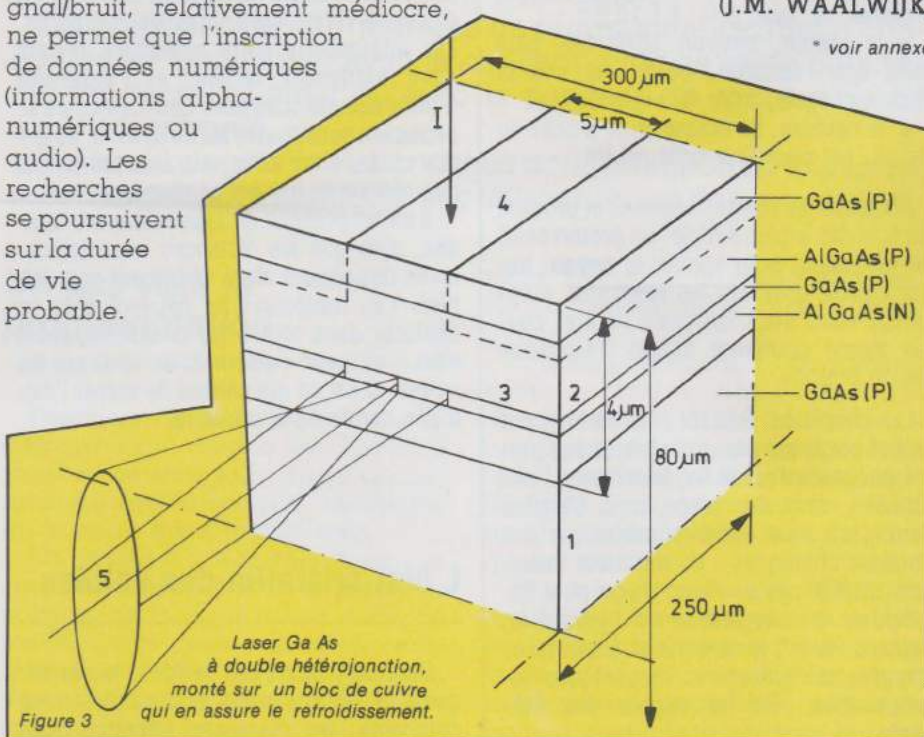A l'heure actuelle, le rapport signal/bruit, relativement médiocre, ne permet que l'inscription de données numériques (informations alpha-numériques ou audio). Les recherches se poursuivent sur la durée de vie probable.



## Conclusion

La transmission d'informations par voie lumineuse, et leur archivage sur des matériaux pour mémoires optiques, intéressent aussi bien les applications professionnelles que celles destinées au grand public. Dans ce dernier cas, le disque compact (audio) et le vidéo-disque, bénéficieront de plus en plus des efforts conçus pour l'élaboration de lasers bon marché et fiables. Dans l'avenir, on peut attendre que l'enregistrement et l'effacement deviennent accessibles au public.

R. RATEAU  
D'après des documents  
des laboratoires  
de recherches Philips EINDHOVEN  
(N. WIEDENHOF)  
(J.M. WAALWIJK)

\* voir annexe

### TOUS LES ACCESSOIRES

#### AUDIO

- casques
- transistors
- radio-cassettes
- auto-radio
- cassettes
- cordons de liaison
- connecteurs
- cable

#### TV



- antennes
- adaptateurs
- cordons
- connecteurs
- cable

#### VIDEO



- duplication
- adaptateurs
- cordons de liaison
- connecteurs
- cable

#### MICRO INFORMATIQUE

- cordons Pétrel
- cordons de liaison
- prolongateur
- alimentations
- livres techniques
- jeu d'action programme
- cassettes
- disquettes



Magnétophone spécial informatique  
(TVA 18,60 %)  
compatible Oric, Oric I, Atmos,  
Lynx, ZX 81, Aquarius

Professionnels intéressés par ces produits, contactez la  
société 3Z - Tél. (16) 1 831.83.43 - Télex Troisa 215819F  
3, rue de l'aviation - 93700 DRANCY.

DEMANDE DE TARIF  
Cachet commercial  
obligatoire



## Annexe

Les premières théories cohérentes, et scientifiquement fondées, visant à analyser la structure de la matière, et à expliquer intimement ses propriétés physiques et chimiques, datent du 19<sup>e</sup> siècle. A cette époque, on a su prouver l'existence des atomes, et proposer des modèles (encore imparfaits) de leur organisation interne. Les méthodes et les moyens du 20<sup>e</sup> siècle, ont conduit à une véritable explosion de nos connaissances dans ce domaine.

De façon très simplifiée, on peut considérer l'atome comme constitué de trois types de particules :

- l'**électron**, assimilable à une très petite sphère, porte une charge électrique négative,  $-e$ , avec  $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$  c.
- le **proton**, environ 1840 fois plus lourd que l'électron, porte une charge électrique égale, mais de signe opposé.
- le **neutron**, de masse égale à celle du proton, est électriquement neutre.

Au sein d'un atome, neutrons et protons (dans le cas le plus simple, un proton seul) se regroupent pour former le **noyau**, autour duquel gravitent les électrons. L'ensemble étant électriquement neutre, chaque atome comporte autant d'électrons que de protons.

Les chimistes, très tôt (17<sup>e</sup> siècle), ont baptisé **corps purs** les substances aux propriétés constantes : le fer, le carbone, l'eau distillée... sont des corps purs. Certains d'entre eux sont décomposables par des procédés chimiques : de nos trois exemples, c'est le cas de l'eau, qu'on peut décomposer en oxygène et en hydrogène. D'autres : le fer, le carbone et, à leur tour, l'oxygène et l'hydrogène, ne sont plus décomposables. On les appelle des **éléments**.

On a pu préciser cette notion lorsqu'on a montré que chaque élément (il en existe environ 90 à l'état naturel, et une dizaine créés par l'homme à l'aide des méthodes de physique nucléaire) ne comportait qu'un seul type d'atomes.

Les atomes n'existent qu'exceptionnellement à l'état d'individus indépendants les uns des autres. Le plus souvent, ils se combinent soit entre individus semblables (on obtient alors des corps simples, comme l'oxygène ou le fer), soit entre individus différents, pour former des corps composés (l'eau, l'oxyde de carbone, etc.). Ces groupements peuvent conduire soit à une structure **amorphe**, soit à une structure **cristalline**.

# L'état amorphe, l'état cristallin, et les propriétés optiques

## Le cas des gaz et des liquides

Dans les gaz, les groupes d'atomes (on les appellera **molécules**) sont séparés les uns des autres par des distances très grandes vis-à-vis de leurs dimensions propres. Les interactions entre molécules restent alors extrêmement faibles, et l'ensemble n'offre aucune cohésion. Les molécules se déplacent dans toutes les directions, au gré des chocs entre elles, ou avec les parois des récipients qui les contiennent.

Il en est presque de même dans les liquides, bien que les distances intermoléculaires deviennent alors nettement plus faibles. Les molécules ne peuvent plus se déplacer dans toutes les directions, mais elles « glissent » aisément les unes sur les autres. C'est ce qui permet de verser l'eau d'une carafe dans un verre.

## L'état cristallin des solides

Dans la plupart des solides, les arrangements entre atomes sont extrêmement compacts, les distances interatomiques devenant aussi faibles que les dimensions des atomes eux-mêmes. Il n'est plus possible, alors, de séparer des groupements de quelques atomes, qu'on pourrait qualifier de molécules.

De plus, différentes méthodes d'investigation, notamment par les rayons X, permettent de montrer que l'ensemble des atomes s'organise en une structure très régulière, résultant de la répétition longuement répétée, dans toutes les directions, des mêmes motifs élémentaires. L'ensemble constitue un réseau, nommé **réseau cristallin**. A l'échelle macroscopique, on retrouve la régularité de ces arrangements atomiques, dans l'aspect extérieur de certains solides : cristaux du gros sel de cuisine, cristaux de quartz, etc.

## L'état amorphe

Certaines substances d'apparence solide, n'offrent pas l'arrangement atomique régulier d'un cristal : les forces qui tendent à ordonner les atomes, y sont trop faibles. Ces substances sont dites **amorphes**. Tel est l'exemple du verre ordinaire, par opposition au cristal, ou du noir de fumée, par opposition au graphite et au diamant, qui sont pourtant constitués des mêmes atomes. Ces différences s'expliquent par les conditions différentes de solidification, entre autres la vitesse de refroidissement ; lorsque cette dernière est suffisamment élevée, les atomes du corps se trouvent « figés » avant d'avoir pu gagner les sites qu'ils occuperaient dans le cristal. C'est ce phénomène que provoque, dans les alliages tellure-sélénium, la fusion locale à l'aide d'un faisceau laser, suivie d'une solidification rapide.

## État amorphe, état cristallin et propriétés optiques

Le processus de réflexion de la lumière, par la surface d'un solide, fait intervenir des interactions énergétiques entre les photons du rayonnement lumineux, et les électrons des atomes voisins de la surface. Nous ne saurions entrer dans les détails de ce mécanisme, dont l'étude nécessite un outil mathématique complexe.

On peut toutefois pressentir que les différences de structure entre l'état amorphe et l'état cristallin, s'accompagnent de différences dans le comportement des électrons de liaison (énergie, mobilité, etc.), donc dans leur interaction avec les photons incidents. La lumière ne sera donc pas réfléchie dans les mêmes conditions par la surface d'un solide amorphe et par celle d'un solide cristallin. Les mémoires optiques à alliage tellure-sélénium exploitent ce phénomène.



## Bref retour sur la théorie

On se souvient qu'un tableau de nombres à  $n$  lignes et  $m$  colonnes est appelé une matrice d'ordre  $n \times m$ . Pour parler d'une ligne donnée on utilise couramment l'indice  $i$ , tandis que l'indice  $j$  est plutôt réservé aux colonnes. On pourra ainsi définir une matrice par  $A = [a_{ij}]$ .

Deux matrices  $A$  et  $B$  peuvent être multipliées entre elles pourvu que le nombre de lignes de l'une soit égal au nombre de colonnes de l'autre. On applique alors la définition déjà citée dans ces pages :

$$[a_{ij}] \cdot [b_{ij}] = [c_{ij}] \text{ avec } c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} \quad (1)$$

Pour plus de clarté prenons un exemple :

soit une matrice  $A$ , d'ordre  $4 \times 3$  :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 5 \\ -4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

la matrice  $B$  devra donc comporter exactement trois lignes et par exemple deux colonnes :

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$$

La matrice  $C$  résultant du produit  $A \times B$  aura donc quatre lignes et deux colonnes.

En appliquant la définition (1) le premier coefficient  $C_{11}$  s'exprime :

$$C_{11} = \sum_{k=1}^3 a_{1k} b_{k1}$$

c'est à dire  $a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} b_{21} + a_{13} b_{31}$   
 $= 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 3 \cdot (-3)$   
 $= -8$

$$\text{de même } C_{12} = \sum_{k=1}^3 a_{1k} b_{k2}$$

$= a_{11} b_{12} + a_{12} b_{22} + a_{13} b_{32}$   
 $= 1 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) + 3 \cdot (-2)$   
 $= -6$

pour la deuxième ligne

$$C_{21} = \sum_{k=1}^3 a_{2k} \cdot b_{k1}$$

$= a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21} + a_{23} b_{31}$   
 $= (-1) \cdot (1) + 2 \cdot 2 + (-2) \cdot (-3)$   
 $= 9$

finalement on trouve :

$$C = \begin{bmatrix} -8 & -6 \\ 9 & 2 \\ -13 & -11 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

# Programme de multiplication de matrices

Dans le numéro précédent est paru un article sur le calcul matriciel ; l'auteur, R. Rateau, y traite notamment des opérations qu'il est possible d'effectuer entre matrices. Nous ne retiendrons, pour notre part que la multiplication entre matrices, et présentons un programme en Basic permettant de réaliser cette fonction sur un micro-ordinateur.

Du point de vue informatique ce programme permet à chacun de se familiariser avec le concept d'indice et de boucles qui en découle, ainsi qu'avec le concept de routine ou de sous-programme.

Puisqu'il s'agit d'initiation, nous nous attachons à expliquer la démarche qui a conduit à une telle structure de programme.

## Un pas vers la programmation

Penchons-nous un instant sur la démarche qui nous a conduit à ce résultat ; et sans faire appel au formalisme mathématique, décrivons en français notre mécanisme.

On a tout d'abord sélectionné la première ligne de  $A$  et la première colonne de  $B$ . Nous avons multiplié les éléments deux à deux et avons additionnés ces résultats partiels. Voici le premier élément de  $C$  déterminé. Pour le second, nous sommes restés fixés sur la première ligne de  $A$  et avons travaillé avec la seconde colonne de  $B$ . La succession d'opérations reste rigoureusement la même. C'est cette similitude que l'on va exploiter en informatique et toute répétition va nous conduire à créer des boucles. Considérons la figure 1 qui résume le mécanisme. La succession de multiplications et d'additions nous amène à générer une première boucle, dans laquelle on tournera trois fois, puisqu'il y a trois éléments par colonne de  $B$ . Pour une même ligne de  $A$ , on doit considérer les deux colonnes de  $B$ , autrement dit on assiste à nouveau à une répétition, transformée en boucle de deux

tours. La boucle (2) englobe la boucle (1) ; on dit qu'elles sont imbriquées.

Si nous poursuivons, nous devons alors prendre en compte la deuxième ligne de  $A$  et répéter le processus de façon parfaitement identique, et ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne de la matrice  $A$ , soit une troisième boucle, cette fois-ci à quatre tours.

Une fois effectuées ces différentes opérations, il ne reste plus qu'à baliser les boucles, c'est-à-dire indiquer le point de départ et le point de retour de chacune d'entre elles, puis à les borner, c'est-à-dire indiquer le nombre de tours nécessaires, et faire évoluer les positionnements dans chaque matrice.

Au niveau de l'écriture du programme on essaiera de formuler ces différents points de la manière la plus concise, en utilisant donc un minimum d'indices. Mais il faut bien être conscient que c'est la construction d'un programme qui reste le travail majeur et qui doit le plus attirer notre attention. L'exemple qui nous occupe aujourd'hui est presque trivial de ce point de vue, mais cette remarque devient de plus en plus fondamentale au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans la complexité de la programmation.



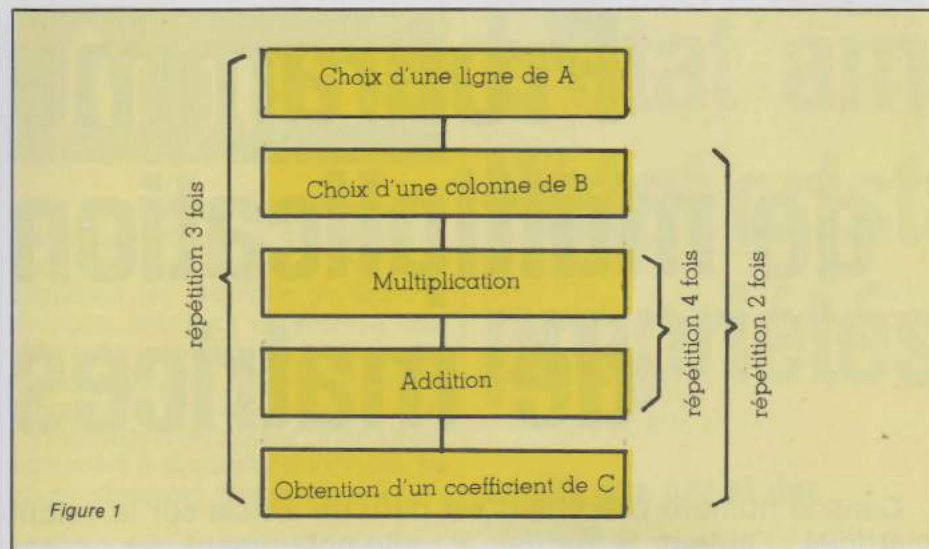


Figure 1

Jusqu'à maintenant, nous avons examiné la séquence de calcul de notre problème. C'est le cœur de notre programme, mais il nous faut y introduire des données, et lui, de son côté, devra nous rendre compte de ses résultats.

Jetons alors un coup d'œil sur la figure 2 qui présente l'architecture générale.

Un premier pavé est réservé à l'introduction des dimensions des matrices. C'est à ce stade que l'on vérifiera si le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la seconde. Si tel n'est pas le cas, il est inutile de poursuivre et l'on prévoira un message d'erreur à l'attention de l'utilisateur.

Supposons que les dimensions soient conformes, il faut alors entrer les coefficients de la première matrice. Sans doute serait-il agréable de les visualiser afin de permettre à l'utilisateur un rapide contrôle et éventuellement lui offrir la possibilité d'en modifier quelques éléments. Ces entrées étant validées, le programme peut mémoriser cette première matrice. L'introduction de la deuxième matrice se pose dans les mêmes termes ; entrée des coefficients, visualisation, modification éventuelle, validation et mémorisation.

Aussi serait-il souhaitable d'utiliser la même séquence de programme pour chacune des matrices. Ceci dit elles n'ont probablement pas des dimensions identiques et ne sauraient en aucun cas être mémorisées au même endroit. En bref, il faut à tout instant savoir sur quelle matrice on travaille. A cet effet on utilisera une matrice banalisée que l'on initialisera au départ. On examinera plus loin en détail ce procédé.

L'idée maîtresse est de se servir au maximum d'une même séquence et de la construire suffisamment malléable afin de l'adapter à toute nouvelle situation.

En possession de nos deux matrices, le calcul proprement dit peut être lancé sous la forme que nous avons décrite plus haut. Une fois la matrice résultat déterminée, elle doit être visualisée ; or nous avons déjà prévu une séquence d'affichage, pourquoi ne pas la mettre en œuvre une troisième fois. Néanmoins aucune modification de l'utilisateur ne devra intervenir, et il faudra donc «sauter» ce pavé ; c'est le sens de la flèche (3) sur la figure 2. Ce dernier, comme nous l'avons dit, fait apparaître la structure du programme, et les flèches en symbolisent l'articulation. Trois blocs sont décalés vers la

droite, et par là se dégagent de l'organigramme majeur, et comme de coutume séquentiel.

Ce sont eux qui constituent le «sous-programme». Un sous-programme est appelé depuis le programme quand on en a besoin et autant de fois que l'on veut. Dans cet exemple, il sera appelé trois fois dont une partiellement. Le retour du sous-programme au programme maître s'effectue juste derrière l'appel (cf. figure 3). Cette technique évite d'allonger inutilement un programme et permet aussi de réduire son occupation en mémoire centrale. Il ne suffit pas d'écrire des instructions les unes derrière les autres, encore faut-il qu'elles soient agencées astucieusement, d'où l'intérêt de considérer de façon réfléchie l'organigramme.

## Commentaire sur le programme

Nous venons de voir les grandes caractéristiques choisies pour notre programme. Examinons-le maintenant de plus près en nous attachant à son écriture en Basic.

Les lignes 10 à 60 permettent d'entrer les dimensions des matrices, N 1 et M 1 pour la première, N 2 et M 2 pour la seconde. Ces variables seront fixées, ce sont des paramètres du problème.

En 70 on trouve le test de conformité aux hypothèses sur ces fameu-

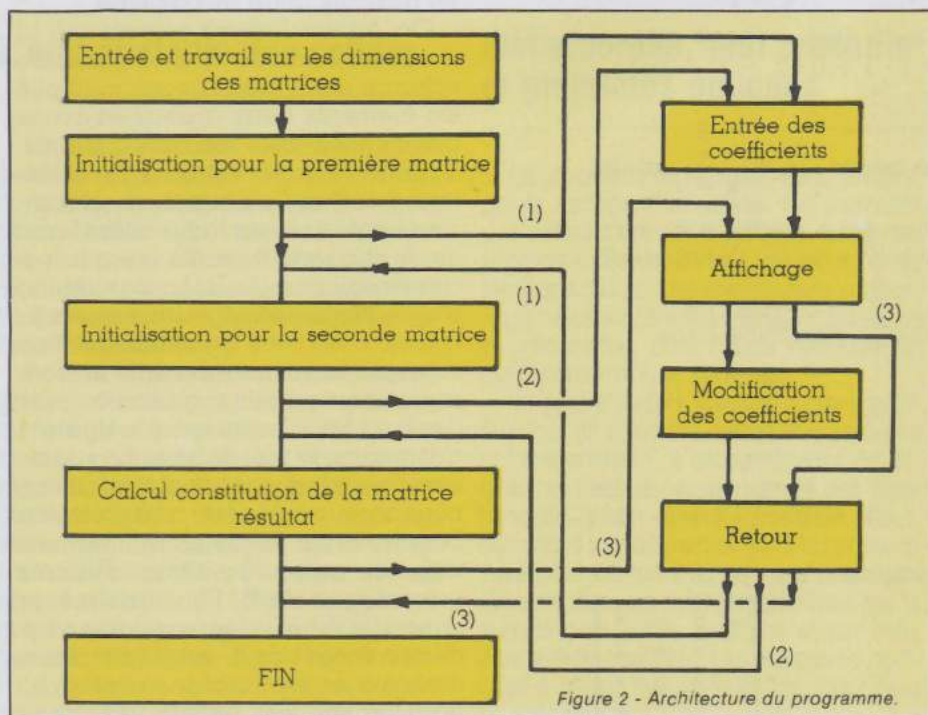


Figure 2 - Architecture du programme.



ses dimensions. S'il n'est pas vérifié on se branche en 560 où sera édité un message d'erreur. Si les données sont correctes, on passe en séquence et l'on affiche aussitôt les dimensions de la matrice résultat. Muni des paramètres ci-dessus, on est en mesure de réserver les emplacements de stockage des matrices (ligne 150) : un tableau A pour la première matrice, B pour la seconde et C pour le résultat. Intervient alors un dernier tableau X, qui représente ce que nous avons appelé plus haut une «matrice banalisée». Ce tableau utilisé dans le sous-programme devra contenir, tour à tour, A, B, et C. Ses dimensions doivent donc être suffisantes, et à cet effet les lignes 110 à 140 déterminent le maximum N des nombres de lignes, et M maximum des nombres de colonnes.

Ceci fait, nous nous mettons en position d'accueillir la matrice A. Pour cela on dimensionne X avec les paramètres de A (ligne 190 et 200) et la ligne 210 provoque l'appel au sous-programme qui débute en 600.

Nous commenterons la routine plus tard et supposons alors que X ait été garni avec les coefficients de la première matrice et que cette dernière ait été validée. Le retour du sous-programme nous ramène donc en 220. X n'étant qu'un tableau de passage, nous sauvegardons ses coefficients, ligne à ligne, dans le tableau définitif A (lignes 220 à 250).

La séquence suivante (lignes 270 à 350) répète ce processus adapté à la seconde matrice avec appel au sous-programme ligne 310 et sauvegarde dans le tableau B.

Faisons une pause et profitons-en pour résumer le rôle de X.

Pourquoi créer un tableau supplémentaire ? Le sous-programme, on l'a vu, a pour but de servir plusieurs fois, une fois pour A, une fois

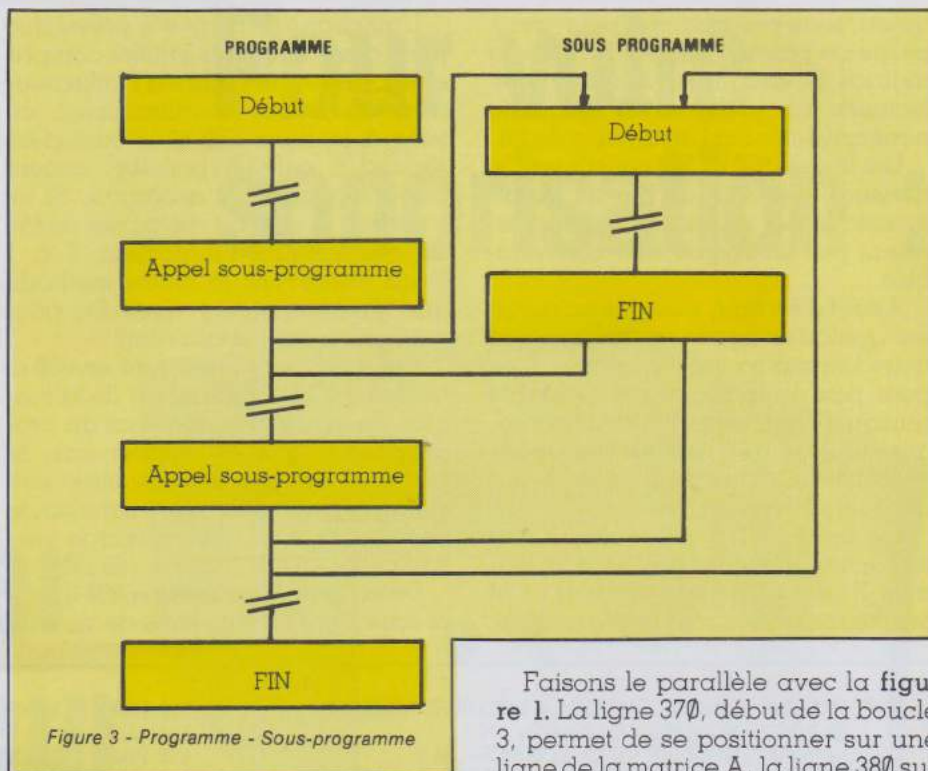


Figure 3 - Programme - Sous-programme

pour B et finalement partiellement pour C.

On ne peut donc utiliser directement ni A ni B, ce qui figerait le sous-programme (on pourrait utiliser C pour optimiser l'occupation mémoire centrale, mais un souci pédagogique a déterminé ce choix). On met alors en œuvre un tableau intermédiaire, de dimension variable, que l'on manipule dans la routine, et qui n'est sauvegardé qu'à la fin dans son état définitif.

Ceci assure la souplesse requise puisque X reçoit tour à tour les coefficients de A, ceux de B et plus loin ceux de C. (cf. exemple sur la figure 4).

Nous en arrivons à la séquence de calcul examinée quelques paragraphes avant.

Faisons le parallèle avec la figure 1. La ligne 370, début de la boucle 3, permet de se positionner sur une ligne de la matrice A, la ligne 380 sur une colonne de B, quant à la ligne 390 elle permet de prendre un à un les coefficients concernés. S est un compteur, initialement à zéro qui cumule les multiplications successives.

Supposons que nous déterminions C (3, 2) avec M 1 égal à 4

alors I = 3, K = 2 :

pour J = 1, S = A (3, 1) \* B (1, 2)

J = 2 + A (3, 2) \* B (2, 2)

J = 3 + A (3, 3) \* B (3, 2)

J = 4 + A (3, 4) \* B (4, 2)

cela correspond bien à multiplier les éléments de la troisième ligne de A par ceux de la deuxième colonne de B.

La matrice résultat établie, encore faut-il l'afficher. Or la séquence de visualisation existe dans le sous-programme, il n'y a qu'à s'y brancher pourvu que l'on ait chargé X, sur lequel elle travaille. Aussitôt dit, aussitôt fait, on bascule C dans le tableau X des lignes 470 à 530. Au passage, ligne 490, on met à «un» un nouvel indicateur D. Cet indicateur a pour objet de mémoriser le fait que l'on travaille sur C. Autrement dit lors des deux premières utilisations de la routine, on s'intéresse à A et à B, et l'indicateur est à zéro, quand on va travailler avec C, D sera à 1. Cet emploi d'indicateur, créé de toute pièce, est une méthode habituelle en programmation. Nous verrons la façon dont le sous-programme traitera cette information. La ligne 540 provoque l'appel à la séquence d'affichage, incluse dans la routine (ligne 720). On remarque au passage

$$\begin{array}{l}
 A : (4 \times 3) \rightarrow X \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 5 \\ -4 & 2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow A \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 5 \\ -4 & 2 & 0 \end{bmatrix} \\
 B : (3 \times 2) \rightarrow X \begin{bmatrix} 1 & 0 & . \\ 2 & -1 & . \\ -3 & -2 & . \\ . & . & . \end{bmatrix} \rightarrow B \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ -3 & -2 \end{bmatrix} \\
 C : (4 \times 2) \rightarrow X \begin{bmatrix} -8 & -6 & . \\ 9 & +2 & . \\ -13 & -11 & . \\ 0 & -2 & . \end{bmatrix} \rightarrow C \begin{bmatrix} -8 & -6 \\ 9 & +2 \\ -13 & -11 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

Figure 4 - Évolution de la matrice X, dans le cadre de l'exemple donné en première partie.



qu'un sous-programme peut avoir plusieurs points d'entrée. Une fois la matrice C visualisée, le retour s'effectuera sur la ligne 550, laquelle nous conduira sur l'instruction de fin.

Les lignes 560 et 570 constituent le message d'erreur, au cas où les dimensions des matrices ne respecteraient pas les hypothèses convenables.

Avant d'en finir, passons en revue les quelques lignes qui composent notre fameux sous-programme. Il ne pose pas de difficulté remarquable puisqu'il est essentiellement séquentiel, et qu'il ressemble étrangement à des séquences déjà publiées dans ces pages.

Les lignes 610 à 680 réalisent l'introduction des données dans la matrice X, dont les dimensions N et M ont été ajustées dans le programme.

L'affichage n'ayant été prévu que pour des coefficients entiers compris entre -99 et 1000 (libre à l'utilisateur d'effectuer des modifications) on teste à la ligne 650 si le coefficient répond à cette hypothèse, encore une fois tout à fait arbitraire. Si tel n'est pas le cas, on mémorise ce fait en positionnant l'indicateur E à 1 (nous retrouvons la même méthode que précédemment avec D, pour mémoriser un certain état).

Cet indicateur E est testé en 690 et déclenche la visualisation de la matrice ou un retour immédiat au programme. Dans ce dernier cas, le programme suit néanmoins son cours, cependant il serait sans doute nécessaire d'adapter quelque peu l'affichage de la matrice résultat.

De la ligne 720 à la ligne 890 figure précisément la séquence de visuali-

sation, laquelle s'enchaîne sur la possibilité de modification sauf si l'indicateur D est à 1. On le teste à la ligne 900 et une valeur non nulle de D provoque un branchement direct sur l'instruction de retour (ligne 1010), puisqu'encore une fois, il ne saurait être question de modifier les résultats.

Nous pouvons maintenant clore le sujet, en espérant que cette lecture n'ait pas été trop fastidieuse, et qu'elle aura permis à certains d'acquérir quelques uns des mécanismes les plus fondamentaux de la programmation. Et s'il vaut mieux réfléchir avant de parler, il faut aussi réfléchir avant d'aligner du Basic, c'est notre dernier conseil, si nous pouvons nous le permettre.

ASTRID

```

10 PRINT «DIMENSIONS DE LA PREMIERE MATRICE.»
20 INPUT «NOMBRE DE LIGNES» : N 1
30 INPUT «NOMBRE DE COLONNES» : M 1
40 PRINT «DIMENSIONS DE LA SECONDE MATRICE.»
50 INPUT «NOMBRE DE LIGNES» : N 2
60 INPUT «NOMBRE DE COLONNES» : M 2
70 IF M 1 < > N 2 GOTO 560
90 PRINT «VOTRE MATRICE RESULTANTE SERA.»
100 PRINT «D'ORDRE □ □» : N 1 : «» : M 2
105 WAIT 300
110 N = N 1
120 M = M 1
130 IF N 2 > N 1 THEN N = N 2
140 IF M 2 > M 1 THEN M = M 2
150 DIM A (N 1, M 1), B (N 2, M 2), C (N 1, M 1), X (N, M)
160 CLS
170 PRINT «ENTREZ LES COEFFICIENTS DE LA.»
180 PRINT «PREMIERE MATRICE.»
190 N = N 1
200 M = M 1
210 GOSUB 600
220 FOR I = 1 TO N 1
230 FOR J = 1 TO M 1
240 A (I, J) = X (I, J)
250 NEXT J : NEXT I
260 CLS
270 PRINT «ENTREZ LES COEFFICIENTS DE LA.»
280 PRINT «SECONDE MATRICE.»
290 N = N 2
300 M = M 2
310 GOSUB 600
320 FOR I = 1 TO N 2
330 FOR J = 1 TO M 2
340 B (I, J) = X (I, J)
350 NEXT J : NEXT I
360 REM DEBUT DU CALCUL
370 FOR I = 1 TO N 1
380 FOR K = 1 TO M 2
390 FOR J = 1 TO M 1
400 S = S + A (I, J) * B (J, K)
410 NEXT J
420 C (I, K) = S
430 S = 0
440 NEXT K
450 NEXT I
460 CLS
470 N = N 1
480 M = M 2
490 D = 1
500 FOR I = 1 TO N
510 FOR J = 1 TO N
520 X (I, J) = C (I, J)
530 NEXT J : NEXT I
534 CLS
535 PRINT «VOICI LE RESULTAT.»
540 GOSUB 720
550 GOTO 580
560 PRINT «LES DIMENSIONS DE CES MATRICES.»
570 PRINT «NE PERMETTENT PAS DE LES MULTIPLIER.»
580 END
600 REM ROUTINE
610 FOR I = 1 TO N
620 FOR J = 1 TO M
630 PRINT «X (» : I : «» : J : «») : » :
640 INPUT X (I, J)
650 IF X (I, J) = INT (X (I, J)) GOTO 670
660 E = 1
670 NEXT J
680 NEXT I
690 IF E < > 1 GOTO 720
700 PRINT «LA MATRICE NE PEUT ETRE AFFICHEE.»
710 RETURN
720 FOR I = 1 TO N
730 PRINT «I» :
740 FOR J = 1 TO M
750 IF X (I, J) < - 99 GOTO 700
760 IF X (I, J) < - 9 GOTO 860
770 IF X (I, J) < 0 GOTO 840
780 IF X (I, J) < 10 GOTO 820
790 IF X (I, J) < 100 GOTO 840
800 IF X (I, J) < 1000 GOTO 860
810 GOTO 700
820 PRINT «□ □» : X (I, J)
830 GOTO 870
840 PRINT «□» : X (I, J)
850 GOTO 870
860 PRINT X (I, J)
870 NEXT J
880 PRINT «I» :
890 NEXT I
900 IF D = 1 GOTO 1010
910 PRINT
920 PRINT «VALIDEZ-VOUS LA MATRICE (O/N)» : GET R$
930 IF R$ = «O» GOTO 1010
940 PRINT «DONNEZ LA LIGNE, LA COLONNE.»
950 PRINT «PUIS LA VALEUR DU COEFFICIENT A MODIFIER.»
960 INPUT «I, J, X» : I, J, X
970 X (I, J) = X
980 PRINT «AUTRE COEFFICIENT A MODIFIER (O/N)» : GET R$
990 IF R$ = «O» GOTO 960
1000 GOTO 720
1010 RETURN

```

□ : Symbolise l'espace.

Figure 5




temps: ⏰ ⏰

difficulté: 🧩 🧩

dépense: 💰

## Pour votre sonorisation :

### Le BS1, un booster symétriseur

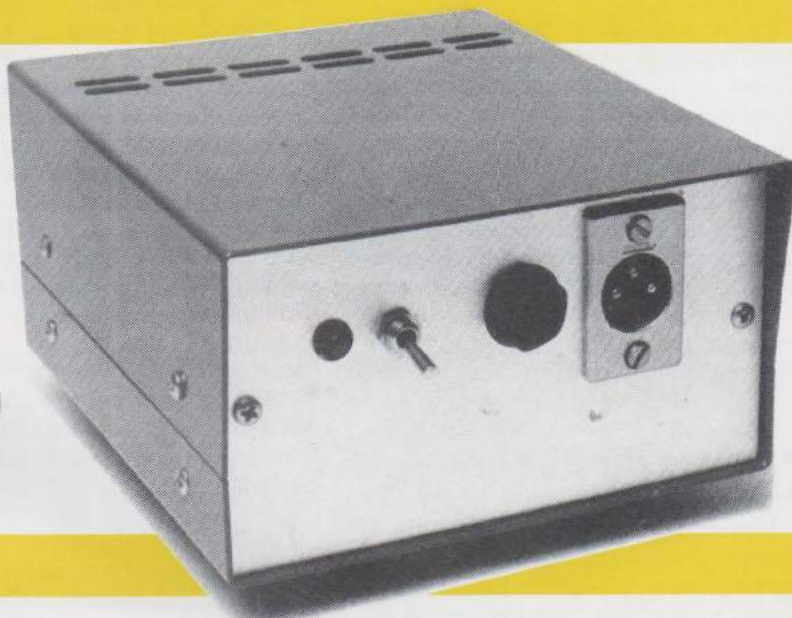

Dès que l'on quitte l'animation domestique pour rentrer un tant soit peu dans la sonorisation professionnelle apparaissent des problèmes liés au nombre et à la longueur des liaisons, des ennuis de repiquages, de parasites, de boucles de masses, chute de niveau, pertes d'aigus en bout de ligne, et autres « calamités » parfois pas évidentes du tout à éliminer. Toute la sono qui se met à ronfler lorsqu'un musicien met en route son ampli, les parasites des projecteurs qui passent dans la sono ne sont que quelques exemples malheureusement bien fréquents.

Le BS1 dont nous vous proposons aujourd'hui la réalisation ne prétend pas à lui seul résoudre tous ces problèmes mais il permet d'en éliminer un bon nombre. Entièrement autonome, équipé de sa propre alimentation secteur, utilisant un circuit intégré et une poignée de composants, facile à réaliser avec un peu de soin, il permet de transformer une liaison moyenne impédance asymétrique en une liaison très basse impédance symétrique ou asymétrique.

#### Symétrisation et basse impédance

Nous l'avons déjà entrevu à propos d'un testeur de câbles, il existe en audio deux types de liaisons du moins en ce qui concerne les niveaux ligne ou inférieurs ; pour la puissance c'est encore autre chose.

Les liaisons dites asymétriques sont les plus simples et les moins chères, ce sont aussi les plus connues. Le signal est véhiculé par le fil central d'un câble blindé, le retour se faisant par un fil de masse dont le potentiel est fixé à 0 volt. Tout

parasite parvenant au fil central (le blindage n'est jamais entièrement parfait) sera donc pris en compte, amplifié et audible.

Pour les liaisons symétriques, c'est autre chose. Le câble blindé comprend deux conducteurs en plus de la tresse de masse. Les deux conducteurs véhiculent l'information délivrée par un montage quelconque, peu importe pour l'instant. L'important pour la théorie n'est pas le départ mais l'arrivée. A cet endroit là c'est seulement la différence de tension entre les deux fils centraux qui sera amplifiée. Or, comme les parasites extérieurs parviennent

identiquement à l'un et à l'autre des deux fils, le résultat de l'amplification, celle-ci portant sur la différence, sera nul au point de vue signal parasite.

Reste le problème de l'impédance de sortie basse. En audio, il est intéressant d'avoir des sources dites sources de tension, c'est-à-dire possédant une impédance de sortie aussi faible que possible. On connaît la règle du facteur dix (rapport entre impédance d'entrée de l'appareil suivant et celui de la source dans un rapport minimum de 10). Une première raison est l'atténuation pure et simple qui pourrait en résulter au-




trement. Cela peut se produire avec de nombreuses charges en parallèle (sortie de console attaquant simultanément plusieurs amplis, effets, etc.). Autre avantage : toute source de parasites peut être ramenée à un générateur de Thévenin avec son impédance interne. Cette source aura d'autant moins d'effet néfaste qu'elle débitera sur une impédance de ligne faible.

Enfin, tout câble blindé possède une capacité répartie entre fils et tresse de masse, capacité qui notamment avec l'impédance de sortie de la source forme un filtre coupe haut. Si l'on veut une coupure hors de l'audible surtout avec des liaisons très longues donc assez capacitives, il est indispensable d'avoir une impédance faible (filtre RC passe-bas).

Toutes ces raisons suffisent à justifier le choix pour le BS1 d'une impédance de sortie faible.
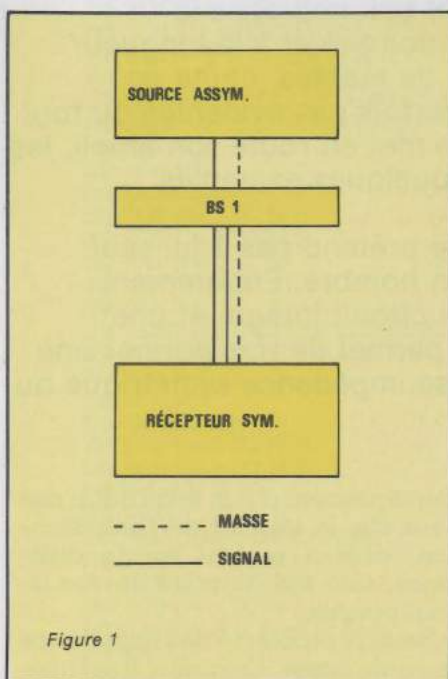
## Principe du BS1

Passons maintenant à la figure 1. Nous y voyons une source asymétrique comme la plupart des sources audio : consoles (sauf le haut de gamme), instruments électroniques,



etc. La charge est ici l'entrée d'un appareil par exemple un filtre ou un ampli. Cette entrée doit être absolument symétrique pour que la liaison le soit.



Dès que l'on rentre un peu dans le domaine professionnel on trouve un certain nombre d'appareils possédant une entrée symétrique, on

pourra, sinon, utiliser un transformateur de symétrisation ou un adaptateur électronique similaire à celui que nous étudierons sans doute bientôt. Notre BS1 va se charger de transformer la liaison asymétrique en liaison symétrique en réduisant au passage l'impédance de sortie.

Son synoptique est illustré figure 2. Nous avons deux amplificateurs de gain égal à -1 en cascade, le premier étant relié à la source. À la sortie du premier nous aurons le signal d'entrée inversé sous basse impédance, à la sortie du second un signal en phase avec celui d'entrée. Le signal en phase est le point chaud, l'autre le point froid. Tout cela rappelle une sortie flottante sur transformateur, c'est un peu le but, seule différence sur le BS1 il n'y a pas d'isolement galvanique, la masse joue un rôle électrique. De toute façon à l'arrivée c'est la même chose, on fera la différence point chaud et point froid (égale à deux fois le signal d'entrée du BS1) avec suppression des parasites.
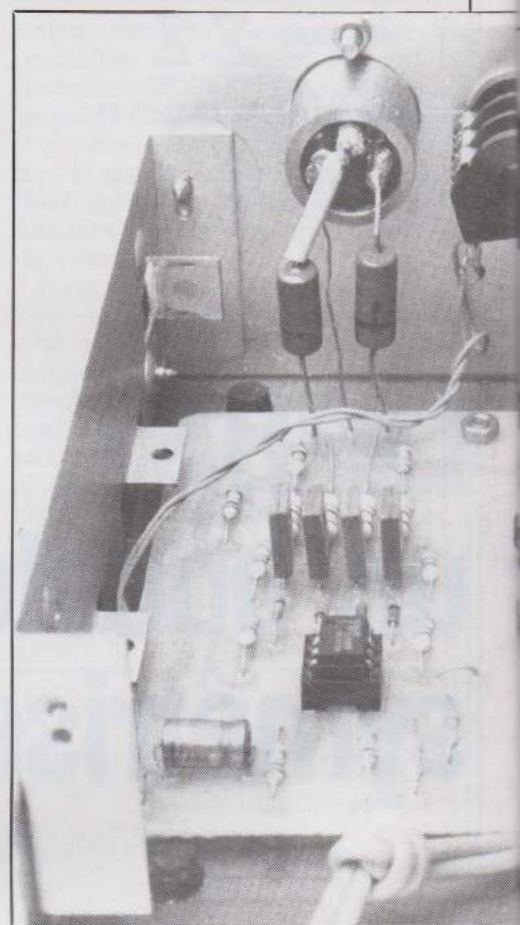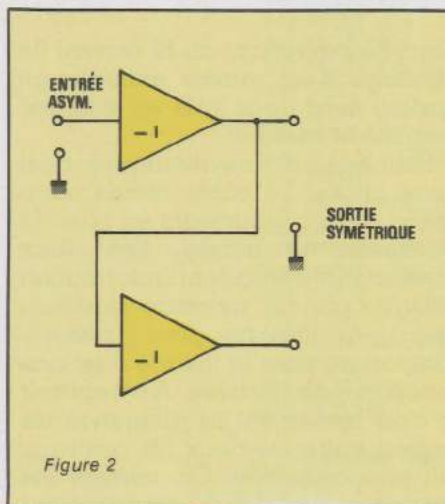
## Le schéma électronique

En fait, la réalisation du BS1 se borne à celle d'une alimentation basse tension et à celle de deux petits amplificateurs de puissance. Ces derniers font appel à une solution semi-intégrée avec un amplificateur opérationnel et deux transistors complémentaires assurant une faible impédance de sortie. L'ensemble n'est autre qu'un classique push-pull. Quant à l'alimentation elle est symétrique par souci de simplification. Nous n'avons pas prévu de régulation : c'est inutile ; deux bonnes capacités de filtrage et le taux de rejection de la tension d'alimentation propre aux montages à amplifica-



teurs opérationnels suffisent à supprimer tout problème de ce côté.


En figure 3 nous trouvons l'alimentation, à la figure 4 le montage amplificateur symétriseur.

Après le transformateur TR, la tension secteur est redressée par le pont D1 à D4, puis filtrée par C2 et par C3, électrochimiques de forte valeur. Une résistance R18 polarise une LED qui indique la présence d'une tension.

Sur la figure 4, le premier ampli op est monté en inverseur, R1 et R2 en fixent l'impédance d'entrée à 10 kΩ. R3 égalise les influences des courants d'offset et R4 le gain avec contre-réaction. R5 et R6 polarisent les bases des transistors T1 et T2, D5 et D6 suppriment la distorsion de raccourcissement, R7 et R8 procurent une contre-réaction courant-tension qui améliore la qualité du signal de sortie.

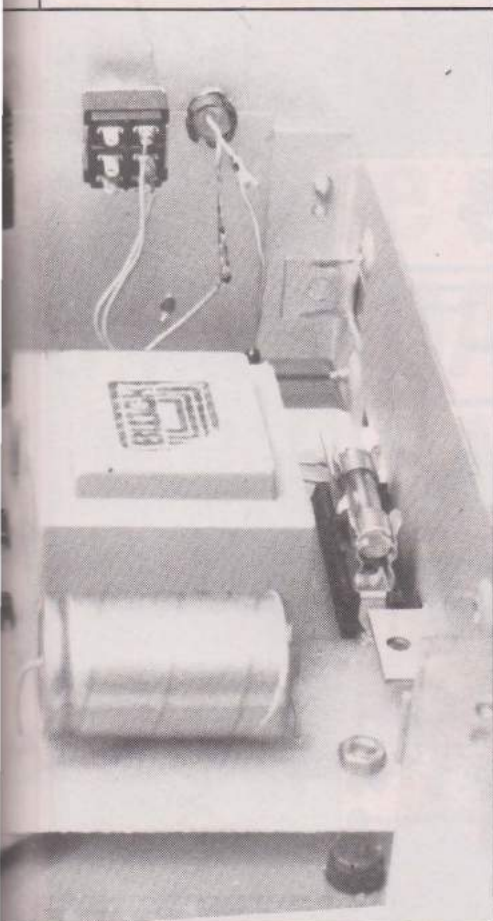Nous retrouvons ensuite encore une fois le même montage dont l'entrée est pris à la sortie de l'autre. R16 et R17 fixent l'impédance de sortie du montage à environ 150 Ω, elles limitent le courant de court-circuit. L'entrée se fait sur Jack en asymétrique, la sortie sur XLR3 avec les bornes numérotées au standard de ces prises.





## Montage

Nous avons tout monté sur un circuit imprimé unique (voir figure 5 et 6) y compris le transformateur, et le porte-fusible. Par contre  $R_{16}$ ,  $R_{17}$ ,  $R_{18}$  et la LED ne sont pas sur le circuit (voir photo) mais reliées de celui-ci à la façade. On s'inspirera de notre réalisation. Attention aux puissances pour les résistances, au sens des électrochimiques, des transistors et de l'ampli op, ce dernier, modèle double, sera assez rapide par exemple un bifet TL082 ou TL072. On n'oubliera pas les 4 straps. Notre montage a été installé dans un coffret RETEX particulièrement robuste.

Avec un peu de soin tout cela ne devrait pas poser le moindre problème de réalisation, attention toutefois au branchement de la XLR3.

## Conclusion

Voilà un montage intéressant pour véhiculer votre sortie de console vers de nombreux amplis et cela sur une grande distance. Il est possible de l'utiliser aussi comme boîte de «direct» (attention à la saturation). Enfin, signalons qu'en stéréo, il faut deux exemplaires.

G. G.

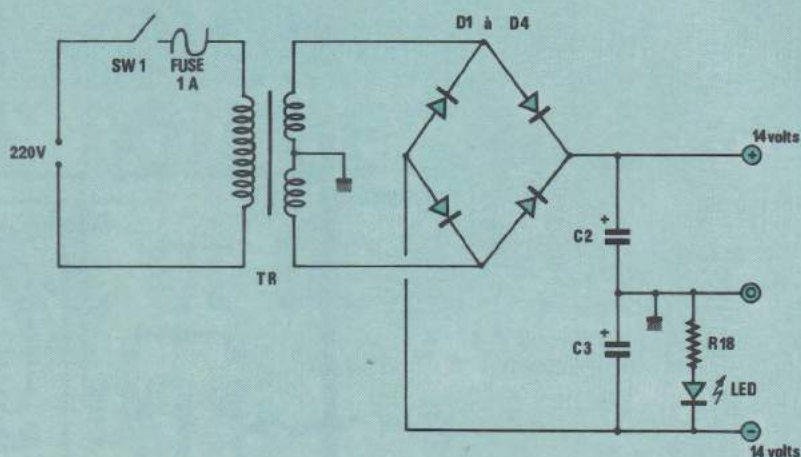


Figure 3

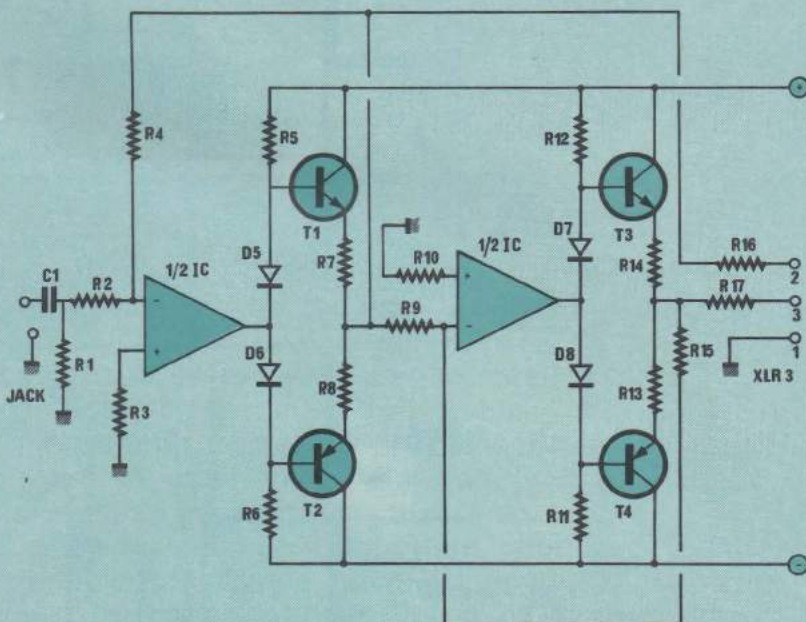


Figure 4

## Nomenclature

### Résistances : 1/2 watt

$R_1$ : 22k $\Omega$	$R_{10}$ : 4,7k $\Omega$
$R_2$ : 22k $\Omega$	$R_{11}$ : 4,7k $\Omega$
$R_3$ : 10k $\Omega$	$R_{12}$ : 4,7k $\Omega$
$R_4$ : 22k $\Omega$	$R_{13}$ : 47 $\Omega$
$R_5$ : 4,7k $\Omega$	$R_{14}$ : 47 $\Omega$
$R_6$ : 4,7k $\Omega$	$R_{15}$ : 10k $\Omega$
$R_7$ : 47 $\Omega$	$R_{16}$ : 100 $\Omega$ 1 Watt
$R_8$ : 47 $\Omega$	$R_{17}$ : 100 $\Omega$ 1 Watt
$R_9$ : 10k $\Omega$	$R_{18}$ : 1,5k $\Omega$

### Capacités

$C_1$ : 10 $\mu$ F/25 volts
$C_2$ , $C_3$ : 1000 $\mu$ F/25 volts

### Diodes, transistors, CI

$D_1$  à  $D_4$ : 1N 4002  
 $D_5$  à  $D_8$ : 1N 914 ou 1N 4148  
 $T_1$ ,  $T_3$ : BD135  
 $T_2$ ,  $T_4$ : BD 136  
 IC : TL072, TL082, NE5532, XR5532  
 LED rouge

### Divers

Transformateur pour CI MONA-COR : 2 fois 9 volts, prises XLR3, jack, fusible 1 A, porte-fusible, inverseur subminiature, câble secteur, coffret RETEX. Modèle SOLBOX 120 x 135 x 70 mm



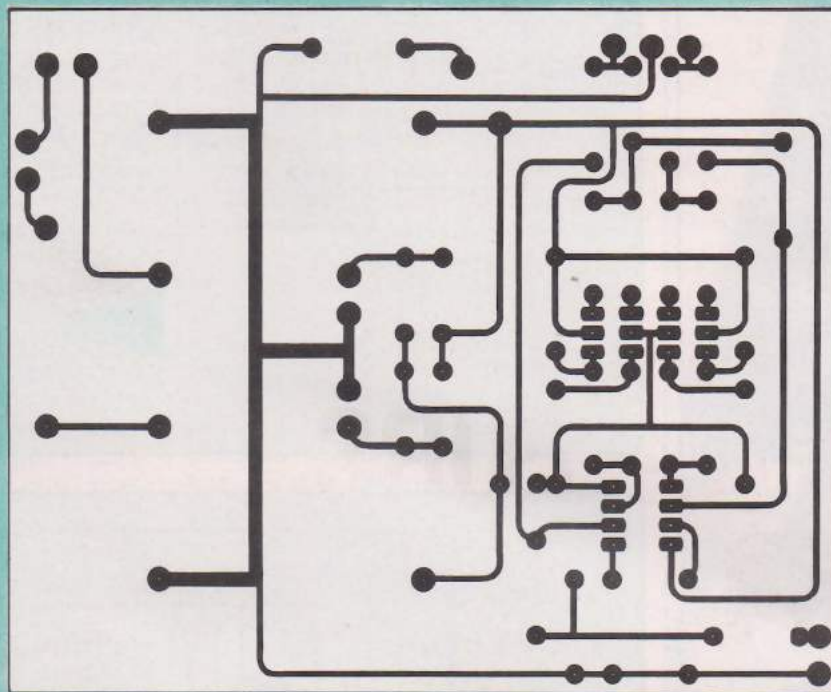


Figure 5

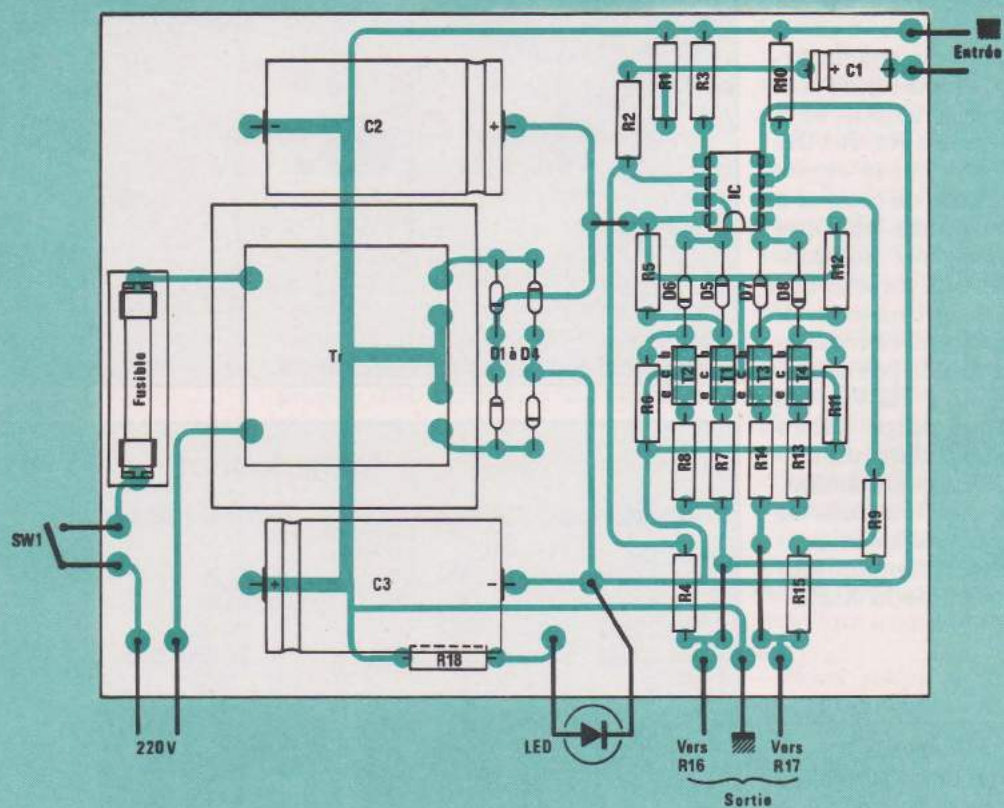


Figure 6



## Programme BASIC de tracé des courbes d'IMPÉDANCE et de DÉPHASAGE des HAUT-PARLEURS

(ZX 81)



### Les données

Elles sont de nature mécanique d'une part et électrique d'autre part. Les données mécaniques sont :

- La masse mobile :  $M$  en kg
- La compliance :  $C$  en m/N
- La résistance mécanique :  $R_M$  en kg/s

Certains constructeurs ne donnent pas la résistance mécanique, mais le facteur de qualité mécanique  $Q_M$  et l'on a :

$$R_M = \frac{1}{Q_M} \sqrt{\frac{M}{C}} \quad (1)$$

Les données électriques sont :

- Le facteur de force : produit  $Bl$  en N/A
- La résistance bobine en continu :  $R$  en ohms
- L'inductance de la bobine :  $L$  en henry
- Longueur de la bobine mobile :  $l$  en m

### Symboles de programmation

Pour des raisons de programmation, les symboles utilisés sont redéfinis, par rapport à la normalisation, de la façon suivante :

- Masse mobile :  $MMD...M$
- Compliance :  $CMS...C$
- Résistance mécanique :  $RMS...RM$

Qui ne connaît pas, s'il s'intéresse aux haut-parleurs, la caractéristique impédance/fréquence, dite courbe d'impédance. Cette caractéristique se détermine à partir des relevés tension/courant effectués à l'aide d'un générateur sinusoïdal, à différentes fréquences.

Le programme proposé ici permet le tracé point par point de la courbe d'impédance d'un haut-parleur donné, sans disposer d'amplificateur ou de générateur basse fréquence. Il fournit, par ailleurs, un tableau comportant : fréquence, impédance, déphasage pour un tracé millimétrique plus précis. Nous proposons d'utiliser les données physiques du constructeur pour parvenir à ce résultat.

Attention, cette courbe correspond à un relevé à l'air libre, le haut-parleur n'étant pas chargé (acoustiquement).

— Résistance en continu :  $R_{SCC}...R$

— Inductance de la bobine :  $L_{BM}...L$

De plus, les autres paramètres rencontrés sont :

AM : Coefficient d'amortissement.

CPNA : Constante de temps propre non amortie.

FPNA : Fréquence propre non amortie.

CT : Constante de temps électrique de la bobine mobile.

La quantité  $X$  est la variable qui représente la fréquence. Les valeurs de cette variable sont calculées pour se répartir sur une échelle logarithmique en 60 points, format im-

posé par l'affichage sur écran par l'ordinateur. Pour éviter une kyrielle de chiffres après la virgule, qui n'ont aucun sens, on se limite à deux chiffres.

### Observations sur les courbes

Résonance d'origine mécanique :

Le maximum d'impédance s'appelle fréquence de résonance parallèle. Il dépend, en amplitude et en fréquence, des éléments suivants :

- Masse de la partie mobile.
- Elasticité de la suspension.
- Résistance mécanique.



On définit une quantité, appelée « fréquence propre non amortie » à partir de laquelle se déterminent, d'une part : la fréquence de résonance, celle qui présente un maximum en régime sinusoïdal ; d'autre part : la fréquence de résonance amortie, obtenue à partir d'une sollicitation en échelon (voir R.P. N° 438).

## Résonance d'origine électromécanique

Cette résonance est du type « série ». Elle se situe après la résonance mécanique et correspond au minimum d'impédance de la courbe. Ce minimum dépend des éléments suivants :

- Résistance électrique de la bobine.
- Inductance de la bobine mobile.
- Équivalent capacitif moteur/masse.

Cet équivalent, exprimé en  $\mu F$ , prend la forme :

$$C_{eq} = \frac{M}{(Bl)^2} \quad (2)$$

La fréquence de résonance série prend pour valeur :

$$f_{r(série)} = \frac{(Bl)}{2\pi \sqrt{M \times L}} \quad (3)$$

La particularité connue de ces deux fréquences de résonance est que le déphasage courant/tension est voisin de zéro. Le comportement du haut-parleur est selfique en deçà de la résonance parallèle et au-delà de la résonance série, et capacitif entre ces deux fréquences. Il est important de noter que ce comportement n'apparaît qu'en régime sinusoïdal.

\* Attention : étant donné que le produit  $BL$  est entré comme une grandeur, nous avons conservé la notation  $L$  plus pratique à introduire en informatique. Mais il ne faudra pas confondre ce «  $L$  » correspondant à une longueur et celui introduit plus bas tout seul, désignant l'inductance de la bobine.



## Trace des courbes

Les valeurs à introduire sont demandées au fur et à mesure du déroulement du programme. Elles sont précisées dans le tableau figure 1 qui apparaît à l'écran.

A titre d'exemple, nous présentons une fiche constructeur figure 2 qui conduit aux deux tracés A et B figure 3. L'échelle horizontale va de 10 à 10 000 Hz. L'échelle verticale s'arrête à 40  $\Omega$  et les dépassements sont pointés par un astérisque.

### COURBE D'IMPEDANCE DU HAUT-PARLEUR

#### DONNEES A INTRODUIRE :

MASSÉ MOBILE:  $M$  EN KG  
COMPLIANCE:  $C$  EN M/N  
FROTTEMENT MECAN.:  $RM$  EN KG/S  
FACTEUR DE FORCE:  $BL$  EN N/A \*  
RESIST. EN CONTINU:  $R$  EN OHMS  
INDUCTANCE BOBINE:  $L$  EN HENRY

Figure 1

Haut-parleur de grave-médium de haute qualité. La membrane en Bexiflex isotrope traitée Plastiflex, lui assure une reproduction du médium exempte de coloration.

**HD 20 B 25 J**  
**20 cm - 8"**  
**AUDAX**

SPECIFICATIONS	SYMBOLE	VALEUR	UNITÉ
Variante bobine mobile		<b>2 CP 9</b> <b>2 CP 12</b>	
Impédance nominale	$Z$	8	$\Omega$
Module minimal de l'impédance	$Z_{min}$	7 @ 150 Hz	$\Omega$
Résistance au courant continu	$R_{acc}$	6,3	$\Omega$
Inductance de la bobine mobile	$L_{BM}$	560	$\mu H$
Fréquence de résonance	$f_s$	27 $\pm$ 3	Hz
Compliance de la suspension	$C_{MS}$	1,7 . 10 <sup>-3</sup>	mN <sup>-1</sup>
Facteur de qualité mécanique	$Q_{MS}$	3,70	
Facteur de qualité électrique	$Q_{ES}$	0,67	
Facteur de qualité total	$Q_{TS}$	0,57	
Résistance mécanique	$R_{MS}$	0,96	kg s <sup>-1</sup>
Masse mobile	$M_{MD}$	20,9 . 10 <sup>-3</sup>	kg
Diamètre émissif de la membrane	$D$	0,16	m
Surface émissive de la membrane	$S_D$	0,020	m <sup>2</sup>
Diamètre de la bobine mobile	$d$	25,5	mm
Nature du support de la bobine		Papier	
Hauteur du bobinage	$h$	9	mm
Nombre de couche du bobinage	$n$	2	
Induction dans l'entrefer	$B$	1,02	T
Flux dans l'entrefer	$\Phi$	0,490 . 10 <sup>-3</sup>	Wb
Energie magnétique du moteur	$W$	0,239	Ws
Facteur de force du moteur	$BL$	6,45	NA <sup>-1</sup>
Volume de l'entrefer	$V_E$	0,590 . 10 <sup>-6</sup>	m <sup>3</sup>
Hauteur de l'entrefer	$H_E$	6	mm
Diamètre de l'aimant ferrite	$\varnothing A$	84	mm
Hauteur de l'aimant	$B$	15	mm
Masse de l'aimant		0,348	kg
Masse du haut-parleur		1,03	kg
Niveau d'efficacité caractéristique	$\eta$	86 (W)	dB SPL
Puissance nominale		25	W
Facteur d'accélération	$\Gamma$	309	ms <sup>-2</sup> A <sup>-1</sup>

Figure 2





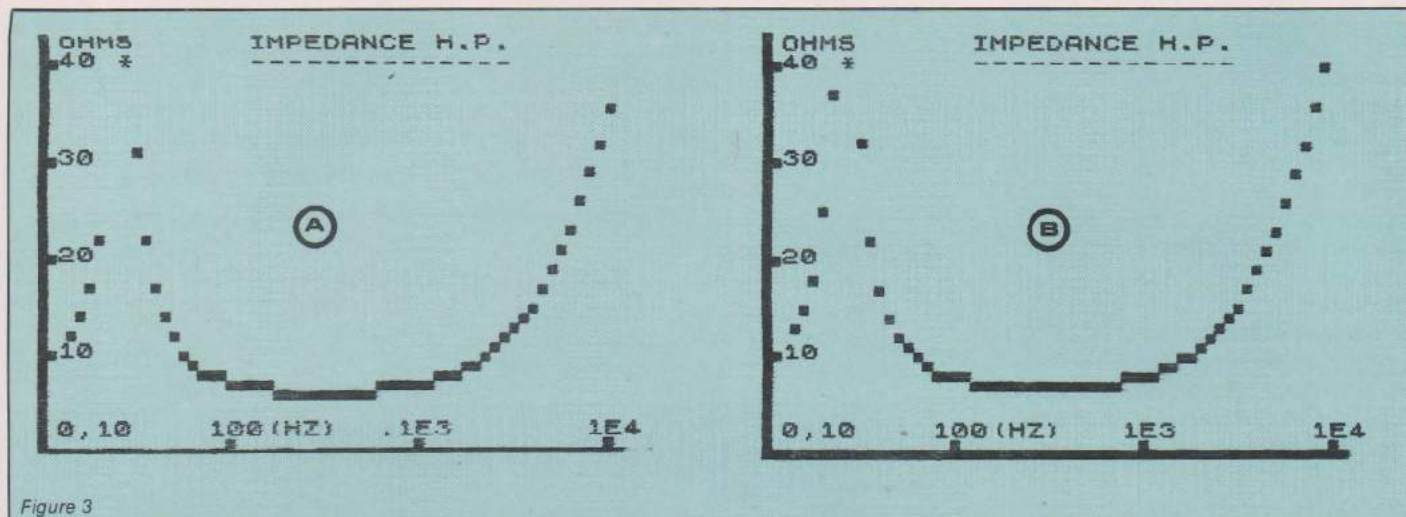


Figure 3


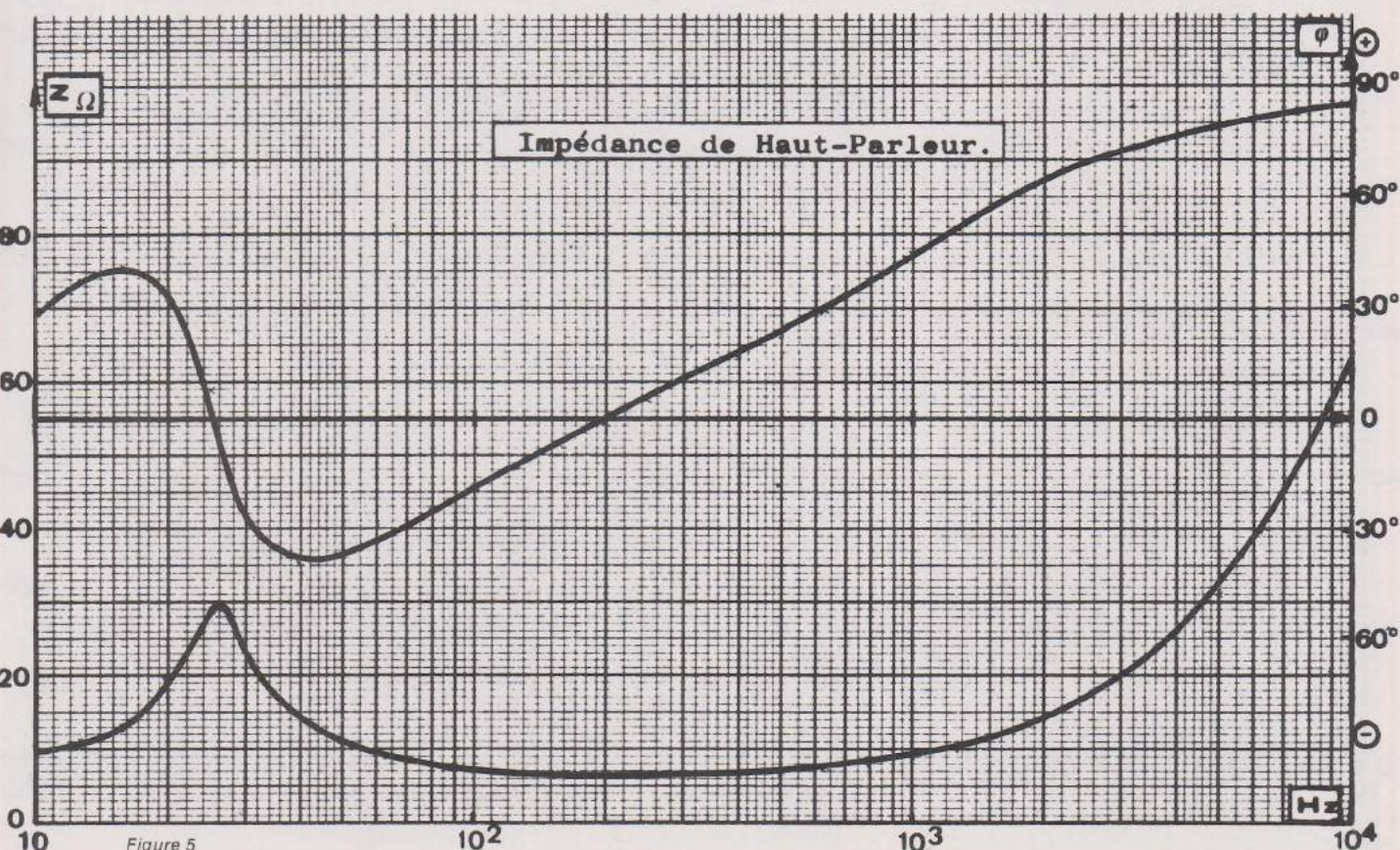


Figure 5

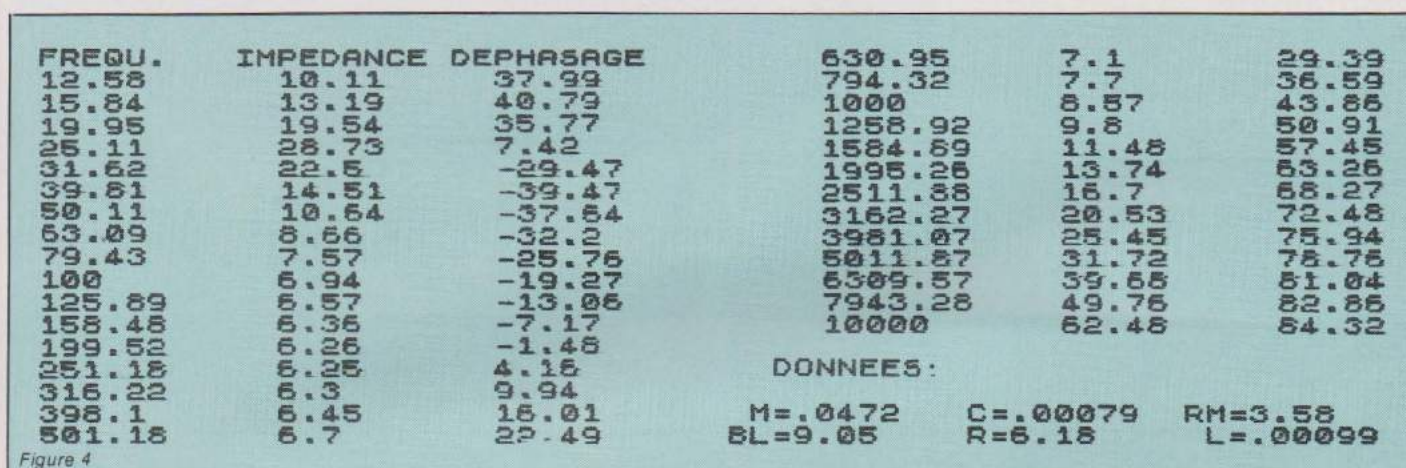

Le tableau de la figure 4 s'obtient après la séquence qui effectue le tracé de la courbe programmée, sur l'écran, par appui sur la touche NEW LINE.

De manière à obtenir une meilleure précision, nous avons tracé sur papier millimétré semi-log. une courbe d'impédance et de déphasage se rapportant à un troisième haut-parleur figure 5, dont nous avons déterminé les caractéristiques à partir d'une réponse à un échelon de courant. Les paramètres introduits sont mentionnés dans la rubrique : données figure 4.

## Introduction du programme

Il est possible d'introduire le programme en trois étapes.

a) Lignes 10 à 125 :

Après RUN et NEW LINE doit apparaître sur l'écran l'affichage des quantités à introduire.

b) Lignes 150 à 680 :

Après l'introduction des données : M, C, RM, BL, L apparaît le tracé point par point de la courbe d'impédance et celui des échelles.

c) A partir de la ligne 690 : :

Le programme se poursuit normalement par pression sur la touche NEW LINE, ce qui provoque l'affichage du tableau des valeurs en deux opérations. Un rappel des données s'effectue en fin du tableau, comme indiqué figure 4.

## Commentaires

Il existe deux points (hormis la tension continue !) où la puissance absorbée par le haut-parleur peut s'ex-

primer en Watts. Ce sont les valeurs où le déphasage  $\varphi$  est nul. Il serait donc plus correct de parler de Volt-Ampères, la puissance active consommée s'exprimant par la relation :

$$P_W = P_{V.A.} \times \cos \varphi$$

Pour ceux qui désireraient effectuer un tracé des courbes tel que celui présenté ici, nous joignons un quadrillage semi-logarithmique prêt à l'emploi.

R. SCHERER

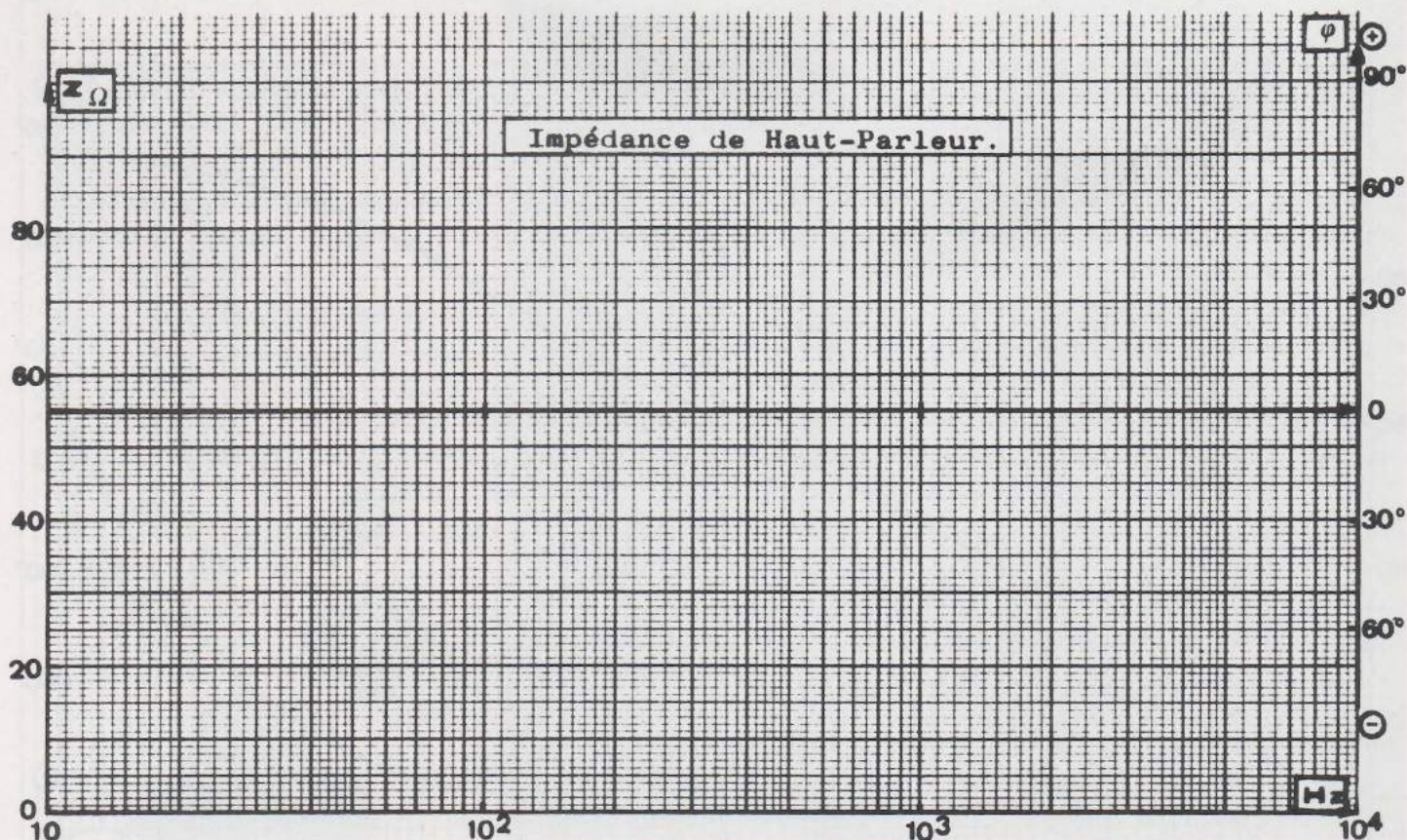


Figure 5



```

10 REM "HAUT-PARLEUR"
20 PRINT "COURBE D'IMPEDANCE "
25 PRINT "-----"
30 PRINT "DU HAUT-PARLEUR"
35 PRINT "-----"
40 PRINT
50 PRINT "DONNEES A INTRODUIRE
"
55 PRINT "-----"
60 PRINT
70 PRINT "MASSE MOBILE:M EN KG
"
75 PRINT "
80 PRINT "COMPLIANCE:C EN M/N"
85 PRINT "
90 PRINT "FROTTEMENT MECAN.:RM
EN KG/S"
95 PRINT "
"
100 PRINT "FACTEUR DE FORCE:BL
EN N/A"
105 PRINT "
110 PRINT "RESIST. EN CONTINU:R
EN OHMS"
115 PRINT "
"
120 PRINT "INDUCTANCE BOBINE:L
EN HENRY"
125 PRINT "
130 PAUSE 1000
140 CLS
150 PRINT "INTRODUIRE:M="
160 INPUT M
170 PRINT AT 0,15;M
180 PRINT "INTRODUIRE:C="
190 INPUT C
200 PRINT AT 1,15;C
210 PRINT "INTRODUIRE:RM="
220 INPUT RM
230 PRINT AT 2,15;RM
240 PRINT "INTRODUIRE:BL="
250 INPUT BL
260 PRINT AT 3,15;BL
270 PRINT "INTRODUIRE:R="
280 INPUT R
290 PRINT AT 4,15;R
300 PRINT "INTRODUIRE:L="
310 INPUT L
315 PRINT AT 5,15;L
316 PAUSE 200
317 CLS
318 REM "CALCULS PRELIMINAIRES"
320 LET AM=RM/(2*50R (M/C))
330 PRINT "COEFF. D'AMORTISS.:A
M="
340 PRINT AT 0,22;AM
350 LET CPNA=50R (M*C)
360 LET FPNA=1/(2*PI*CPNA)
365 PRINT
370 PRINT "FREQ. PROPRE NON AMO
RTIE: HERTZ"
380 PRINT AT 2,26;FPNA
381 PAUSE 200
382 CLS
390 LET CT=L/R
400 LET AF=CT*CPNA**2
410 LET BT=(2*AM*CT/CPNA+1)*CPN
A**2
420 LET GM=2*AM*CPNA+BL**2*C/R+
CT

```

```

421 LET GF=2*AM*CPNA
422 DIM G(60)
424 DIM H(60)
426 DIM O(60)
430 FOR P=1 TO 60
440 LET O=P/20
450 LET X=20*PI*10**0
460 LET J=(1-CPNA**2*X**2)*(1-C
PNA**2*X**2)+(2*AM*CPNA*X)**2
470 LET I=(1-X**2*BT)*(1-X**2*B
T)+(GM-X**2*AF)*(GM-X**2*AF)*X**
2
475 LET IO=((1-(BT*X**2))*(1-(
CPNA*X)**2))+((GM-(AF*X**2))*X)*
(GF*X)
476 LET JO=((GM-AF*(X**2))*X)*
(1-(CPNA*X)**2)-(1-(BT*X**2))*
(GF*X)
480 LET Y=R*50R (I/J)
490 LET U=INT (X*100/(2*PI))
500 LET V=INT (Y*100)
505 LET O(P)=U/100
510 LET H(P)=V/100
515 LET TI=INT ((18000/PI)*ATN
(JO/IO))
516 LET O(P)=TI/100
520 FOR T=0 TO 20
525 NEXT T
530 IF Y>=40 THEN GOTO 555
540 PLOT P,Y
550 NEXT P
555 IF P>=60 THEN GOTO 580
560 PRINT AT 1,(P-1)/2;" "
570 NEXT P
580 FOR A=0 TO 21
590 PRINT AT A,0;" "
600 PRINT AT 0,1;"OHMS",AT 1,0;
"40",AT 6,0;"130",AT 11,0;"120"
,AT 16,0;"110"
610 NEXT A
620 PRINT AT 21,10;"L",AT 21,20
;"L",AT 21,30;"L"
630 FOR B=0 TO 61
640 PLOT B,0
650 NEXT B
660 PRINT AT 20,1;"0,10",AT 20,
9;"100(HZ)",AT 20,19;"1E3",AT 20
,29;"1E4"
670 PRINT AT 0,5;" IMPEDAN
CE H.P."
680 PRINT AT 1,11;"-----"
690 INPUT A$
700 CLS
710 PRINT AT 0,1;"FREQU.";AT 0,
10;"IMPEDANCE";AT 0,20;"DEPHASAG
E"
720 FOR P=2 TO 60 STEP 2
740 IF P=44 THEN GOSUB 1000
750 PRINT TAB 1;O(P);TAB 12;H(P
);TAB 22;O(P)
760 NEXT P
990 GOTO 1025
1000 INPUT A$
1010 CLS
1020 RETURN
1025 PRINT AT 10,3;"DONNEES:"
1030 PRINT AT 20,1;" M=";M;AT 20
,12;"C=";C;AT 20,22;"RM=";RM;AT
21,1;"BL=";BL;AT 21,12;"R=";R;AT
21,23;"L=";L

```

Listing du programme d'impédance et de déphasage pour haut-parleur



## 1984 - L'ANNEE DU KIT

le kit au service de vos hobbies



**15 CENTRALE ALARME POUR MAISON**  
DESTINEE A PROTEGER VOTRE MAISON OU APPARTEMENT CETTE ALARME, UNE FOIS MISE EN ROUTE, VOUS LAISSE 3 MN POUR QUITTER VOTRE HABITATION  
**280.00 F**

**23 CHENILLARD 8 VOIES MULTIPROGRAMMES**  
512 FONCTIONS DEFILENT L'UNE APRES L'AUTRE CE CHENILLARD CUMULE A PEU PRES TOUS LES EFFETS QUE L'ON PEUT REALISER AVEC 8 SPOTS OU GROUPE DE SPOTS  
**390.00 F**

**34 BARRIERE A ULTRA-SONS PORTEE 15 M**  
EMETTEUR, RECEPTEUR - ALIMENTATION 12V  
FREQUENCE EMISE 40KHZ SORTIE SUR RELAIS 5A  
**165.00 F**

**37 ALARME ULTRA-SON**  
PAR EFFET DOPPLER SORTIE SUR RELAIS  
**230.00 F**

**40 STROBOSCOPE 150 JOULES**  
VITESSE DES ECLATS REGLABLE, 1 TUBE A ECLATS  
**150.00 F**

**43 STROBOSCOPE 2 X 150 JOULES**  
VITESSE REGLABLE 2 TUBES A ECLATS  
**250.00 F**

**49 ALIMENTATION STABILISEE**  
3 A 24V 1.5 A - AVEC TRANSFO-  
**140.00 F**

**56 ANTIVOL AUTO 3 TEMPORISATIONS**  
**68.00 F**

**91 FREQUENCEMETRE DIGITAL 10HZ A 5MHZ**  
PERMET LA MESURE DE FREQUENCES COMPRISES ENTRE 10HZ ET 5MHZ, AVEC LA PRECISION DU SECTEUR 10<sup>-4</sup>. L'AFFICHAGE EST REALISE A L'AIDE DE 4 AFFICHEURS 7 SEGMENTS UN COMMUTEUR PERMET DE CHOISIR 3 GAMMES DE MESURES  
HZ x 10 HZ x 100 HZ x 1000  
**245.00 F**

**93 PREAMPLI MICRO VOLUME REGLABLE** ● **40.00 F**

**94 PREAMPLI GUITARE VOLUME REGLABLE** ● **39.00 F**

**98 TUNER FM** ● **250.00 F**  
PERMET DE RECEVOIR EN PLUS DE LA BANDE FM LA BANDE 80 MHZ RADIO, TELEPHONE POLICE ETC...

**99 BLOC DE COMPTAGE** DE 0 A 9999  
ACCES AUX COMPTAGES A LA REMISE A ZERO A L'ALLUMAGE DES AFFICHEURS EXEMPLES D'APPLICATIONS  
**180.00 F**

**102 MIXAGE POUR 2 PLATINES MAGNETIQUES**  
REGLAGE PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNES  
ALIM. 9 A 15V  
**180.00 F**

**104 CAPACIMETRE DIGITAL** PAR 3 AFFICHEURS  
7 SEGMENTS DE 100 PF A 100uF  
**210.00 F**

**106 GENERATEUR 9 RYTHMES**  
5 INSTRUMENTS AVEC UN AMPLI CONTROL SELECTION DES RYTHMES PAR TOUCH-CONTROL  
REGLAGES TEMPO ET VOLUME  
**255.00 F**

**107 AMPLI 80 W EFFICACES** ● **295.00 F**

**114 BASE DE TEMPS A QUARTZ 50HZ**  
ALIMENTATION 5 A 12V  
● **78.00 F**

**130 SIRENE ELECTRONIQUE MULTIPLE**  
IMITE TOUTES LES SIRENES  
SIRENE INCENDIE POLICE AMERICAINE SPACIALE ETC...  
ALIMENTATION 9 A 12V  
**88.00 F**

**135 TRUCAGE ELECTRONIQUE**  
PERMET D'IMITER DES BRUITS DE SIRENE D'EXPLOSION DE DETONATION, D'ACCELERATION MOTO, VOITURE ETC...  
**230.00 F**

**142 MICRO TIMER PROGRAMMABLE**  
A MICRO PROCESEUR

Exemples d'application:  
- Contrôle du chauffage sur la sortie 1. Mise en route du chauffage à 5 h du matin, arrêt à 9 h, remise en route à 17 h, arrêt à 23 h, et cela tous les jours ouvrables de la semaine (du lundi au vendredi) le samedi et le dimanche, le chauffage reste toute la journée, donc mise en route à 5 h du matin, arrêt à 23 h.  
- Sur sortie 2, commande d'un buzzer pour le réveil du lundi au vendredi à 7 h jusqu'à 7 h 10, pas de réveil le samedi et le dimanche.  
- Sortie 3, commande de la radio de 7 h 20 à 8 h 20, du lundi au vendredi.  
- Sur sortie 4, commande de la cafetière électrique du lundi au vendredi de 7 h 10 à 8 h 10, le samedi et le dimanche de 9 h 30 à 10 h 30.

avec son boîtier **490.00 F**

**148 EQUALIZER STEREO**  
REGLAGE PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNES  
6 VOIES  
**225.00 F**

**151 MIXAGE GUITARE** POUR 5 ENTREES  
GUITARE OU MICRO 1 ENTREE ORGUE OU AUTRE  
CORRECTEUR DE TONALITE GRAVE AIGU NIVEAU  
D'ENTREE REGLABLE SUR CHAQUE ENTREE  
● **215.00 F**

**160 TABLE DE MIXAGE STEREO** A 6 ENTREES  
2 PLATINES MAGNETIQUES 2 MICRO 2 AUXILIAIRES  
● **250.00 F**

**201 FREQUENCEMETRE DIGITAL 50 MHZ**  
6 AFFICHEURS 13 MM, 0-50 MHZ PILOTE PAR QUARTZ  
IDEAL POUR CIBISTES  
**375.00 F**

**202 THERMOSTAT DIGITAL** DE 0 - 99°  
PERMET LA MISE EN MEMOIRE D'UNE TEMPERATURE DE DECLANCHEMENT DU CHAUFFAGE ET UNE TEMPERATURE D'ARRET POUR CHAUFFAGE AQUARIUM, AIR CONDITIONNE, VOITURE, ETC.  
**225.00 F**

**203 IDEM 202** MAIS AVEC 2 CYCLES D'HYSTERESIS  
**260.00 F**

**204 VOLTMETRE DIGITAL** A MEMOIRE - 3 GAMMES - PERMET DE COMMUTER UN RELAIS LORSQUE L'ON ATTEINT LA VALEUR DE LA TENSION EN MEMOIRE  
**195.00 F**

**205 ALIMENTATION STABILISEE** - 0 à 24V-15A - AVEC AFFICHAGE DIGITAL DE LA TENSION, DU COURANT - 3 GAMMES DE TENSION - INDISPENSABLE AU LABO OU A L'AMATEUR  
**250.00 F**

**206 THERMOMETRE DIGITAL** A MEMOIRE - 0 - 99° - ENCLENCHE UN RELAIS LORSQUE LA TEMPERATURE MEMOIRE EST ATTEINTE  
**190.00 F**

**207 REVERBERATION** LOGIQUE  
SANS RESSORT, S'ADAPTE SUR MICRO CB, MICRO NORMAL, VOLUME REGLABLE  
RETARD REGLABLE DE 0.1 A 2 SECONDES  
● **220.00 F**

**208 AMPLI STEREO 2 X 70W MUSIQUE 35W EFF**  
AVEC CORRECTEUR TONALITE BALANCE VOLUME  
PREAMPLI RIAA COMMUTEUR POUR LA SELECTION DES ENTREES  
● **440.00 F**

### NOUVEAUTES ★★★★★★

**ELCO 129**  
**GENERATEUR AVEC FREQUENCE-METRE DIGITAL** **420.00 F**

**ELCO 159**  
**TABLE DE MIXAGE** ● **295.00 F**  
6 Entrées avec "Talk over"

**ELCO 209**  
**ALIMENTATION A DECOUPAGE** **210.00 F**  
1 à 30V/3A avec Transfo!

A RETOURNER A

ELECTROME... FONDAUDEGE ● 33000 BORDEAUX ● Tel.: (56) 52.14.18 ●

☐ Je désire recevoir documentation sur les 200 kits ELCO  
Ci-joint 3 F en timbres.

☐ Je désire commander le kit ELCO n° \_\_\_\_\_ Ci-joint \_\_\_\_\_ F

☐ en chèque

☐ mandat

☐ en C.R. (+ 20F de port, et frais en valeur si C.R.)

NOM \_\_\_\_\_  
ADRESSE \_\_\_\_\_




**LE REIN POUR 49.-F!!**  
(PORT COMPAIS)

**SCHEMATHEQUE**  
LE PLEIN D'IDEES  
faites vous-même  
un Ampli-Booster-Equalizer  
un Capacimetre  
un Stroboscope alterne  
un Carillon 24 airs  
un Thermometre digital  
une Alarme Auto  
une Ampli 120 W  
une Unite de Comptage  
un Emetteur CB  
un Chenillard 10voies  
une Alimentation à découpage  
et plus de 50 autres montages  
pour faire le plein d'idées...



LA QUALITE PROFESSIONNELLE A DES PRIX GRAND PUBLIC

## LES 24(!) NOUVEAUX POUR 1984

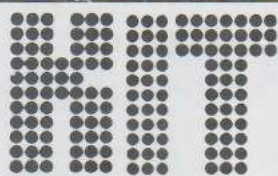

### KP 76 CHENILLARD 8 CANAUX 340.- F

- 2048 programmes
- enchainables
- Vitesse réglable
- Visualisation par leds
- Alimentation 220 V

### REVENDEURS RECHERCHES!

70	AMPLI 25 W EFFICACE	69.- F
71	AMPLI STEREO 2X25 W EFFICACE	130.- F
72	ANTIVOL DE VILLA	130.- F
74	TABLE DE MIXAGE STEREO 6 ENTREES 2 X RIAA 2 X MICRO 2 X AUX. TALK-OVER	230.- F
75	ALIM LABO 0-28 V/2A REGLABLE A AFFICHAGE DIGITAL AVEC TRANSFO	230.- F
73	EMETTEUR FM 3 W	100.- F
76	CHENILLARD 8 CANAUX 2048 FONCTIONS VITESSE REGL. ALIMENTATION 220V	340.- F
77	TIMER A MICROPROCESSEUR 4 SORTIES ALIM. 220V AVEC BOITIER	450.- F
78	RECEPTEUR FM AVEC AMPLI 8 W	130.- F
79	TELECOMMANDE CODEE 27 MHZ EMETTEUR + RECEPTEUR	220.- F
80	TRUQUEUR DE VOIES	55.- F

81	THERMOSTAT DIGITAL 0-99 SORTIE RELAIS 2 CYCLES REGLABLES	160.- F
82	ALLUMAGE A DECHARGE CAPACITIVE	210.- F
83	RECEPTEUR SUPPLEMENTAIRE POUR TELECOMMANDE CODEE	120.- F
84	BRUTEUR TRAIN EXPLOSION, SIRENE	180.- F
85	MODULATEUR CHENILLARD 4 VOIES PASSE DE LA FONCTION CHENILLARD A MODUL MICRO GRACE A UN INVERSEUR	130.- F
86	INTERPHONE MOTO	130.- F
87	VARIATEUR DE VITESSE POUR PERCEUSE DE 6 A 15V 2A	80.- F
88	ORGUE LUMINEUX	180.- F
89	STROBOSCOPE MUSICAL	140.- F
90	AMPLI 240 W EFFICACE SUR 8	595.- F
91	TEMPORISATEUR D'ALARME	80.- F
92	TRACEUR DE COURBES PNP ET NPN	180.- F
93	BASE DE TEMPS 4 MHz -1 Hz	185.- F

1	GRADATEUR DE LUMIERE	35.00 F
2	STROBOSCOPE 60 JOULES avec lampe vitreux réglable	100.00 F
3	CHENILLARD 4 CANAUX avec sur-trucs vitesse réglable	100.00 F
4	MODULATEUR 3 CANAUX	90.00 F
5	MODULATEUR 3 CANAUX + INVERSE	95.00 F
6	MODULATEUR 3 CANAUX DECLENCHE PAR MICRO	100.00 F
7	BOOSTER 15W EFFICACES POUR AUTO	85.00 F
8	CLIGNOTANT 2 VOIES sortie sur tracs	60.00 F
9	CLAP CONTROL ou relais à mémoire	75.00 F
10	MINI TUNER FM A VARICAP AVEC AMPLI	61.00 F
11	DETECTEUR PHOTO ELECTRIQUE sortie sur relais 5A	75.00 F
12	TEMPORISATEUR réglage de 0 à 5mm sortie sur relais 5A	75.00 F
13	INTERPHONE 2 POSTES alimentation 9V sans les HP	51.00 F
14	AMPLI TELEPHONIQUE avec capteur et haut parleur	68.00 F
15	AMPLI 10W	56.00 F
16	AMPLI STEREO 2 X 10W	110.00 F
17	SIRENE DE POLICE 25W 12V	55.00 F
18	DETECTEUR D'APPROCHE	65.00 F
19	PREAMPLI MICRO POUR MODULATEUR alimentation 220 V	50.00 F
20	AMPLI BF 2W	40.00 F
21	INJECTEUR DE SIGNAL	35.00 F
22	EMETTEUR FM EXPERIMENTAL	44.00 F
23	OSCILLATEUR CODE MORSE	35.00 F
24	VOLTMETRE DE CONTROLE POUR BATTERIE	39.00 F
25	COMPT. TOURS DIGITAL POUR VOITURE	100.00 F
26	CARILLON 3 TONS DE PORTE	60.00 F

28	INSTRUMENT DE MUSIQUE	60.00 F
29	LABYRINTHE ELECTRONIQUE	55.00 F
30	ALIMENTATION 1 à 12V 500mA avec son transfo	80.00 F
31	BLOC DE COMPTAGE DIGITAL affichage 13mm	100.00 F
32	TEMPORISATEUR DIGITAL DE 0 à 40mm affiche secondes	100.00 F
33	CHENILLARD 8 VOIES PROGRAMMABLE	140.00 F
34	GENERATEUR A 6 TONS REGLABLES	80.00 F
35	RECEPTEUR CB SUPERHETERODYNE à circuits intégrés	120.00 F
36	THERMOMETRE DIGITAL de 0 à 99	135.00 F
37	GENERATEUR 1Hz à 500KHz Triangle Sinus Carré	125.00 F
38	EMETTEUR 27MHz modulateur amplitude	90.00 F
39	AMPLI 35W efficace	170.00 F
40	THERMOMETRE 16 LEDS	125.00 F
41	THERMOSTAT sortie sur relais	85.00 F
42	VOLTMETRE DIGITAL 0 à 99V	135.00 F
43	INTERPHONE SECTEUR la paire	220.00 F
44	TUNER FM STEREO	220.00 F
45	CARILLON 24 AIRS à microprocesseur	145.00 F
46	CADENCEUR REGLABLE 9 NOTES	85.00 F
47	CADENCEUR D'ESSUIE GLACE	65.00 F
48	STROBOSCOPE ALTERNE 2 x 60 joules + boîtier	180.00 F

**N'ACHETEZ PLUS  
SANS SAVOIR**

**RECUEIL ① KP 1 à 15**

**RECUEIL ② KP 16 à 33**

**RECUEIL ③ KP 34 à 49**

49	<b>PREAMPLIFICATEUR - CORRECTEUR DE TONALITE</b>	180.00
50	<b>HORLOGE DIGITALE REVEIL</b> <small>neure minute</small>	
51	<small>Grand bloc afficheurs 13 mm Alimentation par transfo</small>	
52	<small>Reveil par buzzer • boîtier</small>	135.00
53	<b>PREAMPLI STEREO MINI K7</b>	40.00
54	<b>PREAMPLI MICRO</b>	40.00
55	<b>CHENILLARD MODULATEUR A MICRO 4 CANAUX</b> <small>passé automatiquement en chenillard dès qu'il n'y a plus de musique • boîtier</small>	180.00
56	<b>AMPLIFICATEUR 3 W STEREO POUR WALKMAN</b> <small>permet une écoute stéréophonique de votre walkman sur deux haut-parleurs</small>	72.00
57	<b>VU-METRE STEREO</b> <small>permet de remplacer le traditionnel vu-mètre par une série de 5 LEDs s'allumant en fonction de la puissance</small>	90.00
58	<b>PREAMPLIFICATEUR</b> <small>sur cellule magnétique</small>	43.00
59	<b>CORRECTEUR DE TONALITE</b> <small>permet d'adapter le son à la convenance de chacun par l'intermédiaire d'une correction graves aigus</small>	56.00
60	<b>EQUALIZER MONO 6 FILTRES</b> <small>permet l'adaptation d'une source ou autre au local d'écoute la position des curseurs des potentiomètres linéaires reproduit la courbe de réponse de l'équaliseur</small>	107.00
61	<b>AMPUBOOSTER EQUALIZER</b> <small>delivre une puissance de</small>	180.00

KP 61  
CAPACIMETRE DIGITAL 4 DIGITS  
100 pF à 999,4F avec son boîtier  
195.00 F

KP 62  
BARRIERE A ULTRA SONS  
portée 15m sortie sur relais 145.00 F

KP 63  
ALARME VOITURE A EFFET  
DOPPLER sortie sur relais  
150.00 F

KP 64  
SERRURE CODEE A 4 CHIFFRES sortie sur relais  
150.00 F

KP 65  
AMPLI 2 X 35W EFF.  
AVEC CORRECTEUR DE  
TONALITE, BALANCE ET VOLUME  
360.00 F

KP 66  
FUZZ ET TREMOLO  
POUR GUITARE ELECTRIQUE  
75.00 F

KP 67  
PHASING EFFET SPECIAL  
POUR TOUTES SORTES DE  
MICROS  
75.00 F

KP 68  
ANTIVOL AUTO  
SORTIE SUR RELAIS  
70.00 F

KP 69  
PROTECTION  
ELECTRONIQUE  
POUR TWEETERS  
POUR ENCEINTES DE 10 A 250W  
38.00 F

... il me la faut absolument -  
cette  
SCHEMATHIQUE  
LE PLEIN D'IDEES  
CI-JOINT CHEQUE DE 49.00 F

NOM \_\_\_\_\_  
ADRESSE \_\_\_\_\_

URGENT

JE DESIRE  
RECEVOIR:  
☐ Recueil 1  
18.00F + 6F (de port)  
☐ Recueil 2  
18.00F + 6F (de port)  
☐ Recueil 3  
18.00F + 6F (de port)

A RETOURNER A  
ELECTROME 17 RUE FONDAUDEGE 33000 BORDEAUX  
TEL. 56. 52.14.18  
KIT PACK N°: \_\_\_\_\_  
KIT PACK N°: \_\_\_\_\_  
NOM: \_\_\_\_\_  
ADRESSE: \_\_\_\_\_



# LES COMPOSANTS A LA CARTE

**Le Villard**  
74550 PERRIGNIER  
Tél.: (50) 72.76.56

**IMPRELEC**

**74**

*Fabrication de circuits imprimés simple et double face, à l'unité ou en série - Marquage scotchcal - Qualité professionnelle*

Tél.: 015.30.21

**C.F.L.**

45, bd de la Gribellette  
91390 MORSANG S/ORGE

**91**

*Composants électroniques professionnels et grand public*  
Ouvert le lundi de 10 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h  
du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h

Composants électroniques

**J. REBOUL**

**25**

34, rue d'Arène - 25000 BESANÇON  
Tél.: (81) 81.02.19 et 81.20.22 - Télex 360593 Code 0542  
Magasin industrie: 72, rue de Trépillot - Besançon  
Tél.: 81/50.14.85

Micro-informatique

**ROGELEC**

**46**

OUVERT TOUT L'ÉTÉ

Centre Commercial Fénelon  
Place Emilien-Imbert  
46000 CAHORS  
Tél.: (65) 30.14.92  
Kits - composants - H.F. - etc...

**KANTELEC DISTRIBUTION**

**97**

26, rue du Général Galliéni  
97200 FORT de FRANCE - MARTINIQUE  
Tél.: (596) 71.92.36  
*Distribue JELT - Composants électroniques - Kits - H.P. Résistances - Condensateurs - Département librairie.*

**SHOP-TRONIC**

**92**

kits et composants

La Garenne Colombes  
1 Place de Belgique  
785.05.25

Diagramme de la Garenne Colombes montrant les rues: pontoise, bezons, nanterre, la défense, paris, ICI, colombes.

**ELECTRONIC DISTRIBUTION**

**97**

13, rue F. Arago  
97110 Pointe à Pitre - GUADELOUPE  
Tél.: (590) 82.91.01 - Télex 919.907  
*Distribue: JELT - H.P. - divers - Kits - Composants électroniques - Département librairie.*

ouvert tout l'été

NOUVEAU TÉLÉPHONE

**COMPOKIT®**

335.41.41

ÉLECTRONIQUE - TECHNIQUES - LOISIRS  
La qualité industrielle au service de l'amateur  
174, bd du Montparnasse - 75014 PARIS

ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h 00

bus 38-83-91

MÉTRO Port-Royal

**HI-FI DIFFUSION**

**06**

19, rue Tonduti de l'Escarène  
06000 NICE  
Tél.: (93) 80.50.50. et 62.33.44.  
*Distribution de composants électroniques - Matériel électronique - Mesures - Jeux de lumière - Sono.*

**LOISIRS**

**78**

3, rue du Colonel-de-Bange  
78150 LE CHESNAY  
Tél.: 955.57.14  
*Kits - Composants électroniques - Librairie - Outillage - Coffrets - H.P. - Produits C.I. imprimés - Mesure - Jeux de lumière - Casques - Micros - Tables de mixage*  
ouvert du mardi au samedi de 9 h 20-12 h - 14 h 30-19 h

**CHELLES ELECTRONIQUES**

**77**

19, av. du Maréchal Foch  
77500 Chelles - Tél.: 426.38.07  
*Composants électroniques - Kits - Mesures - Outillage - Coffrets - Librairie - Jeux de lumière - Circuits imprimés*  
ouvert du mardi au samedi etc...

**Annonces d'août 1984**  
Réservez votre espace publicitaire  
avant le 28 juin 1984  
Tél.: 200.33.05



# LES COMPOSANTS A LA CARTE

**A VALENCIENNES**  
Tél. : (27) 33.45.90

**Composants professionnels et grand public**  
— Mesure - Outillage —

**EXPÉDITION LE JOUR MÊME DE TOUTES  
COMMANDES TÉLÉPHONIQUES PASSÉES  
AVANT 16 H**

70, Av. de Verdun 59300 Valenciennes  
ouvert du Mardi au Samedi 9 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h 30

**LAZE ELECTRONIQUE** *Permanence le lundi après-midi*

**59**

**SYPER ELECTRONIC**

**IMPORTANT CHOIX DE PIÈCES  
ET COMPOSANTS JAPONAIS  
REMISES AUX PROFESSIONNELS**

**PIÈCES DÉTACHÉES**  
186, rue de Charenton 75012 PARIS  
Tél. : 218 488 F Tél. (1) 307.34.20

**AUREX 75**  
JVC VIDEO  
Sansui  
Panasonic  
PIONEER  
SILVER  
SONY  
Technics  
TOSHIBA

**SONICOM électronique**

Composants électroniques - Antennes d'émission - Kits - Circuits imprimés - Synthétiseurs P.L.L. 410 CH. 87,5 à 108 Mhz - Ampli de puissance 100 ou 200 W - Détecteurs de TOS 50 à 2000 W (protection d'ampli H.F.) - Encodeurs stéréo - Montés ou en pièces

**2, rue des Hirondelles**  
**68100 Mulhouse** **Tél. : 89/42.39.30**

**68**

**RADIO PRIX**

**SONOS MOBILES ET LOCATIONS**  
**30, rue Alberti 06000 NICE**  
**Tél. : (93) 85.51.41**

**KITS**

*Composants électroniques - Micro-informatique - Alarmes - Émetteurs récepteurs - Autoradio - HiFi*

**06**  
**OUVERT  
TOUT  
L'ÉTÉ**

**TOUT POUR LA RADIO**  
**Électronique**

**66, Cours Lafayette** **Tél. : (7) 860.26.23**  
**69003 LYON**

matériels électroniques - composants - pièces détachées - mesures - micro-ordinateurs - kits - alarmes - HiFi - sono - CB - librairie.

**69**

**LA LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO**

**43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS** **Tél. : 878.09.92**  
**Le plus grand choix d'ouvrages techniques**  
radio - électricité - électronique - micro-ordinateur - etc.  
**et de librairie générale :**  
littérature - voyages - livres d'art - ouvrages pour la jeunesse  
*Magasin ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h (sans interruption)*

**75**

## DES BONS METIERS OU LES JEUNES SONT BIEN



### INFORMATIQUE


**B.P. Informatique diplôme d'Etat.**  
Pour obtenir un poste de cadre dans un secteur créateur d'emplois. Se prépare tranquillement chez soi avec ou sans Bac en 15 mois environ.

**Cours de Programmeur, avec stages pratiques sur ordinateur.**

Pour apprendre à programmer et acquérir les bases indispensables de l'informatique. Stage d'une semaine dans un centre informatique régional sur du matériel professionnel. Durée 6 à 8 mois, niveau fin de 3°.
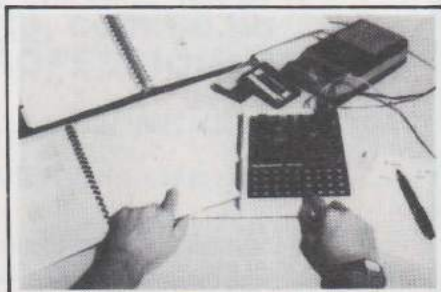
### MICRO-INFORMATIQUE

**Cours de BASIC et de Micro-Informatique.**  
En 4 mois environ, vous pourrez dialoguer avec n'importe quel "micro". Vous serez capable d'écrire seul vos propres programmes en BASIC (jeux, gestion...). Niveau fin de 3°.



### MICROPROCESSEURS

**- Cours général microprocesseurs/micro-ordinateurs.**

Un cours par correspondance pour acquérir toutes les connaissances nécessaires à la compréhension du fonctionnement interne d'un micro-ordinateur et à son utilisation. Vous serez capable de rédiger des programmes en langage machine, de concevoir une structure complète de micro-ordinateur autour d'un microprocesseur (8080-280). Un micro-ordinateur MPF 1B est fourni en option avec le cours. Durée moyenne des études : 6 à 8 mois. Niveau conseillé : 1° ou Bac.

**INSTITUT PRIVÉ  
D'INFORMATIQUE  
ET DE GESTION**


92270 BOIS-COLOMBES  
(FRANCE)

Tél. : (1) 242.59.27

Pour la Suisse :  
16, avenue Wendt - 1203 Genève



**IPIG**

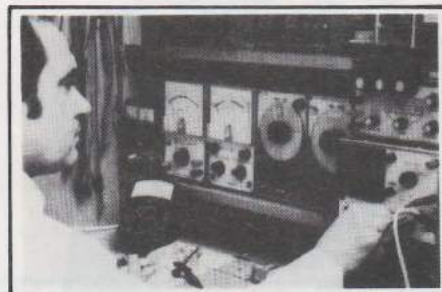

### ELECTRONIQUE

**- Cours de technicien en Electronique/micro-électronique.** Ce nouveau cours par correspondance avec matériel d'expériences vous formera aux dernières techniques de l'électronique et de la micro-électronique. Présenté en deux modules, ce cours qui comprend plus de 100 expériences pratiques, deviendra vite une étude captivante. Il représente un excellent investissement pour votre avenir et vous aurez les meilleures chances pour trouver un emploi dans ce secteur favorisé par le gouvernement. Durée : 10 à 12 mois par module. Niveau fin de 3°.

Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre documentation N° X3587 sur : ☐ L'INFORMATIQUE ☐ LA MICRO-INFORMATIQUE ☐ LES MICROPROCESSEURS ☐ L'ELECTRONIQUE ☐

Nom \_\_\_\_\_ Prenom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_



Les annonces doivent être rédigées sur la grille-annonce insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois précédant la parution, accompagné du paiement par CCP ou chèque bancaire.



Cherche Radio Plans avant guerre ainsi que Radio Pratique ou Toute la Radio, aussi en photocopies, offre à M. H. Pilet, rue du Collège, 1349 Vaulion (Suisse).

RECHERCHONS  
pour PARIS  
VENDEUR QUALIFIE

expérience  
BOUTIQUE ELECTRONIQUE  
envoyer CV et prétentions  
Mme Gascoin, 29, rue Ampère  
92320 CHATILLON

Vds Eprom à effacer 2716 : 15 F, 2732 : 25 F, Neuves, 2516 : 20 F, 2532 : 32 F, 252764 : 80 F. Remise par quantité Ram stat 2114 : 12 F, 6116 : 50 F. Prom fusibles diverses : 5 F et plus. Nombreux cpts informatiques : processeurs périphériques, Cmos, TTL, Cpts passifs, etc. Tél. : (40) 83.63.77. M. Geneix route de Couffé, 44150. Oudon Liste sur demande contre 2 timbres à 2 F.

Vends SPE 5 complète 220 V, bon état à prendre sur place 300 F. Achète tous déchets électroniques ordinateurs à la casse tous métaux bruts et précieux. CJ métaux, chemin des Postes 95500 Bonneuil-sur-Marne. Tél. (1) 867.56.56.

Recherche schémas sur magnétophone Akai GX 266 II. Mme Dupont Danielle, St-Eblé, 43300 Langeac, frais remboursés. Tél. : (71) 77.19.95.

Vends cause double emploi, magnétoscope Mitsubishi HS 310F sous garantie jusque 3-85. T. B. état payé 7 950 F, vendu 4 300 F. Tuner FM, PO. GO OC1 OC2 Barthe 1200 F. Tél. : (6) 903.05.69.

Vends oscilloscope Bicourbe BY 203 Mabel, du continu à 6 MHz B.T déclenchée jusqu'à 0,1 aS. Prix : 800 F. M. Boulanger, 77 Pde des Anglais, 06000 Nice. Tél. : (93) 44.86.12.

Vends moteurs pas-à-pas 150 F + 1 de 450 pas 450 F + 1 moteur avec réducteur Crouzet : 200 F. Tél. : (84) 23.60.80 après 19 h M. Girardot.



PARTEZ EN VACANCES, TRANQUILLE!

MAIS

après avoir installé **vous-même**, votre système d'alarme.

- un grand choix de matériel,
- des prix compétitifs....

ET SURTOUT, **offre gracieusement**


**UN MANUEL D'INSTRUCTIONS** qui vous permettra de réaliser votre installation, **sans difficulté, comme un VERITABLE PROFESSIONNEL.**

**VEZ NOUS VOIR** (SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT)

— DU LUNDI AU SAMEDI de 9 h à 19 h —



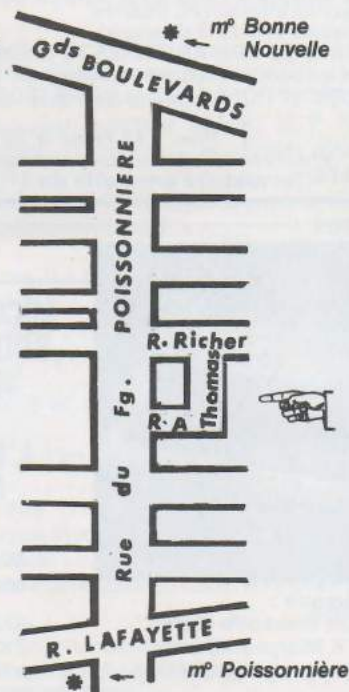5, rue AMBROISE THOMAS - 75009 PARIS - Tél. (1) 246.38.41



**CIBOT  
RADIO**

**BON A DECOUPER POUR RECEVOIR**

**CIBOT  
RADIO**

**LE CATALOGUE CIBOT 200 PAGES**

Nom ..... Prénom .....

Adresse .....

Code postal ..... Ville .....

Joindre 20 F en chèque bancaire, chèque postal ou mandat-lettre et adresser le tout à CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75580 PARIS Cedex XII

Voir également publicité en couverture





# SM ELECTRONIC

20 bis, avenue des Clairions - 89000 Auxerre

Tél. : (86) 46.96.59

*Nouveauté librairie :*

**« A l'écoute des ondes »**  
destiné à tous les écou-teurs,  
débutants ou chevronnés

A L'ECOUTE  
DES ONDES



**Au sommaire :**

1. ECOUTEZ LE MONDE - INTRODUCTION
2. 50 ANS D'ONDES COURTES FRANÇAISES ET DE RADIODIFFUSION EXTERIEURE
3. IUT : son utilité - historique
4. Le « BROADCAST » - généralités sur les écoutes des OC
5. LE SPECTRE RADIOELECTRIQUE  
Généralités - Spectre 9 kHz/30 GHz - Fréquences Amateurs les classes d'émission - Fréquences marines, aéronautiques
6. L'ECOUTE, C'EST FACILE !
7. LES DIFFÉRENTS MODES DE RÉCEPTION : AM, BLU, CW, FM
8. LES CRITÈRES D'UN RÉCEPTEUR DE TRAFIC  
Sensibilité, Sélectivité, Stabilité, Démultiplication
9. DX VHF-UHF
10. LES RÉCEPTEURS VHF
11. LE CHOIX D'UN RÉCEPTEUR... NE PAS SE TROMPER  
Enumération des différents modèles, avec caractéristiques
12. LES ANTENNES  
Différents types d'antennes 0.2 à 30 MHz  
Antennes intérieures, mobiles  
Antennes VHF-UHF (Discone)
13. A PROPOS DES ANTENNES HF utilisées en Emission-Réception dans les bandes Amateurs - filaires, GP
14. LES RÉCEPTIONS SPÉCIALES (MÉTÉOSAT)

Prix : 144 Frs (+ 9,20 F port)

Envoi contre remboursement : supplément de 36 Frs.  
(fermeture annuelle du 1<sup>er</sup> au 31/08/84)



**MICRO-ORDINATEUR  
COULEUR «SECAM»  
«LASER 200»**  
(Secam)

**L'INFORMATIQUE  
A LA PORTÉE  
DE TOUS**

Microprocesseur Z80A  
fonctionnant à 3,58 MHz

**Mémoire :**

ROM (Mémoire Morte) :  
16 K Microsoft Basic  
contenant l'interpréteur

RAM (Mémoire Vive) :  
4 K d'origine avec extension  
possible de 16 et 64 K

- Branchez le et commencez
- Programmez immédiatement en microsoft Basic
- Exécutez des graphiques
- Trois possibilités d'affichage
- Effets sonores et musicaux

- Clavier anti-erreur
- Correction plein écran
- Adaptations écran et micro-cassette
- Extension à l'infini possible
- Choix énorme de programmes en Basic

• Nombreuses possibilités avec des interfaces

**PRIX** avec kit d'adaptation, alimentation 220 V, cordons, lexique en Basic de 150 pages. **1490 F**

**MF 200** - interface pour utilisation du **LASER 200** avec tous les magnétophones... **335 F**

Cassettes d'enregistrement... 6 ou 15 minutes **9 F** • 30 minutes **10 F**  
Documentation détaillée et prix contre enveloppe timbrée

**MAGNETIC-FRANCE**

11, pl. de la Nation, 75011 Paris

ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h

Tél. : 379.39.88

CARTE  
BLEUE

**CREDIT**

Nous consulter

Métro : NATION R.E.R.

Sortie : Taillebourg

FERMÉ LE LUNDI

EXPEDITIONS 20% à la commande, le solde contre-remboursement

# RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

A.E.D.	3
BLOUDEX	9
CEFRI	13
C.F.L.	92
CHELLES ELECTRONIQUE	92
CIBOT	95 - 4 <sup>e</sup> couv.
COMPOKIT	92
C.T.S.	34
DINARD	9
EIDE	13
ELECTROME	90-91
ELECTRONIC DISTRIBUTION	92
ELECTRONIQUE APPLICATIONS	12
E.M.E.E.	92
EREL	4
E.T.S.F.	10-11
EURELEC	44
HIFI DIFFUSION	92
HIFI STEREO	6
IMPRELEC	92
I.P.I.G.	93
ISKRA	14
KANTELEC DISTRIBUTION	92
LAZE ELECTRONIQUE	93
LEXTRONIC	34
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO	93
MAGNETIC	16-98
MICRO ET ROBOTS	8
M.M.P.	7
PENTASONIC	42-43
RAB COMPOSANTS	3 <sup>e</sup> couv.
RADIO MJ	15
RADIO-PRIX	93
REBOUL	92
ROCHE	60
ROGELEC	92
SHOP-TRONIC	92
SM ELECTRONIC	98
SOLISELEC	97
SONICOM	93
SONO	18
STAREL	13
SYPER ELECTRONIC	93
T.G.T.	95
TOUT POUR LA RADIO	93
3 Z	75
UNIECO	7-17
WODLI	14



## LE COIN DES LOTS

Conçu spécialement pour les écoles et les centres de formation.

### LOTS PEDAGOGIQUES

- 2 200 résistances 1/4 à 1 watt variées de 1  $\Omega$  à 1 M $\Omega$  **200 F**
- 1 500 condensateurs céramique et sturorflex variés de 1 pF à 3 300 pF **200 F**
- 600 condensateurs mylar de 5 000 pF à 0,1 mF **200 F**
- 250 potentiomètres bobinés 10  $\Omega$  - 100 k $\Omega$  circuits imprimés **200 F**
- 250 potentiomètres linéaires toutes dimensions et valeurs **200 F**
- 250 potentiomètres avec et sans inter, toutes valeurs **200 F**
- 50 potentiomètres bobinés de 10  $\Omega$  à 100 k $\Omega$  **200 F**
- 350 résistances bobinées de 5 watts à 15 watts de 1  $\Omega$  à 2 000  $\Omega$  **200 F**
- 200 transistors série BC et BF, 100 diodes IN 914 et équivalentes + 75 diodes, séries 4001 à 4004 **200 F**
- 300 diodes ZENER, 20 de chaque valeur, 400 mW **200 F**
- 150 condensateurs ajustables de 2 pF à 40 pF **200 F**
- 250 selfs et bobinages moyenne fréquence, divers **200 F**
- 225 supports divers pour circuits intégrés 2 x 4 - 2 x 7 - 2 x 9 **200 F**
- 20 connecteurs femelle. Broches dorées de 20 à 45 contacts au pas de 2,54 et de 5,08 **200 F**
- 200 boutons axes de 4 et 6 mm pour potentiomètres **200 F**
- 15 moteurs basse tension 6 à 12 volts **200 F**
- 40 réseaux de résistances **200 F**
- 60 quartz fréquences diverses **200 F**
- 60 tubes diverses radio et télévision de démontage **200 F**
- 100 condensateurs chimiques haute tension de 200 à 450 volts, de 10 à 250 mF **200 F**
- 450 condensateurs chimiques basse tension 6,3 V à 63 V de 1 mF à 150 mF **200 F**
- 125 circuits intégrés divers dans la Série 7400 ; environ 10 par référence **200 F**
- 800 mètres fil câblage, couleurs diverses **200 F**
- 20 contacteurs à poussoir pour circuits imprimés ; de 4 à 7 touches **200 F**
- 40 interrupteurs ou inverseurs simples ou doubles **200 F**
- 35 relais divers : 2 RT, 4 RT ou 6 RT de 6 à 48 volts **200 F**
- 15 haut-parleurs divers de 5 à 15 cm de 4 à 15  $\Omega$  **200 F**
- 200 voyants couleurs diverses, 220 volts **200 F**
- 15 antennes télescopiques de 4 à 7 brins **200 F**

### UN CADEAU EXTRAORDINAIRE

Pour toute commande de 3 lots identiques ou différents, jusqu'au 28-7-1984.

- Un mini orgue électronique sur circuit imprimé. Alimentation 9 à 12 V. 2 octaves.
- Sortie sur haut-parleur (non fourni) avec schéma.

### GROUPEZ-VOUS ! CHAQUE LOT CONVIENT POUR 10 PERSONNES

**Tarif d'expédition :** en colis postal non recommandé : 10 F par lot

En colis recommandé : 17 F par lot.

Par commande de 10 lots : expédition gratuite.

Notre société accepte **LES COMMANDES ADMINISTRATIVES.**

- 1 fer à souder 220 volts, 30 watts
- 1 pompe à dessouder + 1 embout
- 1 pince coupante
- 2 tournevis pour vis de 3 et 4
- 2 clés à tube pour écrou de 3 et 4
- 3 mètres de soudure
- 1 sachet perchlore ou équivalent
- 1 plaque de circuit en bakélite et époxy une face ou double face **200 F**

Par poste non recommandé  
jusqu'à 3 kg **20 F**  
jusqu'à 5 kg **35 F**  
Recommandé + 7 F

### EXPEDITIONS

## INFORMATIQUE

Clavier 92 touches, effet hall, sortie parallèle, partiellement équipé de cabochons de touches, coffret métal forme pupitre. Dimensions : 49 x 26 x 10, 3,6 kg **593 F**

Clavier 60 touches, contact ILS.

Dimensions : 35 x 12, 0,9 kg **296 F**

Visu vert, tube 21 cm, entrées vidéo, composite **590 F**

Le même livré sans tube **354 F**

Télex avec perforateur **990 F**

Modem **1 186 F**

Machine à écrire IBM à boule équipée en imprimante. S'utilise comme machine à écrire traditionnelle ou en imprimante d'ordinateur.

Complète sauf interface. Valeur **9 950 F** **2 250 F**

Diskette sectorisée 8 pouces **25 F**

## AUTORADIO ET HAUT-PARLEURS

• Autoradio PO-GO. 2 touches. 5 W. 12 V. 0,520 kg **160 F**

• Autoradio à cassette stéréo, PO-GO. 2 x 5 W avec HP. 2,3 kg **460 F**

• Autoradio à cassette 12 V. PO-GO-FM/stéréo. Avance rapide. 2 x 6 W. 1,2 kg **690 F**

• Autoradio VOXSON à mémoire. K7. 8 stations préreglées en AM, 8 en FM/stéréo. 2 x 5 W. 2,6 kg **1 720 F**

• Autoradio à cassette auto-reverse. PO-GO-FM/stéréo. 2 x 6 W. 1,7 kg **999 F**

Micro-chaîne. 3 éléments. 12 V constituée d'un :

• TUNER PO-GO-FM/Stéréo équipé d'un inter « muting » et décodeur stéréo.

• CASSETTE auto-reverse avec prise micro (micro fourni)

• BOOSTER égaliseur 60 W. Câblage pour HP.

Livree avec réglette console **antivol**. 2,7 kg **1 770 F**

• Booster égaliseur extra-plat, hauteur 22mm. 12 V. 2 x 30 W. 7 bandes de fréquences. VU-mètre à led. Fader avant/arrière, 0,8 kg **550 F**

• Lecteur de cassettes stéréo 12 V 6 W, avance rapide, éjection, volume, balance, tonalité. Avec 2 HP **299 F** (prix unitaire)

• 2 voies. 15 W. 9 cm x 15 cm, 0,5 kg **125 F**

• 2 voies. 20 W.  $\varnothing$  13 cm, 1 kg **96 F**

• 2 voies. 20 W.  $\varnothing$  16 cm, 1,2 kg **96 F**

• 3 voies. 20 W.  $\varnothing$  13 cm, 0,95 kg **175 F**

• Haut-parleurs boule, 20 W **70 F**

• Haut-parleurs de portière, 5 W, bicoûne,  $\varnothing$  9 cm, 0,4 kg **59 F**

• Enceintes 3 voies, l'unité, 0,8 kg **175 F**

• Antenne gouttière **25 F**

• Antenne d'aile télescopique **48 F**

• Antenne d'aile télescopique électrique **110 F**

• Antenne de toit télescopique **75 F**

• Centrale d'alarme auto, se déclenche au choc, à l'ouverture des portes. 12 V, 0,2 kg **255 F**

Pour tout achat d'un autoradio avec accessoires :

**NOTRE CADEAU :** Antibuée électrique adhésif pour glace arrière et une paire de lunettes éclairantes.

## SOLISELEC

137, avenue Paul-Vaillant Couturier  
94250 GENTILLY

Tél. 735 19 30 - 735 19 31

(le long du périphérique entre la porte d'Orléans et la porte de Gentilly)

Parking à votre disposition

Ouvert de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h - Fermé dimanche et lundi

**SOLISELEC**

pratique les prix grand public, 1/2 gros, gros

Pour les expéditions au-dessus de 5 kg ; envois en port dû par SNCF ou autre suivant votre demande. Pas d'envoi contre-remboursement. Chèque à la commande. Mandat-lettre au nom de Jacques Bénarôia.







# Premier Kit, Kit premier, Kit IMD



## Une gamme de montages simples pour l'initiation par la pratique à l'électronique

### Kits IMD disponibles en permanence

	TTC
KN1 Antivol électronique	65,00 F
KN2 Interphone à circuit intégré	83,00 F*
KN3 Amplificateur téléph. à circ. int.	89,00 F*
KN3 bis	39,00 F
KN4 Détecteur de métaux	41,00 F
KN5 Injecteur de signal	44,00 F
KN6 Détecteur photo-électrique	95,00 F
KN7 Clignoteur électronique	48,00 F
KN9 Convertisseur de fréq. AM/VHF	44,00 F
KN10 Convertisseur de fréq. FM/VHF	47,00 F
KN11 Modulateur de lumière psyché	125,00 F
KN11 bis	73,00 F
KN12 Module amplificateur	75,00 F*
KN13 Préampli pour cellule magnétique	47,00 F

KN14 Correcteur de tonalité	52,00 F
KN15 Temporisateur	95,00 F
KN16 Métrologue	50,00 F
KN17 Oscillateur de morse	46,00 F
KN18 Instrument de musique	82,00 F*
KN19 Sirène électronique	62,00 F
KN20 Convertisseur 27 MHz	61,00 F
KN21 Clignoteur secteur réglable	80,00 F
KN22 Modulateur 1 voie	66,00 F
KN23 Horloge numérique	165,00 F
KN23 Option alarme	46,00 F
KN24 Indicateur de niveau crête à Leds	132,00 F
KN26 Carillon de porte 2 tons	73,00 F
KN27 Indicateur de direction	64,00 F
KN28 Indicateur de verglas	74,00 F
KN30 Modulateur de lumière psychédé.	139,00 F
KN32 Alimantation pour Kit IMD	96,00 F
KN33 Stroboscope semi-pro.	130,00 F
KN33 bis Réflecteur pour strob.	49,00 F
KN34 Chenillard 4 voies	132,00 F
KN35 Gradateur de lumière	50,00 F
KN36 Régul. de vitesse (puis. 1000 W)	94,00 F
KN40 Sirène 24 W réglable	117,00 F
KN45 Amplificateur d'antenne	32,00 F
KN46 Récepteur FM	75,00 F*
KN47 Chasse-moustique	74,00 F
KN49 Chenillard 6 voies - programmable - allumage séquentiel	245,00 F
KN50 Strobe. 10 joules efficaces	165,00 F
KN52 Piano lumineux (livré avec clavier manuel)	298,00 F
KN53 Modulateur de lumière 3 voies pour automobile fonctionne sur 9 Leds en sortie, alimentation 12 V continue, la pièce	108,00 F

KN54 Métrologue sonore et lumineux livré avec diodes Leds et haut-parleur, alimentation 9 V, la pièce	86,00 F
KN55 Truqueur de voix, effet canard, alimentation 12 V, la pièce	86,00 F
KN62 Alimentation symétrique double réglable de + et - 6 V à + et - 15 V 1A livré sans transfo, la pièce	108,00 F
KN63 Antivol pour automobile, moto, appartement, alimentation 12 V, sortie sur relais, la pièce	118,00 F

Chaque Kit est livré sous pochette plastique et comprend tous les composants, un circuit imprimé en verre epoxy verni, avec la sérigraphie de l'implantation, la soudure et une notice de montage.

**NOUVEAUTÉ :** KN 64 Récepteur FM livré avec HP Ø 50 mm - 8 Ω - équipé du TDA 7000 145 F\*



**Le Kit IMD c'est simple.**

Revendeurs demandés dans toute la France.



## ANTENNES

### ANTENNE TELE INTERIEURE



Recep. tous canaux VHF et UHF, ampli incorporé gain 10 dB en VHF (50 à 250 MHz), et gain réglable de 0 à 28 dB en UHF (470 à 900 MHz), possibilité d'utiliser l'ampli seul avec une autre antenne extérieure, alim. 220 V, consomm. 7 watts. **340 F**  
**Modèle identique pour FM 280 F** (présentation différente)

## ANTENNES BANDES IV ET V A GRAND GAIN



**XC 323 D.** Antenne 23 éléments, canaux 21 à 60, gain moyen 12 dB. **244 F**  
**XC 343 D.** Antenne 43 éléments, canaux 21 à 60, gain moyen 14 dB. **316 F**  
**XC 391 D.** Antenne 91 éléments, canaux 21 à 60, gain moyen 16 dB. **516 F**

## TOUS LES ACCESSOIRES : CABLES - MATS - FIXATIONS ETC.

**CHANNEL MASTER**  
 Rotateur d'antenne, modèle 9500. 220 V. Le rotateur et le boîtier de télécommande. **690 F**

**PREAMPLI-REPARTITEUR**  
 UHF-VHF 47-790 MHz. Gain environ 10 dB. Permet le branchement 2 téléviseurs. Pour 220 V. **Prix 190 F**

## AMPLI D'ANTENNE



Quand il vous est impossible d'intervenir au niveau même de votre antenne (déjà au maximum d'éléments ou inaccessible, très en hauteur) ou que l'antenne collective de votre immeuble vous fournit un signal bien trop faible pour 1 ou 2 téléviseurs, cet ampli s'installe près du téléviseur, s'alimente en 220 V, gain 26 à 24 dB entre 40 et 890 MHz (tous canaux + FM), impéd. d'entrée et sortie 75 ohms, niveau max. 100 dB/μV. Dim. 224 x 52 x 110 mm. Réf. DX. **445 F**

## ANTENNES VHF-HF ELECTRONIQUES



**25654.** Antenne non carénée de dimension très réduite (longueur 50 cm) pour réception FM/BIII/UHF (canaux 21 à 65) sensibilité d'entrée 40 μV (amplificateur incorporé et alimentation identiques à 25657). L'ensemble avec alimentation AL 12. **591 F**  
**AL 12.** Bloc d'alimentation de recharge 220 V/12 V/24 V. **173 F**

**25657.** Antenne Super Compacte Carénée pour réception FM/BIII/UHF. Amplificateur incorporé à haut rendement. Gain 24 dB en UHF, 17 dB en FM/BIII. Alimentation par bloc AL 12. **836 F**

## INTERPHONES

COMOC.

Interphone FM, utilisant les fils secteur 3 canaux. Dispositif pour surveillance. Audition très pure et sans parasites. Le poste. **315 F**  
**CEDEX.** Interphone FM à 2 canaux. Secteur 220 V. Surveillance. La poste. **290 F**

## BOUYER : INTERPHONES DE PUISSANCE PORTIERS

Tarifs spéciaux. Nous consulter.

## TELEPHONE



**CP 27 S - CLAVIER A TOUCHES**  
 Se pose à la place de l'ancien. Fonctionne aussi avec un standard. Permet tous les appels y compris la province et l'étranger. Met en mémoire le n° occupé. Complet en ordre de marche, prêt à être installé. **240 F**  
 Couleur au choix : ivoire, gris, marron ou bleu.

**CM 10.** Clavier 10 mémoires, mêmes caractéristiques. 1 mémoire en plus des 9 numéros en mémoire permanente, celle du dernier numéro composé. En ordre de marche. **570 F**

## TELEPHONES

**CONVIPHONE 318.** Téléphone électronique. Capacité 22 chiffres. Touches secrètes. Rappel automatique. **340 F**

**MODULOPHONE 2020 EH.** Téléphone clavier homologué PTT. Mémoire, touche répétition. **N.C.**

**MODULOPHONE 2020 TH.** Téléphone à clavier avec 10 numéros de 16 chiffres en mémoire. Sonnerie 3 tons réglable. Homologué PTT. **N.C.**

**MODULOPHONE 2020 S.** Poste téléphonique secondaire sans clavier **210 F**  
**SPORTY.** Combiné téléphone, à clavier à touches. Mémoire de rappel. Branchement standard. **190 F**  
**TM1 MATRA.** Poste téléphone, multifonction, clavier à touches. Mémoires de 10 numéros. Ampli incorporé. 4 sonneries musicales. Touche « Secret ». Ivoire ou bordeaux. **1 250 F**



**DIGITAL CGCT.** Poste téléphonique Blanc, Gris, Marron. **PROMO 740 F**

Clavier touches, écoute sur HP incorp. régl. ou sur combiné. Sonnerie réel. 4 tons. Conversation à distance.

**COMMANDE D'APPELS P 30 EN** Commande l'enregistrement des appels sur magnétophone. **260 F**

**AUTO-PULSE.** Compose automatique numéro de téléphone mis en mémoire (30 numéros). Visualisation du n°. Une seule touche. **840 F**  
**STOPTAX TELETAX P 60 TX.** Empêche les indications d'appeler la province et l'étranger pendant votre absence, mais reçoit tous les appels. **230 F**  
**TA 386.** Amplificateur téléphonique sans fil. Alimentation par pile 9 V. Très esthétique. **180 F**

**TOUS LES ACCESSOIRES :** Fiches, prises, boîtes de raccordement

## REpondeurs

**CROUZET CR 6300.** Répondeur téléphonique avec interrog. à dist. 2 cassettes. Fonction. auto. en duplex. Code confidentiel d'accès à 16 combinaisons. **Prix de lancement 3 150 F**  
 Tous accessoires (cassettes, alimentation) disponibles.

**COMPAGNIE DES SIGNAUX**  
**CSEE 930.** Répondeur avec interrogation à distance. Modèle à 2 cassettes standard. **2 950 F**

**PHILIPS.** Répondeur-enregistreur sans interrogation à distance. **1 650 F**  
**LFM 9245.** Répondeur. Enregistreur avec interrogation à distance (ce modèle utilise 2 cassettes standards). **3 090 F**

## TALKIES-WALKIES RADIO-TELEPHONES



**ELPHORA EP 826**  
 Station mobile exceptionnelle

20 transistors, 10 diodes, 1 thermist. 1 circ. int. 5 watts. 6 canaux. Appel sélectif intégré. **N.C.**  
**Prix avec 1 canal équipé**

## ELPHORA-PACE EP 35 BI



Station de base « Number one ». Utilisateur professionnelle. 22 transistors. 16 diodes, 2 C.I. 5 W, 6 canaux. Avec appel sélectif intégré et alim. 220 V. **Prix avec 1 canal équipé N.C.**



**BI 155**  
 5 W - 6 canaux  
 Antenne courte et flexible. Alim. 12 volts par batteries rechargeables. 14 transistors, 5 diodes. 2 vanistors.  
 La paire : avec batterie cad/nî et chargeur et 1 canal équipé. **N.C.**

## ALARMES

**W 64.** Système d'alarme pour protection de portes, fenêtres, tiroirs. Déclenchement par simple rupture du contact aimanté. **55 F**

**DG 5.** Système d'alarme autonome, muni d'un clavier permettant l'arrêt et la temporisation. Code secret, 3 fonctions : Alarme instantanée, Alarme temporisée, Position visiteur permettant de contrôler les entrées et sorties. Position canillon de porte. Dim. 5,5 x 9,6 x 5,5. Alimentation par pile 9 V. **250 F**

**NOUVEAU : WOLF 3**  
 Système d'alarme sans fil  
**INSTALLATION TRES SIMPLIFIEE**  
 • Station de base : alimentation secteur avec alim. secours par piles.  
**WOLF 3 + 3 émetteurs + sirène.**  
 L'ensemble. **2 220 F**  
**SUB TR.** Transmetteur supplémentaire. **330 F**  
**SUB-MAG.** Contacteur magnétique (à associer à un transmetteur). **75 F**  
 La Centrale WOLF 3 peut fonctionner avec 50 transmetteurs.

## KITS

## CIBOT : UN CHOIX EXTRAORDINAIRE

JOSTY - IMD - AMTRON  
 OFFICE DU KIT - ASSO - KIT PLUS



Parmi 80 modèles disponibles sélection CIBOT :

**PL 6.** Chasse-moustique. **60 F**  
**PL 11.** Gradateur de lumière. **35 F**  
**PL 12.** Horloge digitale gds chiffres 13 min avec relais. **140 F**  
**PL 14.** Préampli antenne 27 MHz. **60 F**  
**PL 20.** Serrure codée. **100 F**  
**PL 22.** Télécommande (émetteur et récepteur). **120 F**  
**PL 35.** Emetteur FM 3 W. **120 F**  
**PL 43.** Thermomètre digital 0 à 99 °C. **130 F**  
**PL 54.** Temporisateur d'alarme (pour tous systèmes d'alarmes). **90 F**  
**PL 56.** Voltmètre digital, 0 à 999 V. **160 F**

**POUR LES KITS, s'adresser**  
**136 bd Diderot**  
**75580 PARIS CEDEX XII**

## ALARMES ELECTRONIQUES et ACCESSOIRES




**CENTRALES POUR SYSTEMES D'ALARMES ELECTRONIQUES**  
 Branchements très simples  
 • CT 01. Coffret autoprotégé

avec serrure de sûreté  
 Alimentation secteur Chargeur pour batterie au plomb, règle en tension et courant 220 V, 50 Hz. 12 Vcc 1,5 A. 2 circuits d'entrée instantanée. Retarde normalement. Fermé ou ouvert. 3 temporisations réglables, temps d'entrée, temps de sortie, durée de l'alarme. Circuit anti-hold-up et anti-sabotage 24/24. Circuit sirène autoalimentée autoprotégée. Préalarme Contact auxiliaire 6 A/220 V ca. Dim. H 315 x L 225 x P 100. **1 250 F**

• Centrale CT 01 avec accu rechargeable, 1 sirène SM 122, 3 contacts n° 110, 5 contacts de parties ouvrant n° 394. **1 650 F**  
 • CT 02. Permet de protéger 2 zones avec mémorisation d'alarme sur chaque d'elles. La centrale CT02 seule. **1 980 F**  
 • CT 04. Permet de protéger 4 zones avec mémorisation. **3 750 F**  
 • CT 05. Permet de protéger 5 zones. Avec mémorisation et programmable de chaque zone sur face avant. **N.C.**  
 • CT16. Permet de protéger 16 zones. Nous consulter.

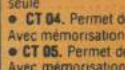**EN OPTION : RADAR TITAN**  
 Radar hyper fréquence alim. 12 Vcc. 0,2 A. Fréq. 9,9 GHz. Portée 3 à 20 m. **1 425**



**NOUVEAU ! RADAR HYPER**  
 de très faible encombrement (10 x 10 x 4,3) et d'usage universel  
 Alimentation 12 V. Relais de commutation incorporé. Portée réglable. **1 050 F**

**SIRENES**

**SE 12.** Sirène mod. 12 V, 0,75 A. 110 dB à 1 m. **170 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**SE 125.** Sirène auto-protégée et auto-alimentée. 12 V, 11 A. 120 dB à 1 m. **180 F**

**BE 120 Buzzer**  
 Bruit de 70 dB à 0,20 m  
**BE 120.** 3 V, 6 V, 12 V ou 24 V  
**Prix unitaire 12 F**

**N° 393**  
 Contact encastrable  
 Le jeu. **21 F**

**N° 394**  
 Contact extérieur  
 Le jeu. **21 F**

**N° 110**  
 Contact de choc réglable. **23 F**

**NOUVEAU ! CC 2.** Contacts commutés. Boîtier miniature et protège contenant un contact-choc très sensible et un ILS. Livré complet avec aimant. **45 F**

**ACCUMULATEURS**  
 Batteries au plomb à liquide gélifié.  
**6 V, 1,2 A. 87 F**  
**12 V, 1,9 A. 174 F**  
**12 V, 6 A. 241 F**  
**12 V, 24 A. 890 F**

**EROS 20.** Transmetteur d'alarme par ligne téléphonique. Possibilité d'appel de 2 numéros même par le 16. 4 programmes possibles. Transmission d'un message parlé ou simplement de Bip. Alimentation 12 V. **Prix de lancement 3 750 F**

**MICRO-EMETTEUR ET TRANSMETTEUR FM 707**  
 par émetteur HF. Emetteur transmettant un signal dans un rayon de 5 m jusqu'à 300 à 400 m (Portée non garantie). Micro-incorporé. **320 F**

**NOUVEAU ! MICRO-EMETTEUR FM**

**WM66.** Micro à électret très sensible, pouvant être utilisé soit comme micro avec branchement par jack de 3,5 ou 6,35 impédance 200 à 600 ohms, soit comme micro-emetteur FM dans la bande 88-108 MHz. Livré en coffret avec support. **280 F**  
 (Son emploi en tant que micro émetteur est interdit en France).

**CABLE 50 (1) POUR ANTENNES D'EMISSION**  
**KX 15.** 6 mm. Le mètre. **9,50 F**  
**KX 4.** 10 mm. Le mètre. **22 F**  
 Par lot de 110 mètres. Le mètre. **18 F**

**FILTRE TV**  
 S'intercale dans le cordon d'antenne TV et élimine les interférences CB. **56 F**

**QUARTZ**  
 Nombreuses fréquences disponibles. **12 F**  
**QUARTZ** pour informatique, comp. jeux, etc.  
**Prix de 48 à 100 F** selon la fréquence

**SEMI-CONDUCTEURS et C.I. SPECIAUX** pour CB

## C.B.

**ASTON M 22 FM**



**CB FM 22 canaux.** Affichage digital. Gde portée. Av. micro. **390 F**

**LE MEME** avec Tos-mètre, cordon de réglage et antenne RTG 30. **550 F**

**ASTON INDY**  
 CB 40 canaux, 4 W FM, 1 W AM. Homologué. **890 F**

**NOUVEAU ! « AMERICAN CB »**  
 Modèle 831. 40 canaux, 4 W FM, 1 W AM. **1 170 F**

**CEDEX**  
**MX 215.** Système de communication sans fil (HF en FM). Portée environ 400/500 m. Commutation parole/écoute automatique. Fonctionne avec pile incorporée 9 V. La paire. **950 F**

**TELEPHONES SANS FIL**  
 Appareils disponibles. Plusieurs modèles. Nous consulter.

## ANTENNES POUR TOIT D'IMMEUBLE ET STATION DE BASE

**EP 227.** 1/2 onde. Gain 4 dB. Longue portée. **611 F**  
**EP 443 G.** 40 MHz. base. **680 F**

**CIBOT est DISTRIBUTEUR OFFICIEL « ILP »**

**COMPOSANTS**  
 Tous les circuits intégrés. Tubes électroniques et cathodiques. Semi-conducteurs. ATES - RTC - RCA - SIGNETICS - ITT - SESCOEM - SIEMENS - Opto-électronique - Leds - Afficheurs

**Spécialiste en semi-conducteurs et C.I.**  
**NEC - TOSHIBA - HITACHI - etc.**

**PIECES DETACHEES : plus de 20 000 articles en stock**

**POUR RECEVOIR NOTRE CATALOGUE 200 PAGES**  
 ainsi que nos tarifs pour matériel Hi-Fi, autoradio, etc., et notre liste de kits, veuillez utiliser le bon à découper que vous trouverez dans la page des petites annonces

**CIBOT, 3, RUE DE REUILLY - 75580 PARIS CEDEX XII**

## JEUX DE LUMIERE SONORISATION - KITS (plus de 300 modèles en stock)

**APPAREILS DE MESURE**  
 Distributeur « METRIX »  
 • CDA - CENTRAD - ELC - HAMEG - ISKRA - NOVOTEST - VOC - GSC - TELEQUIPMENT - BLANC MECA - LEADER - THANDAR SINCLAIR  
 Démonstration et Vente par Techniciens Qualifiés